
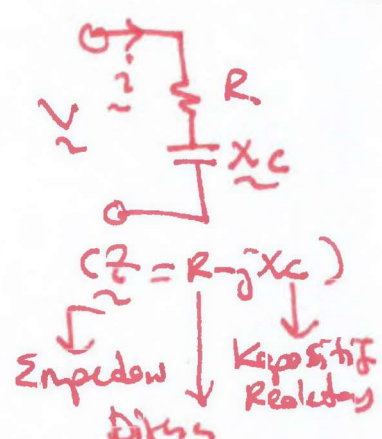


DEVRE TEORİSİ (SSH'de Güç-ENERJİ-KOMPARASYON)

2.1

BİLGİ : $\tilde{i} = |\tilde{i}| \angle \theta_i$ [ÖZET]

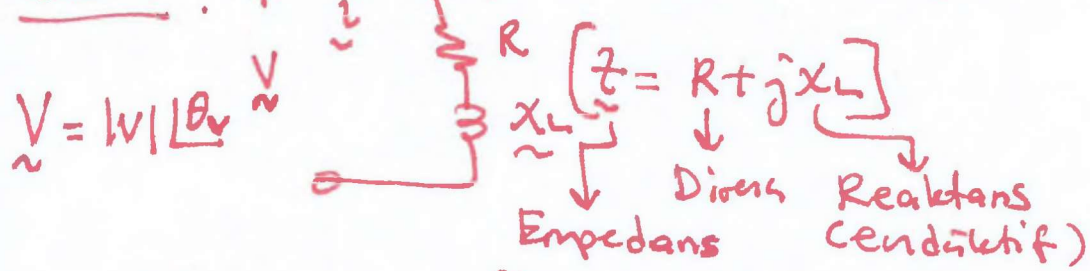

$$\tilde{S} = \tilde{V} \times \tilde{I}^* = |\tilde{V}| |\tilde{I}| \angle \theta_v - \theta_i$$

$$= |\tilde{V}| |\tilde{I}| \angle \varphi \text{ (faz açısı)}$$

$$\tilde{S} = \underbrace{|\tilde{V}| |\tilde{I}| \cos \varphi}_P + j \underbrace{|\tilde{V}| |\tilde{I}| \sin \varphi}_Q$$

[Kompleks Güç] $\tilde{S}$ [Aktif Güç] P [Reaktif Güç] Q

[VA, kVA, ...] [W, kW, ...] [VAR, kVAR, ...]


$$|\tilde{S}| = |\tilde{V}| \cdot |\tilde{I}| \text{ [VA]}$$

(Görünür (Zahiri) Güç)


$$|\tilde{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$\cos \varphi$ [Güç Faktörü]

Empedans Üçgeni

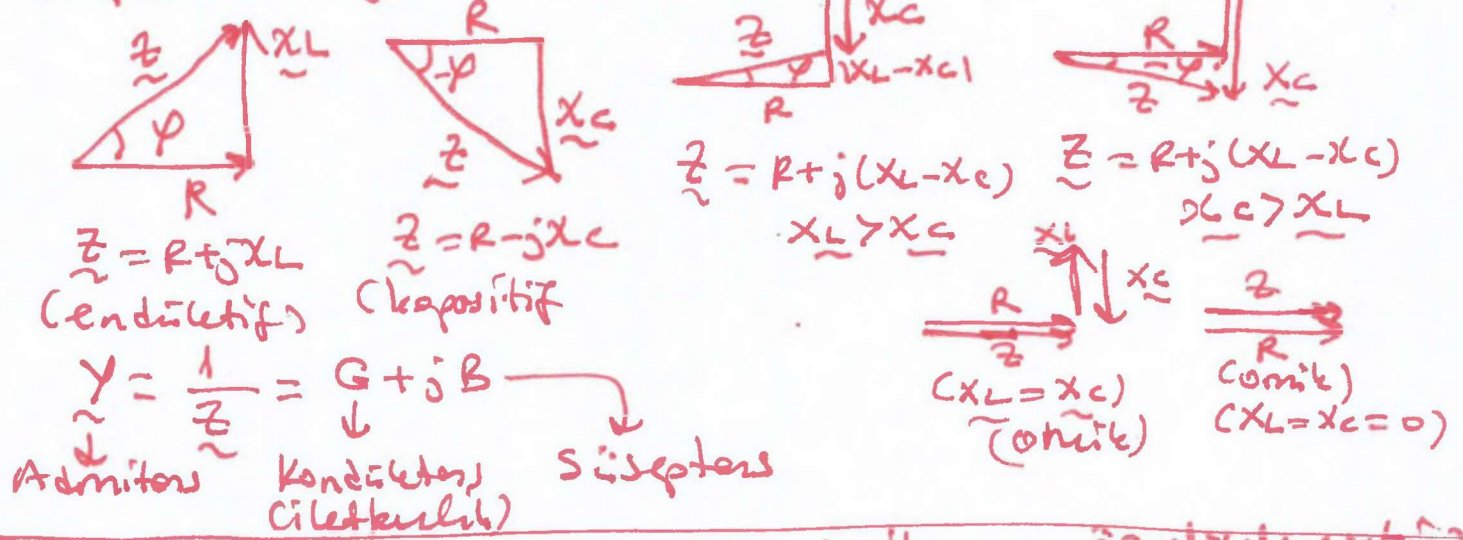

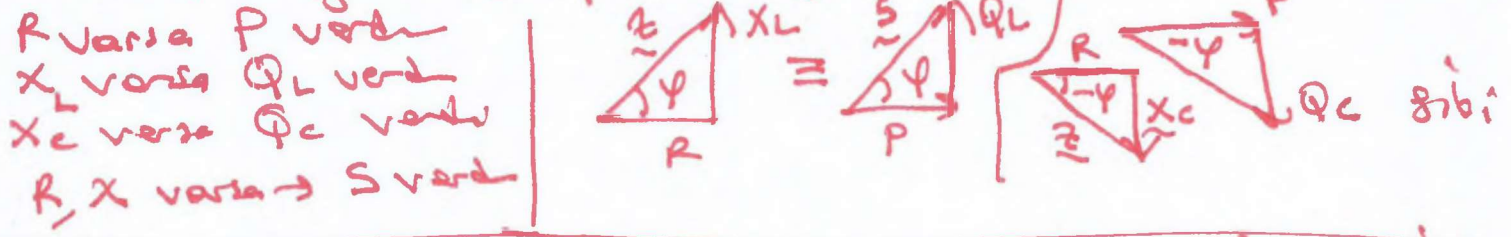Güç Üçgeni (Empedans üçgeni ile aynı özelliktedir.)




KOMPARASYON

$Q_C = P * (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$ (Gereklili kondansatör güç)

$\cos \varphi_1$ i $\cos \varphi_2$ 'ye geçirmek için

$\varphi_C = \omega \cdot C \cdot V^2 \Rightarrow C = \frac{Q_C}{\omega \cdot V^2}$ (Gereklili değeri)

Örnekler

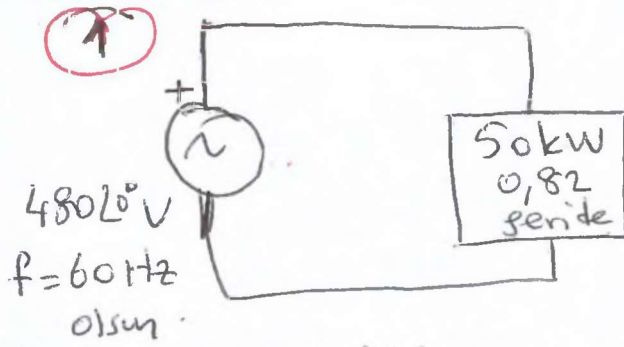

- a) $\cos \phi_2 = 0,95$ için gerekli C , Q_C değeri bulun.
b) Kompansasyon öncesi ve sonrası hat akımları bulun. c) Güç şeffafları.
d) Yüklü elektriksel eşdeğer prensipleri.

a) $P = 50 \text{ kW}$ $|S| = \frac{P}{\cos \phi_1} = 60,97 \text{ kVA}$

$\cos \phi_1 = 0,82 \Rightarrow$

$\sin \phi_1 =$

$\phi_1 = \arccos(0,82) = 34,91^\circ$

$\cos \phi_2 = 0,95 \Rightarrow \phi_2 = 18,195^\circ$

$\tan \phi_1 \approx 0,7$ $\tan \phi_2 = 0,328$

$Q_C = P * (\tan \phi_1 - \tan \phi_2)$

$Q_C = 50000(0,7 - 0,328) = 18600 \text{ VAR}$

$Q_C = \omega \cdot C \cdot V^2 \Rightarrow C = \frac{Q_C}{\omega \cdot V^2} = \frac{18600}{377 \cdot 480^2} \approx 2,14 \mu\text{F}$

b) $P = VI \cos \phi_1$ (önce)

$I = \frac{50000}{480 \cdot 0,82} \approx 127 \text{ A}$

$\underline{I} = 127 \angle -34,91^\circ \text{ A}$


(sonra)

$P = VI \cos \phi_2$

$50000 = 480 \cdot I \cdot 0,95$

$I = \frac{50000}{480 \cdot 0,95} = 109,65 \text{ A}$

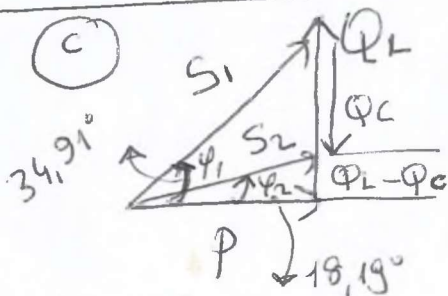$\underline{I} = 109,65 \angle -18,19^\circ \text{ A}$



- d) Yüklü elektriksel eşdeğer (R, X)'i bulun.

$P = RI^2 = 50000 = R \cdot (127)^2$


$R = 3,1 \Omega$

$Q = XI^2 = 34880 = X \cdot (127)^2$

$X = 2,162 \Omega$

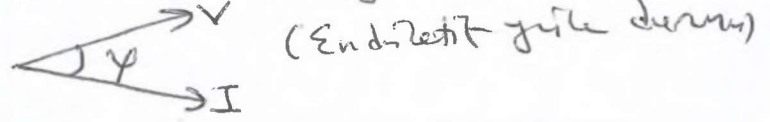
(2.1, 2)

geride deneli (endüstri)
yani, akım ağırlı, gerilim
ağırlı, küçük (geride)



ileride deneli (kapasitif)

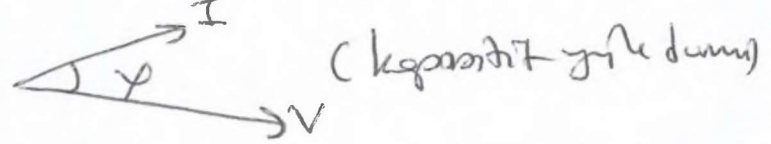akım ağırlı, gerilim ağırlı
ileride (daha büyük)




omik Salama izi



$\omega = 2 \cdot 3,14 \cdot 60 \approx 377 \text{ rad/s}$

$Q_L = |S| \cdot \sin \phi_1 = 60,975 \cdot 0,572$

$Q_L \approx 34,88 \text{ kVAR}$

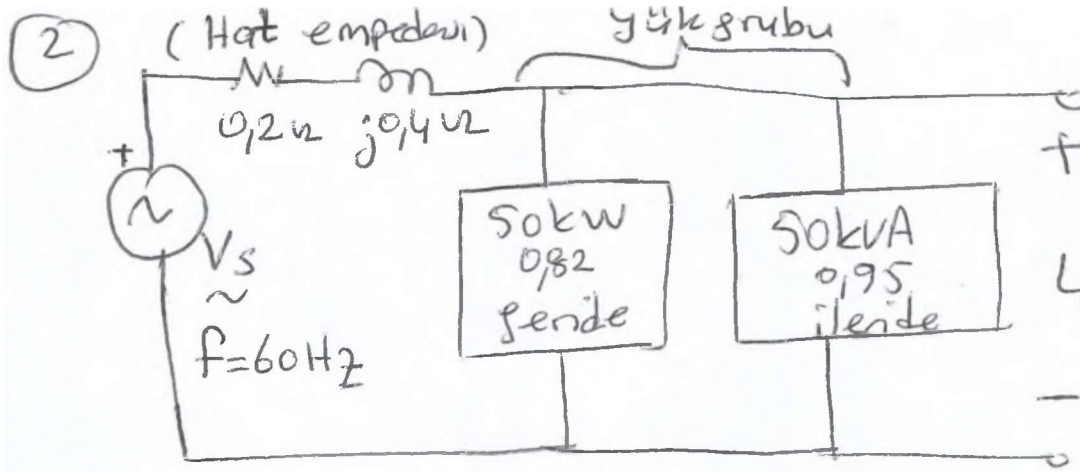

- a) V_s gerilimini, güç katsayısı ($\cos \phi$) bulunuy.
- b) $\cos \phi_b = 0,99$ (geride - yük sistemi için) olması için yükte bağlanması gereken C , Q_c değeri bulunuy.
- c) Kompansasyon öncesi ve sonrası için hat kayıplarını bulunuy.

a) 1. yük $P_1 = 50 \text{ kW}$ $S_1 = \frac{50}{0,82} = 60,77 \text{ kVA}$ $Q_1 = S_1 \cdot \sin \phi_1 = 60,77 \cdot \sin(34,91^\circ)$ $Q_1 = 34,9 \text{ kVAR}$ (geride) (+)	2. yük $S_2 = 50 \text{ kVA}$ $P_2 = 50 \times 0,95 = 47,5 \text{ kW}$ $\phi_2 = 18,19^\circ$ $\sin \phi_2 = 0,312$ $Q_2 = S_2 \cdot \sin \phi_2 = 50 \times 0,312 = 15,6 \text{ kVAR}$ ileride (-)	$\Sigma P = P_1 + P_2 = 97,5 \text{ kW}$ $\Sigma Q = 34,9 - 15,6$ $\Sigma Q = 19,3 \text{ kVAR}$ $\Sigma S = \Sigma P + j \Sigma Q$ $= 97,5 + j 19,3$ $= 99,39 \angle 11,2^\circ \text{ kVA}$ ϕ (yük açısı) $\tan \phi_a = 0,198$
$V_s = Z_h \cdot \underline{I} + 480 \angle 0^\circ$ $V_s = (0,2 + j0,4) \cdot (207,06 \angle -11,2^\circ + 480 \angle 0^\circ)$ $V_s = 541,68 \angle 7,77^\circ \text{ V}$	$\Sigma S = V \cdot \underline{I}^*$ $\underline{I}^* = \frac{99390 \angle 11,2^\circ}{480 \angle 0^\circ}$ $\underline{I} = 207,06 \angle -11,2^\circ \text{ A}$ Kompansasyon öncesi ✗	$\cos \phi_b = 0,99$ $\phi_b = 8,1^\circ$ $\tan \phi_b = 0,142$
b) Yükle-İhtisi için $Q_c = \Sigma P \cdot (\tan \phi_a - \tan \phi_b)$ $= 97500 \cdot (0,198 - 0,142)$ $Q_c = 5460 \text{ VAR} = W \cdot C \cdot V^2 = 377 \cdot C \cdot 480^2$ $C = \frac{5460}{377 \cdot 480^2} = 62,86 \mu\text{F}$		$Q_{\text{yeni}} = \Sigma Q - Q_c$ $= 19,3 - 5,46$ $= 13,84 \text{ VAR}$ → devanı - - -

$$\underline{\sum S_{yik\ yem}} = \underline{\sum P + j \sum Q_{yem}} \quad | \underline{2.1} | \underline{4}$$

$$= 97,5 + j 13,84 = 98,477 \angle 8,1^\circ \text{ kVA}$$

$$\underline{\sum S_{yem}} = \underline{V \times I_{yem}^*}$$

$$I_{yem} = \frac{98477 \angle 8,1^\circ}{480 \angle 0^\circ} = 205,16 \angle 8,1^\circ \text{ A}$$


$$(I_{yem} = 205,16 \angle -8,1^\circ \text{ A})$$

$$P_{hat\ estu} = R_{hat} \times |I_{estu}|^2 = (0,2) \times (207,06)^2 = 8575 \text{ W}$$

$$P_{hat\ yem} = R_{hat} \times |I_{yem}|^2 = (0,2) \times (205,16)^2 = 8418 \text{ W}$$

$$\text{fark k gıppıca} = 157 \text{ W} \quad [\text{kozarcımy}]$$

Örnekle

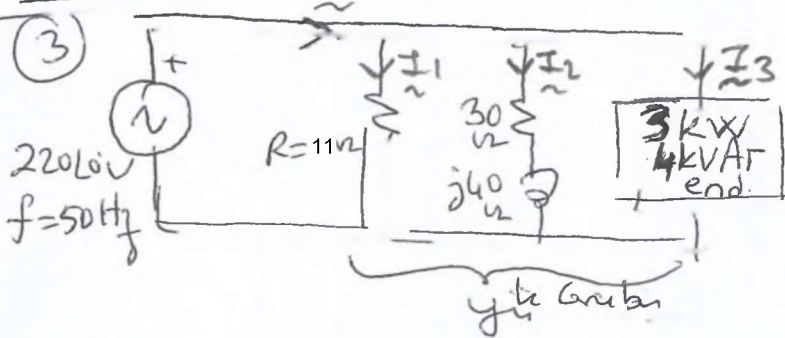

a) $\sum P \geq \sum Q, \sum S, \cos \varphi_1$
 $\tan \varphi_1 = ?$

b) $\cos \varphi_2$ -- 0,97 olması.
 içi gereklili C Qc
 hesaplandı, buldu mız

a) $I_1 = \frac{220 \angle 0^\circ}{11} = 20 \angle 0^\circ \text{ A}$
 $P_1 = R \cdot |I_1|^2 = 11 \times 20^2 = 4,4 \text{ kW}$
 $Q_1 = 0 \text{ VAR}$

$I_2 = \frac{220 \angle 0^\circ}{50 \angle 53,1^\circ} = 4,4 \angle -53,1^\circ \text{ A}$
 $P_2 = R |I_2|^2 = 580,8 \text{ W}$
 $Q_2 = X |I_2|^2 = 774,4 \text{ VAR (c)}$

$P_3 = 3 \text{ kW}$
 $Q_3 = 4 \text{ kVAR (cend)}$

$\sum P = P_1 + P_2 + P_3 = 4400 + 580,8 + 3000 = 7980,8 \text{ W}$

$\sum Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0 + 774,4 + 4000 = 4774,4 \text{ VAR}$

$\sum S = \sum P + j \sum Q = 7980,8 + j 4774,4 \text{ VA}$
 $\approx 9300 \angle 30,9^\circ \text{ VA}$

$\cos 30,9^\circ = 0,858$
 $\tan 30,9 = 0,598$
 $\cos \varphi_2 = 0,97$


$Q_c = \sum P \times (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$
 $= 7980,8 (0,598 - 0,25) = 2777,3 \text{ VAR}$

$\varphi_2 = \arccos(0,97)$
 $= 14,07^\circ$
 $\tan \varphi_2 = 0,25$


$C = \frac{Q_c}{V \sqrt{2}}$
 $= \frac{2777,3}{220 \sqrt{2}} \approx 182 \mu\text{F}$

Eğer kapasitif bir yük sistemi var ve endüktif yapılma isteniyorsa aşağıdaki gibi olur:


Görüşleri üzerinde gösterelim

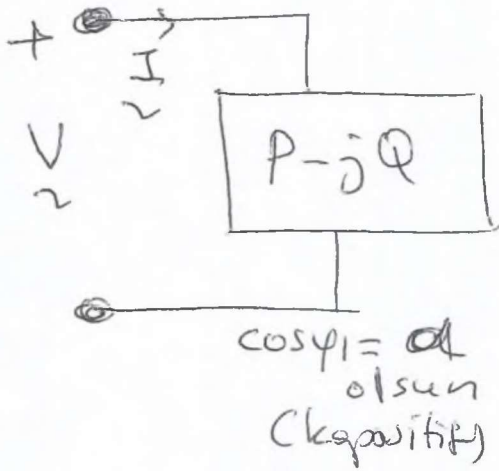

Kapasitif yük
gücünü

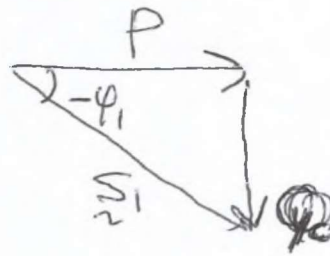

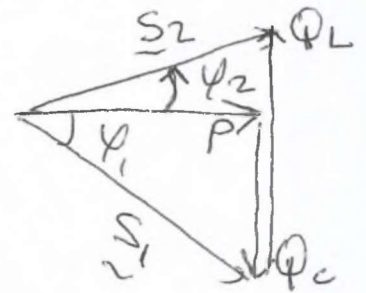Kompansasyon için
L (bağlanmalı)
Q_L eklenecek



$$Q_L - Q_c = P \times \tan \phi_2$$

$$Q_L = Q_c + P \times \tan \phi_2$$

$$Q_L = P \times \tan \phi_1 + P \times \tan \phi_2$$

$$Q_L = P \times (\tan \phi_1 + \tan \phi_2)$$

$$\tan \phi_1 = \frac{Q_c}{P}$$

$$Q_c = P \times \tan \phi_1$$

$$\tan \phi_2 = \frac{Q_L - Q_c}{P}$$


$$Q_L - Q_c = P \times \tan \phi_2$$

kapasitif yük sisteminde $\cos \phi_1$ 'i endüktif $\cos \phi_2$ 'ye getirmek için gerekli endüktif güç (Endüktans gücü)

$$Q_L = \frac{V^2}{X_L} = \frac{V^2}{\omega \cdot L} \Rightarrow L = \frac{V^2}{\omega \cdot Q_L}$$

endüktans değeri

Örnek :

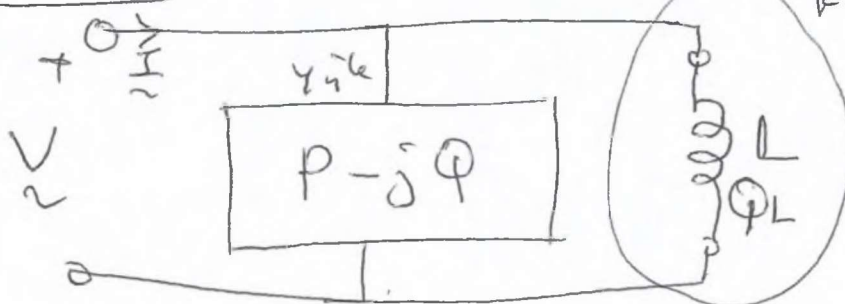


Kompansasyon sistemi

Y.G. hatlarında
perilim yüklenme-
lerinde kullandırı-
lır ve reaktör
olarak anılır.

Örnek (Kapasitif yük - Kompansasyon)

(S. i. / 6)

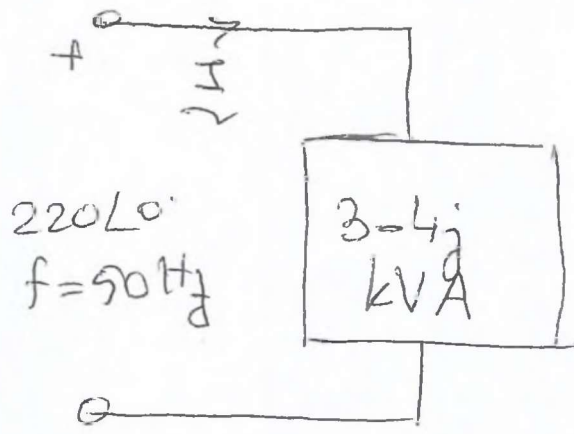

verilen yük sisteminde;
a) ΣP , ΣQ , ΣS , $\cos \varphi_1$, $\tan \varphi_1 = ?$
b) $\cos \varphi_2$ 'yi 0,99 (end) yapmak için yükler paralel bağlanması gereken elemanın değerini ve gücünü bulunuz

$$\Sigma P = 3 \text{ kW}$$

$$\Sigma Q = 4 \text{ kVAR (-)}$$

$$\underline{S} = 3 - j4 = 5 \angle -53,1^\circ \text{ kVA}$$

(Kapasitif olduğu için endüktans bağlanmalıdır)

$$\tan \varphi_1 = \tan(53,1^\circ) = 1,33$$

$$\cos \varphi_2 = 0,99 \Rightarrow$$

$$\varphi_2 = 8,1^\circ$$

$$\tan \varphi_2 = \tan(8,1^\circ) = 0,142$$


$$Q_L = \Sigma P * (\tan \varphi_1 + \tan \varphi_2)$$

$$= 3000 * (1,33 + 0,142)$$

$$Q_L = 4,416 \text{ kVAR (end.)}$$

$$L = \frac{\sqrt{2}}{\omega \cdot Q_L} = \frac{220^2}{314 \cdot 4416}$$

$$L = 34,9 \text{ mH}$$

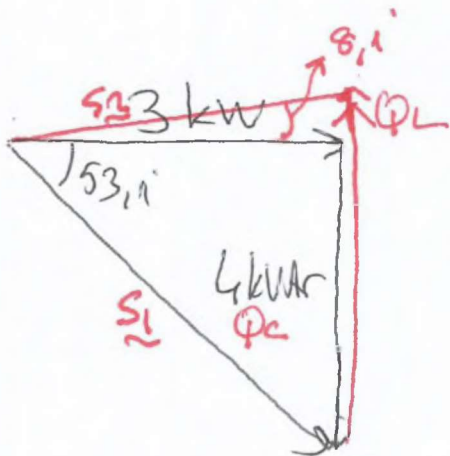

$$Q_L = |Q_c| + |Q_L - Q_c|$$

$$P \tan \varphi_1 + P \tan \varphi_2$$

$$P * (\tan \varphi_1 + \tan \varphi_2)$$

Side
Edini


(S. i)

SSH'de Elektrik Devreleri ve Çözümleri

(ÇAY-DÜĞY - TEOREMLER) ---

8.1
①

Örnek :

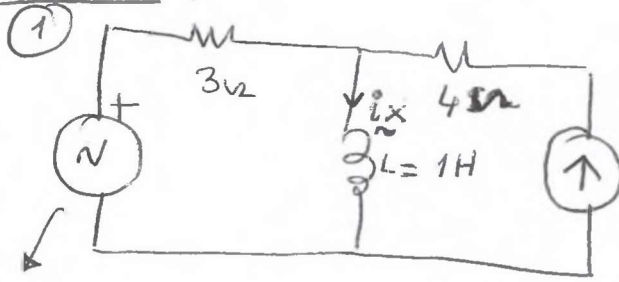

Verilen devrede i_x akımını bulunuz. a) (KVL - KCL) } ile
b) (ÇAY - DÜĞY) } ile
 $i(t) = 2\sqrt{2} \cos(2t + 10^\circ) \text{ A}$
 $I_m = \sqrt{2} I_{ef}$

$$V(t) = 15\sqrt{2} \sin(2t - 9) \text{ V}$$

Çözüm

a) KVL (ÇAY ile)


Dönüşüm

$$\sin(2t - 9) = \cos(90 - (2t - 9)) \\ = \cos(-2t + 99) = \cos(2t - 99)$$

$$\text{veya } \sin(x) = \cos(90 - x)$$

$$\cos(x) = \sin(x + 90^\circ) \\ \sin(x) = \cos(x - 90^\circ)$$

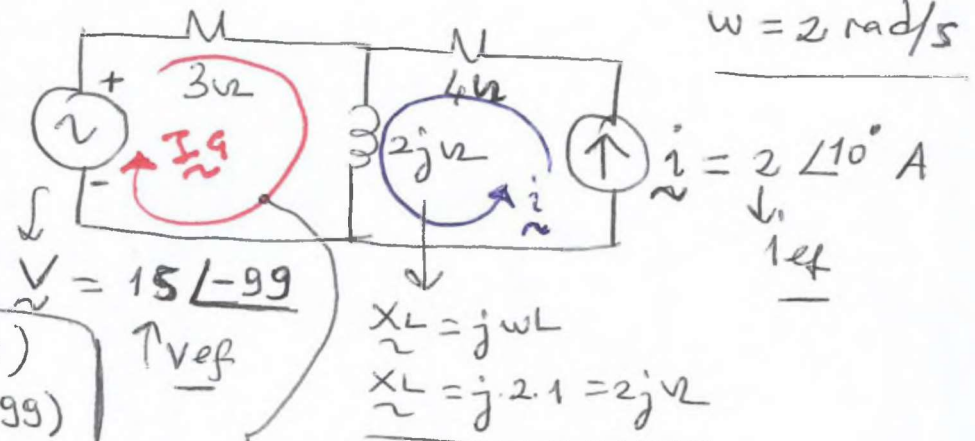Not: Bir devrede farklı fonksiyonlar (sin, cos) varsa, herhangi birine tümünün dönüştürülmesi gerekir



$$\text{KVL} / -15\angle-99^\circ + 3I_g + 2j(I_g + \underline{i}) = 0 \\ -15\angle-99^\circ + 3I_g + 2jI_g + 2j(2\angle10^\circ) = 0 \\ -15\angle-99^\circ + I_g(3 + 2j) + 4j\angle10^\circ = 0 \\ (3 + 2j)I_g = 15\angle-99^\circ - 4j\angle10^\circ$$

$$I_g = \frac{15\angle-99^\circ - 4j\angle10^\circ}{3 + 2j} = \frac{15\angle-99^\circ - 4\angle100^\circ}{3 + 2j}$$


$$I_g = 5,22 \angle -128,72^\circ \text{ A}$$

$$i_x = I_g + \underline{i} = 5,22 \angle -128,72^\circ + 2\angle10^\circ = 3,945 \angle -109,19^\circ$$

$$i_x(t) = \sqrt{2} \cdot 3,945 \cdot \cos(2t - 109,19^\circ) \text{ A}$$

elde edilir. ✓

b) KCL (DÜĞY) ile

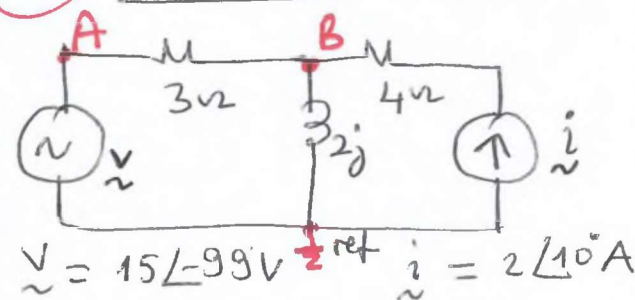

$$V = 15\angle-99^\circ \text{ V} \quad \underline{i} = 2\angle10^\circ \text{ A}$$

B → KCL



$$\frac{V_B - 15\angle-99^\circ}{3} + \frac{V_B}{2j} - 2\angle10^\circ = 0$$

$$V_B \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2j} \right) = (5\angle-99^\circ + 2\angle10^\circ) \Rightarrow$$

$$V_B = \frac{5\angle-99^\circ + 2\angle10^\circ}{(3 + 2j) / (6j)}$$

$$V_B = \frac{5\angle-99^\circ + 2\angle10^\circ}{0,6\angle-56,3^\circ} = 7,9\angle-19,19^\circ \text{ V}$$
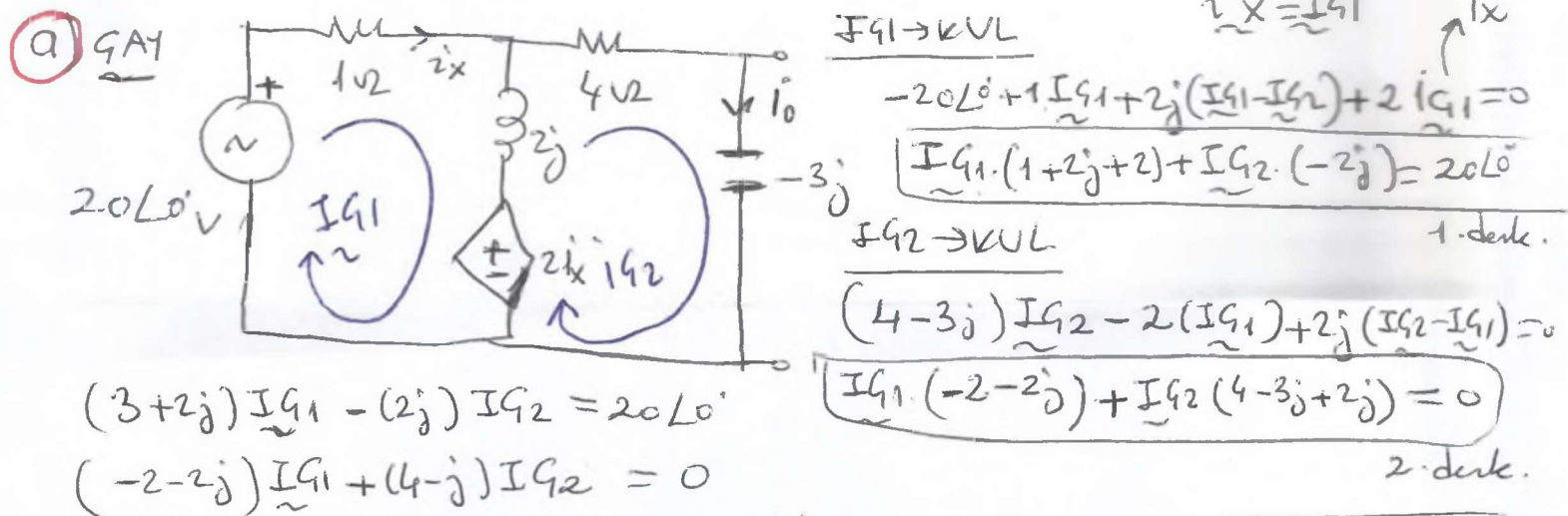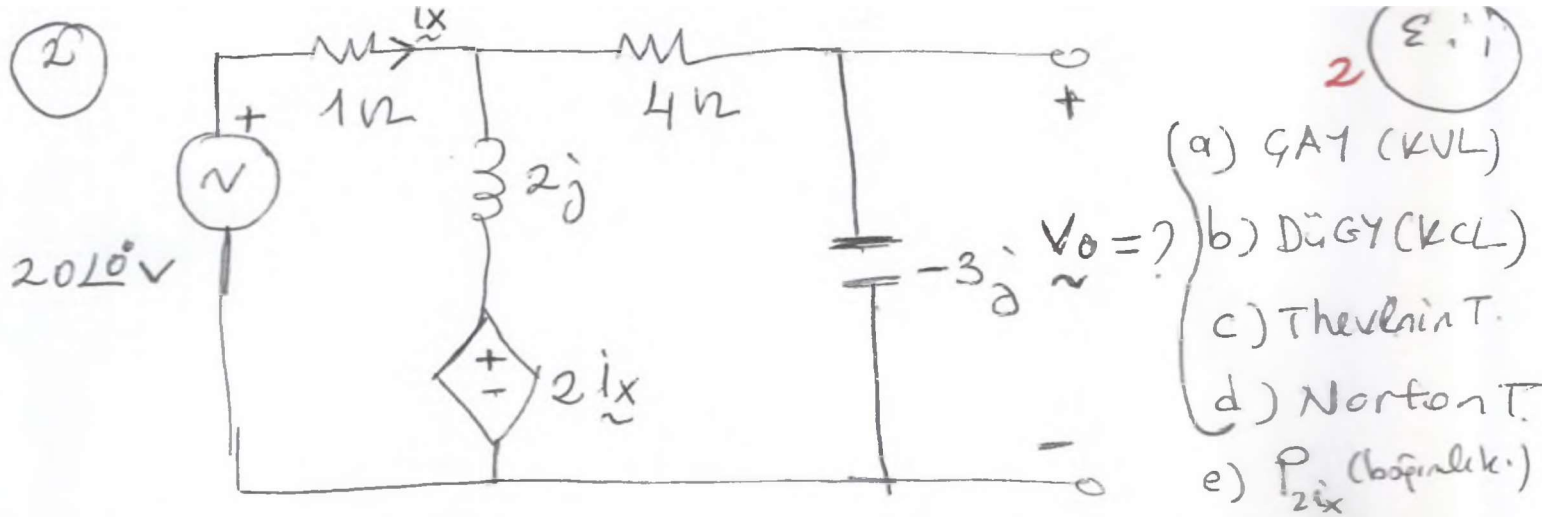
$$i_x = \frac{V_B}{2j} = \frac{7,9\angle-19,19^\circ}{2\angle90^\circ} = 3,95\angle-109,19^\circ \text{ A}$$



$$(3 + 2j)I_{q1} - (2j)I_{q2} = 20\angle 0^\circ$$

$$(-2 - 2j)I_{q1} + (4 - j)I_{q2} = 0$$


Kramer (Cramer Rule) ile çözelim:
(önce matrisel formda düzenleyelim)

$$\begin{bmatrix} 3+2j & -2j \\ -2-2j & 4-j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{q1} \\ I_{q2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20\angle 0^\circ \\ 0 \end{bmatrix}$$


$$I_{q2} = \frac{\begin{vmatrix} 3+2j & 20 \\ -2-2j & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3+2j & -2j \\ -2-2j & 4-j \end{vmatrix}} = \frac{40 + 40j}{12 - 3j + 8j + 2 - 4j + 4} = \frac{40 + 40j}{18 + j} = 3,134 \angle 41,82^\circ$$

$$V_0 = (-3j) * (I_{q2})$$
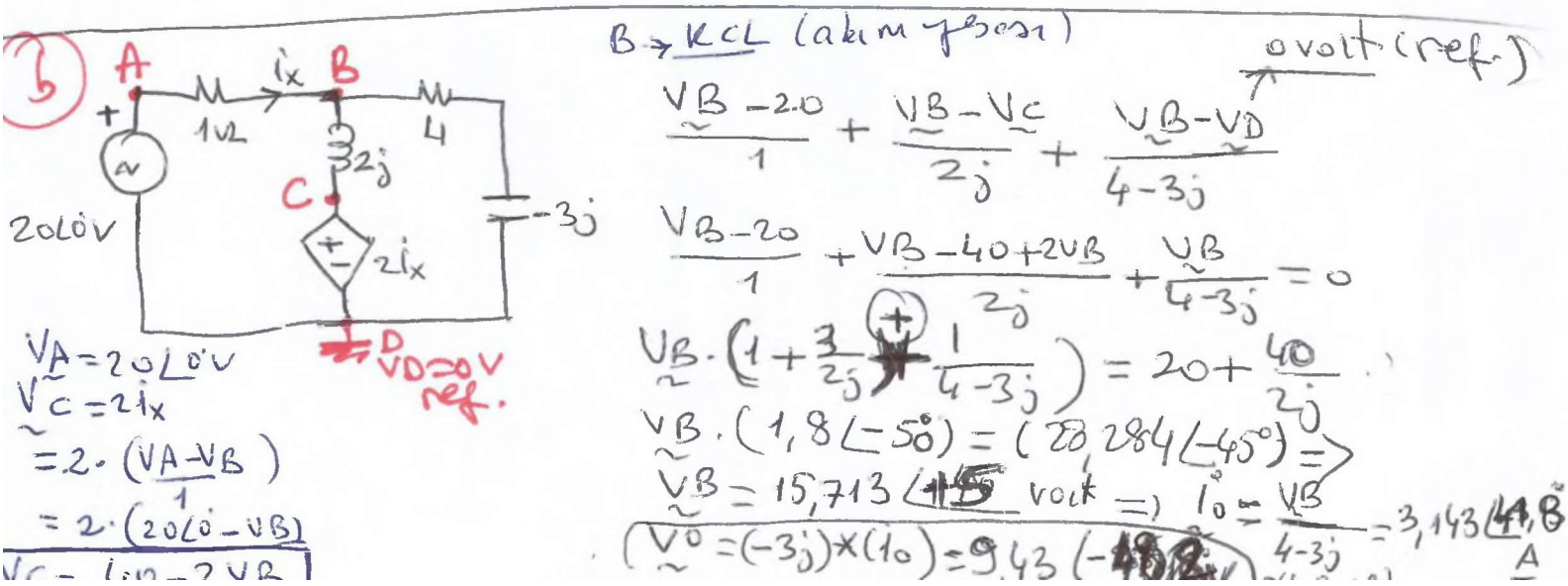
$$V_0 = 9,42 \angle -48,2^\circ \text{ A}$$



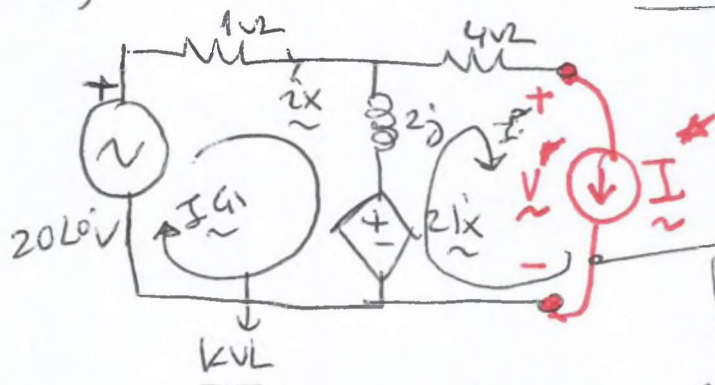c) Thevenin Theorem (I^*) ile uyama (2-9) 5.1



$$\underline{V}^* = \underline{Z}_{th} \cdot (-\underline{I}^*) + \underline{V}_{th}$$

$$\underline{I}_x = \underline{I}_{G1}$$

olu.

$\underline{I}^* \rightarrow KVL$

$$\underline{V}^* - 2\underline{I}_{G1} + 2j(\underline{I}^* - \underline{I}_{G1}) + 4\underline{I}^* = 0$$

$$-20 + 1 \cdot \underline{I}_{G1} + 2j(\underline{I}_{G1} - \underline{I}^*) + 2 \cdot (\underline{I}_{G1}) = 0$$

$$\underline{I}_{G1} \cdot (1 + 2 + 2j) = \underline{I}^* (2j) + 20$$

$$(3 + 2j) \underline{I}_{G1} = 2j(\underline{I}^*) + 20$$

$$\underline{I}_{G1} = \frac{2j(\underline{I}^*) + 20}{(3 + 2j)}$$

$$\underline{V}^* - 2 \cdot (\underline{I}_{G1}) - 2j \underline{I}_{G1} + (2j + 4) \underline{I}^* = 0$$

$$\underline{V}^* + \underline{I}_{G1}(-2 - 2j) + (2j + 4) \underline{I}^* = 0$$


$$\underline{V}^* + (-2 - 2j) \left(\frac{2j \underline{I}^* + 20}{(3 + 2j)} \right) + (2j + 4) \underline{I}^* = 0$$

$$\underline{V}^* + \underline{I}^* \left(\frac{4 - 4j}{3 + 2j} + (2j + 4) \right) = \left(\frac{40 + 40j}{3 + 2j} \right) = 0$$

$$\underline{V}^* + \underline{I}^* (4.31 + j0.462) = (15.385 + j3.08) = 0$$

$$\underline{V}^* = \underbrace{(4.31 + j0.462)}_{\underline{Z}_{th}} (-\underline{I}^*) + \underbrace{(15.385 + j3.08)}_{\underline{V}_{th}}$$

Thevenin 2. d. Devresi

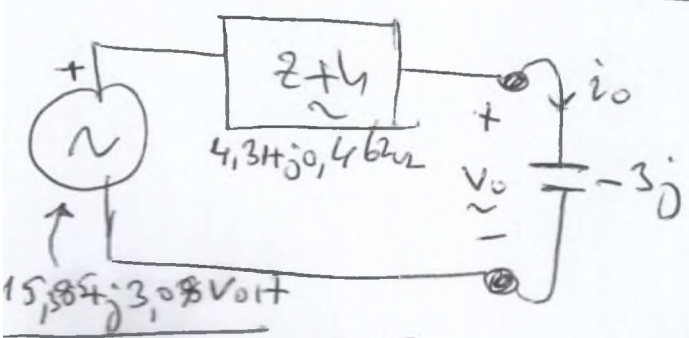

$$\underline{I}_0 = \frac{15.385 + j3.08}{4.31 + j0.462 - 3j} = \frac{15.385 + j3.08}{4.31 - j0.462} = 3.136 \angle 41.8^\circ \text{ A}$$

$$\underline{V}_0 = (-3j) \times \underline{I}_0 = (-3j) \times 3.136 \angle 41.8^\circ = 6.27 - j7.013 \text{ Volt}$$

$$\underline{V}_0 = 9.41 \angle -48.2^\circ \text{ volt}$$

d) Norton : $\underline{I}_N = \frac{\underline{V}_{th}}{\underline{Z}_{th}} = \frac{15.385 + j3.08}{4.31 + j0.462} = 3.6 + j0.33 \text{ A} = 3.62 \angle 5.1^\circ \text{ A}$

e) $\underline{S}_{2ix} = \underline{S}_b = \underline{V}_b \times \underline{I}_b^* = (2 \cdot \underline{I}_x) \times (\underline{I}_b^*) = [2 \times (\underline{V}_A - \underline{V}_B)] \times [\underline{V}_B - \underline{V}_C]$


$\underline{V}_A = 20 \angle 0^\circ \text{ V}$
 $\underline{V}_B = 15.713 \angle 5^\circ \text{ V}$
 $\underline{V}_C = 2 \underline{I}_x = 2 \times (\underline{V}_A - \underline{V}_B)$
 $\underline{V}_C = 2 \times (20 \angle 0^\circ - 15.713 \angle 5^\circ)$

$\underline{S}_b = [2 \times (20 - 15.713 \angle 5^\circ)] \times [15.713 \angle 5^\circ - 9.115 \angle -17.5^\circ]$

$\underline{S}_b = 36.82 \angle 41.94^\circ \text{ VA}$

$\underline{S}_b = 4.04 \angle -59.43^\circ \text{ VA}$


3

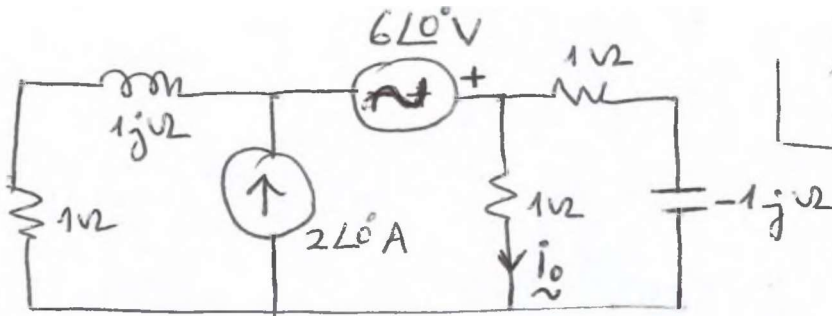

(Σ-i) 3
 i_o akımını bulunuz
 a) GAY, b) DİGY
 c) Thevenin
 d) Norton
 e) Süperpozisyon ile bulunuz
 f) $I_{\sim}$ ile V_{th} , Z_{th} bulunuz

a) GAY → KVL ile

I_{G1} ve I_{G2} için KVL

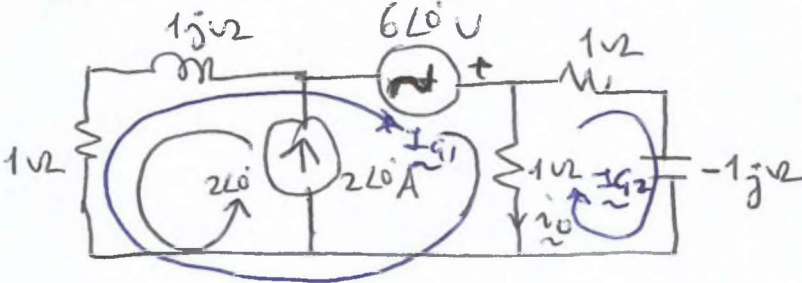

$I_{G1} \rightarrow$ KVL

$$(1+j) \cdot (I_{G1} - 2\angle 0^\circ) - 6\angle 0^\circ + 1 \cdot (I_{G1} - I_{G2}) = 0$$

$$I_{G1} \cdot (1+j+1) + I_{G2} \cdot (-1) = 8+2j$$

$$(2+j)I_{G1} - I_{G2} = 8+2j \quad 1. \text{ denk}$$

$$(2+j) \cdot (2-j)I_{G2} - I_{G2} = 8+2j$$

$$4I_{G2} = 8+2j$$

$$I_{G2} = 2 + \frac{1}{2}j \text{ A}$$

$$I_{G1} = (2-j)(2 + \frac{1}{2}j) = 4+j-2j+\frac{1}{2} = 4,5-j$$

$$I_{G1} = 4,5 - j \text{ A}$$

$$i_o = I_{G1} - I_{G2} = 4,5-j-2-0,5j$$

$$i_o = 2,5 - 1,5j \text{ A}$$

~~2,5-1,5j~~ elde edilir.

$I_{G2} \rightarrow$ KVL

$$(1-j)I_{G2} + 1 \cdot (I_{G2} - I_{G1}) = 0$$

$$-I_{G1} + (2-j)I_{G2} = 0 \quad 2. \text{ d.}$$

$$I_{G1} = (2-j)I_{G2} \text{ kullanılabilir}$$

$$V_B = \frac{\frac{6\angle 0^\circ}{1+j} + 2\angle 0^\circ}{\frac{1}{1+j} + 1 + \frac{1}{1-j}}$$

$$V_B = \frac{(8+2j)/(1+j)}{2}$$

$$V_B = \frac{2/(4+j)}{2/(1+j)}$$


$$V_B = \frac{(4+j)(1-j)}{2} = \frac{4-4j+j+1}{2}$$

$$V_B = \frac{5}{2} - j\frac{3}{2} \text{ Volt}$$

$$i_o = \frac{V_B}{1} = 2,5 - 1,5j \text{ A}$$

~~2,5-1,5j~~

b

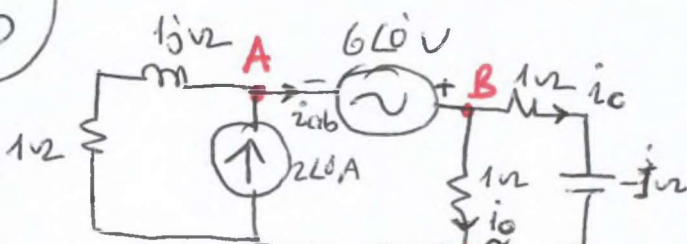

A → KCL → V_A

$$\frac{V_A}{1+j} - 2\angle 0^\circ + i_{ab} = 0$$


$$6\angle 0^\circ = V_B - V_A$$

$$V_A = V_B - 6\angle 0^\circ$$

$$i_{ab} = i_o + i_c = \frac{V_B}{1} + \frac{V_B}{1-j}$$

$$\frac{V_B - 6\angle 0^\circ}{1+j} - 2\angle 0^\circ + V_B \cdot (1 + \frac{1}{1-j}) = 0$$
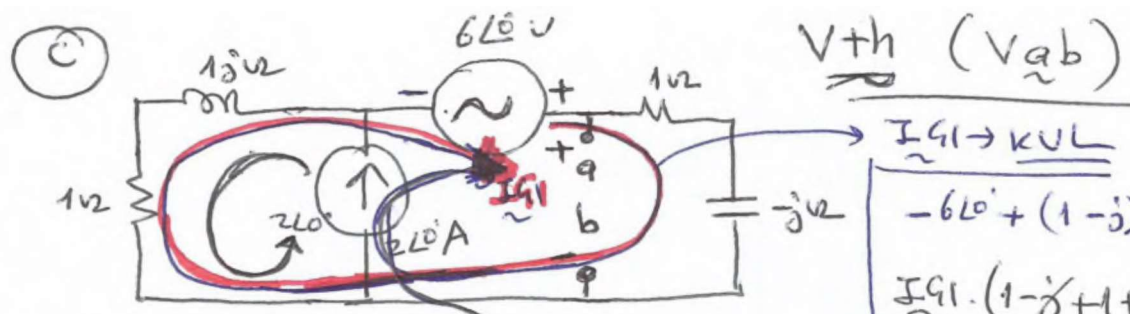
$$V_B \left(\frac{1}{1+j} + 1 + \frac{1}{1-j} \right) = \frac{6\angle 0^\circ}{1+j} + 2\angle 0^\circ$$



$V_{th} (V_{ab})$

$I_{G1} \rightarrow KVL$


$$-6L0 + (1-j)I_{G1} + (1+j)(I_{G1} - 2L0) = 0$$

$$I_{G1} \cdot (1-j+1+j) = 6 + 2 + 2j$$

$$I_{G1} = \frac{8+2j}{2} = 4+j \text{ A}$$

$$V_{ab} = V_{th} = (1-j) \cdot (4+j)$$

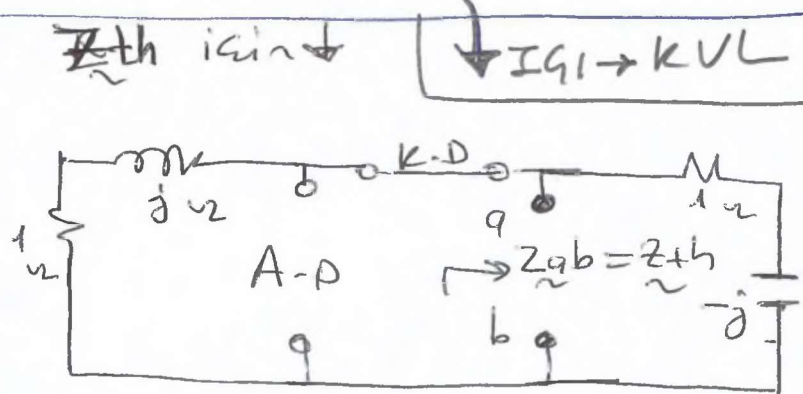
$$V_{th} = 4 - 4j + j + 1 = 5 - 3j \text{ Volt}$$



$Z_{th} = Z_{ab} = (1-j) // (1+j)$

$Z_{th} = 1 + j0 \Omega$

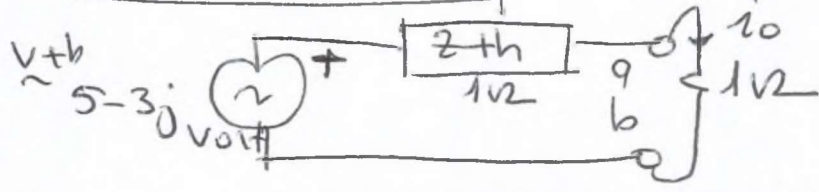
$$\frac{(1-j)(1+j)}{2} = \frac{2}{2} = 1 \Omega$$



$i_o = \frac{5-3j}{2} = 2,5 - 1,5j \text{ A}$

elde edilir A

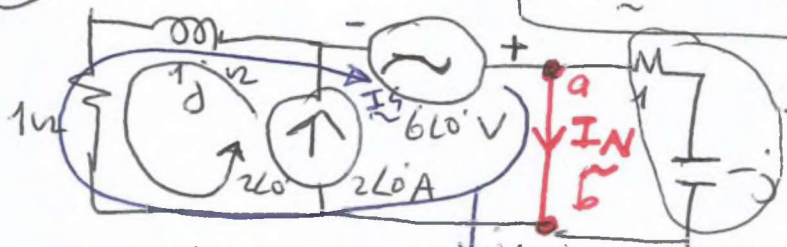d) I_N elde edilir $(\frac{V_{th}}{Z_{th}} = I_N = \frac{5-3j}{1} = 5-3j \text{ A olmalı!!})$



$\rightarrow$ Kwa dencu sebebyle eteiler yok!


$-6L0 + (1+j)(I_N - 2L0) = 0$

$$I_N \cdot (1+j) = 6 + 2 + 2j = 8 + 2j$$

$$I_N = \frac{8+2j}{1+j} \cdot \frac{1-j}{1-j} = \frac{8-8j+2j+2}{2} = \frac{10-6j}{2} = 5-3j \text{ A}$$

explikite garpmirlem

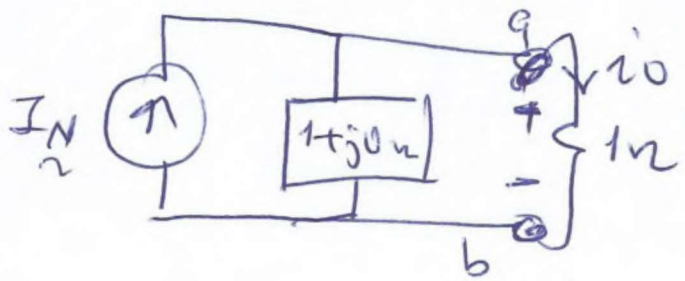$I_N = I_G = 5 - 3j \text{ A}$ ($Z_N = Z_{th} = 1 + j0 \Omega$)




$i_o = I_N \times \frac{1}{1+1}$

$$i_o = \frac{5-3j}{2} = 2,5 - 1,5j \text{ A}$$

c) $2\angle 0^\circ \text{ A}$ devrede iken ($6\angle 0^\circ \text{ V} \rightarrow \text{K-D.}$)

(2-1/5)

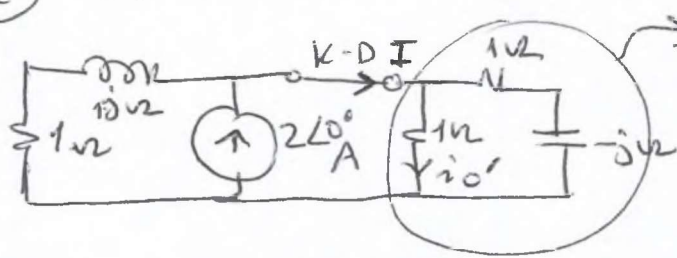

$$\tilde{Z}_1 = (1-j) // (1)$$

$$= \frac{(1-j)(1)}{2-j} = \frac{1-j}{2-j} \cdot \frac{2+j}{2+j}$$

$$\tilde{Z}_1 = \frac{2+j-2j+1}{5} = \frac{3-j}{5} \Omega$$


(Araç ileri)

$$\tilde{I} = (2\angle 0^\circ) * \frac{1+j}{1+j+\tilde{Z}_1} \Rightarrow$$

$$\tilde{I} = \frac{2+2j}{1+j+\frac{3-j}{5}} = \frac{2+2j}{\frac{5+5j+3-j}{5}} = \frac{10+10j}{8+4j} \text{ A}$$

$$\tilde{i}_o' = \tilde{I} * \left(\frac{1-j}{2-j} \right) = \frac{10+10j}{8+4j} * \frac{(1-j)}{2-j} = \frac{10-10j+10j+10}{16-8j+8j+4} = \frac{20}{20} = 1 \text{ A}$$

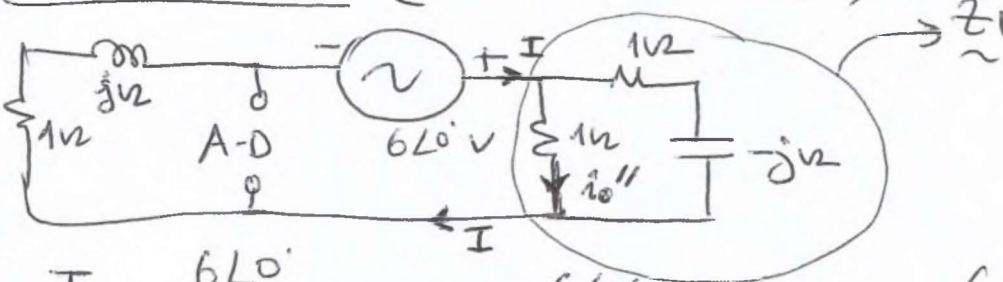$6\angle 0^\circ \text{ V}$ varken ($2\angle 0^\circ \text{ A} \rightarrow \text{Açık D.}$)



$$\tilde{I} = \frac{6\angle 0^\circ}{1+j+\tilde{Z}_1} = \frac{6\angle 0^\circ}{1+j+\frac{3-j}{5}} = \frac{6\angle 0^\circ}{\frac{5+5j+3-j}{5}} \Rightarrow$$

$$\tilde{I} = \frac{30}{8+4j} \Rightarrow \tilde{i}_o'' = \tilde{I} * \left(\frac{1-j}{2-j} \right)$$


$$\tilde{i}_o'' = \frac{30}{8+4j} * \frac{1-j}{2-j} = \frac{30-30j}{16-8j+8j+4} = \frac{30-30j}{20}$$

$$\tilde{i}_o'' = 1,5 - 1,5j \text{ A}$$

$$\tilde{i}_o = \tilde{i}_o' + \tilde{i}_o'' = 1 + 1,5 - 1,5j$$

$$\tilde{i}_o = 2,5 - 1,5j \text{ A} \text{ edilebilir}$$

⑥ 3.1

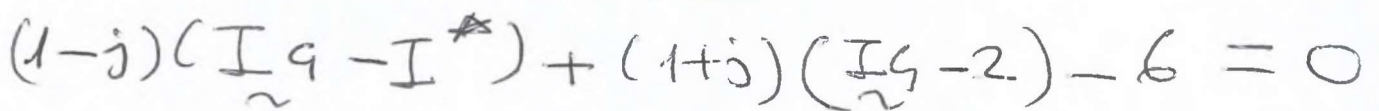

$$\underline{I_1 \cdot (2) = (1-j)I_1 + (8+2j)}$$

İkinci de V^A için I^A gerisini kullanarak V^A 'ı bulalım.

→ seklinde ette edilecek.

$$(1-j)(I - 0,5I + 0,5jI - 4 - j) + V = 0$$


$$V + I (1 - j - 0,5 + 0,5j + 0,5j + 0,5) + (-4 - j + 4j - 1) = 0$$

$$\underline{V = (-I^*) \left(\frac{1}{j} \right) + (5 - 3j)}$$

$$\underline{\tilde{z}} + \underline{\tilde{h}} = 1 + j0 \quad \underline{\tilde{v}} + \underline{\tilde{h}} = \underline{5 - 3j} \quad \underline{\underline{V_{out}}}$$


4) Ç farklı frekanslı devreler için
kullanılabilir zorunlu olan teoremler
(Süperpozisyon Teoremi)

(Σ.i) (7)

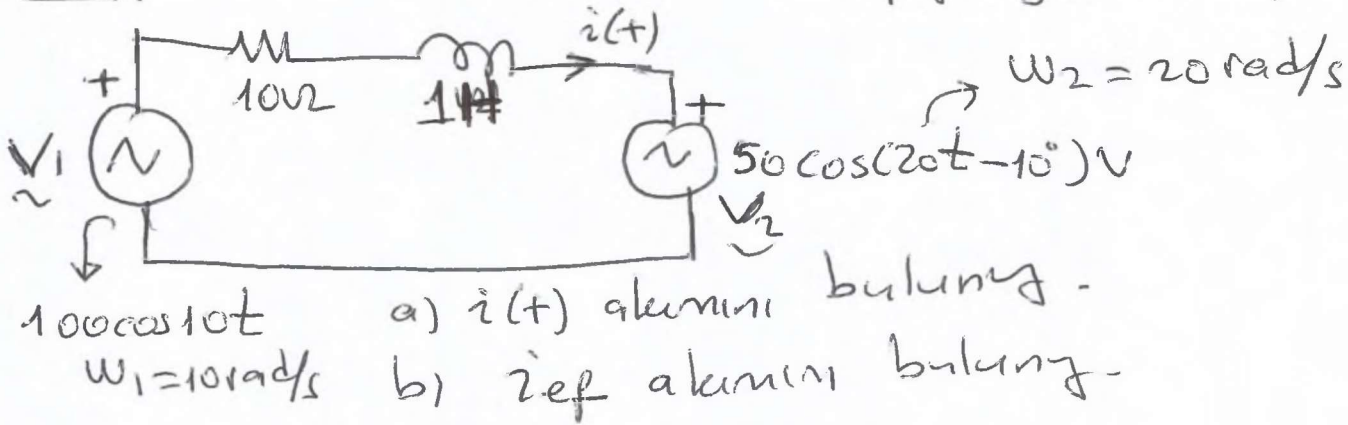

$$\underline{V_1} = \frac{100}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ \text{ volt} \quad \underline{V_2} = \frac{50}{\sqrt{2}} \angle -10^\circ \text{ volt}$$

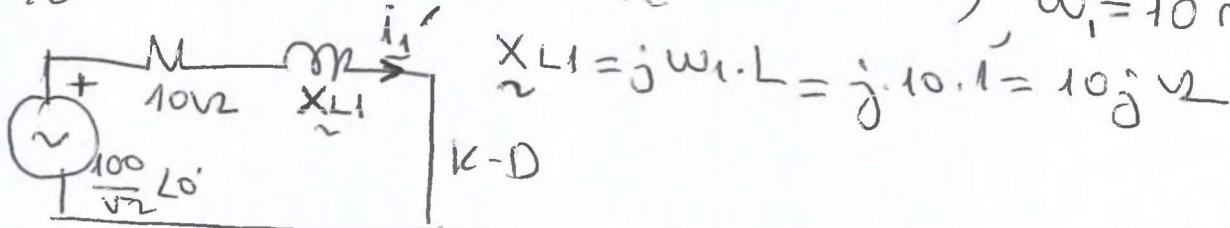
$\underline{V_1}$ devrede iken ($\underline{V_2} \rightarrow \text{K.D.}$) $\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$



$$\underline{i'} = \frac{100}{\sqrt{2}} / (10 + 10j) = \frac{70,71}{10 + 10j} \text{ (A)} = 3,535 - j3,535 \text{ A} \quad 5 \angle -45^\circ \text{ A}$$

$$i'(t) = 5\sqrt{2} \cos(10t - 45^\circ) \text{ A}$$

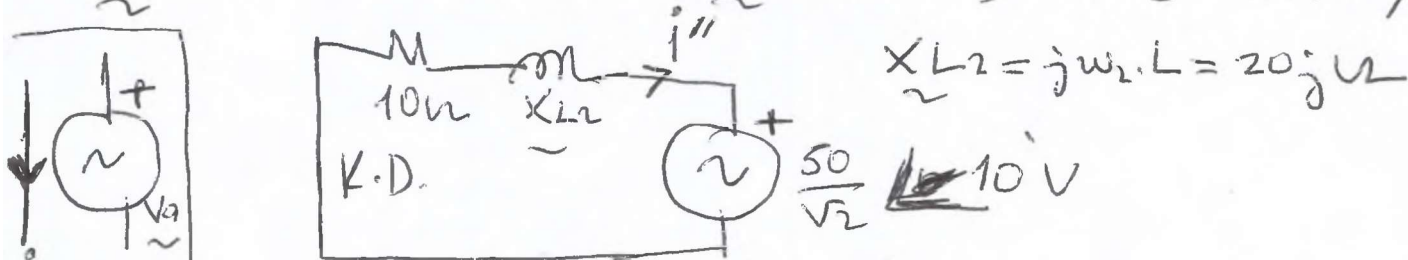$\underline{V_2}$ devrede iken ($\underline{V_1} \rightarrow \text{K.D.}$) $\omega_2 = 20 \text{ rad/s}$



$$\underline{i''} = (-) \cdot \frac{(50/\sqrt{2}) \angle -10^\circ}{10 + 20j} = (-) \cdot \frac{35,35 \angle -10^\circ}{10 + 20j}$$

Buna göre,

$$i(t) = i'(t) + i''(t) \text{ dir.}$$

$$i(t) = 5\sqrt{2} \cos(10t - 45^\circ) + 1,58\sqrt{2} \cos(20t + 106,54^\circ) \text{ A} = -0,45 + 1,515j \text{ A}$$


$$i_{\text{ef}} = \sqrt{(5)^2 + (1,58)^2} = 5,243 \text{ A}$$

$$= 1,58 \angle 106,54^\circ \text{ A}$$

$$i''(t) = 1,58\sqrt{2} \cos(20t + 106,54^\circ) \text{ A}$$

5) SSH'de Thevenin - Maksimum Güç Teoremi (S-1, 8)

BİLGİ

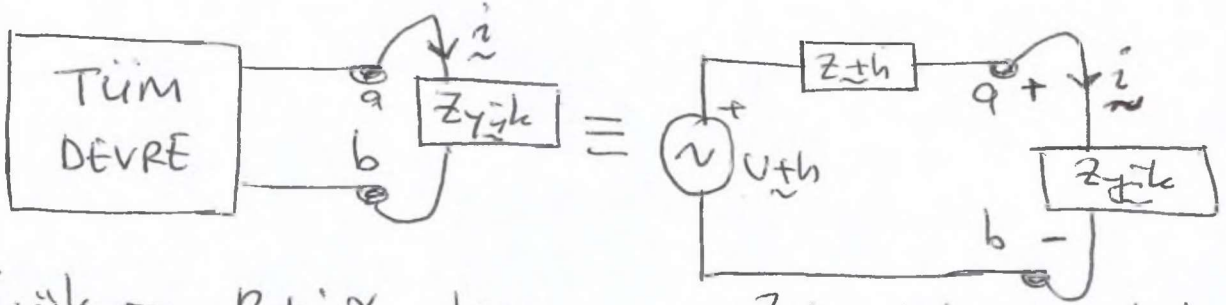

a) $Z_{yük} = R + jX$ olsun. $Z_{th} = R_{th} + jX_{th}$ olsun.
 $Z_{yük}$ 'e max. güç iletmek için

$$Z_{yük} = Z_{th}^* \text{ (eşlenik)}$$

$$Z_{yük} = R_{th} - jX_{th} \text{ olur.}$$

$$P_{max} = (R_{th}) \cdot |i|^2$$

$$|i| = \frac{|V|}{2R_{th}}$$

$$P_{max} = \frac{V^2}{4R_{th}}$$

örneğin ; $Z_{th} = 3 + j4 \Omega$ ise elde edilmişse
 $Z_{yük} = 3 - j4 \Omega$ olacaktır. (max güç için)

b) $Z_{yük} = R$ (sadece reel bileşen) olsun.


$$Z_{yük} R_{yük} = |Z_{th}| = |R_{th} - jX_{th}| = \sqrt{R_{th}^2 + X_{th}^2}$$

örneğin ; $Z_{th} = 3 + j4 \Omega$ ise

$$|i| = \frac{V}{Z_{th} + R_{yük}}$$

max. güç için $Z_{yük} = R_{yük} = |3 - j4| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \underline{\underline{5 \Omega}}$ bulunur.

Örnek :

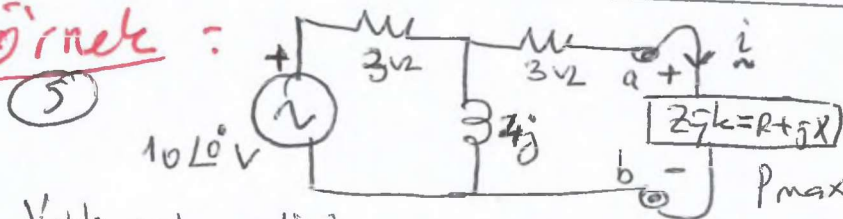

a) $Z_{yük} = R + jX$ olsun

b) $Z_{yük} = R$ olsun.

V_{th} elde edilizi

$$10\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$V_{th} = V_{xy}$$

$$i_x = \frac{10\angle 0^\circ}{5\angle 53,1^\circ} = 2\angle -53,1^\circ \text{ A}$$

$$V_{xy} = V_{th} = 4j \times i_x$$

$$V_{xy} = V_{th} = 4\angle 90^\circ \times 2\angle -53,1^\circ$$

$$V_{th} = 8\angle 36,9^\circ \text{ volt}$$

Z_{th} elde edilizi

$$(3//4j) + 3$$

$$= \frac{12j}{-3+4j} + 3 = \frac{12j+9+12j}{-3+4j}$$

$$= \frac{9+24j}{-3+4j} = 5,126\angle 16,3^\circ$$

$$Z_{th} = 4,92 + j1,44 \Omega$$

a) $Z_{yük} = R + jX$ ise
 $Z_{yük} = Z_{th}^* = 4,92 - j1,44$

$$P_{max, R_{yük}} = R_{yük} \cdot |i|^2$$


$$i = \frac{8\angle 36,9^\circ}{4,92 + 4,92} = 0,813 \angle 36,9^\circ \text{ A}$$

$$P_{max, R_{yük}} = (4,92) (0,813)^2 = 3,25 \text{ W}$$

b) $Z_{yük} = R = |Z_{th}|$

$$R = 5,126 \Omega$$
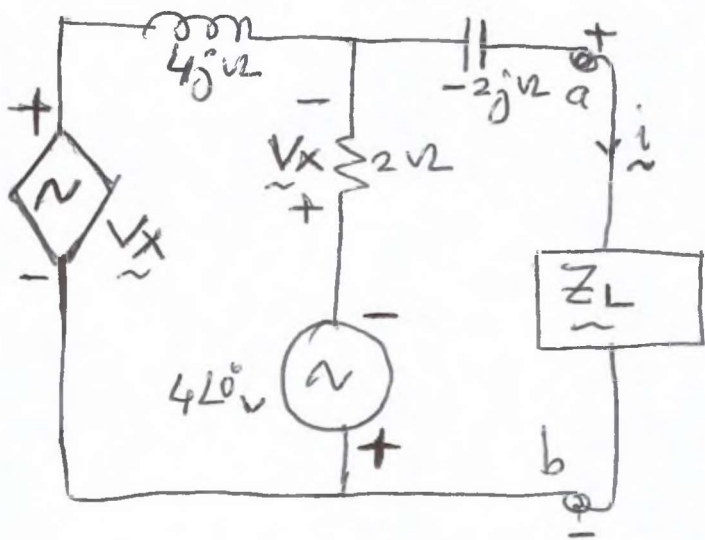
$$i = \frac{8\angle 36,9^\circ}{5,126 + 5,126} = 0,781 \angle 36,9^\circ \text{ A}$$





$$P_{max, Z_L} = ?$$

$$\left. \begin{array}{l} a) Z_L = R_L + jX_L \\ b) Z_L = R_L \end{array} \right\} \text{ise}$$

öncelikle Z_L dışında kalan bölümün Thevenin Eşdeğer Modelini elde edelim.

1. yol $\rightarrow V_{oc} (V_{th}), I_{sc} (I_N)$ yöntemini

$$I_2 = I_{sc} = I_N$$

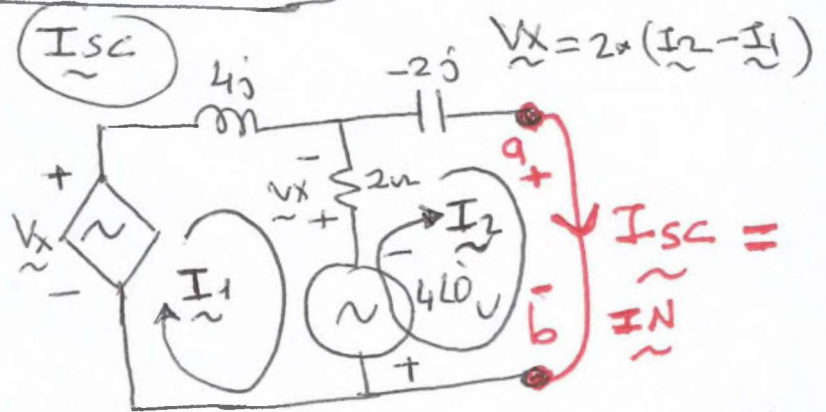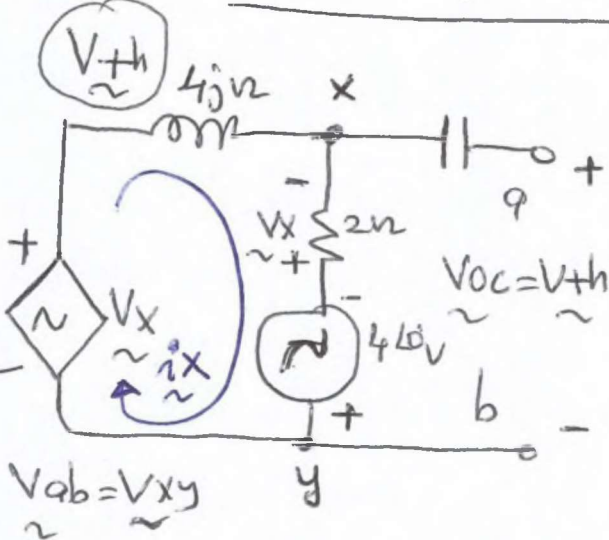

$$\begin{aligned} I_1 \rightarrow KVL \rightarrow -V_x + 4jI_1 + 2(I_1 - I_2) - 4L0 &= 0 \\ -2I_2 + 2I_1 + 4jI_1 + 2(I_1 - I_2) &= 4 \\ I_1(4 + 4j) + I_2(-4) &= 4 \\ \frac{I_1(1 + j) - I_2}{1} &= 1 \quad 1. \text{ denklem} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 \rightarrow KVL \rightarrow (-2j)I_2 + 4 + 2(I_2 - I_1) &= 0 \\ I_1(-2) + I_2(2 - 2j) &= -4 \\ \frac{-I_1 + (1 - j)I_2}{1} &= -2 \quad 2. \text{ denklem} \end{aligned}$$

Denklemleri birbirinden çıkararak;

$$I_1(1 + j) - I_2 = 1$$

$$(1 + j) \cdot \frac{-I_1 + (1 - j)I_2}{1} = -2$$

$$I_2(-1 + 2) = 1 - 2 - 2j = -1 - 2j$$

$$I_{sc} = I_2 = -1 - 2j = 2,236 \angle -116,56^\circ \text{ A}$$

$$Z_{th} = \frac{V_{th}}{I_{sc}} = \frac{3,162 \angle -161,56^\circ}{2,236 \angle -116,56^\circ} = 1,414 \angle -45^\circ \Omega$$

$$-V_x + 4j\dot{i}_x + 2 \cdot \dot{i}_x - 4L0 = 0$$

$$V_x = 2 \cdot (-\dot{i}_x) \text{ [ara işlem]}$$

$$2\dot{i}_x + 4j\dot{i}_x + 2\dot{i}_x = 4L0$$

$$\dot{i}_x \cdot [4 + 4j] = 4L0$$

$$\dot{i}_x = \frac{1}{1 + j} \cdot \frac{1 - j}{1 - j} = \frac{1 - j}{2}$$

$$\dot{i}_x = 0,5 - 0,5j \text{ A}$$


$$V_{xy} = 2 \cdot \dot{i}_x - 4L0$$

$$= 1 - j - 4L0$$

$$V_{xy} = -3 - j = 3,162 \angle -161,56^\circ \text{ V}$$

(2. yol) $\tilde{I}^*$ ile devreyi uygula

$\Sigma i_j = 10$

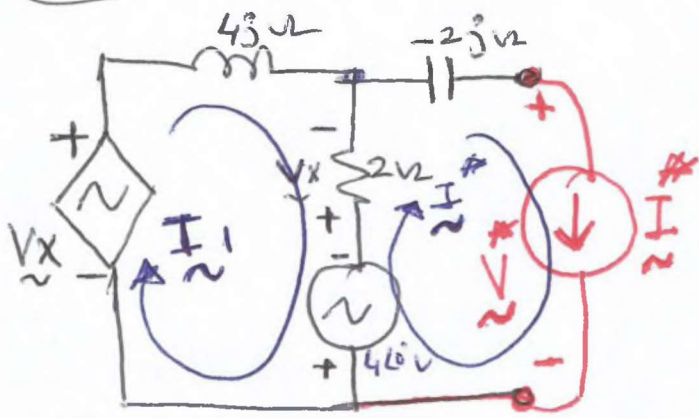

$$V^* = (\tilde{Z} + \tilde{h})(-\tilde{I}^*) + V_{th}$$

$\tilde{I}_1 \rightarrow KVL$

$$-V_x + 4j\tilde{I}_1 + 2(\tilde{I}_1 - \tilde{I}^*) - 4 = 0$$

$$V_x = 2(\tilde{I}^* - \tilde{I}_1)$$

$$-2\tilde{I}^* + 2\tilde{I}_1 + 4j\tilde{I}_1 + 2(\tilde{I}_1 - \tilde{I}^*) = 4$$

$$\tilde{I}_1(4 + 4j) = \tilde{I}^*(2 + 2) + 4$$

$$\tilde{I}_1(1 + j) = \tilde{I}^* + 1$$

$$\tilde{I}_1 = \frac{1}{(1+j)}\tilde{I}^* + \frac{1}{(1+j)}$$

$$\tilde{I}_1 = \left(\frac{1-j}{2}\right)\tilde{I}^* + \left(\frac{1-j}{2}\right) \quad \text{Arg iflen}$$

İndiride, $\tilde{I}^*$ çevresi için KVL

$$V^* + 4 + 2(\tilde{I}^* - \tilde{I}_1) - 2j\tilde{I}^* = 0$$


$$V^* + 4 + 2\tilde{I}^* - 2\left[\left(\frac{1-j}{2}\right)\tilde{I}^* + \left(\frac{1-j}{2}\right)\right] - 2j\tilde{I}^* = 0$$

$$V^* + 4 + 2\tilde{I}^* - \tilde{I}^* + j\tilde{I}^* - 1 + j - 2j\tilde{I}^* = 0$$

$$V^* + \tilde{I}^*(2 - 1 + j - 2j) + (4 - 1 + j) = 0$$

$$V^* = (-\tilde{I}^*)\left[\underbrace{1-j}_{\tilde{Z}+\tilde{h}}\right] + \underbrace{[-3-j]}_{V_{th}} \quad \text{elde edili}$$

a) $Z_{yük} = R + jX$ ise

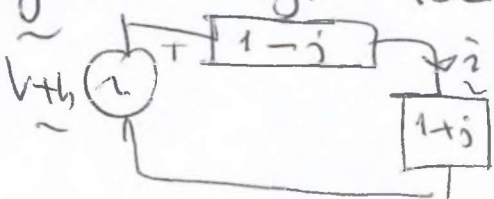

$Z_{yük} = \tilde{Z} + \tilde{h}^* = 1 + j$ u olur.

$$\tilde{i} = \frac{V_{th}}{\tilde{Z}} = \frac{3,162 \angle -161,56^\circ}{2} = 1,581 \angle -161,56^\circ \text{ A}$$

$$|\tilde{i}| = 1,581 \text{ A}$$

$$P_{max, R_{yük}} = R_{yük} |\tilde{i}|^2 = 1 * (1,581)^2 = 2,5 \text{ W}$$

b) $Z_{yük} = R$ ise

$$R = |Z_{yük}^*| = |R_{yük} + jX_{yük}| = |1 + j| = \sqrt{1^2 + 1^2}$$

$$R = 1,414 \Omega, \tilde{i} = \frac{3,162 \angle -161,56^\circ}{1-j + 1,414} = 1,21 \angle -139^\circ \text{ A}$$

$$P_{max, R} = 1,414 * 1,21^2 = 2 \text{ W}$$