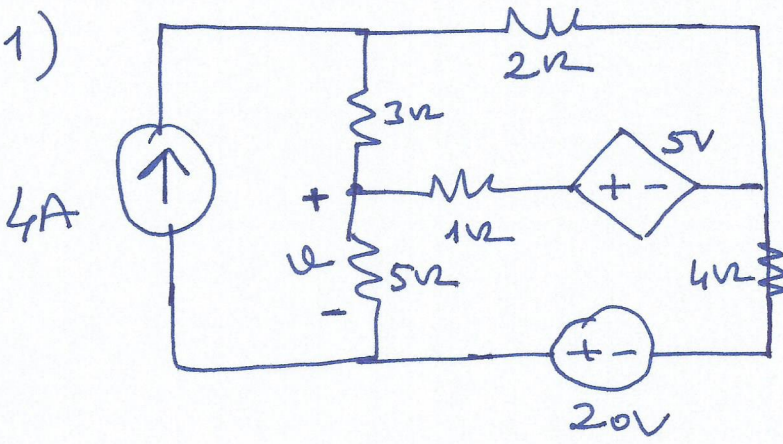


DEVRE TEORİSİ

(ÖRNEKLER)

(S. 2. 1)

1)




Verilen devrede V gerilimini

a) Gevce Akımları Yöntemi (SA7-KVL) ile

b) Süperpozisyon (toplamlanabilirlik) teorisi ile bulunuz.

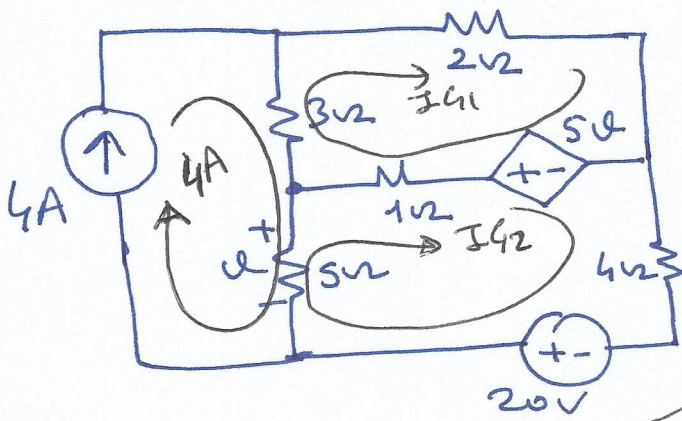a) KVL (Gerilim Yöntemi) ile

$$V = 5 \times (4 - I_{G1}) = 20 - 5I_{G1}$$



$$I_{G1} \rightarrow 2I_{G1} - 5V + 1(I_{G1} - I_{G2}) + 3(I_{G1} - 4) = 0$$

$$2I_{G1} - 5(20 - 5I_{G1}) + 1(I_{G1} - I_{G2}) + 3(I_{G1} - 4) = 0$$

$$I_{G1} \cdot (6) + I_{G2} \cdot (24) = 112 \quad 1. \text{ denklem}$$

$$I_{G2} \rightarrow 4I_{G2} - 20 + 5(I_{G2} - 4) + 1(I_{G2} - I_{G1}) + 4 = 0$$

$$4I_{G2} - 20 + 5(I_{G2} - 4) + 1(I_{G2} - I_{G1}) + 5 \cdot (20 - 5I_{G2}) = 0$$

$$I_{G1} \cdot (-1) + I_{G2} \cdot (-15) = -60 \quad 2. \text{ denklem}$$

Denklemleri görüldüğü

$$1. \text{D} \rightarrow 6I_{G1} + 24I_{G2} = 112$$

$$6 / -I_{G1} - 15I_{G2} = -60$$

$$-66I_{G2} = -248$$


$$I_{G2} = \frac{248}{66} \Rightarrow$$

$$V = 5 \times (4 - I_{G2}) = 5 \times \left(4 - \frac{248}{66}\right) = 5 \times \frac{16}{66} = 1,212$$

bulunur

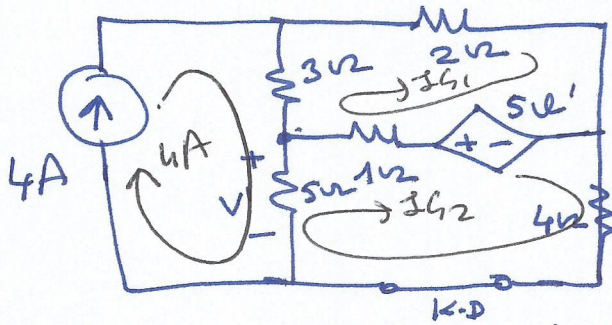6) Süperpozisyon (Toplamlanabilirlik) Teoremi ile
(Bağımlı kaynaklar dâima devrede bırakılacak)

4A'lık A.K. devrede (20V → kısa devre, 5V bağımlı k. devrede)



$I_{41} \rightarrow KVL$

$$V = 5 \cdot (4 - I_{42})$$

$$2I_{41} - 5V' + 1 \cdot (I_{41} - I_{42}) + 3(I_{41} - 4) = 0$$

$$2I_{41} - 5(20 - 5I_{42}) + 1 \cdot (I_{41} - I_{42}) + 3(I_{41} - 4) = 0$$

$$I_{41} \cdot (6) + I_{42} \cdot (24) = 112 \quad 1. \text{ denklem}$$

$I_{42} \rightarrow KVL$

$$4I_{42} + 5(I_{42} - 4) + 1 \cdot (I_{42} - I_{41}) + 5(20 - 5I_{42}) = 0$$

$$I_{41} \cdot (-1) + I_{42} \cdot (-15) = -80 \quad 2. \text{ denklem}$$

Denklemi çözülürse;

$$6I_{41} + 24I_{42} = 112$$

$$6I_{41} - 15I_{42} = -80$$

$$-66I_{42} = -368$$

$$I_{42} = \frac{368}{66}$$

$$V' = 5 \cdot (4 - I_{42}) = 5 \cdot (4 - \frac{368}{66})$$

$$V' = -7,878 \text{ volt}$$

$$V'' = -5I_{42}$$

$$I_{41} \rightarrow KVL \rightarrow 5I_{41} - 5 \cdot (-5I_{42}) + 1 \cdot (I_{41} - I_{42}) = 0 \rightarrow 1. \text{ denklem}$$

$$I_{41} \cdot (6) + I_{42} \cdot (24) = 0 \Rightarrow I_{41} = -4I_{42} \text{ elde edilir}$$

$$I_{42} \rightarrow KVL \rightarrow 4I_{42} - 20 + 5I_{42} + 1 \cdot (I_{42} - I_{41}) + 5 \cdot (-5I_{42}) = 0$$

$$I_{41} \cdot (-1) + I_{42} \cdot (-15) = 20 \quad 2. \text{ denklem}$$

1. denklemden ↓

$$(-4I_{42})(-1) - 15I_{42} = 20$$

$$-11I_{42} = 20$$

$$I_{42} = -\frac{20}{11} \text{ A}$$


$$V'' = -5 \cdot (I_{42}) = -5 \cdot (-\frac{20}{11}) = \frac{100}{11} = 9,09 \text{ V}$$

Sonuç olarak;

$$V = V' + V'' = -7,878 + 9,09 = 1,212 \text{ volt}$$

elde edilir

(2)

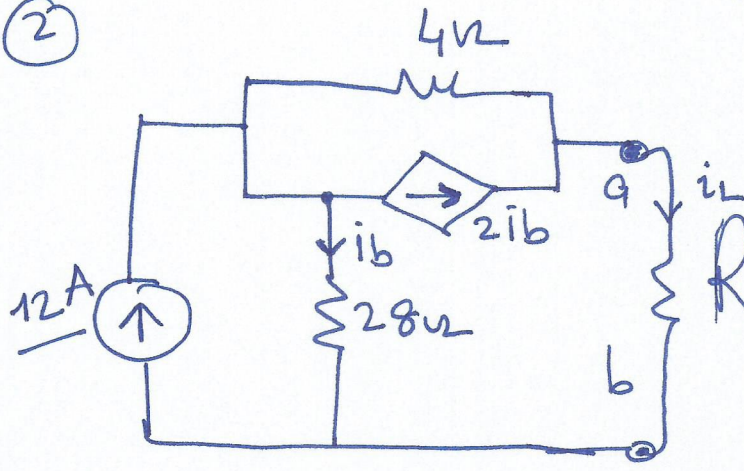

Verilen devrede;

RL yüküne maksimum


(yük) güç iletebilmesi için

RL ne olmalıdır?

$$P_{max, RL} = ?$$

Gözüm: öncelikle yük (R_L) dışındaki devre için Theverin eşd. modelini bulalım!


V_{th} 'nin bulunması:

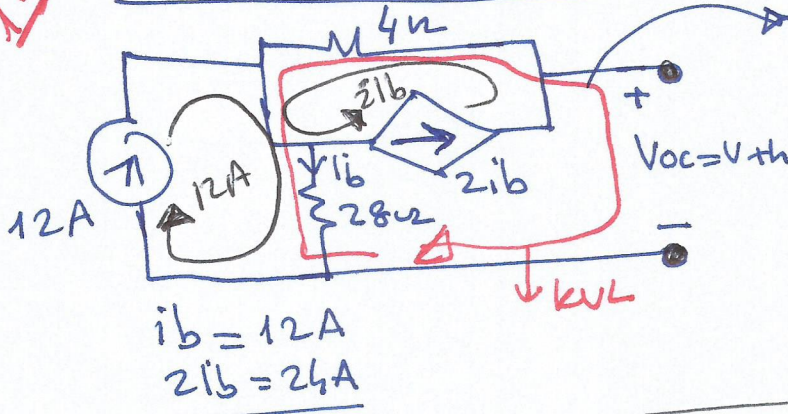

$$V_{th} = 432 \text{ volt}$$

R_{th} 'nin bulunması $\rightarrow \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = R_{th}$

önce I_{sc} bulunur.

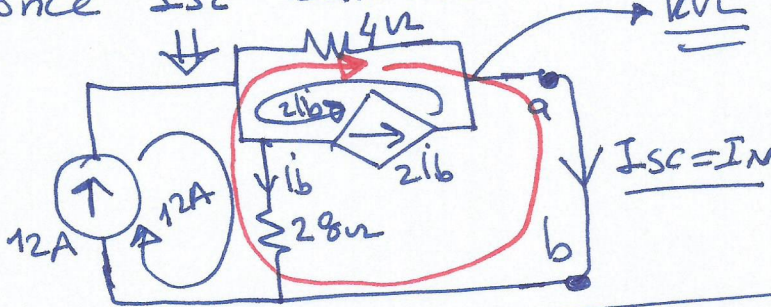

$$28 * (I_{sc} - 12) + 4 * (I_{sc} - 2ib) = 0$$

$$ib = 12 - I_{sc}$$

$$28 * (I_{sc} - 12) + 4 * I_{sc} - 8 * (12 - I_{sc}) = 0$$


$$I_{sc} * (28 + 4 + 8) = 432$$

$$I_{sc} = 432 / 40 \text{ A}$$

$$R_L = R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{432}{432/40} = 40 \Omega$$

$$P_{max, RL} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} = \frac{(432)^2}{160}$$

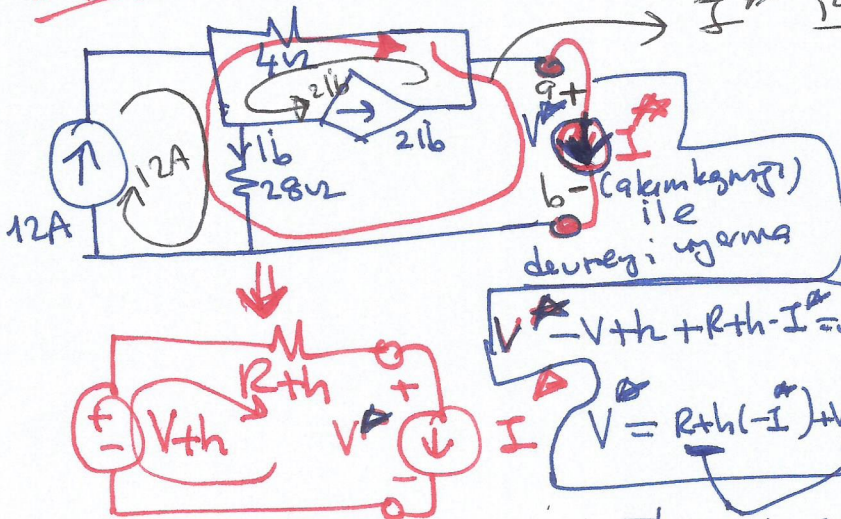2.70d $\rightarrow$ a-b arası I^* akım kaynağı ile devreyi çözme!



$$V^* + 28(I^* - 12) + 4(I^* - 2ib) = 0$$

$$V^* + 28(I^* - 12) + 4I^* - 8(12 - I^*) = 0$$

$$V^* + I^* * (28 + 4 + 8) - 432 = 0$$

$$V^* = 40 * (-I^*) + 432$$

$$V^* = -40I^* + 432$$


Thevenin model bileşenleri

Rth için 3.yel :


Devrede sadece bağımlı kaynaklar kalırsa şekilde

diğer kaynaklar (bağımsız) sıfırlanır $\rightarrow$ Gerilim $k \rightarrow k=0$
Akım $k \rightarrow k=0$.

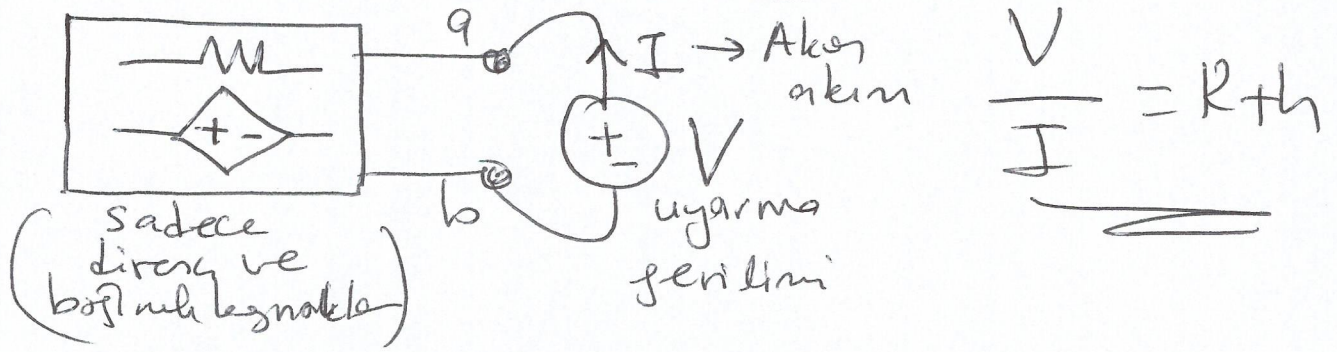a-b arasına V voltajlı bir gerilim kaynağı bağlanır
Kaynağın çıkışındaki I akımına oranlandığında (V/I)
elde edilen değere R_{th} 'dir.



Sözüme geçerseniz;

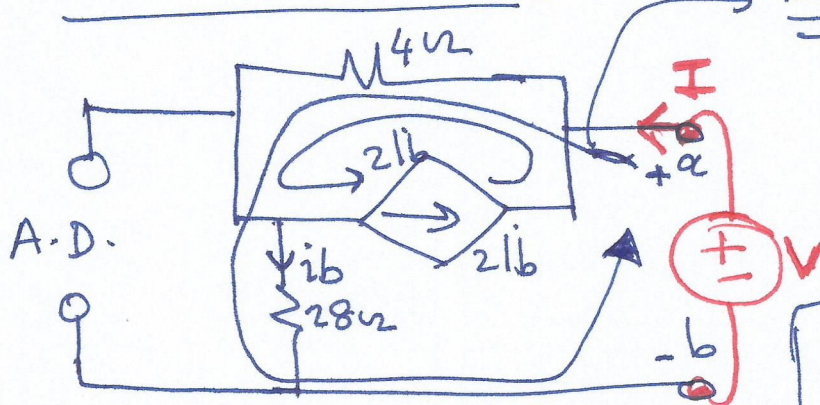

$(I_b = I)$ 'dir.

KVL

$$-V + 4 \times (I + 2I_b) + 28I = 0$$

$$-V + 4I + 8I + 28I = 0$$


$$V = 40I$$

$R_{th} = \frac{V}{I} = 40 \Omega$ elde edilir.

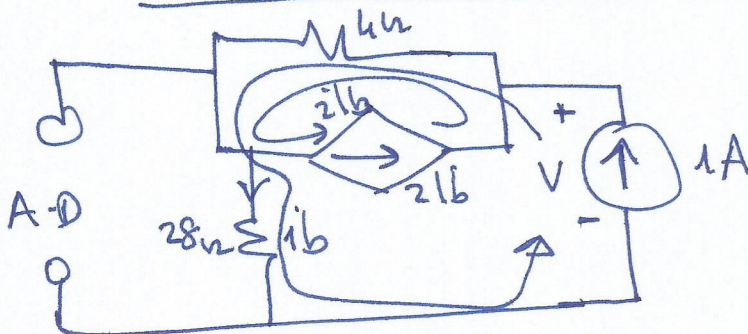4.yel (1A)'lık akım kaynağı ile uyarma

(Sadece direnç ve bağımlı kaynaklar devrede)

1A'lık akım kaynağının gerilimi V olsun, $R_{th} = \frac{V}{1}$



$I_b = 1A$


$$-V + 3 \cdot 4 + 28 \cdot 1 = 0$$

$$V = 40 \text{ volt}$$

$$R_{th} = \frac{V_{\text{volt}}}{1 \text{ amper}} = \frac{40}{1} = 40 \Omega$$

elde edilir.

3)

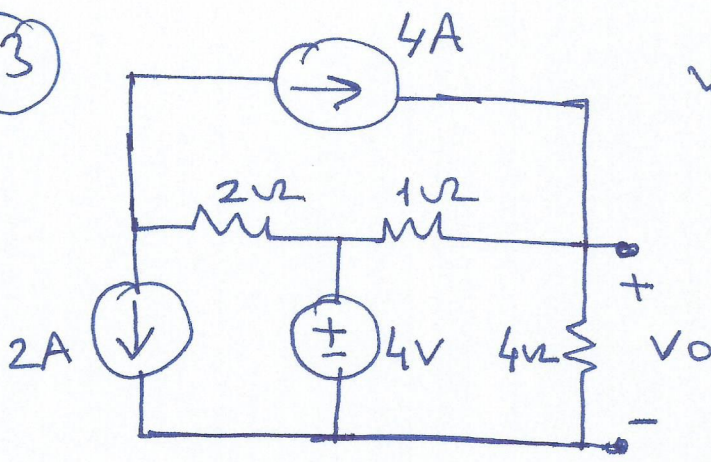


Verilen devrede
kuvv'luk direrin genlinin

- a) GAY (KVL) ile
- b) DÜGY (KCL) ile
- c) Thevenin ile
- d) Norton ile

bulunur

- e) Süperpozisyon ile
- f) Kuvv'ine ne olundukı max
3-4 iletir

a)

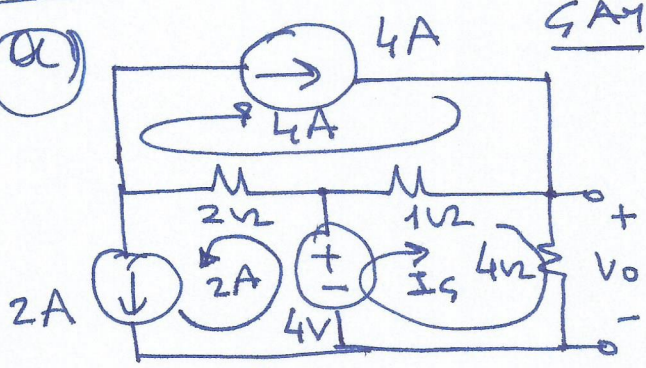

$I_g \rightarrow KVL \rightarrow$


$$4I_g - 4 + 1 \cdot (I_g - 4) = 0$$

$$5I_g = 8 \Rightarrow I_g = \frac{8}{5} A$$

$$V_o = 4 \cdot I_g = \frac{32}{5} \text{ Volt}$$

b)

DÜGY

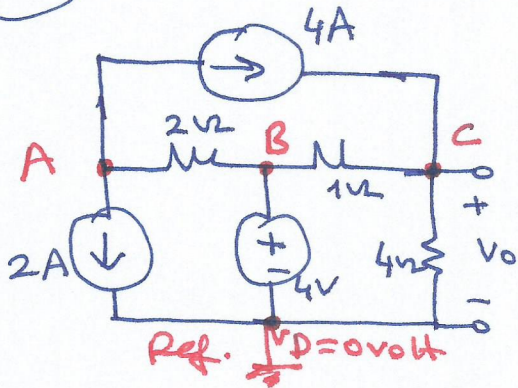

$V_A, V_C \rightarrow$ bilinmiyor (2 adet KCL gerekir)

$V_B = 4V \rightarrow$ biliniyor.

$$A \rightarrow KCL \rightarrow 2 + 4 + \frac{V_A - 4}{2} = 0$$

$$\frac{V_A}{2} = -4 \Rightarrow V_A = -8 \text{ volt}$$

$$C \rightarrow KCL \rightarrow \frac{V_C}{4} + \frac{V_C - 4}{1} - 4 = 0$$


$$V_C \left(\frac{1}{4} + 1 \right) = 4 + 4 = 8$$

$$V_o = V_C = \frac{32}{5} \text{ volt}$$

c)

Thevenin ile

V_{th} ni bulalım.

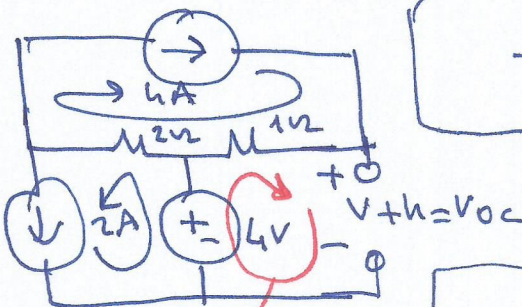


KVL


$$V_{th} - 4 + 1 \cdot (-4) = 0$$

$$V_{th} = 8 \text{ volt}$$


R_{th}

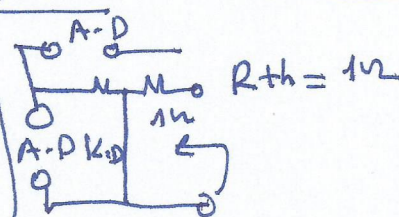

Thevenin Sed. Devresi

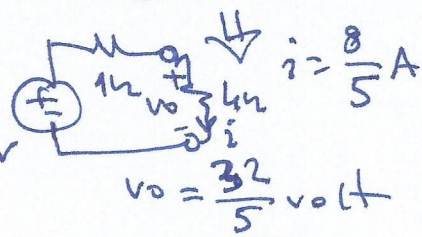

I ile deneyelim.

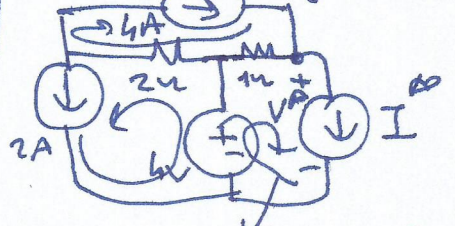


KVL

$$V^* - 4 + 1 \cdot (I^* - 4) = 0$$

$$V^* = 1 \cdot (-I^*) + 8$$

bulunur

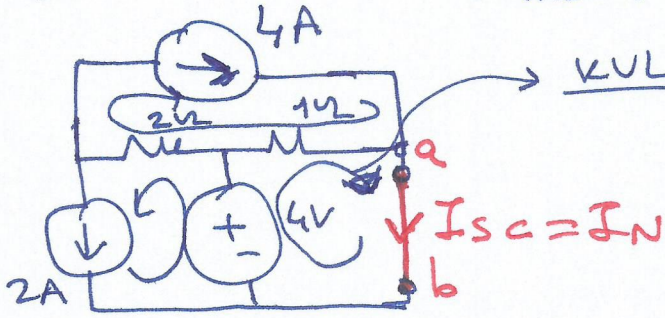d) I_N (Norton akımı) bulalım. $\rightarrow \underline{I_{SC}} \rightarrow$ Kısa devre akımı




$$\text{KVL} \rightarrow -4 + 1 \cdot (I_{SC} - 4) = 0$$

$$I_{SC} = 8 \text{ A}$$


Norton Eşd. Devresi

$$I_{SC} = I_N = 8 \text{ A}$$

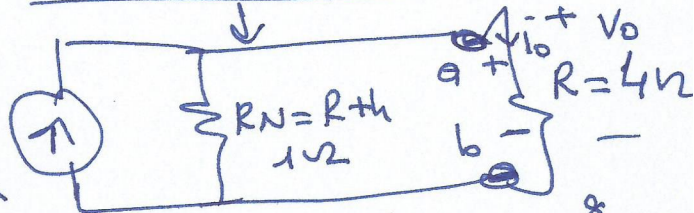


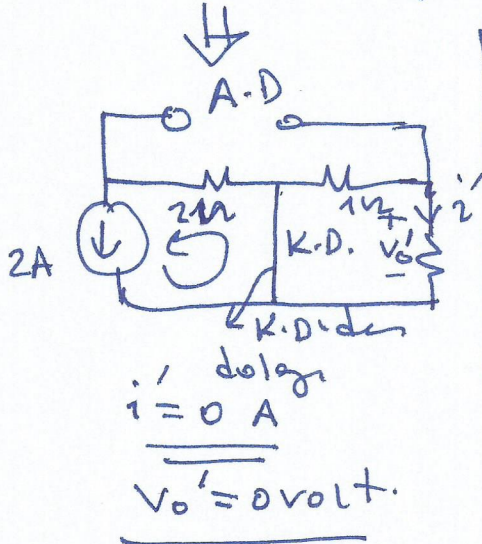e) Süperpozisyon T. ile bulalım.
(Kaynaklar tek-tek devrede olacak)


2A varken (4A $\rightarrow$ A.D., 4V $\rightarrow$ K.D.)



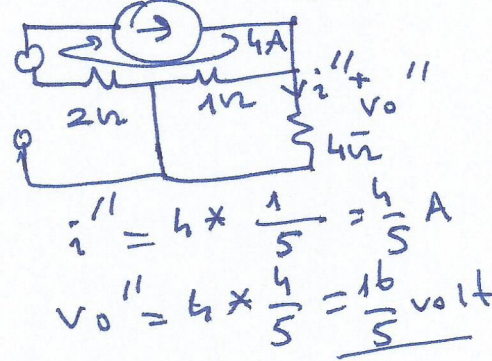4A varken (2A $\rightarrow$ A.D., 4V $\rightarrow$ K.D.)




4V varken (2A, 4A $\rightarrow$ A.D.)

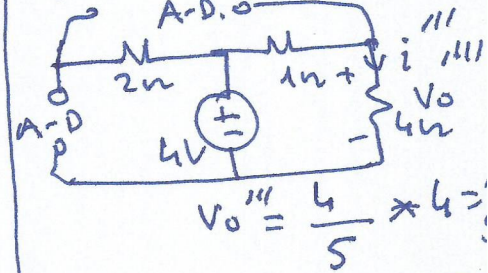

Sonuç olarak;


$$V_o = V_o' + V_o'' + V_o''' = 0 + \frac{16}{5} + \frac{16}{5} = \frac{32}{5} \text{ V}$$

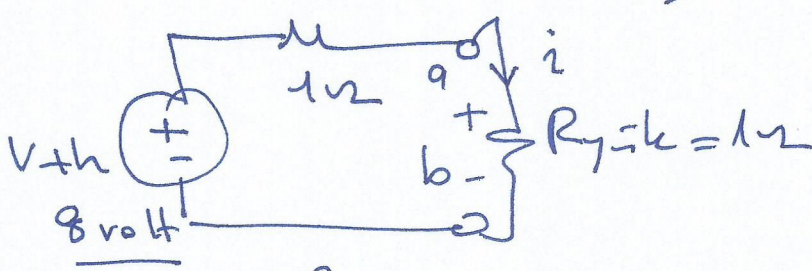f) max. güç için $R_{yük} = R_{th}$ olmalı;
 $R_{th} = 1\Omega$, $R_{yük} = 1\Omega$ olmalı.



$$i = \frac{8}{2} = 4 \text{ A}$$

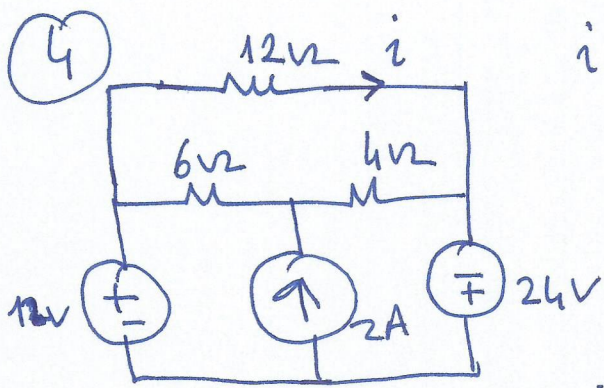
$$P_{max, R_{yük}} = R_y i^2 = 1 \times 4^2 = 16 \text{ W elde edilir}$$




i akumini;

- superpozisyon τ . ile
- Thevenin τ . ile bulunur.

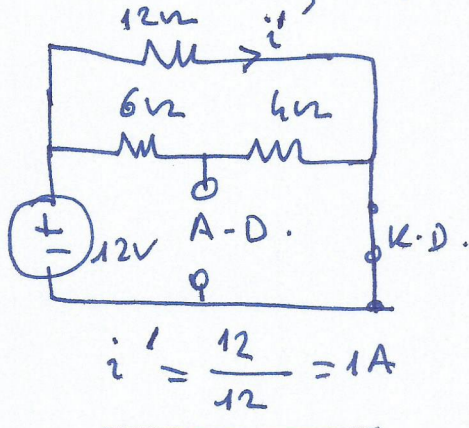a) 12 v vorken
(2A $\rightarrow$ A.D., 24V $\rightarrow$ K.D.)




2A vorken



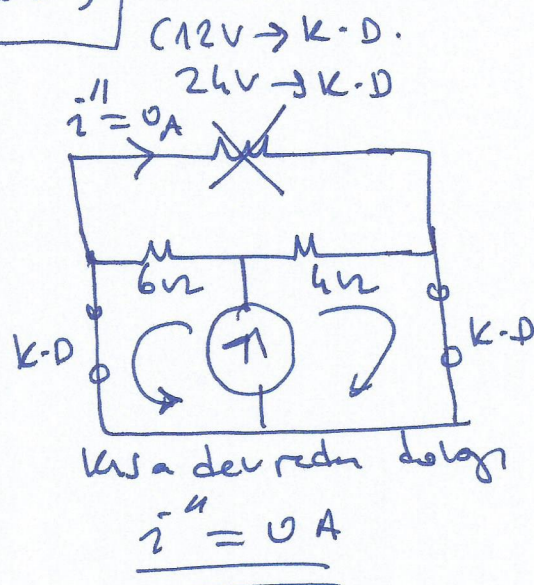


24 v vorken

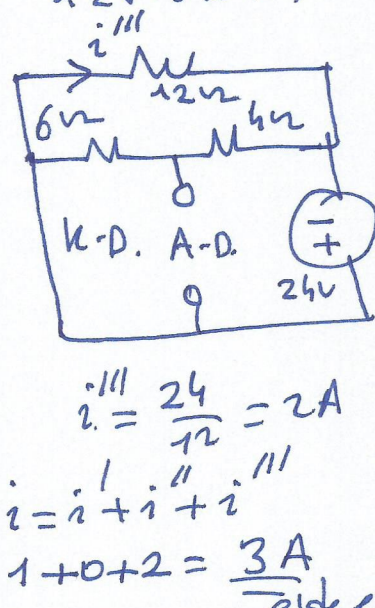
(2A $\rightarrow$ A.D., 12V $\rightarrow$ K.D.)



b) Thevenin Teorisi ile

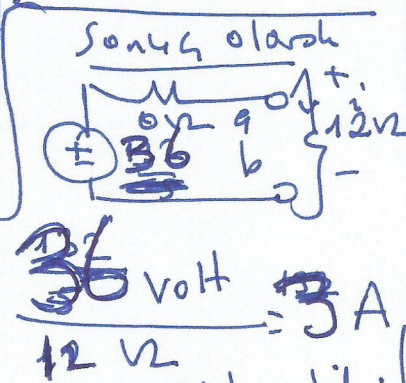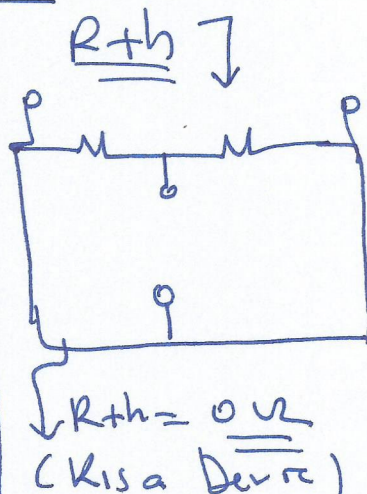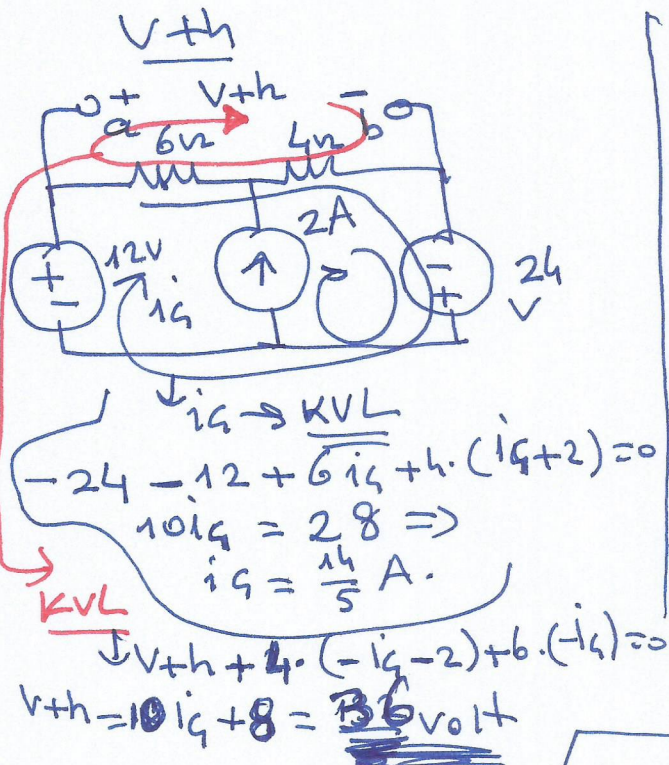

I^* ile bulalım:

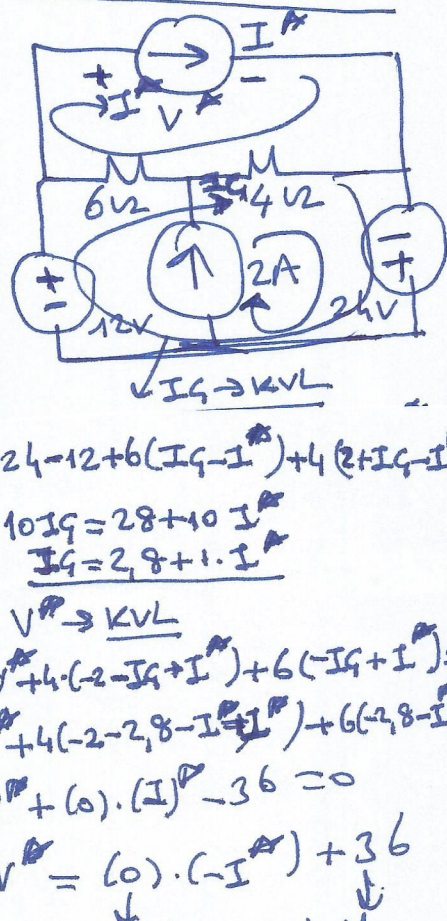

5) (ETKİN DEĞER (EFEKTİF DEĞER) - ORTALAMA DEĞER)

Bilgi Notu: Periyodik bir fonksiyona ilişkin efektif değer

1)

$$X_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [x(t)]^2 dt}$$

Not: parçalı fonksiyonlarda her kısıminin ayrı ayrı iş yapılır.

$$x(t) = \begin{cases} x_1(t) & 0 < t < t_1 \\ x_2(t) & t_1 < t < t_2 \end{cases}$$

$$X_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \left[\int_0^{t_1} x_1^2(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} x_2^2(t) dt + \dots \right]}$$

2) Ortalama değer

$$X_{ort} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

parçalı fonksiyon durumunda;


$$X_{ort} = \frac{1}{T} \left[\int_0^{t_1} x_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} x_2(t) dt + \dots \right] \text{ şekilde olacaktır}$$

3)

$x(t) = x_1(t) + x_2(t) + \dots + x_n(t) = x_{m1} \sin \omega t + x_{m2} \sin \omega t + \dots + x_{mn} \sin \omega t$
şeklindeki sinüsoidal fonksiyonların efektif değeri:

$$X_{ef} = \sqrt{\left(\frac{x_{m1}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{x_{m2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \dots + \left(\frac{x_{mn}}{\sqrt{2}}\right)^2} \text{ şeklinde hesaplanır.}$$

Örnek (5)

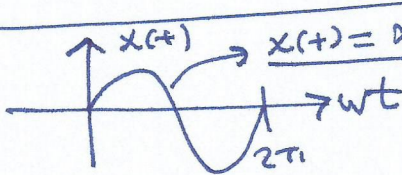

fonksiyonun efektif değeri bulunur.

$$\sin^2 \omega t = \frac{1 - \cos 2\omega t}{2}$$

$$X_{ef} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (x_m \sin \omega t)^2 d\omega t}$$

$$X_{ef}^2 = \frac{x_m^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right) d\omega t = \frac{x_m^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} - \cos 2\omega t \right) d\omega t$$

$$= \frac{x_m^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{2} - \cos 2\omega t \right] d\omega t = \frac{x_m^2}{2\pi} \left[\frac{\omega t}{2} - \frac{1}{2} \sin 2\omega t \right] \Big|_0^{2\pi}$$


$$X_{ef}^2 = \frac{x_m^2}{2\pi} \left[\frac{2\pi}{2} - 0 \right] = \frac{x_m^2}{2}$$

$$X_{ef} = \frac{x_m}{\sqrt{2}}$$

$$x_m = \sqrt{2} \cdot X_{ef}$$

(sinüsoidal dalgaların efektif değeri)

($\sqrt{2}$) kavramının önemi

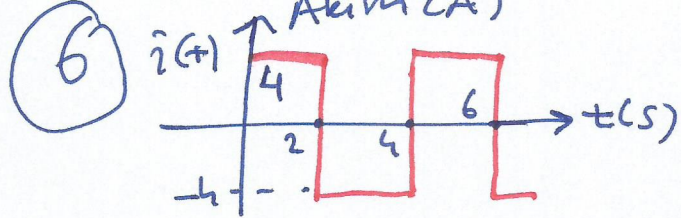

a) verilen dalga şekli

$i_{ef} = ?$ $i_{ort} = ?$

b) $i_{ef} \rightarrow R = 10 \Omega$ $P_R = ?$
 $E_R(24 \text{ saat}) = ?$

a) $i(t) = \begin{cases} 4 & 0 < t \leq 2 \\ -4 & 2 < t \leq 4 \end{cases}$
 $T(\text{periyot}) = 4 \text{ s.}$

$x_{ef} = i_{ef} = \sqrt{\frac{1}{4} \left[\int_0^2 4^2 dt + \int_2^4 (-4)^2 dt \right]}$

$x_{ef}^2 = i_{ef}^2 = \frac{1}{4} \cdot \left[16t \Big|_0^2 + 16t \Big|_2^4 \right] \Rightarrow$


$i_{ef}^2 = \frac{1}{4} \cdot [32 + 32] = 16$

$i_{ef} = 4 \text{ A}$ elde edilir.

$i_{ort} = 0 \text{ A}$ [Alan sıfır]

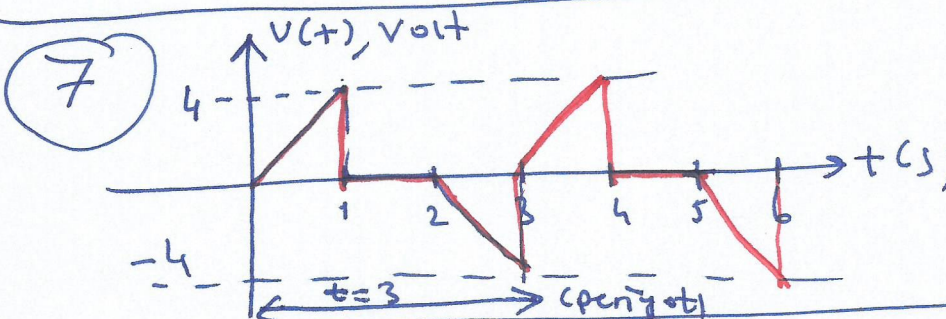b) $P_R = R \cdot i_{ef}^2$
 $= 10 \times (4)^2 = 160 \text{ W}$

$E_R = P \cdot t$
 (24 saat)
 $= 160 \times 24$
 $= 3840 \text{ W} \cdot \text{saat}$
 $= 3,84 \text{ kWh}$



a) $v_{ef} = ?$

b) $v_{ef} \rightarrow R = 15 \Omega$
 $P_R = ?$
 $E_R = ?$ (1 gün)

Dikkat edilirse periyodik fonksiyon (parçalı)

a) $v(t) = \begin{cases} 4t & 0 < t \leq 1 \text{ s} \\ 0 & 1 < t \leq 2 \text{ s} \\ -4t+8 & 2 < t \leq 3 \text{ s} \end{cases}$

$v_{ef}^2 = \frac{1}{3} \cdot \left[\int_0^1 (4t)^2 dt + \int_2^3 (-4t+8)^2 dt \right]$

$v_{ef}^2 = \frac{1}{3} \cdot \left[16t^3 \Big|_0^1 + \left(16t^3 - 32t^2 + 64t \right) \Big|_2^3 \right]$

$v_{ef}^2 = \frac{1}{3} \left[\frac{16}{3} + (144 - 288 + 192) - \left(\frac{128}{3} - 128 + 128 \right) \right]$

$v_{ef}^2 = 3,55 \Rightarrow v_{ef} = 1,89 \text{ volt}$

b) $P_R = R \cdot i^2 = \frac{v^2}{R} = \frac{(1,89)^2}{15} = 0,236 \text{ W}$

$E_R(1 \text{ gün}) = 0,236 \times 24 = 5,68 \text{ W} \cdot \text{h}$ elde edilir.


$y = mx + n$ ile denklemin bulunması:

0-1 için $(1, 4)$ noktası için
 x, y $m = (\text{eğim}) : 4$
 $4 = 4 \cdot (1) + n$
 $n = 0 \Rightarrow y = 4x$ $v(t) = 4t$ bulunur.

2-3 için $(3, -4)$ noktası
 $m = -4$
 $y = mx + n$

$-4 = -4 \cdot (3) + n$
 $n = 8$

$y = -4x + 8$
 $v(t) = -4t + 8$ bulunur.

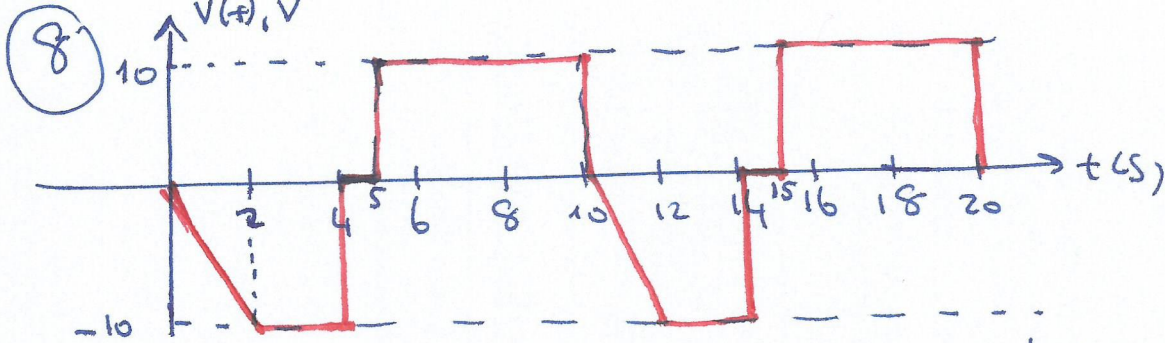

S.1
10

2m'lık bir direnç üzerindeki gerilim dalgası edinebiliriz.
Direnç tarafından çekilen ortalama güç ~~bulunur~~ bulunur.

$$V(t) = \begin{cases} -5t & 0 < t \leq 2 \\ -10 & 2 < t \leq 4 \\ 0 & 4 < t \leq 5 \\ 10 & 5 < t \leq 10 \end{cases} \quad \left[V_{\text{ort}} = \frac{1}{T} \int_0^T V(t) dt \right]$$

periyot(T): 10

$$V_{\text{ort}} = \frac{1}{10} \cdot \left[\int_0^2 (-5t) dt + \int_2^4 (-10) dt + \int_5^{10} 10 dt \right]$$

$$V_{\text{ort}} = \frac{1}{10} \cdot \left[-5t^2/2 \Big|_0^2 - 10t \Big|_2^4 + 10t \Big|_5^{10} \right]$$

$$V_{\text{ort}} = \frac{1}{10} \cdot [-10 - 40 + 20 + 100 - 50] = \underline{2 \text{ volt}}$$

$$P_{\text{ort}} = \frac{V_{\text{ort}}^2}{R} = \frac{2^2}{2} = \underline{2 \text{ W}}$$

9 $i(t) = 10 \sin t + 5 \sin 2t + 2 \sin 3t$ A ile

$i_{\text{ef}} = ?$

$$i_{\text{ef}} = \sqrt{\left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^2} = \underline{8,03} \quad \begin{matrix} A \\ \text{elde edilir} \end{matrix}$$

10 $V(t) = 4 + 3 \cos 3t + 2 \cos 5t$ V $\Rightarrow$

$V_{\text{ef}} = ?$

$$V_{\text{ef}} = \sqrt{4^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^2} = \underline{4,74} \quad \begin{matrix} V \\ \text{elde edilir} \end{matrix}$$

S.1