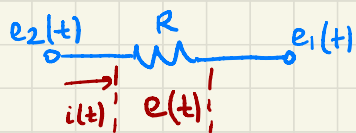


GM 13181
OTOMATİK KONTROL

7. HAFTA

ELEKTRİKSEL ELEMANLARIN
BLOK DİYAGRAMLARI İLE GÖST.

DİRENÇ



$$e(t) = e_2(t) - e_1(t) = R \cdot i(t)$$


$$\mathcal{L} \left\{ \begin{array}{l} e(t) = R \cdot i(t) \\ E(s) = R \cdot I(s) \end{array} \right.$$

$$E(s) = R \cdot I(s)$$

$$\frac{I(s)}{E(s)} = \frac{1}{R} \quad \left. \vphantom{\frac{I(s)}{E(s)}} \right\} E(s) \rightarrow \boxed{\frac{1}{R}} \rightarrow I(s)$$

$$\frac{E(s)}{I(s)} = R \quad \left. \vphantom{\frac{E(s)}{I(s)}} \right\} I(s) \rightarrow \boxed{R} \rightarrow E(s)$$

KONDANSATÖR

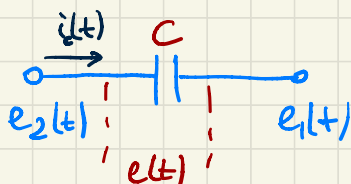

$$e(0) = 0$$


$$i_c(t) = C \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

$$\mathcal{L} \left\{ \begin{array}{l} i_c(t) = C \cdot \frac{de(t)}{dt} \\ I_c(s) = Cs E(s) \end{array} \right.$$

$$I_c(s) = Cs E(s)$$

$$\frac{E(s)}{I_c(s)} = \frac{1}{Cs} \quad \left. \vphantom{\frac{E(s)}{I_c(s)}} \right\} I_c(s) \rightarrow \boxed{\frac{1}{Cs}} \rightarrow E(s)$$

BOBİN

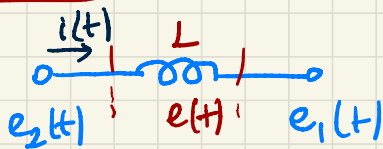

$$e(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$


$$i(0) = 0$$

$$\mathcal{L} \left\{ \begin{array}{l} e(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} \\ E(s) = Ls I(s) \end{array} \right.$$


$$E(s) = Ls I(s)$$

$$\frac{E(s)}{I(s)} = Ls \quad \left. \vphantom{\frac{E(s)}{I(s)}} \right\} I(s) \rightarrow \boxed{Ls} \rightarrow E(s)$$

Ör:



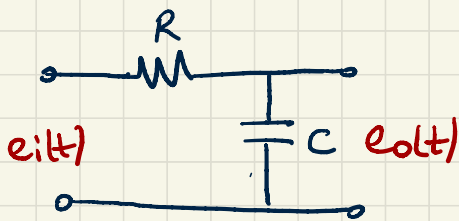


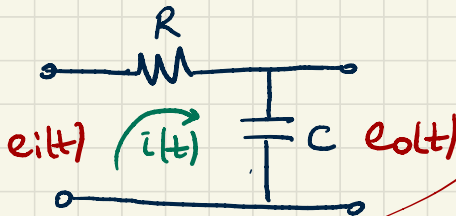$E_o(s)$ transfer funk.
 $E_i(s)$ bilinen.
(Blok diyagramı ile)




$$\star i(t) = \frac{e_i(t) - e_o(t)}{R}$$
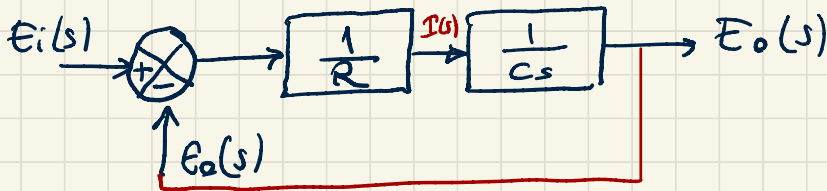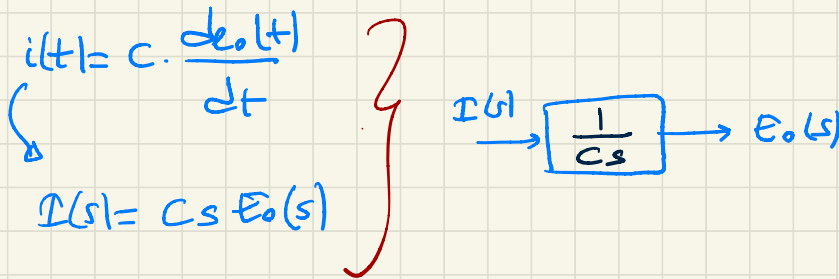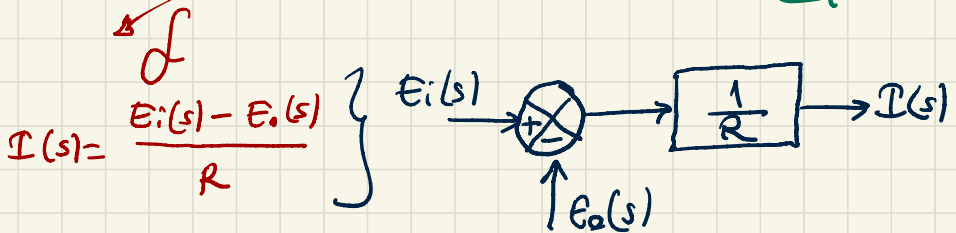
$$\star i(t) = C \cdot \frac{de_o(t)}{dt}$$




$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{\frac{1}{RCs}}{1 + \frac{1}{RCs}} = \frac{1}{1 + RCs}$$

Ör:

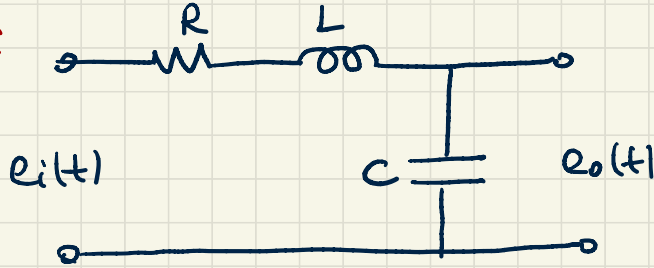

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = ?$$

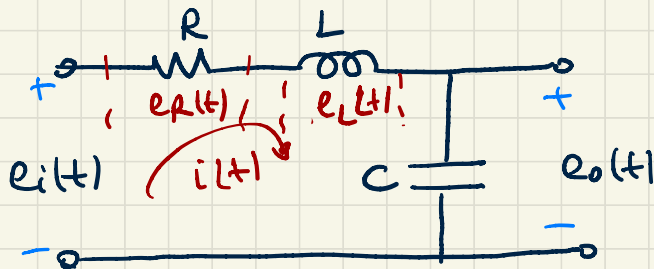

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & -e_i(t) + e_R(t) + e_L(t) + e_o(t) = 0 \\ \mathcal{L} \downarrow & E_i(s) = E_R(s) + E_L(s) + E_o(s) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & -e_i(t) + e_R(t) + e_L(t) + e_o(t) = 0 \\ \mathcal{L} \downarrow & E_i(s) = E_R(s) + E_L(s) + E_o(s) \end{aligned}} \right\} \begin{array}{c} E_i(s) \rightarrow \text{Summing Junction} \rightarrow \boxed{\frac{1}{R}} \rightarrow I(s) \\ \uparrow E_L(s) \end{array}$$

$$e_R(t) = R \cdot i(t)$$

$$E_R(s) = R \cdot I(s)$$


$$E_i(s) - E_L(s) - E_o(s) = R \cdot I(s)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad & e_L(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} \\ \mathcal{L} \downarrow & E_L(s) = L s I(s) \end{aligned}$$


$$I(s) \rightarrow \boxed{Ls} \rightarrow E_L(s)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad & i_c(t) = i(t) = C \frac{de_o(t)}{dt} \\ \downarrow & I(s) = C s E_o(s) \end{aligned}$$
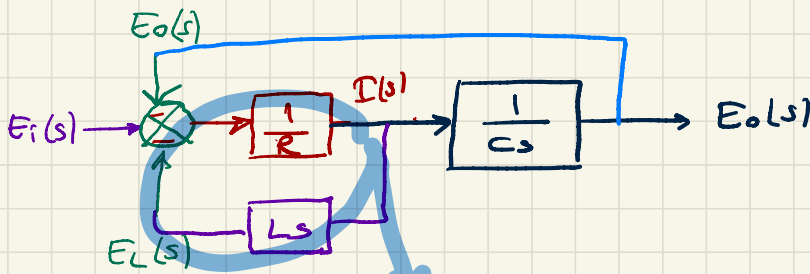
$$I(s) \rightarrow \boxed{\frac{1}{Cs}} \rightarrow E_o(s)$$



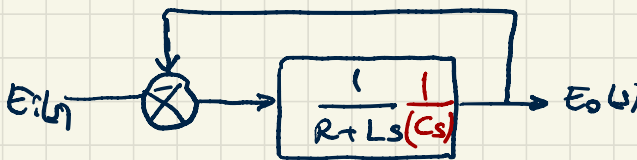
$$\frac{\frac{1}{R}}{1 + \frac{1}{R} Ls} = \frac{1}{R + Ls}$$




$$\frac{\frac{1}{(R + Ls)(Cs)}}{1 + \frac{1}{(R + Ls)(Cs)}} = \frac{1}{(R + Ls)(Cs) + 1}$$

$$T(s) = \frac{1}{(R + Ls)(Cs) + 1} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$


Or:

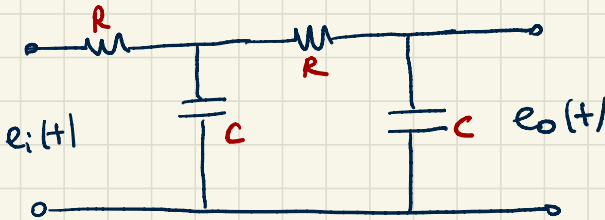


$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = ?$$

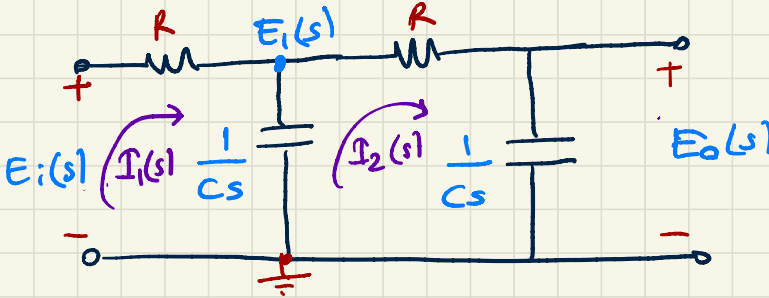


$$I_1(s) = \frac{E_i(s) - E_1(s)}{R}$$

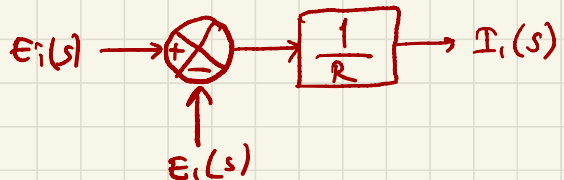



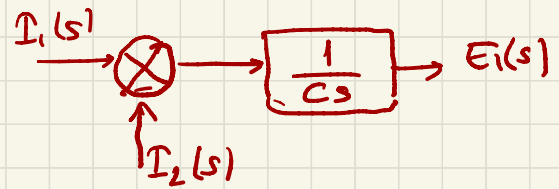
$$E_1(s) = \frac{1}{Cs} (I_1(s) - I_2(s))$$



$$I_2(s) = \frac{E_1(s) - E_0(s)}{R}$$

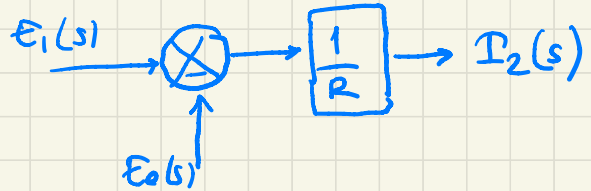


$$E_0(s) = I_2(s) \cdot \frac{1}{Cs}$$

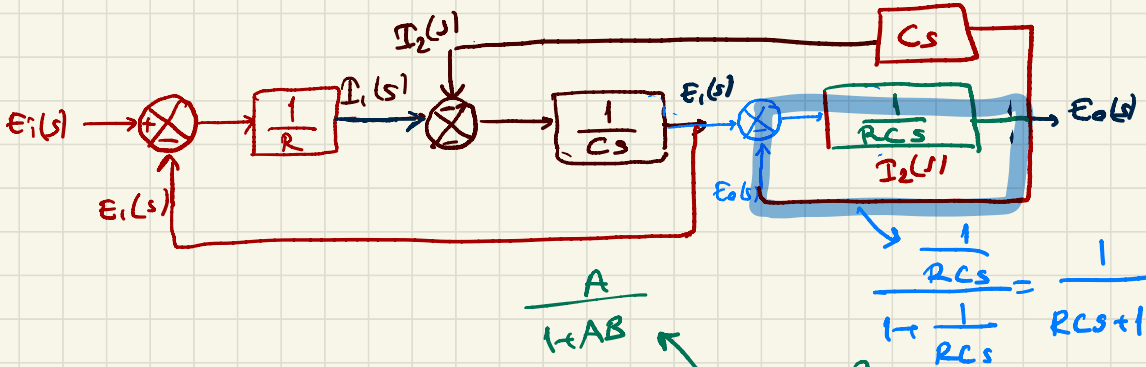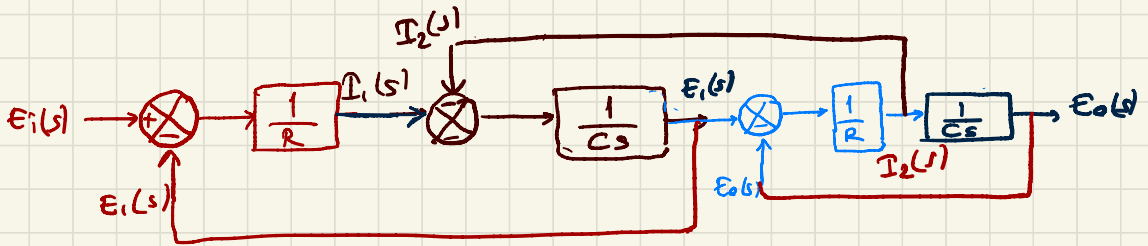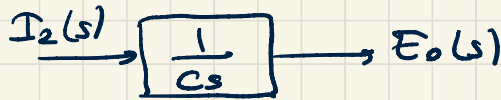

$$\frac{A}{1+AB}$$
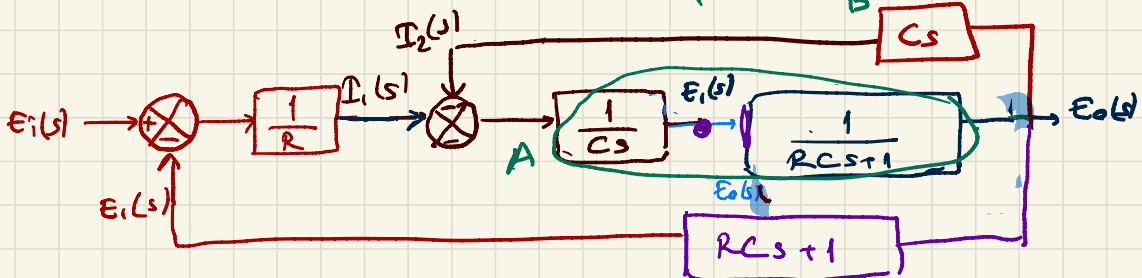
$$\frac{\frac{1}{RCs}}{1 + \frac{1}{RCs}} = \frac{1}{RCs+1}$$



DURUM DENKLEMLERİ (STATE EQUATIONS)

Temel Fizik Kuralları $\rightarrow R, L, C$
 $\rightarrow m, k, b$

Diferansiyel Denklemler

Transfer Fonksiyonu
 $\left(\frac{\text{Çıkış}}{\text{Giriş}} \right)$

Tek Giriş Tek Çıkış

Durum Değişkenleri
metodları

Tek Giriş Tek Çıkış
+

Çok Giriş Çok Çıkış

Durum Vektörleri

$$\text{Vektör} \rightarrow \begin{bmatrix} u \\ i \\ x \end{bmatrix}$$

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$x \rightarrow$ Durum Vektörü (State Vector)


$$y = Cx + Du$$

$y \rightarrow$ Çıkış Vektörü

A, B, C ve D matrisler

$u \rightarrow$ Giriş

$D \rightarrow$ Sabit

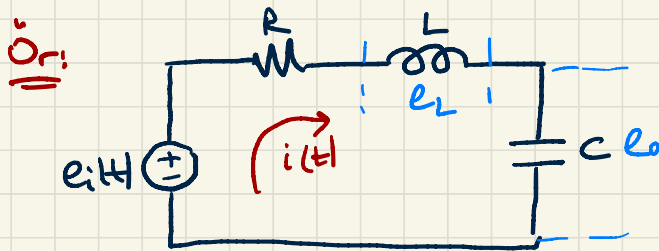

$$e_L = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i = C \cdot \frac{de_o(t)}{dt}$$

$$e_R = R \cdot i(t)$$

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

$$x = \begin{bmatrix} i(t) \\ e_o(t) \end{bmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Durum} \\ \text{Değişkenleri} \end{array} \right\}$$

$$\frac{di(t)}{dt} = ?$$

$$\frac{de_o(t)}{dt} = ?$$

$$\phi = L \cdot i \quad \left\{ \begin{array}{l} u = L \cdot \frac{di}{dt} \\ \frac{d\phi}{dt} = L \cdot \frac{di}{dt} \end{array} \right.$$

$$Q = C \cdot v \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{dq}{dt} = C \cdot \frac{dv}{dt} \\ i = C \cdot \frac{dv}{dt} \end{array} \right.$$

$$-e_i(t) + R \cdot i(t) + e_L(t) + e_o(t) = 0$$

$$-e_i(t) + R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + e_o(t) = 0$$

$$\cancel{L} \frac{di(t)}{dt} = -\frac{R}{L} i(t) - \frac{e_o(t)}{L} + \frac{e_i(t)}{L}$$

$$i(t) = C \cdot \frac{de_o(t)}{dt} \rightarrow \frac{de_o(t)}{dt} = \frac{1}{C} i(t)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{i}(t) \\ \dot{e}_o(t) \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} i(t) \\ e_o(t) \end{bmatrix} + B e_i(t) \quad \text{giriş}$$

$$\cancel{\frac{di(t)}{dt}} = -\frac{R}{L} i(t) - \frac{e_o(t)}{L} + \frac{e_i(t)}{L}$$

$$\frac{de_o(t)}{dt} = \frac{1}{C} i(t)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{i}(t) \\ \dot{e}_o(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i(t) \\ e_o(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} e_i(t)$$


$e_o(t)$ çıkış ise çıkış denklemini yazınız.

$$e_o(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i(t) \\ e_o(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} e_i(t) \quad e_k(t) = R \cdot i(t)$$


çıkış $e_k(t)$ ve $e_o(t)$ olduğunda çıkış denklemini yaz

$$\begin{bmatrix} e_k(t) \\ e_o(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i(t) \\ e_o(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} e_i(t)$$

Ör:

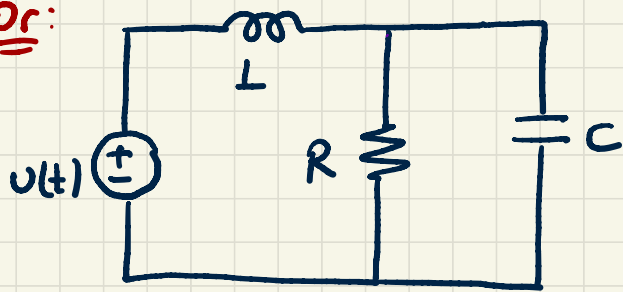

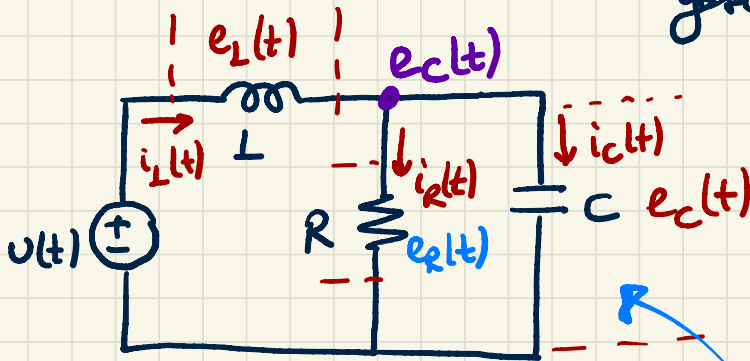Durum denklemlerini çıkarınız. Çıkış R direnci üzerinden geçen akım ise çıkış denklemini yazarız.



$$e_L = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt}$$

$$i_C = C \cdot \frac{de_C(t)}{dt}$$

Durum Değişkenleri = $\begin{bmatrix} i_L(t) \\ e_C(t) \end{bmatrix}$


$$e_R(t) = e_C(t)$$

$$i_L(t) - i_R(t) - i_C(t) = 0$$

$$i_L(t) - \frac{e_R(t)}{R} - C \frac{de_C(t)}{dt} = 0$$

$$C \frac{de_C(t)}{dt} = i_L(t) - \frac{e_C(t)}{R}$$
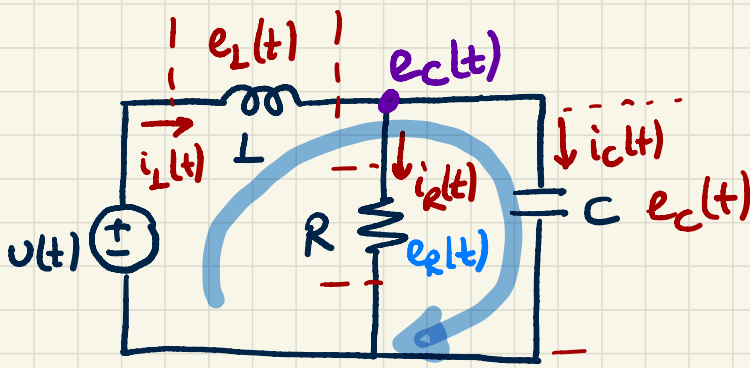
$$\textcircled{1} \frac{de_C(t)}{dt} = \frac{1}{C} i_L(t) - \frac{1}{RC} e_C(t)$$



Durum denklemleri

$$\dot{x} = A\dot{x} + B\dot{u} \quad \text{giriş}$$

$$y = Cx + Du$$

çıkış, Durum denklemleri, giriş

$$-v(t) + e_L(t) + e_C(t) = 0$$

$$-v(t) + L \frac{di_L(t)}{dt} + e_C(t) = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{di_L(t)}{dt} = -\frac{1}{L} e_C(t) + \frac{1}{L} v(t)$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{de_C(t)}{dt} = \frac{1}{C} i_L(t) - \frac{1}{RC} e_C(t)$$

Durum denklemleri: $\textcircled{1}$ ve $\textcircled{2}$ ye göre:

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L(t) \\ \dot{e}_C(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ e_C(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} v(t)$$

Çıkış için: $i_R(t)$, $\rightarrow i_R(t) = \frac{e_C(t)}{R}$

$$i_R(t) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ e_C(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} v(t)$$


Çıkış $i_R(t)$, $e_L(t)$, $e_C(t)$ olsaydı nasıl yapardık?

$$i_R(t) = \frac{e_C(t)}{R} \quad -v(t) + e_L(t) + e_C(t) = 0$$

$$e_L(t) = -e_C(t) + v(t)$$

$$\begin{bmatrix} i_R(t) \\ e_L(t) \\ e_C(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{R} & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ e_C(t) \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} v(t)$$

MEKANİK SİSTEMLERİN DURUM DENKLEMİ

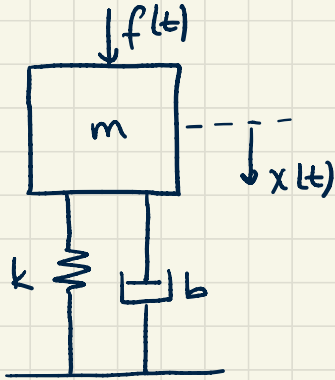

Sistemin durum değişkenleri belirlenip, durum denklemleri yazılır. Çıkış $f_k + f_b$ ise çıkış denklemleri yazılır.

$$z = \begin{bmatrix} x(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$$

↑ yer değişkeni
↓ hız.

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{v}(t) \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x(t) \\ v(t) \end{bmatrix} + B u(t)$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = v(t)$$

$$f(t) - m\ddot{x}(t) - f_k - f_b = 0$$

$$f(t) - m\ddot{x}(t) - kx(t) - b\dot{x}(t) = 0$$

$$\downarrow$$
$$f(t) - m\dot{v}(t) - kx(t) - bv(t) = 0$$


$$\frac{m\dot{v}(t)}{m} = \frac{f(t)}{m} - \frac{kx(t)}{m} - \frac{bv(t)}{m}$$

$$\dot{v}(t) = -\frac{k}{m}x(t) - \frac{b}{m}v(t) + \frac{1}{m}f(t)$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = v(t)$$

$$\dot{x}(t) = -\frac{k}{m} x(t) - \frac{b}{m} v(t) + \frac{1}{m} f(t)$$
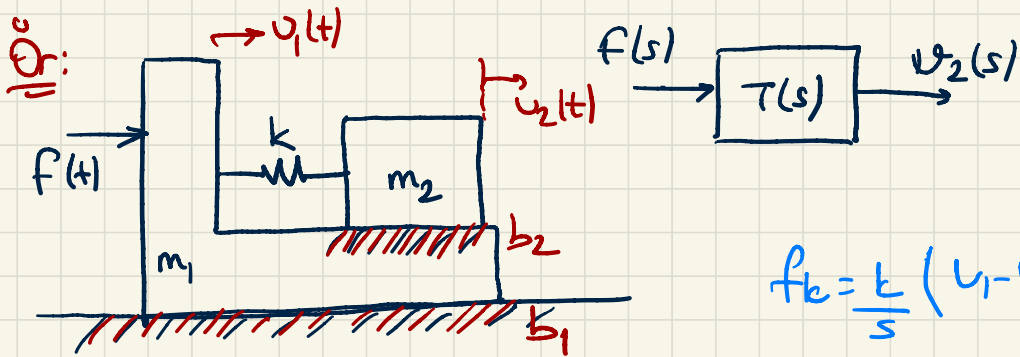
$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{v}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ v(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} f(t)$$



$$f_k = \frac{k}{s} (v_1 - v_2)$$


velocity is $\dot{x}$

$$z = \begin{bmatrix} x_1 \\ v_1 \\ x_2 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{dx_1}{dt} = v_1$$

$$\frac{dx_2}{dt} = v_2$$
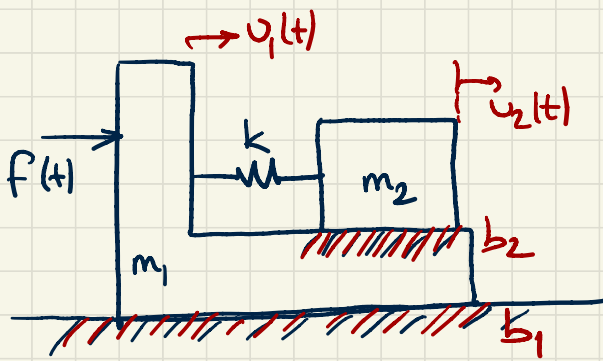
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{v}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{v}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ - & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ v_1 \\ x_2 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \cdot \\ 0 \end{bmatrix} f(t)$$



m1

$$-m_1 \ddot{x}_1(t) - b_1 \dot{x}_1(t) - k(x_1(t) - x_2(t)) - b_2(\dot{x}_1(t) - \dot{x}_2(t)) + f(t) = 0$$

$$m_1 \ddot{x}_1(t) = -\frac{k}{m_1} x_1(t) - \frac{(b_1 + b_2)}{m_1} \dot{x}_1(t) + \frac{k}{m_1} x_2(t) + \frac{b_2}{m_1} \dot{x}_2(t) + \underline{f(t)}$$

m2


$$m_2 \ddot{x}_2(t) + k(x_2 - x_1) + b_2(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) = 0$$

$$\ddot{x}_2(t) = \frac{k}{m_2} x_1 + \frac{b_2}{m_2} \dot{x}_1 - \frac{k}{m_2} x_2 - \frac{b_2}{m_2} \dot{x}_2$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k}{m_1} & -\frac{(b_1 + b_2)}{m_1} & \frac{k}{m_1} & \frac{b_2}{m_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k}{m_2} & \frac{b_2}{m_2} & -\frac{k}{m_2} & -\frac{b_2}{m_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \dot{x}_1 \\ x_2 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} f(t)$$

States
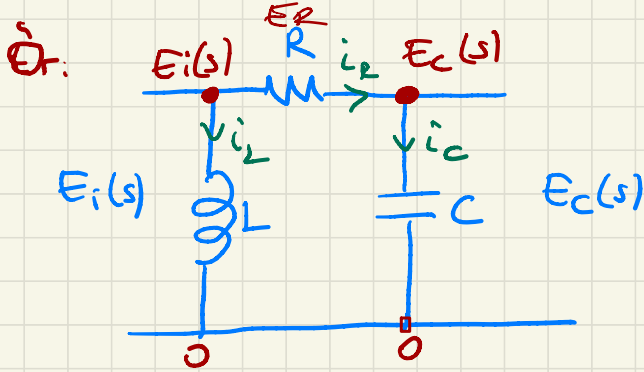
$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \dot{x}_1 \\ x_2 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} f(t)$$




$$\frac{E_c(s)}{E_i(s)} = ?$$

$$i_R = i_c$$

$$i_L = -i_R$$
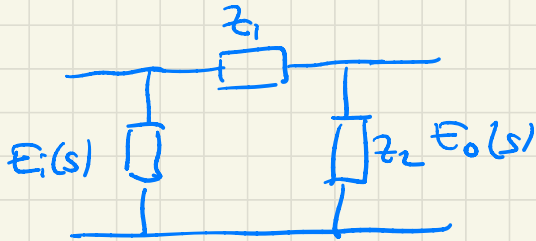
$$\frac{E_i(s) - E_c(s)}{R} = \frac{E_c(s)}{\frac{1}{Cs}}$$



$$\frac{E_L(s)}{E_R(s)} = ? \quad i_L = -i_R$$

$$\frac{E_L(s)}{sL} = \frac{E_R(s)}{R}$$

$$\frac{E_i(s)}{R} = E_c(s)Cs + \frac{E_c(s)}{R}$$


$$\frac{E_i(s)}{R} = E_c(s) \left(Cs + \frac{1}{R} \right)$$

$$\frac{E_L(s)}{E_R(s)} = -\frac{sL}{R}$$

$$\frac{Cs + \frac{1}{R}}{R} = \frac{E_c(s)}{E_i(s)}$$

$$\frac{CsR + 1}{R} = \frac{E_c(s)}{E_i(s)}$$

11.01

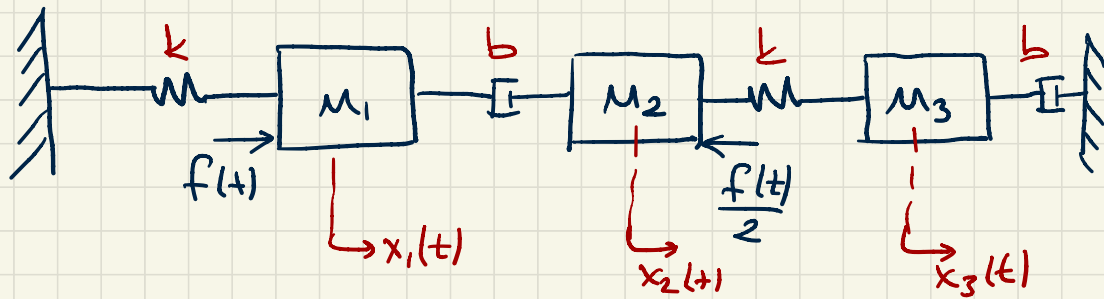

$$k = 1 \text{ N/m}$$

$$b = 1 \frac{\text{Ns}}{\text{m}}$$

$$m_1 = m_2 = m_3 = 1 \text{ kg}$$

Durum denklemleri oluşturun

Güçleri $x_3(t)$ ise çıktı denkle.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{v}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{v}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{v}_3 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ v_1 \\ x_2 \\ v_2 \\ x_3 \\ v_3 \end{bmatrix} +$$

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= v_1 \\ f(t) \frac{dx_2}{dt} &= v_2 \\ \frac{dx_3}{dt} &= v_3 \end{aligned}$$

$$\underline{m_1} -k x_1(t) + f(t) - b(v_1 - v_2) - m_1 \ddot{x}_1 = 0$$

$$\underline{m_2} + b(v_2 - v_1) + \frac{f(t)}{2} + k(x_2 - x_3) + m_2 \ddot{x}_2 = 0$$

$$\underline{m_3} -k(x_3 - x_2) + b v_3 + m_3 \ddot{x}_3 = 0$$

$$\underline{m_1} \quad -k x_1(t) + f(t) - b(v_1 - v_2) - m_1 \dot{v}_1 = 0 \quad \bullet$$

$$\underline{m_2} \quad + b(v_2 - v_1) + \frac{f(t)}{2} + k(x_2 - x_3) + m_2 \dot{v}_2 = 0$$

$$\dot{v}_2 = 0x_1 + v_1 - x_2 - \frac{2}{2}v_2 + x_3 + 0v_3 - \frac{f(t)}{2} \quad \bullet$$

$$\underline{m_3} \quad k(x_3 - x_2) + b v_3 + m_3 \dot{v}_3 = 0$$

$$\dot{v}_3 = 0x_1 + 0v_1 + x_2 + 0v_2 - x_3 - v_3 \quad \bullet$$

$$\frac{dx_1}{dt} = v_1 \quad \bullet$$

$$\frac{dx_2}{dt} = v_2 \quad \bullet$$

$$\frac{dx_3}{dt} = v_3 \quad \bullet$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{v}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{v}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{v}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ v_1 \\ x_2 \\ v_2 \\ x_3 \\ v_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} f(t)$$

Columns v_3 is

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ v_3 \\ f(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ v_1 \\ x_2 \\ v_2 \\ x_3 \\ v_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} f(t)$$