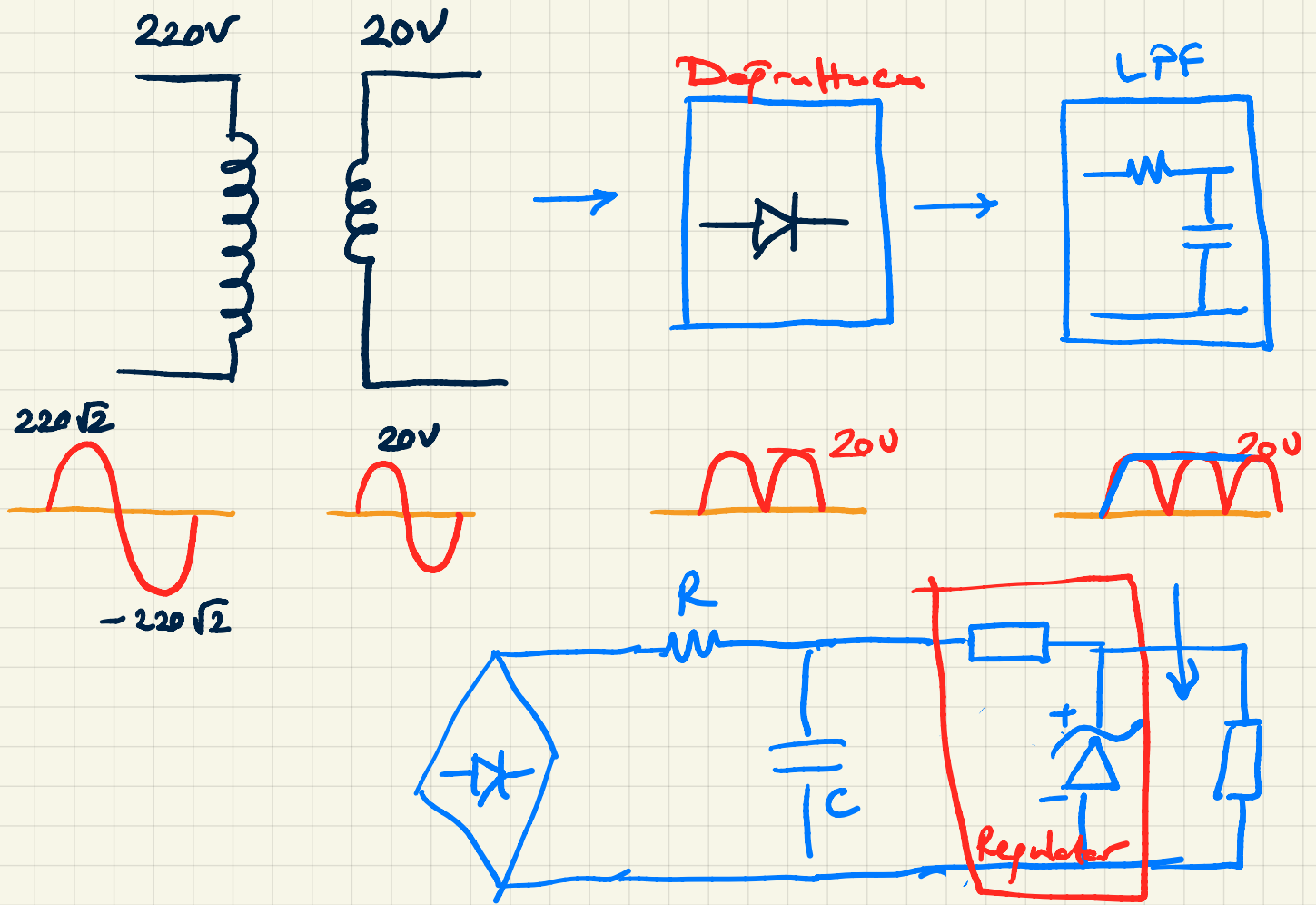


GM12752
GEMİ ELEKTRONİĞİ
SINIF T-204





02.04.2024






7. HAFTA

DOĞRULTUCULAR (RECTIFIERS)





Yarım Dalga Doğrultucu

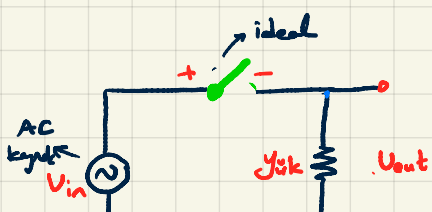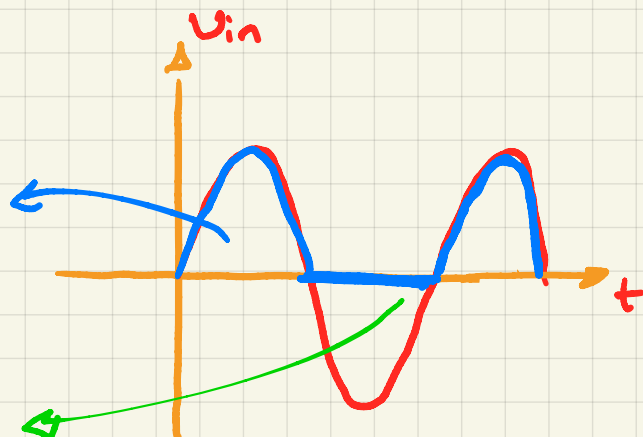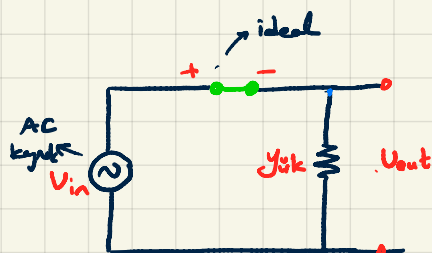
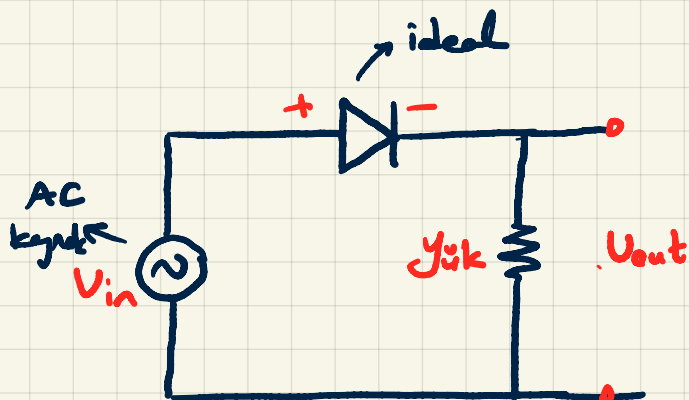


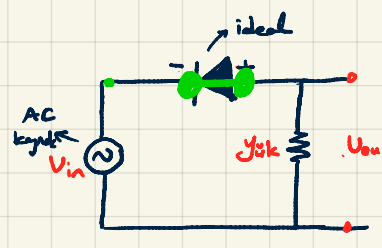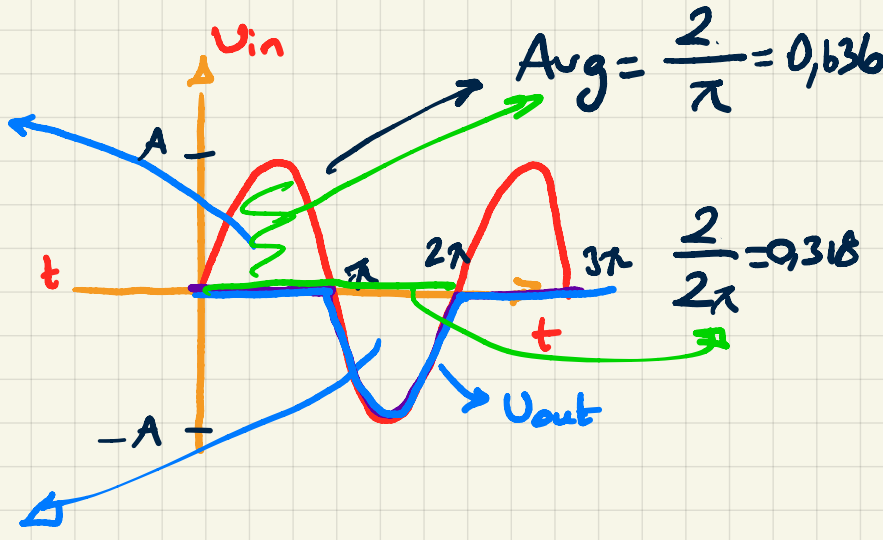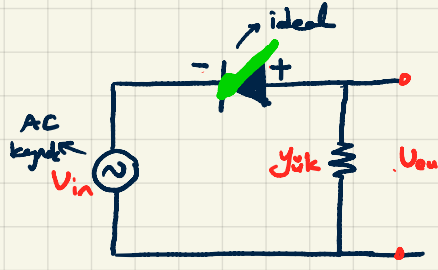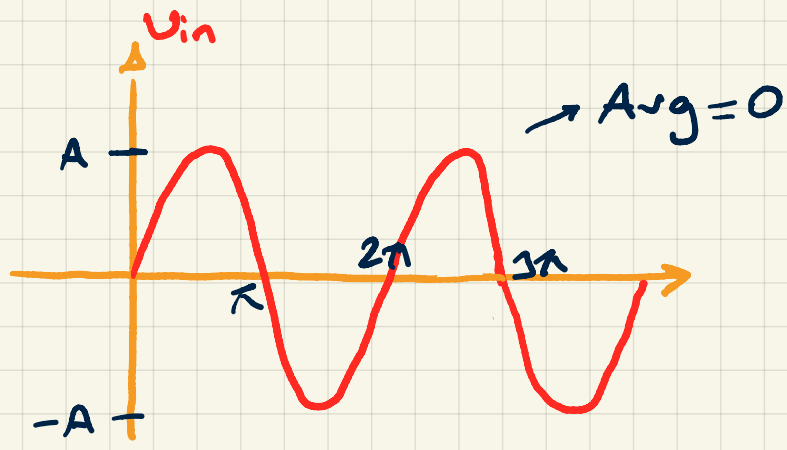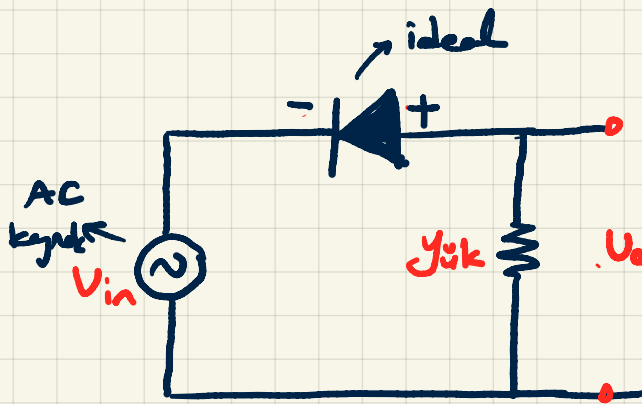

Tam Dalgı Döğrultücü



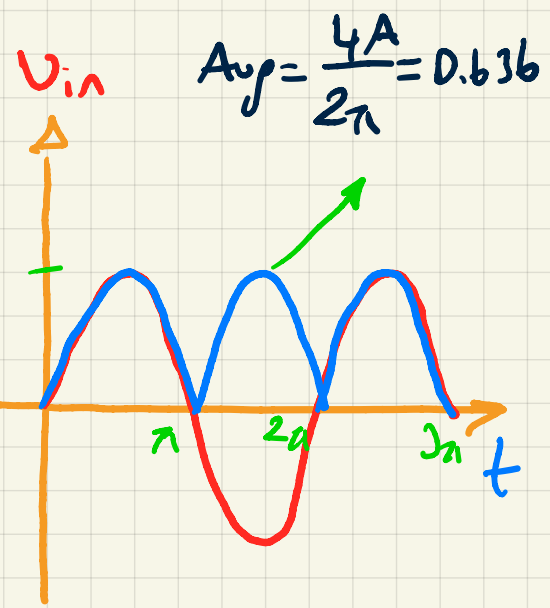
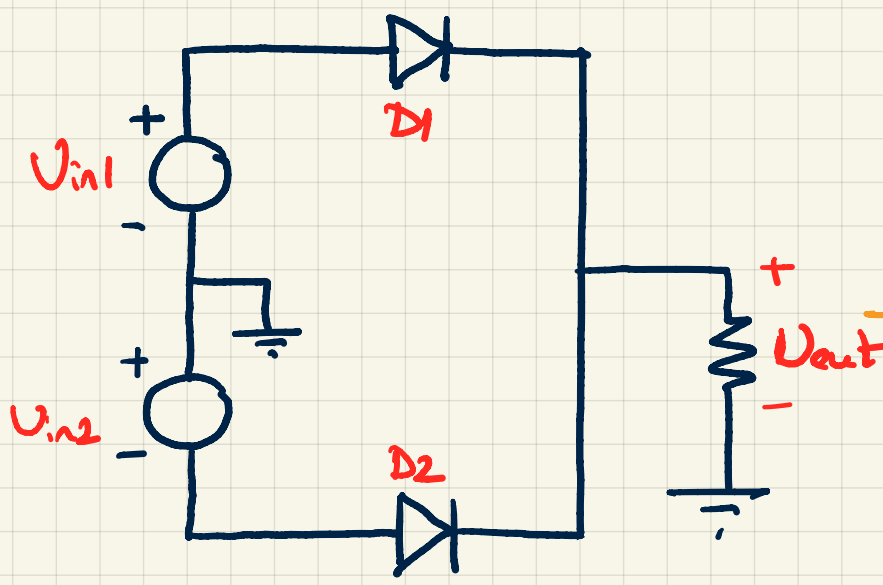


Köprü Diyot Tam Dalga Dönüştürücü

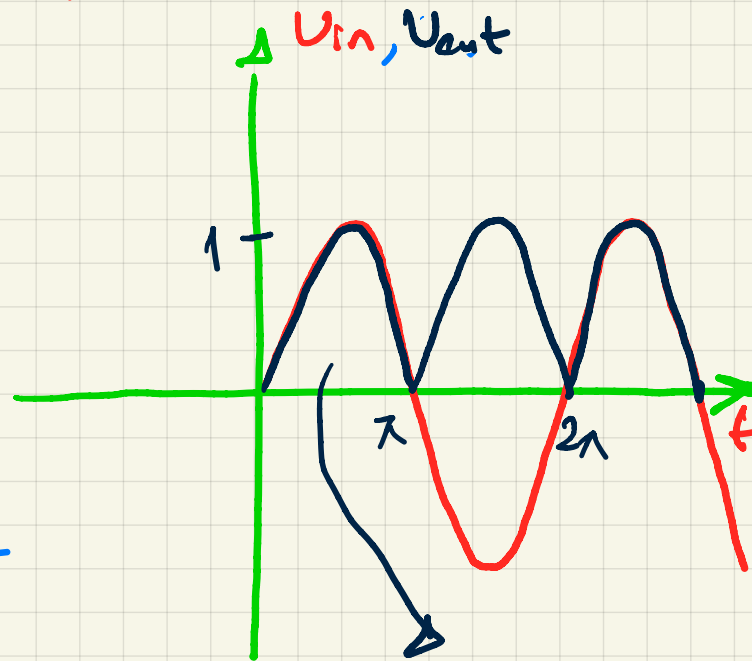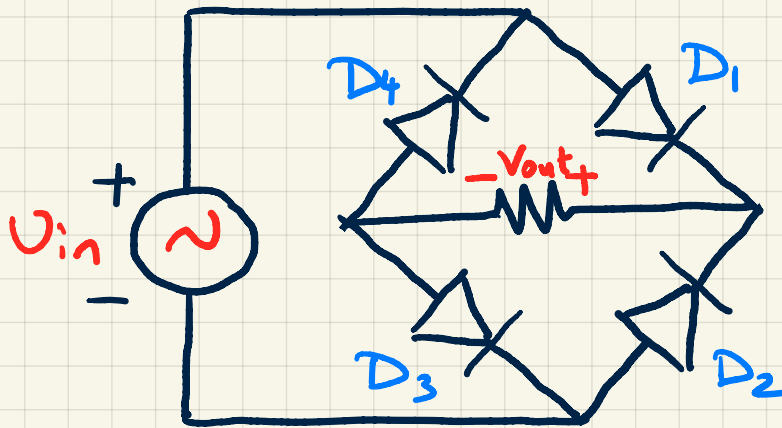

$$A_{\text{avg}} = \frac{4}{2\pi} \approx 0,636$$

Limiter

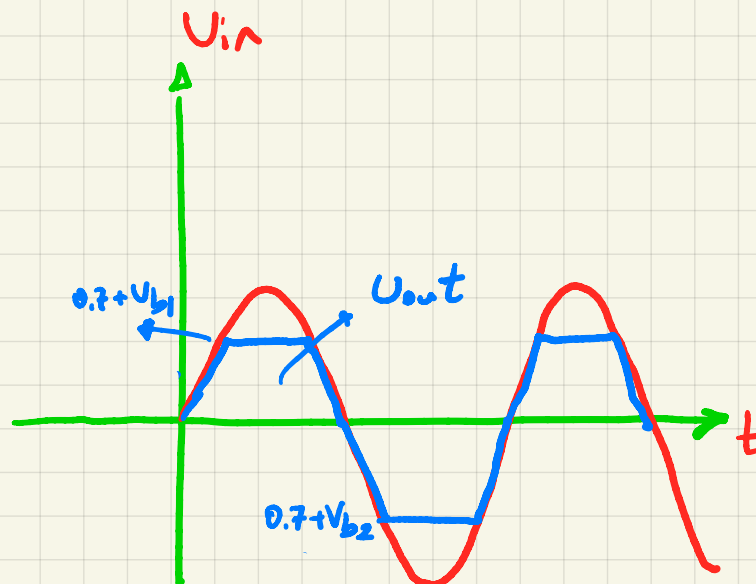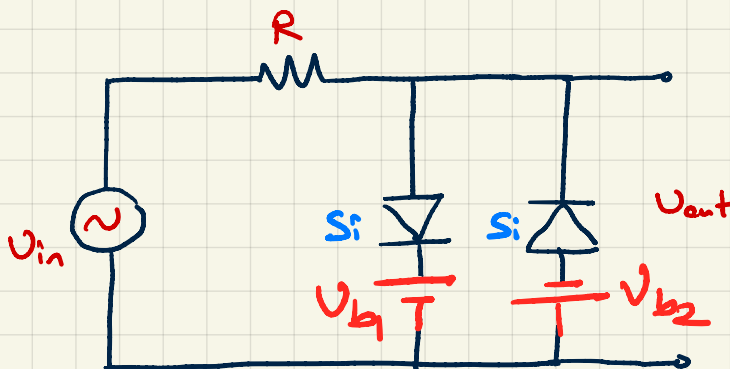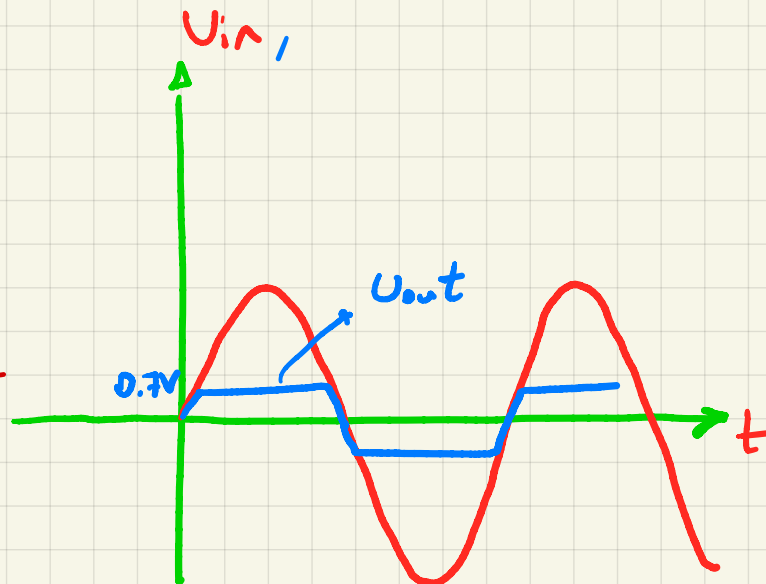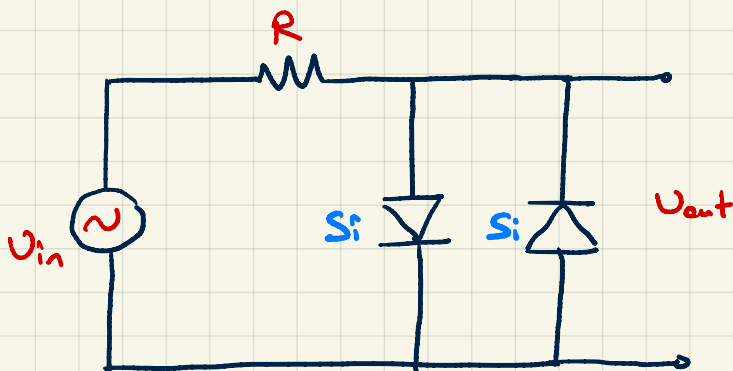

Ör:

