
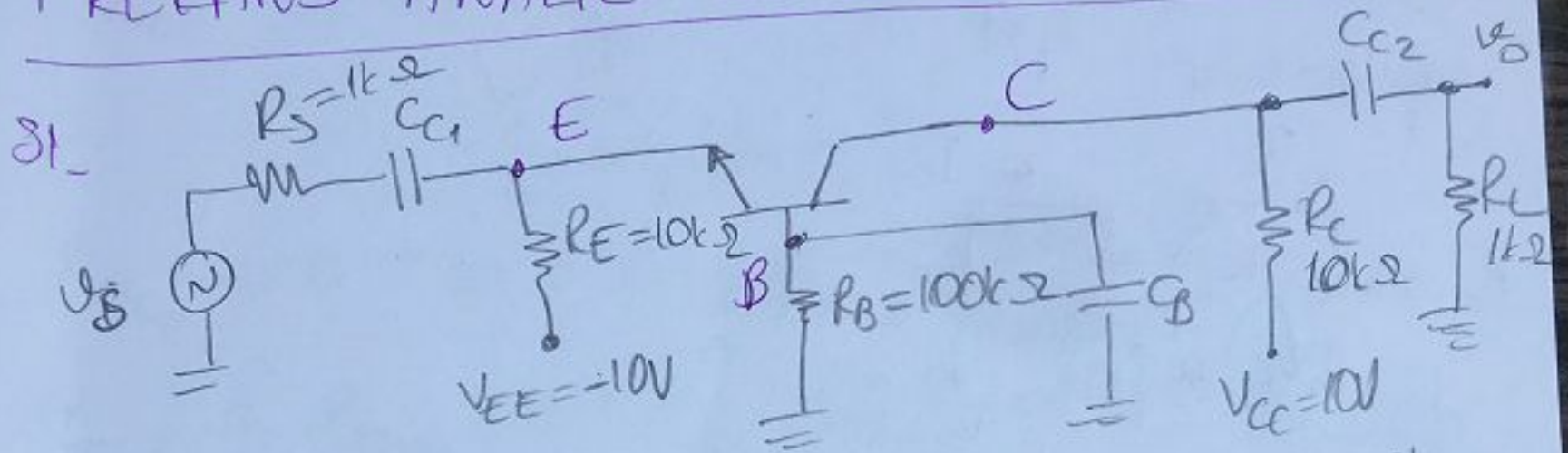


FREKANS ANALİZİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER ①

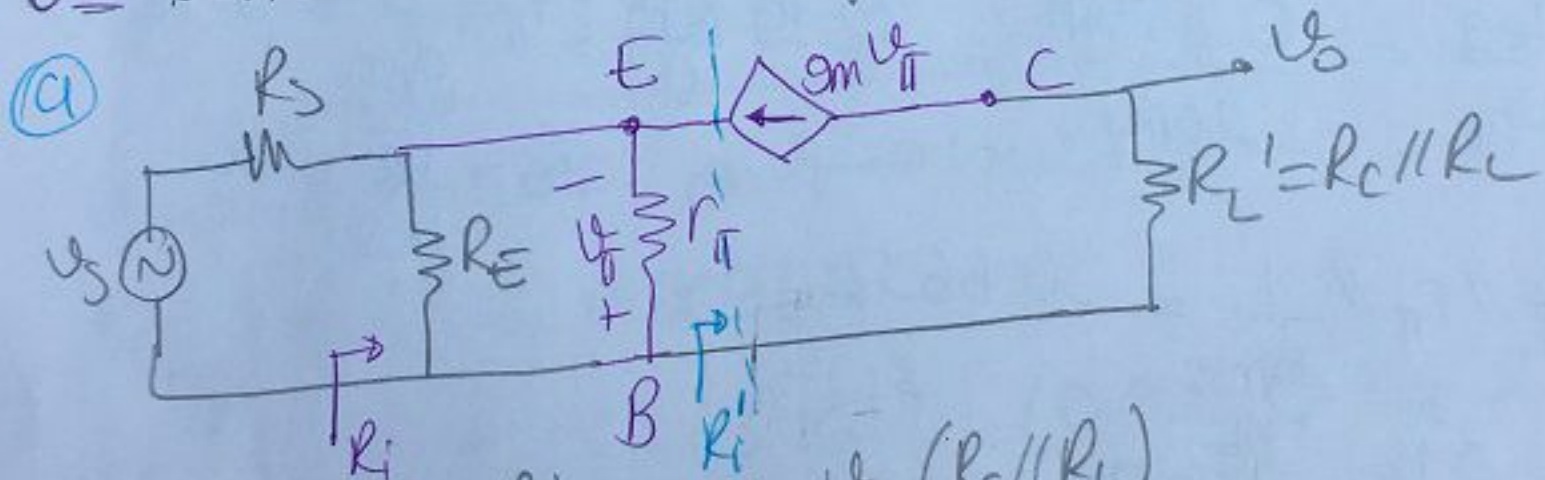

BJT parametreleri $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7V$ ve $V_A = \infty$ ile verildiğine ve $C_{\pi} = 24pF$, $C_{\mu} = 3pF$ olduğuna göre
 a_ Orta frekans gerilim kazancı $A_{V_{saf}} = \frac{V_O}{V_S}$ 'i bulunuz.
 b_ Devrenin üst kesim frekansını bulunuz.



$$V_O = -g_m V_{\pi} \cdot R_L' = -g_m V_{\pi} (R_C || R_L)$$


$$R_i' = \frac{V_E}{-g_m V_{\pi}} = \frac{-V_{\pi}}{-g_m V_{\pi}} = \frac{1}{g_m}$$

$$R_i = R_E || r_{\pi} || \frac{1}{g_m}$$

$$V_E = -V_{\pi} = \frac{R_i}{R_i + R_S} \cdot V_S$$

$$A_{V_{saf}} = \frac{V_O}{V_S} = -g_m (R_C || R_L) \cdot \left(-\frac{R_i}{R_i + R_S} \right) = g_m R_C || R_L \cdot \frac{R_i}{R_i + R_S}$$

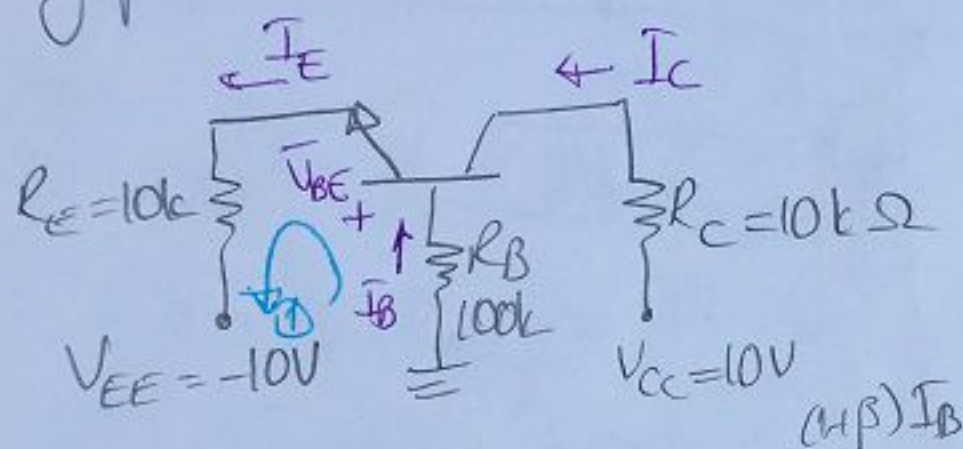g_m ve r_{π} değerlerini bulmak için DC analiz ② yapılmalıdır:



① Kolumdan: $I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E + V_{EE} = 0$

$$I_B = \frac{-V_{BE} - V_{EE}}{R_B + (1+\beta)R_E} = \frac{-0.7 + 10}{100k + 101 \cdot 10k} = 8.37 \mu A$$

$$I_C = 0.837 mA, I_E = 8.46 mA$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_{TH}} = \frac{0.837 mA}{26 mV} = 32.19 \frac{mA}{V}, r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = 3.1k$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_{CQ}} = \infty$$


$$R_i = R_E \parallel r_{\pi} \parallel \frac{1}{g_m} = 30.66 \Omega$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $10k \quad 3.1k \quad 31.06 \Omega$

$$R_L' = R_C \parallel R_L = 10k \parallel 1k = 0.909k$$

$$A_{vsof} = (32.19 \cdot 10^{-3}) (0.909 \cdot 10^3) \cdot \frac{30.66}{1030.66} = 0.852$$

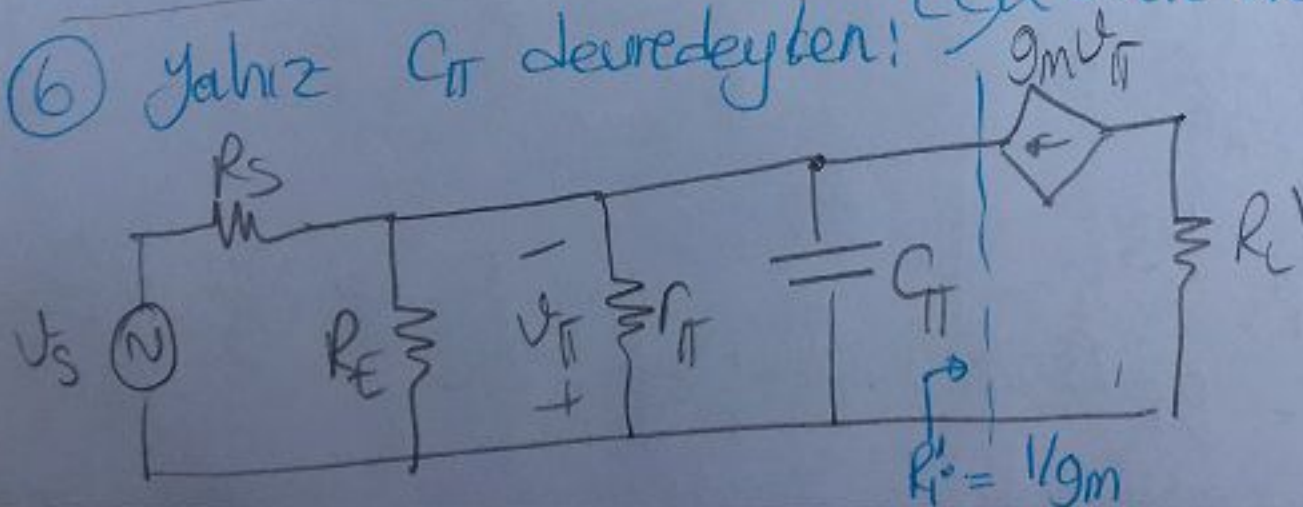⑥ Yalnız C_{π} devreyken! (C_u aak devre)



$$R_{es_{C_{\pi}}} = R_S // R_E // r_{\pi} // \frac{1}{g_m} = R_S // R_E // \frac{r_{\pi}}{1+\beta}$$


$$\frac{r_{\pi}}{1+\beta} = \frac{3.1k}{101} =$$

$$R_{es_{C_{\pi}}} = 1k // 10k // 30.69\Omega = 29.69\Omega$$

$$\tau_{C_{\pi}} = C_{\pi} \cdot R_{es_{C_{\pi}}} = (24 \cdot 10^{-12}) \cdot (29.69) = 0.712ns$$

$$\omega_{C_{\pi}} = 1.403 \cdot 10^9 \text{ rad/s}, f_{C_{\pi}} = 223 \text{ MHz}$$

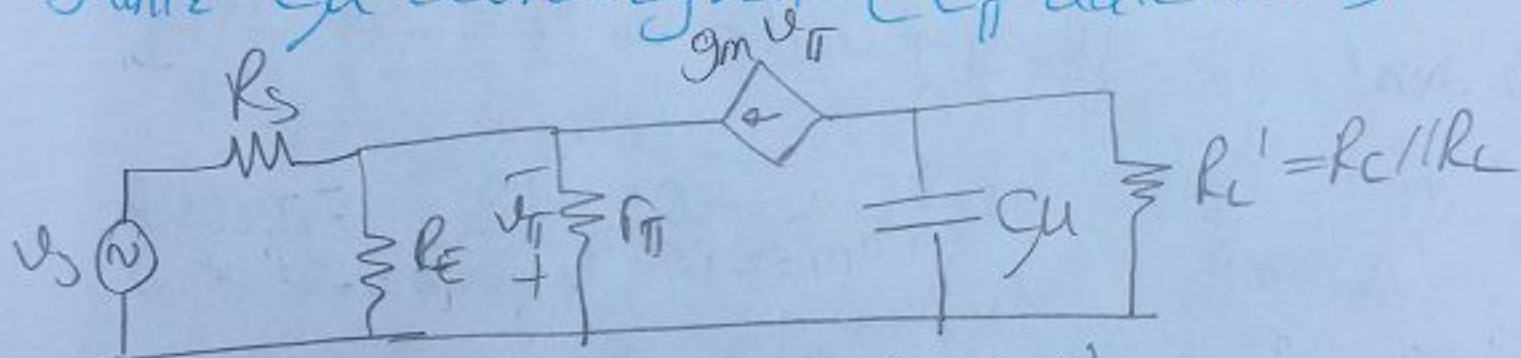Yalnız C_{μ} devredelyken (C_{π} aktif devre)



$$v_s = 0 \text{ gain } v_{\pi} = 0, g_m v_{\pi} = 0 \text{ (aktif d.)}$$

$$R_{es_{C_{\mu}}} = R_L' = 0.909k\Omega$$


$$\tau_{C_{\mu}} = C_{\mu} \cdot R_{es_{C_{\mu}}} = (3 \cdot 10^{-12}) \cdot (0.909 \cdot 10^3) = 2.727ns$$

$$\omega_{C_{\mu}} = 366.7 \text{ Mrad/s}, f_{C_{\mu}} = 58.3 \text{ MHz}$$

$$f_H = \min \{ f_{C_{\mu}}, f_{C_{\pi}} \} = 58.3 \text{ MHz}$$

$$\text{veya } f_H = \frac{1}{2\pi(\tau_{C_{\mu}} + \tau_{C_{\pi}})} = 46.27 \text{ MHz}$$

S.2.

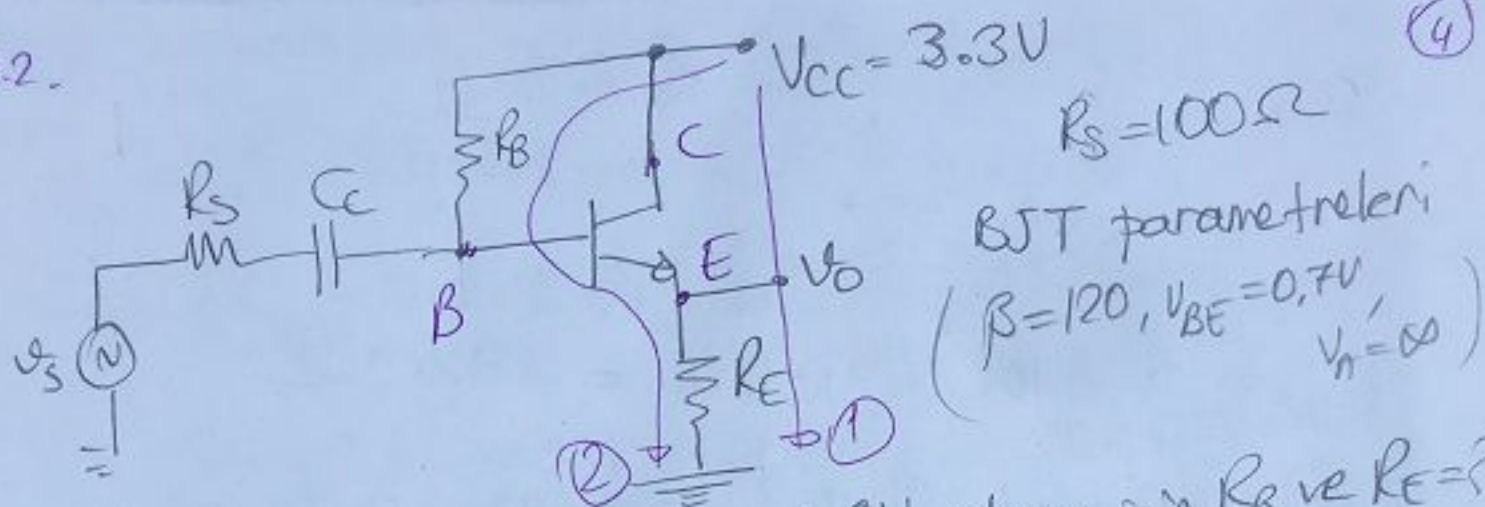

- a - $I_{EQ} = 0.25mA$ ve $V_{CEQ} = 1.8V$ olması için R_B ve $R_E = ?$
- b - $f_L = 20Hz$ olması için C_c ne olmalıdır?
- c - Orta frekans gerilim kazancını bulunuz.

a. ①'den: $V_{CC} = V_{CEQ} + I_{EQ}R_E \Rightarrow R_E = \frac{V_{CC} - V_{CEQ}}{I_{EQ}}$


$$R_E = \frac{(3.3 - 1.8)V}{0.25mA} = 6k\Omega, \quad I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{\beta} = 2.066\mu A$$

②'den: $V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$

$3.3V \quad \quad \quad 0.7V \quad \quad 1.5V$

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - I_E R_E}{I_B} = 532.42k\Omega$$

(b) Alçak Fr. Eşdeğer Devresi:

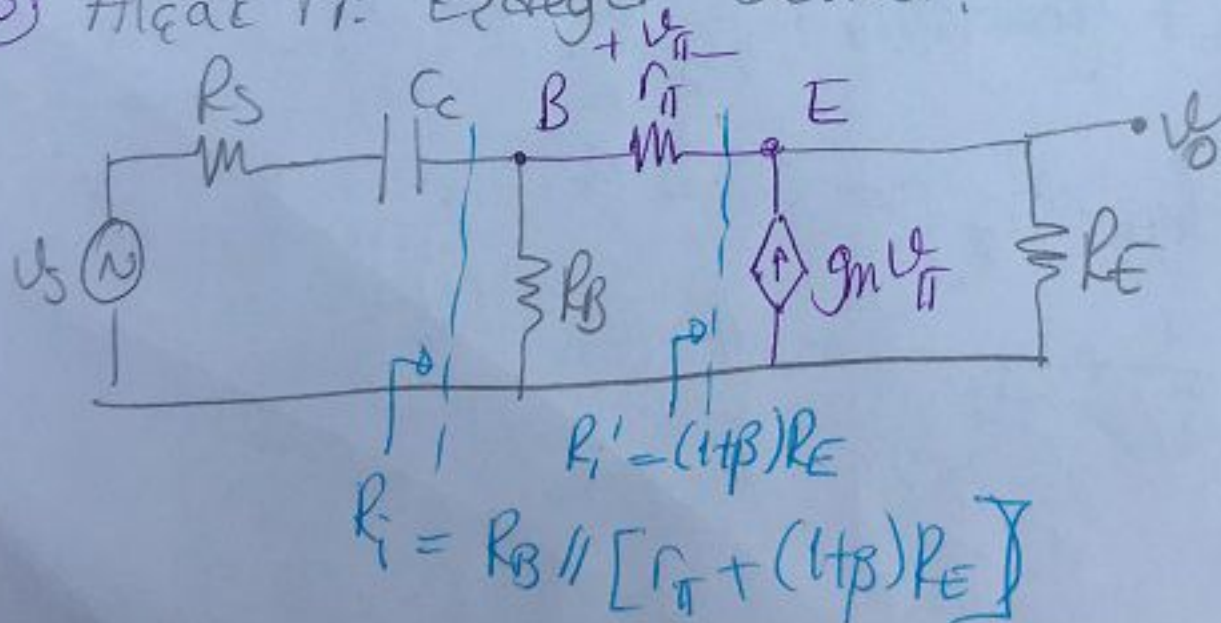

(5)

C_c uçlarından görülen eşdeğer direnci:

$$R_{eq} = R_s + R_i = R_s + R_B \parallel [r_\pi + (1+\beta)R_E]$$


$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 0.2479 \text{ mA}, \quad g_m = \frac{I_{CQ}}{V_{Th}} = 9.535 \frac{\text{mA}}{\text{V}}, \quad r_\pi = 1259 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = \underbrace{532.42}_{R_B} \parallel \underbrace{[12.59 \text{ k} + (121) 6 \text{ k}]}_{738.6 \text{ k}} = 309.25 \text{ k}\Omega$$

$$\omega_{cc} = C_c \cdot (R_i + R_s) = \frac{1}{2\pi f_L} = \frac{1}{2\pi (20 \text{ Hz})}$$

$$C_c = \frac{1}{2\pi f_L (R_i + R_s)} = \frac{1}{2\pi (20) \cdot (309.35 \text{ k}\Omega)}$$
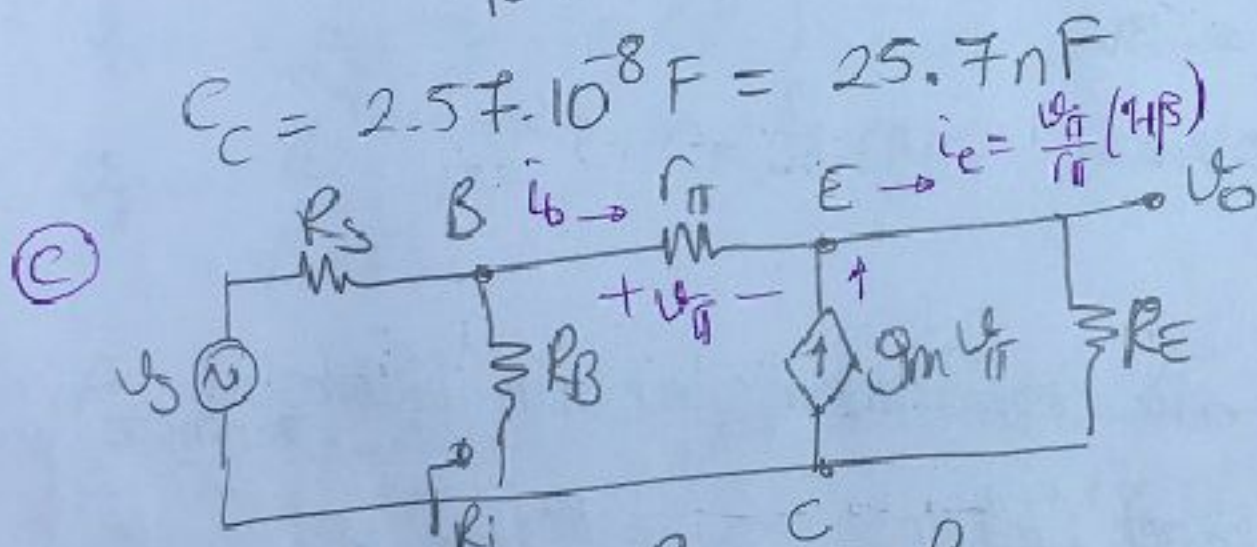
$$C_c = 2.57 \cdot 10^{-8} \text{ F} = 25.7 \text{ nF}$$



$$v_o = \frac{v_\pi}{r_\pi} (1+\beta) R_E = i_e R_E$$

$$v_B = v_\pi + v_o = \frac{v_\pi}{r_\pi} [r_\pi + (1+\beta) R_E]$$

$$v_B = \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot v_s$$


$$A_{vs_{of}} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_\pi} \cdot \frac{v_\pi}{v_B} \cdot \frac{v_B}{v_s} = \left(\frac{R_E}{r_\pi} (1+\beta) \right) \cdot \left(\frac{r_\pi}{r_\pi + (1+\beta) R_E} \right) \cdot \left(\frac{R_i}{R_i + R_s} \right)$$

$$R_i \gg R_s \Rightarrow \frac{R_i}{R_i + R_s} \approx 1$$

(6)

$$A_{v_{sof}} = \frac{(1+\beta)R_E}{r_i + (1+\beta)R_E} = \frac{(121)6k}{12.59 + (121)6k} = 0.983$$

5.3

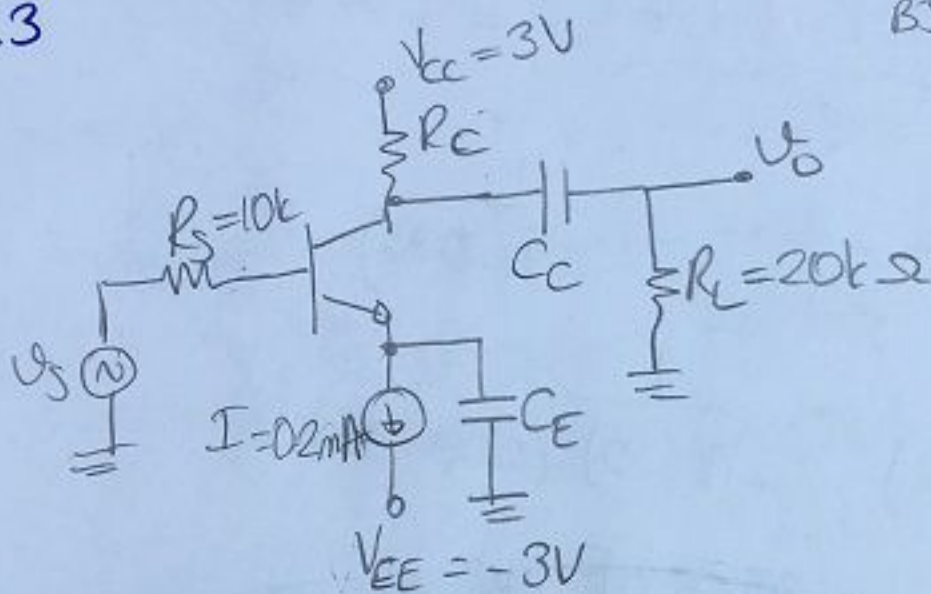

BJT Tr. parametreleri:
 $\beta = 120, V_{BE} = 0.7V, V_A = \infty$

a- $V_{CEQ} = 2.2V$ olması için R_C ne olmalıdır?


b- $A_{v_{sof}} = ?$

c- C_C ve C_E 'ye ait köşe frekanslarının ifadesini veriniz.

d- C_E 'ye ait köşe frekansı $f_{CE} = 10Hz$ ve C_C 'ye ait köşe frekansı $f_{CC} = 50Hz$ ise C_E ve C_C değerlerini bulunuz.

a) $I = I_{EQ} = 0.2mA \Rightarrow I_{BQ} = 1.653\mu A, I_{CQ} = 0.198mA$

DC analiz
 denesi:

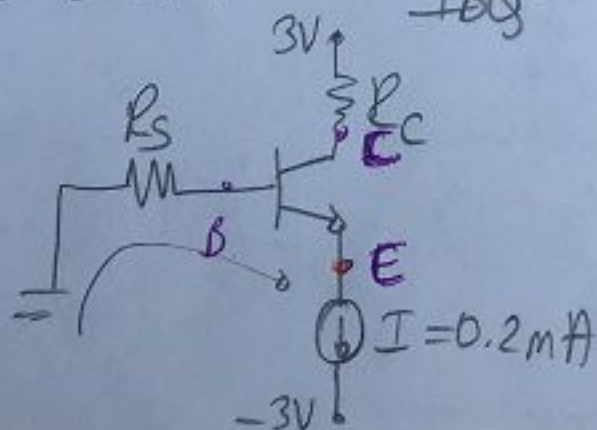

$$V_E = -(I_B R_S + V_{BE})$$

$$V_E = -0.7165V$$

$$V_C = V_E + V_{CEQ} = 1.483V$$


$$R_c = \frac{V_{cc} - V_c}{I_{cQ}} = \frac{(3 - 1.483)V}{0.198mA} = 7.65k\Omega$$

(7)

$$g_m = \frac{0.198mA}{0.026V} = 7.627mA/V$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = 15.73k\Omega, r_o = \frac{V_A}{I_{cQ}} = \infty$$

AC Eşl. Dev:

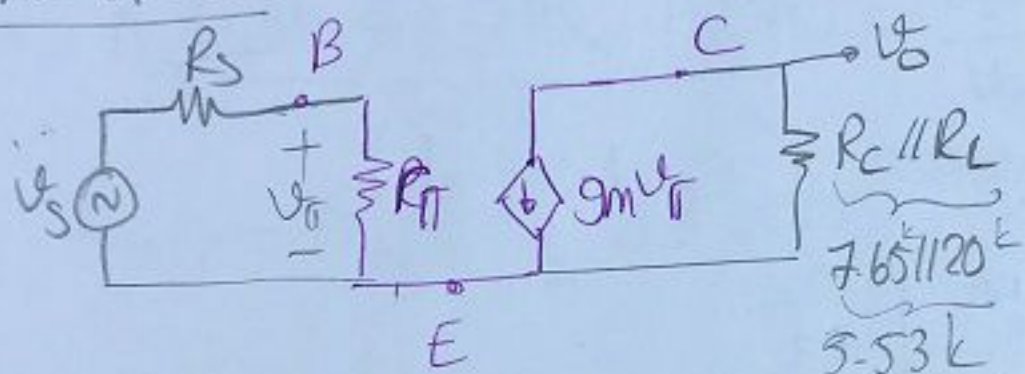

(DC akım kaynağı AC eşdeğer devrede aaklı devre alınacak, E ucu C_E nedeniyle orta frekanslara topraklıdır)

$$v_o = -g_m v_{\pi} (R_c || R_L)$$


$$v_{\pi} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot v_s, R_i = r_{\pi}$$

$$A_{vsof} = \frac{v_o}{v_s} = -g_m (R_c || R_L) \cdot \frac{r_{\pi}}{r_{\pi} + R_s}$$

$$A_{vsof} = - (7.627 \cdot 10^3) \cdot (5.53 \cdot 10^3) \cdot \frac{15.73k}{25.73k}$$

$$A_{vsof} = -25.8$$

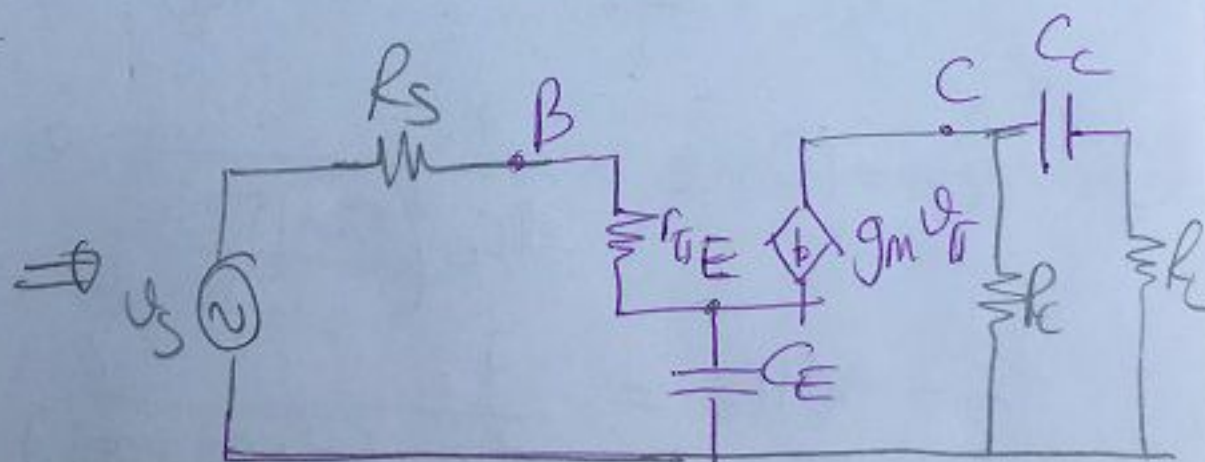(c) ~~Alçak Fr. Eşdeğer Devresi~~
Alçak Fr. Eşdeğer Devresi;



Yalnız C_C devredeyken (C_E kısa d.)

(8)


$$V_S \rightarrow 0 \text{ için } V_{\pi} = 0, \quad g_m V_{\pi} = 0 \text{ (ortak d.)}$$

C_C uçlarından görülen eşdeğer direnç R_{CC} :

$$R_{CC} = (R_C + R_L)$$

$$\gamma_{CC} = C_C (R_C + R_L), \quad f_{CC} = \frac{1}{2\pi C_C (R_C + R_L)}$$

Yalnız C_E devredeyken (C_C kısa d.)

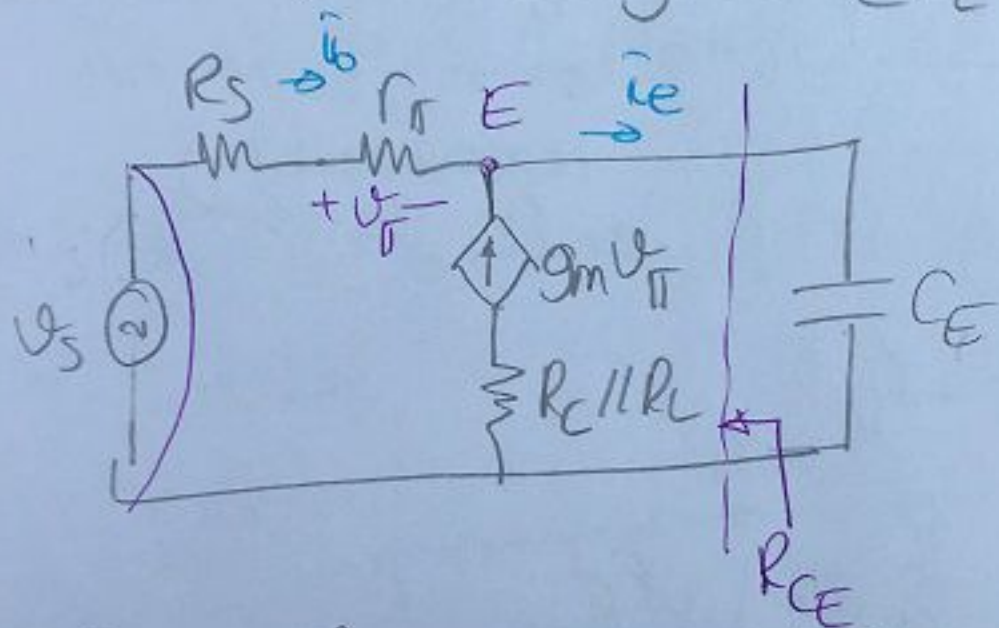


$$R_{CE} = \frac{V_E}{-i_e} = \frac{-(R_S + r_{\pi}) \cdot i_b}{-(1+\beta) i_b} = \frac{R_S + r_{\pi}}{(1+\beta)}$$

$$\gamma_{CE} = C_E \left(\frac{R_S + r_{\pi}}{(1+\beta)} \right), \quad \omega_{CE} = \frac{1}{\gamma_{CE}}, \quad f_{CE} = \frac{1}{2\pi C_E \left(\frac{R_S + r_{\pi}}{(1+\beta)} \right)}$$

(d) $f_{CE} = 10 \text{ Hz} = \frac{1}{2\pi C_E \left(\frac{10k + 15.73k}{121} \right)} \Rightarrow C_E = 74.8 \mu\text{F}$

$f_{CC} = 50 \text{ Hz} = \frac{1}{2\pi C_C (7.65k + 20k)} \Rightarrow C_C = 0.115 \mu\text{F}$

Sk-

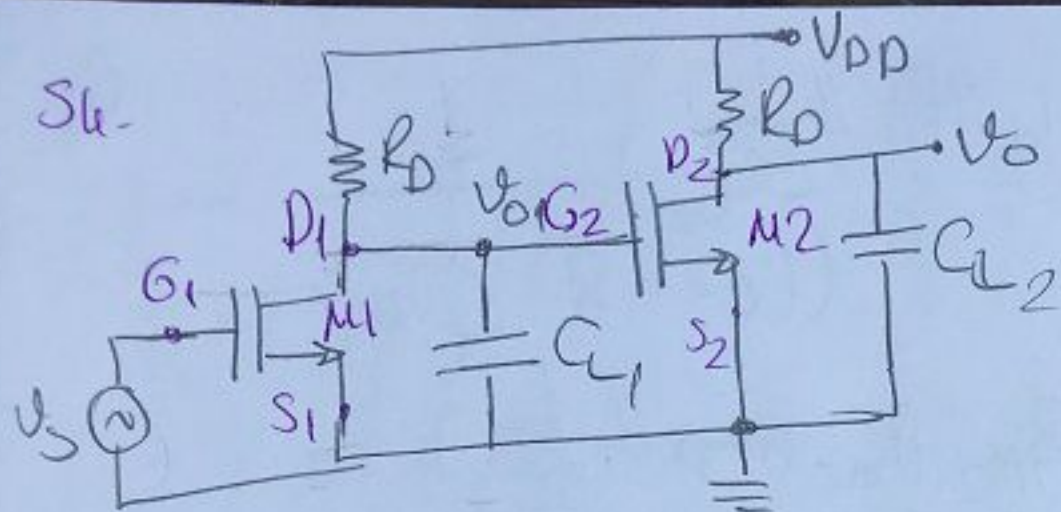

Şekildeki

devrede

MOS parametreleri:

$$K_{n1} = K_{n2} = 1.6 \text{ mA/V}^2$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0.02 \text{ V}^{-1}$$


$$\text{ve } I_{D1} = I_{D2} = 0.5 \text{ mA}$$

$$R_D = 5 \text{ k}\Omega, C_1 = 12 \text{ pF} = C_2$$

$$a - A_{V1}(s) = \frac{V_{O1}(s)}{V_S(s)}, A_{V2}(s) = \frac{V_O(s)}{V_{O1}(s)} \text{ ve}$$

$$A_V(s) = A_{V1}(s) \cdot A_{V2}(s) = \frac{V_O(s)}{V_S(s)} \text{ ifadelerini bulunuz}$$

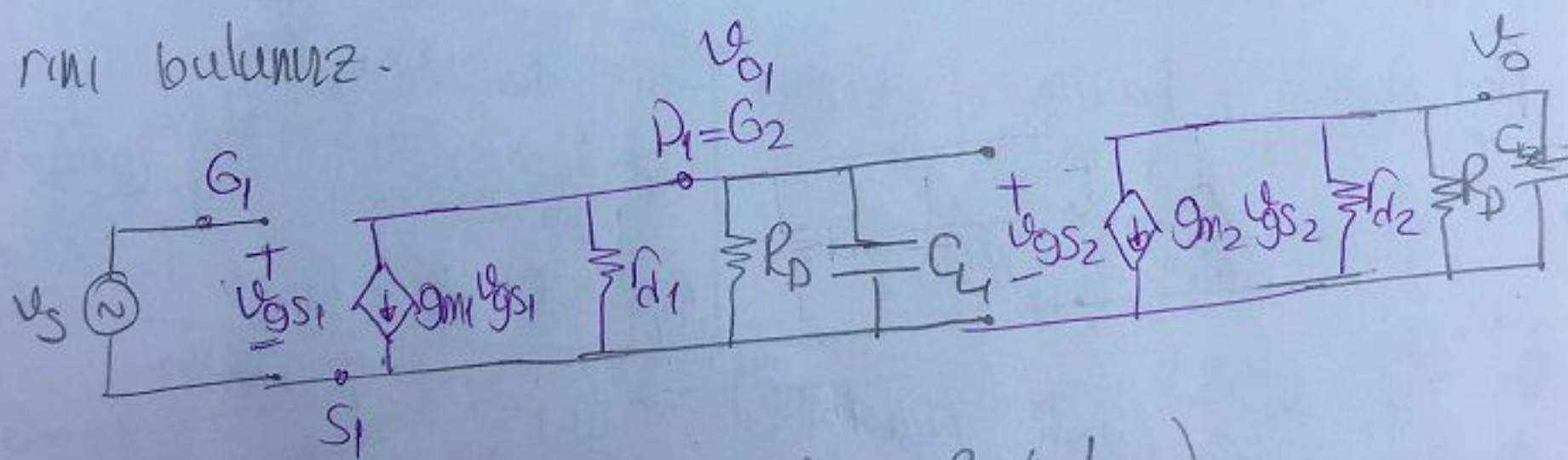b- $A_{V1}(s)$, $A_{V2}(s)$ ve $A_V(s)$ 'in alt kesim frekanslarını bulunuz.



$$a) V_{O1} = V_{GS2} = -g_{m1} V_{GS1} \cdot (r_{d1} \parallel R_D \parallel \frac{1}{sC_1})$$

$$A_{V1}(s) = \frac{V_{O1}(s)}{V_S(s)} = -g_{m1} (r_{d1} \parallel R_D \parallel \frac{1}{sC_1})$$

$$A_{V1}(s) = -g_{m1} \frac{r_{d1} \parallel R_D}{1 + sC_1 (r_{d1} \parallel R_D)}$$

$$V_o(s) = -g_{m2} V_{gs2}^{(s)} \cdot (r_{d2} \parallel R_D \parallel \frac{1}{sC_{L2}})$$

(10)

$$V_{o1}(s) = V_{gs2}(s)$$

$$A_{V2}(s) = \frac{V_o(s)}{V_{o1}(s)} = -g_{m2} (r_{d2} \parallel R_D \parallel \frac{1}{sC_{L2}})$$

$$A_{V2}(s) = -g_{m2} \frac{r_{d2} \parallel R_D}{1 + sC_{L2}(r_{d2} \parallel R_D)} \rightarrow \omega_c$$

$$A_V(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = A_{V1}(s) \cdot A_{V2}(s) = g_{m1} g_{m2} \frac{r_{d1} \parallel R_D}{1 + sC_{L1}(r_{d1} \parallel R_D)}$$

$$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$g_m = k_n (V_{GS} - V_T) (1 + \lambda V_{DS})$$

$$\times \frac{r_{d2} \parallel R_D}{1 + sC_{L2}(r_{d2} \parallel R_D)}$$

(6) $A_{V1}(s)$ in kesim frekensi

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi C_{L1}(r_{d1} \parallel R_D)}$$

$$I_{D1} = I_{D2}, k_{n1} = k_{n2}$$

$$r_{d1} = \frac{1}{g_{d1}} = \left[\frac{\partial I_{D1}}{\partial v_{ds}} \right]^{-1} \approx \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{(0.02)(0.5 \text{ mA})}$$

$$r_{d1} \approx 100 \text{ k}\Omega = r_{d2}$$

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi (12 \cdot 10^{-12}) (4.762 \cdot 10^3)} \Rightarrow f_{L1} = 2.785 \text{ MHz}$$

$A_{V2}(s)$ in alt kesim frekensi

$$f_{L2} = \frac{1}{2\pi C_{L2}(r_{d2} \parallel R_D)} = 2.785 \text{ MHz}$$

$$A_{VS}(s) = g_{m1} \cdot g_{m2} \frac{(r_d \parallel R_D)^2}{[1 + sC_L(r_d \parallel R_D)]^2}$$

$$\left| \frac{1}{1 + j\omega C_L (r_d \parallel R_D)} \right|^2 = \frac{1}{2} \quad \text{olan frekansı arıyoruz.}$$


($\omega = \omega_c$ de kazanç max değerin $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 'si olur)

$$\left(\frac{1}{\sqrt{1 + [2\pi f_c C_L (r_d \parallel R_D)]^2}} \right)^2 = \frac{1}{2} = 0.707$$

$$\frac{1}{1 + \left(\frac{f_c}{2.785 \cdot 10^6} \right)^2} = 0.707$$

$$\left(\frac{f_c}{2.785 \cdot 10^6} \right)^2 = 0.4142 \Rightarrow f_c = 1.792 \text{ MHz}$$

SS-

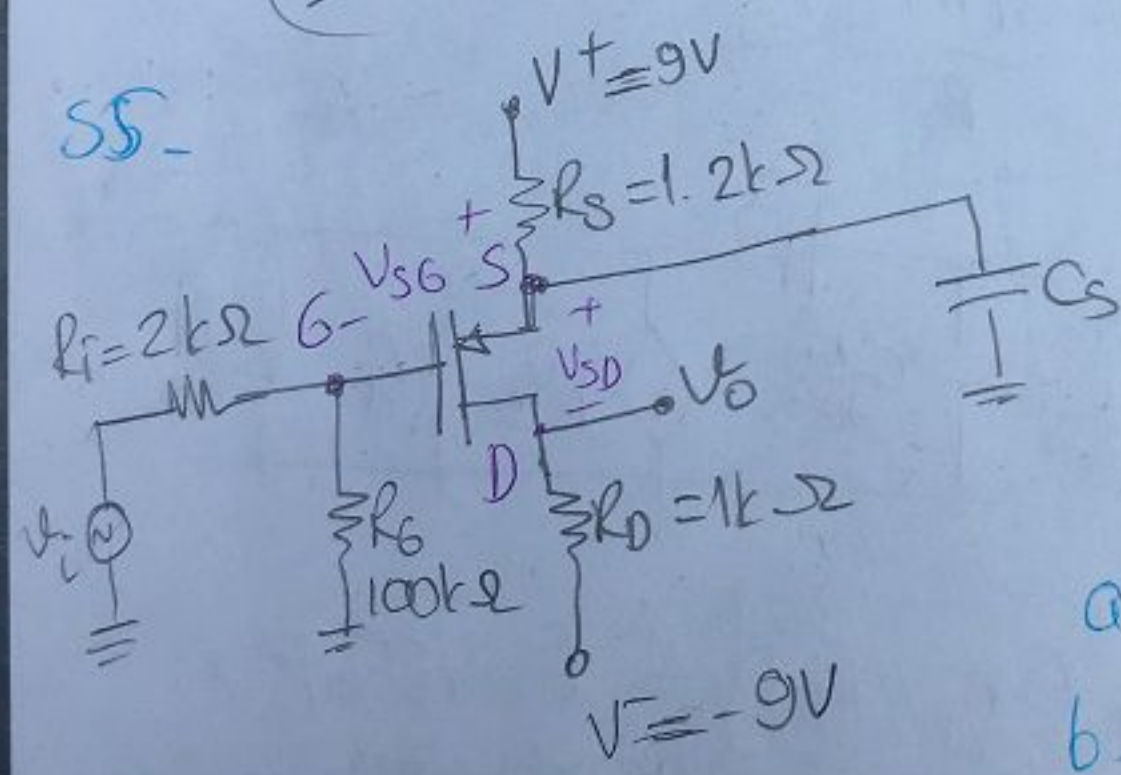

pMOS parametreleri
 $k_p = 4 \text{ mA/V}^2$
 $V_{Tp} = -2 \text{ V}$, $\gamma = 0.01 \frac{1}{\text{V}}$
 $C_{gs} = 10 \text{ pF}$, $C_{gd} = 1 \text{ pF}$

- Eşdeğer Miller kapasiteleri bulunuz.
- Orta fr. gerilim kazancı $A_{saf} = \frac{v_o}{v_i}$ ve üst kesim frekansını bulunuz.

a. Örnekle g_m , r_d için DC analiz yapılır: (12)

$$I_D = \frac{K_p}{2} (V_{SG} + V_{Tp})^2 \underbrace{(1 + \lambda V_{SD})}_{\approx 1} = \frac{g - V_{SG}}{R_S} \quad \left(\begin{array}{l} \text{DC analiz RM AC} \\ \text{kaynak } v_f \rightarrow 0, G \\ \text{gerilimi } V_G = 0 \text{ olur} \end{array} \right)$$

$$2(1,2)(V_{SG} - 2)^2 = 9 - V_{SG}$$

$$2,4 V_{SG}^2 - 8,6 V_{SG} + 0,6 = 0 \rightarrow \sqrt{b^2 - 4ac} = 8,25$$

$$V_{SG1,2} = \frac{8,6 \mp 8,25}{2 \cdot (2,4)}$$


$$\rightarrow V_{SG1} = 3,51 \text{ V} \rightarrow V_{SG} > |V_{Tp}| \\ V_{SG2} = 0,07 \text{ V} \quad \text{olmalı}$$

$$I_D = 2 \cdot (3,51 - 2)^2 = 4,572 \text{ mA}$$

$$g_m \approx K_p \cdot (V_{SG} + V_{Tp}) = 4 \cdot (3,51 - 2) = 6,049 \text{ mA/V}$$


$$\lambda = \frac{1 + \lambda V_{SD}}{\lambda I_D} \approx \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{0,01 \cdot (4,572)} = 21,91 \Omega$$
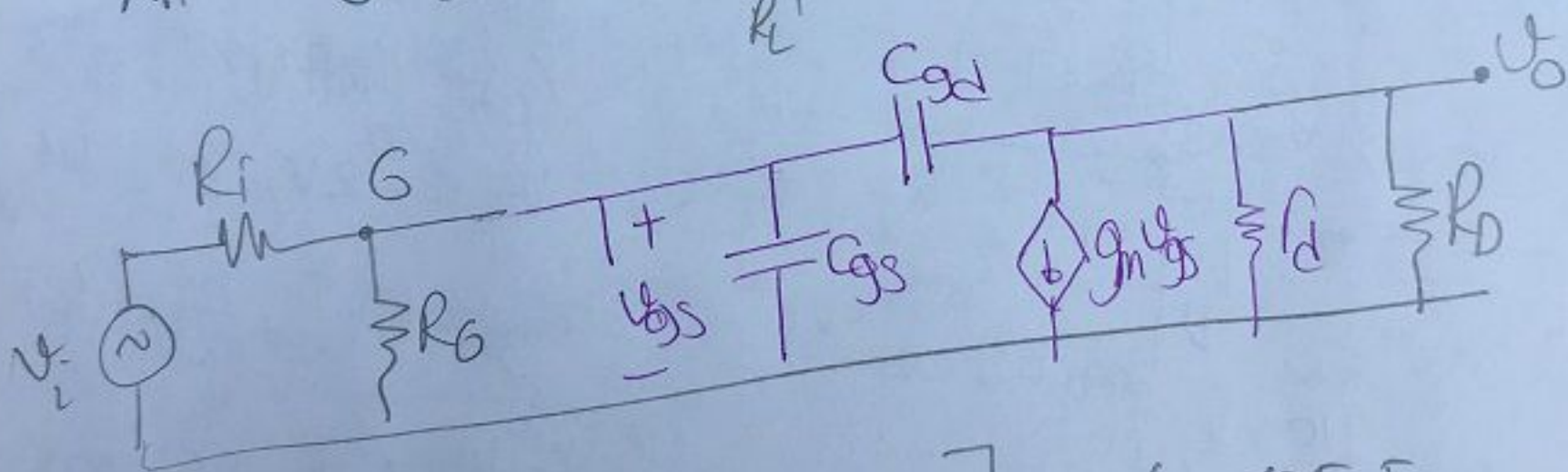
$$C_{Mil} = C_{gs} \left[1 + g_m \underbrace{(\lambda \parallel R_D)}_{R_i'} \right]$$



$$C_{Mil} = 1 \text{ pF} \left[1 + g_m \underbrace{(r_d \parallel R_D)}_{21,91 \text{ k} \parallel 1 \text{ k}} \right] = 6,785 \text{ pF}$$
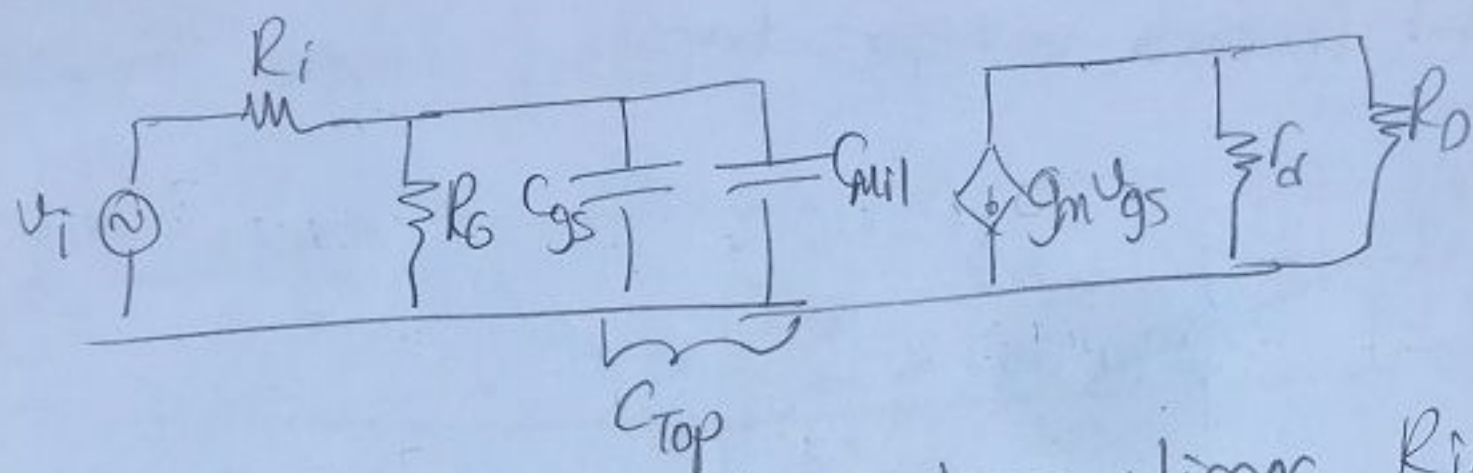
$$C_{Top} = C_{gs} + C_{Mil} = 16,785 \text{ pF}$$




C_{Top} uçlarından görülen eşdeğer direnç $R_i // R_G$

$$\tau_H = C_{Top} \cdot (R_i // R_G) = (16,785 \cdot 10^{-12}) \cdot (2k // 100k)$$

$$\tau_H = 3,29 \cdot 10^{-8} s = 32,9 ns$$
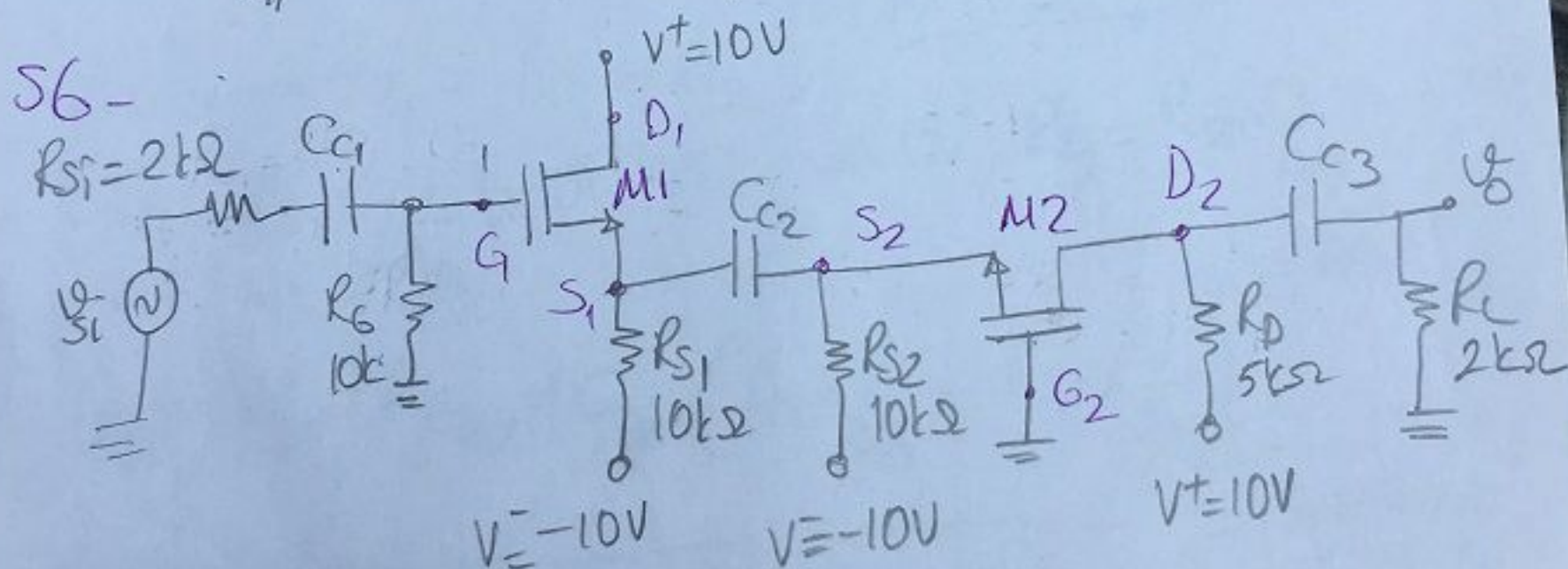
$$\omega_H = \frac{1}{\tau_H} = 3,039 \cdot 10^7 rad/s, \quad f_H = \frac{1}{2\pi\tau_H} = \underline{4,84 MHz}$$




$$C_{C1} = C_{C2} = C_{C3} = 4,7 \mu F$$

M1 ve M2 parametreleri

$$k_{n1} = k_{n2} = 80 \mu A/V^2, \quad I_{D1} = 1mA, \quad I_{D2} = 0,46mA \text{ olduğuna}$$

$$V_{T1} = V_{T2} = 2V, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 0 \text{ göre } f_L = ?$$

Devrenin altak frekans eşdeğer devresi:

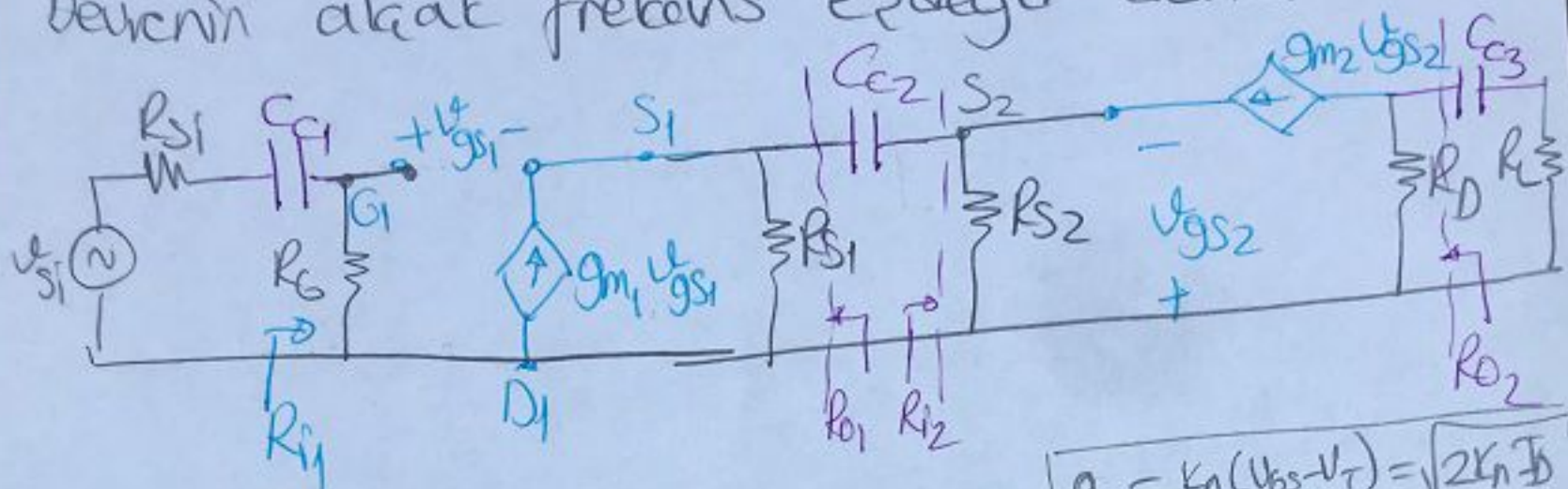

C_{C1} için: $R_{es1} = R_{S1} + R_{i1} = R_{S1} + R_G$

$\tau_{C1} = C_{C1} \cdot R_{es1} = C_{C1} (R_{S1} + R_G)$

$f_{C1} = \frac{1}{2\pi \tau_{C1}} = \frac{1}{2\pi C_{C1} (R_{S1} + R_G)} = \frac{1}{2\pi (4.7 \cdot 10^{-6}) (12 \cdot 10^3)}$

$f_{C1} = 2.82 \text{ Hz}$

C_{C2} için: $R_{es2} = R_{O1} + R_{i2}$

$R_{O1} = R_{S1} \parallel \left(\frac{1}{g_{m1}} \right) = 10k \parallel \left(\frac{1}{0.4 \text{ mA/V}} \right) = 2.15k$, $R_{i2} = R_{S2} \parallel \frac{1}{g_{m2}} = 2.69k$

$\tau_{C2} = C_{C2} \cdot R_{es2} = C_{C2} \cdot \left(R_{S1} \parallel \frac{1}{g_{m1}} + R_{S2} \parallel \frac{1}{g_{m2}} \right)$

$f_{C2} = \frac{1}{2\pi \tau_{C2}} = \frac{1}{2\pi C_{C2} \left(R_{S1} \parallel \frac{1}{g_{m1}} + R_{S2} \parallel \frac{1}{g_{m2}} \right)}$

$f_{C2} = 7.22 \text{ Hz}$

C_{C3} için: $R_{es3} = R_{O2} + R_L$, $R_{O2} = R_D$

$\tau_{C3} = C_{C3} \cdot (R_D + R_L)$, $f_{C3} = \frac{1}{2\pi C_{C3} (R_D + R_L)}$

$f_{C3} = 4.837 \text{ Hz}$

$f_L = \max \{ f_{C1}, f_{C2}, f_{C3} \} = 7.22 \text{ Hz}$