

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DEVRE TEORİSİ

Ders Notu

ÜÇ FAZLI SİSTEMLERLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

Doç. Dr. Recep YUMURTACI

Doç. Dr. Ercan İZGİ

Prof. Dr. Uğur S. SELAMOĞULLARI

Yrd. Doç. Dr. Adem ÜNAL

Dr. Öğr. Üyesi İsmail NAKİR

DEVRE TEORİSİ-2

Final Sınavı

SORU 1 (40 puan) (ZORUNLU) - Şekil-1'deki üç fazlı dengeli sistemde fazlar arası gerilim 380 Volt, frekans 50 Hz'dir. Buna göre,

- a) Üç fazlı kaynaktan çekilen toplam aktif gücü, toplam reaktif gücünü, toplam görünür gücünü ve toplam güç faktörünü hesaplayınız.
 b) Üç fazlı kaynaktan çekilen R fazı hat akımını fazör olarak (kutupsal biçimde) hesaplayınız.
 c) Toplam yükle ait güç faktörünü 0.99 yapmak için üç fazlı kaynak uçlarına bağlanması gereken üçgen bağlı kondansatörlerin kapasitesini ve gücünü hesaplayınız. ($a = 1 \angle 120^\circ$)

a) motor

$$P_1 = 20 \text{ kW}$$

$$\cos \varphi_1 = 0,7 \Rightarrow \varphi_1 = 45,57^\circ$$

$$Q_1 = P_1 \cdot \tan \varphi_1 = 20,10^3 \cdot \tan 45,57^\circ$$

$$Q_1 = 20402 \text{ VAr} \quad (\text{end})$$

$\gamma = 1/c$

(4)

$$S_2 = 12 \text{ kVA} \quad \cos \varphi_2 = 0,75 \Rightarrow \varphi_2 = 41,41^\circ$$

$$P_2 = S_2 \cdot \cos \varphi_2 = 12,10^3 \cdot 0,75 \Rightarrow P_2 = 9000 \text{ W} \quad (4)$$

$$Q_2 = S_2 \sin \varphi_2 = 12,10^3 \cdot \sin 41,41^\circ \Rightarrow Q_2 = 8000 \text{ VAr} \quad (\text{cap})$$

$$P_{\text{Top}} = P_1 + P_2 = 20,10^3 + 9000 \Rightarrow P_{\text{Top}} = 29000 \text{ W} \quad (4)$$

$$Q_{\text{Top}} = Q_1 - Q_2 = 20402 - 8000 \Rightarrow Q_{\text{Top}} = 12402 \text{ VAr} \quad (\text{end})$$

$$S_{\text{Top}} = P_{\text{Top}} + jQ_{\text{Top}} = 29000 + j12402 = S_{\text{Top}} \angle \varphi_{\text{Top}} = 31540 \angle 23,15^\circ \text{ VVA}$$

$$S_{\text{Top}} = 31540 \text{ VVA} \quad (\text{4}) \quad \cos \varphi_{\text{Top}} = \cos 23,15^\circ \Rightarrow \cos \varphi_{\text{Top}} = 0,919 \quad (\text{end})$$

$$b) \quad \underline{V_R} = \frac{U}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \Rightarrow \underline{V_R} = 220 \angle 0^\circ \text{ Volt}$$

$$\underline{S}_{\text{Top}} = 3 \cdot \underline{V_R} \cdot \underline{I_R}^* \Rightarrow \underline{I_R} = \left(\frac{\underline{S}_{\text{Top}}}{3 \cdot \underline{V_R}} \right)^* = \left(\frac{31540 \angle 23,15^\circ}{3 \cdot 220 \angle 0^\circ} \right)^*$$

$$\underline{I_R} = 47,73 \angle -23,15^\circ \text{ A} \quad (4)$$

$$c) \quad P = P_{\text{Top}} = 29000 \text{ W} \quad \cos \varphi_1 = \cos \varphi_{\text{Top}} = 0,919 \Rightarrow \varphi_1 = 23,15^\circ$$

$$\cos \varphi_2 = 0,75 \Rightarrow \varphi_2 = 41,41^\circ$$

$$Q_C = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) = 29000 \cdot (\tan 23,15^\circ - \tan 41,41^\circ)$$

$$Q_C = 8267 \text{ VAr} \quad (4)$$

$$Q_C = 3 \cdot U^2 \cdot C \Rightarrow C = \frac{Q_C}{3 \cdot U^2 \omega} = \frac{8267}{3 \cdot 380^2 \cdot 250} \text{ F}$$

$$C = 6,074 \cdot 10^{-7} \text{ F} \quad (4)$$

$$C = 60,74 \mu\text{F}$$

20101 Devre Test 2 Final (Dö) CEVAP ANAHTARI


Sayfa: 2/3

SORU 2-(40 puan) Şekil-2'de gösterilen fazlar arası gerilimi 380 Volt, frekansı 50 Hz olan üç fazlı dengeli sistemde,

a) Üç fazlı kaynaktan çekilen toplam görünen gücü, toplam aktif gücü, toplam reaktif gücü ve güç katsayısını hesaplayınız.

b) Üç fazlı kaynaktan çekilen I_R , I_S ve I_T hat akımlarını fazör olarak hesaplayınız.

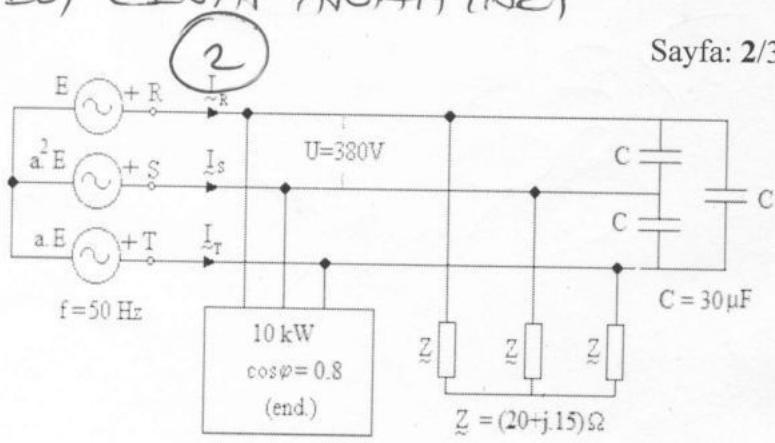c) Toplam ait güç katsayısını 0.97 yapmak için üç fazlı kaynak uçlarına bağlanması gereken üçgen bağlı kondansatörlerin gücünü ve kapasite değerini hesaplayınız.



Şekil-2

1.45k

$$a) P_1 = 10 \text{ kW} \quad \cos\phi = 0,8 \Rightarrow \phi = 36,87^\circ$$

$$Q_1 = P_1 \cdot \tan\phi_1 = 10.000 \cdot \tan 36,87^\circ = 7500 \text{ VAr (end.)}$$

λ Başlığı

$$\lambda = \frac{U}{R_3} = \frac{380}{20} = 19 \text{ V} \quad Z = 20 + j15 = 25 \angle 36,87^\circ$$

$$\text{hat akımı: } I = \frac{\lambda}{Z} = \frac{19}{25} = 0,76 \text{ A}$$

$$P_2 = 3E^2 = 3 \cdot 380^2 \cdot 0,76^2 = 4646 \text{ W}$$

$$Q_2 = 3 \cdot E^2 = 3 \cdot 380^2 \cdot 0,76^2 = 3485 \text{ VAr}$$

Δ bağlı kondansatörler

$$Q_C = 3U^2 WC = 3 \cdot 380^2 \cdot 2750 \cdot 30 \cdot 10^{-6}$$

$$Q_C = 4083 \text{ VAr} \quad \text{kapsatör için } P_C = 0$$

$$P_T = 10000 + 4646 \Rightarrow P_T = 14646 \text{ W}$$

$$Q_T = 7500 + 3485 - 4083$$

$$Q_T = 6900 \text{ VAr}$$

$$S_T = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2} \Rightarrow S_T = 16.190 \text{ VA}$$

$$\cos\phi = \frac{P_T}{S_T} \Rightarrow \cos\phi = 0,905$$

$$b) \text{hat akımı: } I = \frac{S}{\sqrt{3}U} = \frac{16190}{\sqrt{3} \cdot 380} = 24,6 \text{ A}$$

Yukarıda dikkat, λ referans düzleme $\lambda_R = 22,6^\circ$

$$\cos\phi = 0,905 \Rightarrow \phi = 25,2^\circ$$

$$I_R = 24,6 \angle -25,2^\circ \text{ A} \quad \text{duru.}$$

$$I_S = \alpha^2 I_R \Rightarrow I_S = 24,6 \angle -145,2^\circ \text{ A}$$

$$I_T = \alpha I_R \Rightarrow I_T = 24,6 \angle 94,8^\circ \text{ A}$$

$$c) \cos\phi_1 = 0,905 \Rightarrow \phi_1 = 25,17^\circ$$


$$\cos\phi_2 = 0,97 \Rightarrow \phi_2 = 14,07^\circ$$

$$P = 14646 \text{ W}$$

$$Q_C = P(\tan\phi_1 - \tan\phi_2)$$

$$Q_C = 14646 (\tan 25,17^\circ - \tan 14,07^\circ)$$

$$Q_C = 3212 \text{ VAr}$$

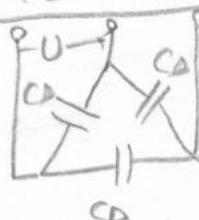

$$Q_C = 3.000 \text{ VAr}$$

$$C_D = \frac{Q_C}{3U^2 W}$$

$$C_D = \frac{3212}{3 \cdot 380^2 \cdot 2750}$$


$$C_D = 2,36 \cdot 10^{-5} \text{ F} = 23,6 \mu\text{F}$$

SORU 1-(40 puan) Şekil-1'de gösterilen fazlar arası gerilimi 380 Volt, frekansı 50 Hz olan üç fazlı dengeli sistemde,

a) Üç fazlı kaynaktan çekilen toplam görünen gücü, toplam aktif gücünü, toplam reaktif gücünü ve güç katsayısını hesaplayınız.

b) Üç fazlı kaynaktan çekilen I_R , I_S ve I_T hat akımlarını fazör olarak (kutupsal biçimde) hesaplayınız.

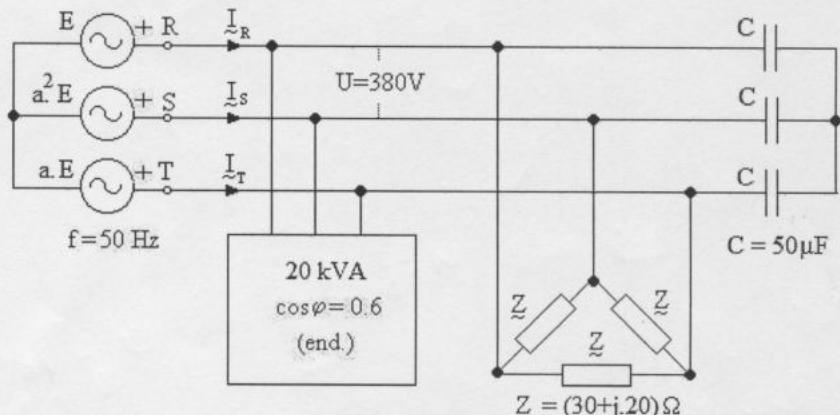c) Toplam yük ait güç katsayısını 0.98 yapmak için üç fazlı kaynak uçlarına bağlanması gereken yıldız bağlı kondansatörlerin gücünü ve kapasite değerini hesaplayınız.




Şekil-1

SORU 2--(40 puan) a) Şekil-2'deki devrede kaynaktan çekilen toplam aktif, reaktif, görünen güçleri, güç faktörünü bulunuz

b) Kaynaktan çekilen toplam akımı fazör olarak (kutupsal biçimde) hesaplayınız.

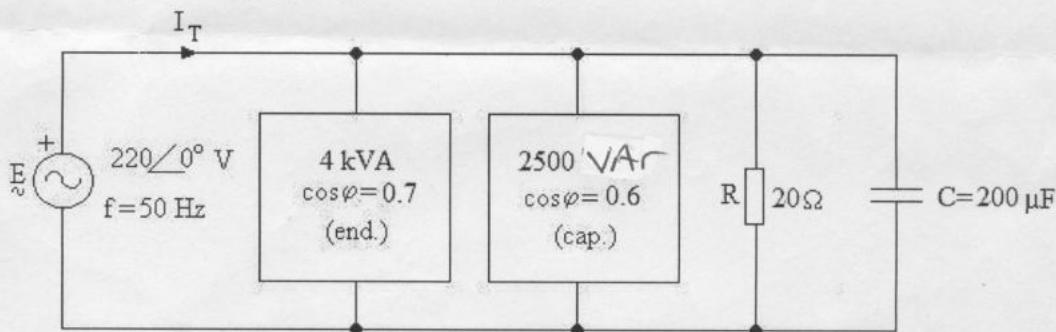c) Kaynak uçlarından görünen eşdeğer empedansı hesaplayınız.



Şekil-2

SORU 3- (20 puan) a) Üç fazlı dengeli sistemde, U fazlar arası gerilim efektif değeri ve V faz-nötr geriliminin efektif değeri olmak üzere $U=\sqrt{3}V$ olduğunu ispat ediniz.

b) Etiketinde fazlararası gerilimi $U_n=440$ V, frekansı 60 Hz ve gücü 20 kVAr yazan üç fazlı, üçgen bağlı kondansatörlerin fazlararası gerilimi $U=380$ V ve frekansı f=50 Hz olan şebekede yıldız bağlı olarak kullanılması halinde gücü kaç kVAr olur? Hesaplayınız.

Süre: 90 dk.

Başarılılar dileriz.

(1) a) 1.45k

$$P_1 = S_1 \cos \varphi_1 = 20 \cdot 10^3 \cdot 0,6 \Rightarrow P_1 = 12 \text{ kW}$$

$$Q_1 = S_1 \sin \varphi_1 = 20 \cdot 10^3 \cdot 0,8 \Rightarrow Q_1 = 16 \text{ kVar}$$

↳ Bapl. 1. kondensatörler

$$Q_C = 3V^2 \omega C = 3 \cdot 22^2 \cdot 2550 \cdot 50 \cdot 10^{-6} \Rightarrow Q_C = 2281 \text{ VAr}$$

D Bapl. 45k

$$\underline{Z}_\Delta = 30 + j20 = 36,06 \angle 33,7^\circ \Omega \Rightarrow \underline{Z}_\lambda = \frac{\underline{Z}_\Delta}{3} = 12,02 \angle 33,7^\circ \Omega \quad V = \frac{U}{\sqrt{3}} = 220 \text{ Volt}$$

$$I = \frac{V}{\underline{Z}_\lambda} = \frac{220}{12,02} = 18,30 \text{ A} \Rightarrow P_2 = \sqrt{3} U I \cos \varphi_2 = \sqrt{3} \cdot 220 \cdot 18,30 \cdot \cos 33,7^\circ$$

$$P_2 = 10,020 \text{ W}$$

$$Q_2 = \sqrt{3} U I \sin \varphi_2 = \sqrt{3} \cdot 220 \cdot 18,30 \cdot \sin 33,7^\circ \Rightarrow Q_2 = 6683 \text{ VAr}$$


$$P_T = P_1 + P_2 = 12000 + 10020 \Rightarrow P_T = 22020 \text{ W} \quad (5)$$

$$Q_T = Q_1 + Q_2 - Q_C = 16000 + 6683 - 2281 \Rightarrow Q_T = 20402 \text{ VAr} \quad (\text{end}) \text{ nisip}$$

$$\underline{Z}_T = P_T + jQ_T = 22020 + j20402 \Rightarrow \underline{S}_T = 30018 \angle 42,8^\circ \text{ VA} \quad (5) \quad \text{nisp}$$

$$S_T = 30018 \text{ VA} \quad \cos \varphi = \cos 42,8^\circ \Rightarrow \cos \varphi = 0,734 \quad (40)$$
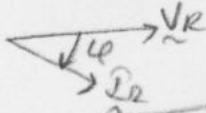
$$b) I = \frac{S_T}{\sqrt{3} U} = \frac{30018}{\sqrt{3} \cdot 220} = 45,61 \text{ A}$$



$$\underline{I}_R = 45,61 \angle -42,8^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_S = a^2 \underline{Z}_e \Rightarrow$$

$$\underline{I}_S = 45,61 \angle -162,8^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_T = a \underline{Z}_e \Rightarrow \underline{I}_T = 45,61 \angle 77,2^\circ \text{ A}$$

6
↑ 26p

$$c) Q_C = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) \quad \cos \varphi_1 = 0,734 \Rightarrow \varphi_1 = 42,8^\circ \\ \cos \varphi_2 = 0,98 \Rightarrow \varphi_2 = 11,48^\circ$$



$$Q_C = 22020 (\tan 42,8^\circ - \tan 11,48^\circ) \Rightarrow Q_C = 15919 \text{ VAr} \quad (4) \quad \text{30p}$$

↳ bapl. 1. in $Q_C = 3 \cdot V^2 \omega C$


10
→ 30p

$$C_\lambda = \frac{Q_C}{3V^2 \omega} = \frac{15919}{3 \cdot 22^2 \cdot 2550} \Rightarrow C_\lambda = 345 \mu\text{F}$$

50W
↑

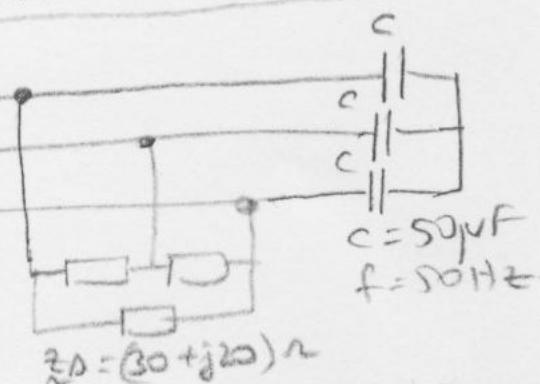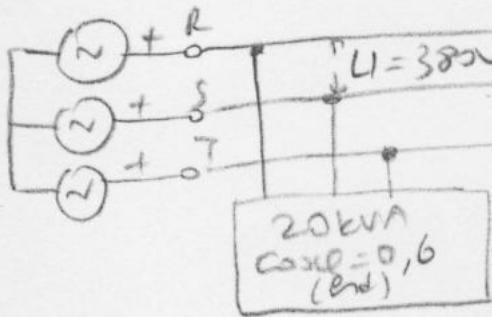

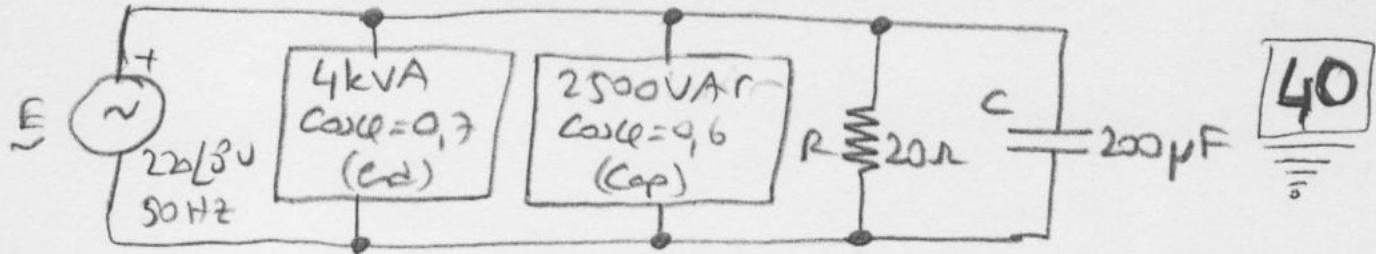20131 DEVRİ TEORİ 2. VİZE CEVAP ANAHTARI 12.12.2013



a) $P_1 = S_1 \cos \varphi_1 = 4000 \cdot 0.7 \Rightarrow P_1 = 2800 \text{ W}$ $\cos \varphi_1 = 0.7 \Rightarrow \varphi_1 = 45,57^\circ$

$Q_1 = S_1 \sin \varphi_1 = 4000 \sin 45,57^\circ \Rightarrow Q_1 = 2856 \text{ VAr}$ (end)

$Q_2 = -2500 \text{ VAr}$ $\cos \varphi_2 = 0.6 \Rightarrow \varphi_2 = -53,13^\circ$

$P_2 = \frac{Q_2}{\tan \varphi_2} = \frac{-2500}{\tan(-53,13^\circ)} \Rightarrow P_2 = 1875 \text{ W}$

R $\rightarrow P_R = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{20} \Rightarrow P_R = 2420 \text{ W}$

C $\rightarrow Q_C = -V^2 \omega C = -220^2 \cdot 150 \cdot 200 \cdot 10^{-6} \Rightarrow Q_C = -3041 \text{ VAr}$

$P_T = P_1 + P_2 + P_R = 2800 + 1875 + 2420 \Rightarrow P_T = 7095 \text{ W}$ (10)

$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_C = 2856 - 2500 - 3041 \Rightarrow Q_T = -2685 \text{ VAr}$

$S_T = P_T + jQ_T = 7095 - j2685 \Rightarrow S_T = 7586 \angle -20,73^\circ \text{ VA}$ (5)

b) $S_T = V \cdot I_T \Rightarrow I_T = \left(\frac{S_T}{V} \right) = \left(\frac{7586 \angle -20,73^\circ}{220 \angle 0^\circ} \right)$ $\cos \varphi = \cos(-20,73^\circ)$
 $\cos \varphi = 0,935 (\cos \varphi)$

$I_T = 34,48 \angle 20,73^\circ \text{ A}$ (5)

c) $Z_T = \frac{V}{I_T} = \frac{220 \angle 0^\circ}{34,48 \angle 20,73^\circ}$

$Z_T = 6,38 \angle -20,73^\circ \Omega = 5,96 - j2,26 \Omega$ (5)

③ a) $\underline{V_R} = E \angle 0^\circ$ $\underline{V_S} = a^2 E \Rightarrow \underline{V_{RS}} = \underline{V_R} - \underline{V_S} = (1-a^2) E$

$$\underline{V_R} = [1 - (-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})] E = (\frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}) E = \sqrt{3}(\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2}) E$$


$$\underline{V_{RS}} = \sqrt{3} \cdot 1 \angle 30^\circ E = \sqrt{3} E \angle 30^\circ \Rightarrow V = E \text{ ve } U = |V_{RS}| = \sqrt{3} E$$

ise $U = \sqrt{3} E$

20

10p


veyni Kavram testen

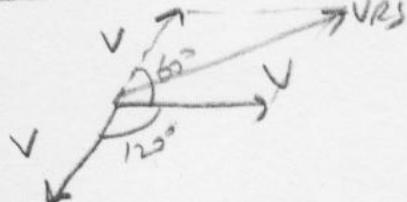

$$V_{RS}^2 = V^2 + V^2 + 2V \cdot V \cdot \cos 60^\circ = 3V^2 = U^2$$

$U = \sqrt{3} V$

10p

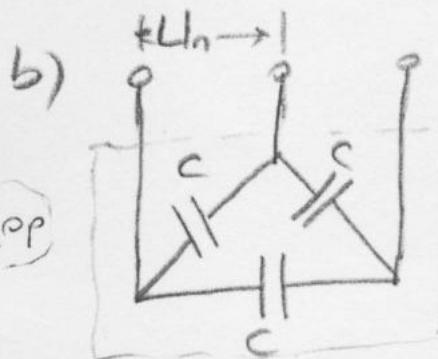

$$U_n = 440V$$

$$f = 60 \text{ Hz}$$

$$Q_C = 20 \text{ kVA r}$$

$$c = ?$$

Her iki durumda C degraz

1. durumda (Δ boy) $U = 440V$, $f = 60 \text{ Hz}$

$$Q_C = 3U^2 WC \Rightarrow C = \frac{Q_C}{3U^2 W} = \frac{20 \cdot 10^3}{3 \cdot 440^2 \cdot 2\pi 60} =$$

$c = 91 \mu F$ ⑤

2. durumda (λ boy), $U = 380V$, $f = 50 \text{ Hz}$

$$Q_C' = 3U^2 WC = 3 \cdot 220^2 \cdot 2\pi 50 \cdot 91 \cdot 10^{-6} =$$

Bir boydakiler



$$Q_{C1} = \frac{U_c^2}{X_C} = \frac{U_c^2}{\omega C}$$

$Q_{C1} = U_c^2 \cdot WC$

Δ boydak ise

$Q_{C_D} = 3U^2 WC$

λ boydak ise


$Q_{C_\lambda} = 3U^2 WC$

$$V = \frac{U}{V_3} = \frac{220}{380} = \frac{2}{3} V$$

$Q_C' = 4151 \text{ VA r}$

SORU 1- (40 puan) Şekil-1'de gösterilen üç fazlı dengeli sisteminde,

- Üç fazlı kaynaktan çekilen I_R hat akımını fazör olarak, kutupsal biçimde hesaplayınız
- Üç fazlı kaynaktan çekilen toplam görünen gücü, toplam aktif gücün, toplam reaktif gücün ve güç katsayısını hesaplayınız.
- Toplam yükle ait güç katsayısını 0.98 yapmak için üç fazlı kaynak uçlarına bağlanması gereken üçgen bağlı kondansatörlerin gücünü ve kapasite değerini hesaplayınız.

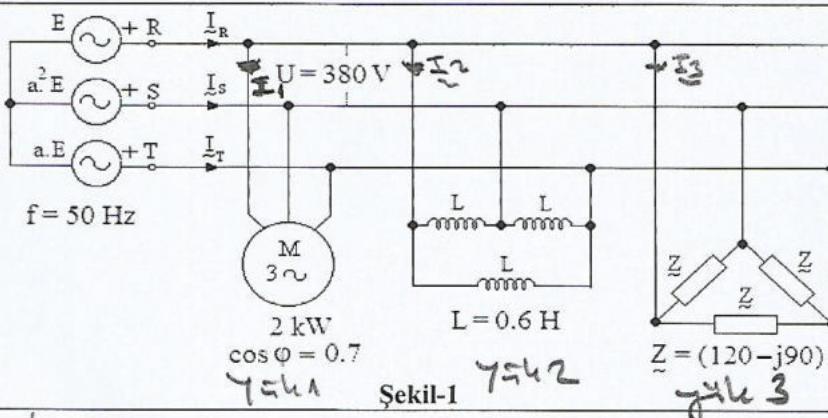

Cözüm1

yük 1 için

$$P = 3 \text{ V} I_1 \cos \varphi$$

$$2000 = 3 \cdot 220 \cdot I_1 \cdot 0,7$$

$$I_1 = 4,33 \text{ A}$$

$$I_1 = 4,33 \angle -45,57^\circ \text{ A}$$

yük 2 için

$$L_\lambda = \frac{L}{3} = 0,2 \text{ H}$$

$$X_{L\lambda} = w \cdot L = 314 \cdot 0,2$$

$$j \cdot X_{L\lambda} = j 62,8 \Omega$$

$$I_2 = \frac{220 \text{ V}}{62,8 \Omega}$$

$$I_2 = 3,5 \angle -90^\circ \text{ A}$$

yük 3 için

$$Z_\lambda = \frac{Z}{3} = 40 - j 30 \Omega$$

$$I_3 = \frac{220 \text{ V}}{40 - j 30}$$

$$I_3 = 4,4 \angle 36,87^\circ$$

$$I_R = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_R = 7,65 \angle -31^\circ$$

(b) $S_T = 3 \cdot 220 \text{ V} \cdot 7,65 \angle 31^\circ$

$$S_T = 5049 \angle 31^\circ = \underbrace{4327,8}_{P_T} + \underbrace{j 2600,4}_{Q_T \text{ (endo)}} \text{ VA}$$

$$\cos 31^\circ = 0,857$$

(c) $\tan \varphi_1 = \tan 31^\circ = 0,6$
 $\cos \varphi_2 = 0,98 \Rightarrow \varphi_2 = 11,478^\circ$
 $\tan \varphi_2 = 0,2$

$$Q_C = P_T \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$


$$= 4327,8 \cdot (0,6 - 0,2)$$

$$Q_C = 1731,12 \text{ VAR}$$


$$\frac{Q_{C\Delta}}{1 \text{ adet}} = \frac{Q_{CT}}{3} = 577,04 \text{ VAR}$$

$$Q_{C\Delta} = \frac{U^2}{X_{C\Delta}} = \frac{U^2}{w \cdot C_\Delta} \quad C_\Delta = \frac{Q_{C\Delta} \cdot w \cdot U^2}{U^2} = 12,72 \mu\text{F}$$

SORU 2- (30p) Şekil 2'deki devrenin SSH için Çevre Akımları Yöntemi (ÇAY) ile devre denklemi yazarak matrisel formda düzenleyiniz ($[A][X]=[B]$ gibi)
(Bağımsız çevre yönleri (akım kaynağı dışında) saat ibresi yönünde seçilecektir.)

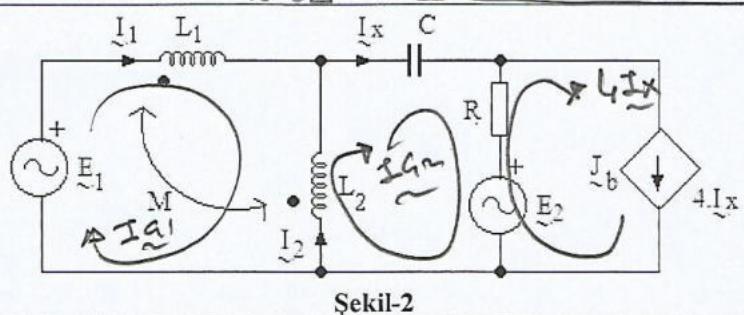

Cözüm2

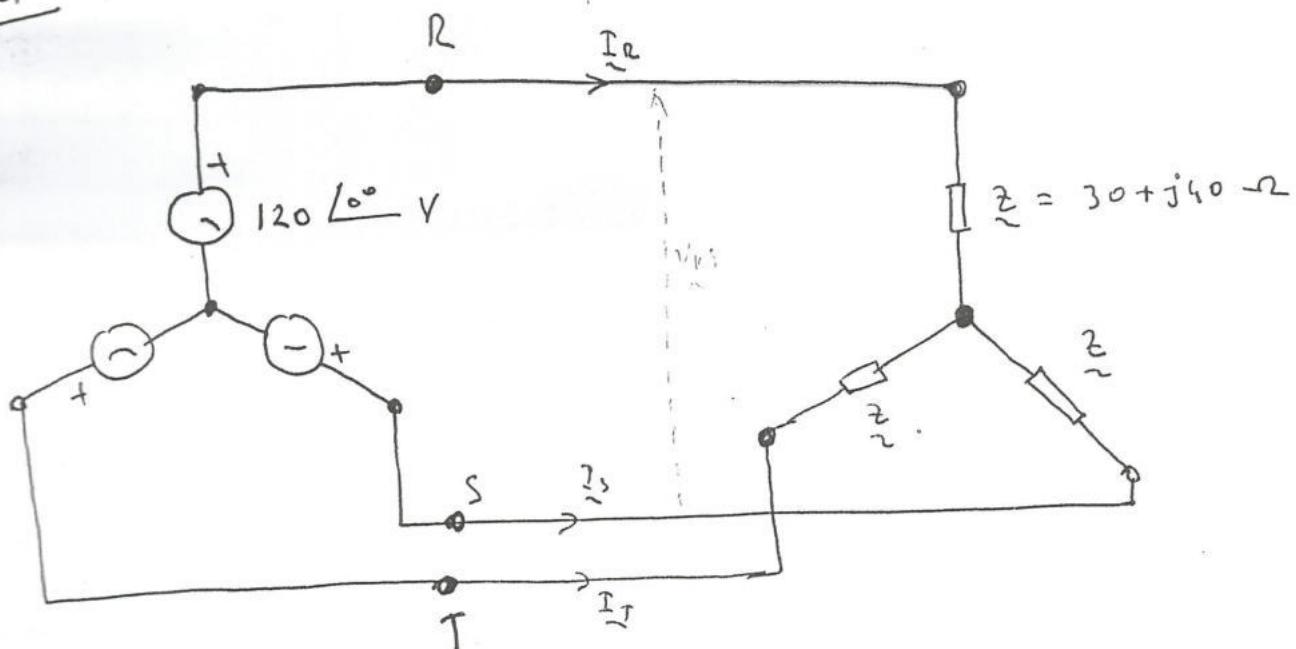SORU

Yukarıda verilen Dengeli, 3 fazlı bir sisteme Far-Nötr Geriliminin efektif Değeri: 120 V. olsun.

- Her bir faza ortı Far-Nötr gerilimini yazın.
- Fazlar arası gerilimi yazın, Fazlar arası gerilimin (Hart gerilimi) efektif değeri bulun.
- Sonuç $Z = 30 + j40 \Omega$ ise her bir Hartten geçen akımı bulunur.
- Faz-Nötr gerilimleri; Hart gerilimleri, Hart akımları arasındaki boyutlu fazi dıagramının şiverek gösteriniz.

Gözleme:

$$\underline{V_R} = 120 \angle 0^\circ \text{ V.}$$

$$\underline{V_S} = 120 \angle -120^\circ \text{ V.}$$

$$\underline{V_T} = 120 \angle 120^\circ \text{ V.}$$

olarak Far-Nötr gerilimleri birbirine $\frac{1}{2}$ 'lik ve onların toplamı 120° faz farkı vardır.

$$\left(\begin{array}{l} \underline{V_R} \\ \underline{V_S} = \alpha^2 \underline{V_R} \\ \underline{V_T} = \alpha \underline{V_R} \end{array} \right)$$

b)

$$\underline{V}_{RS} = \sqrt{3} \underline{V}_R e^{j30^\circ} V.$$

$$\underline{V}_{RS} = \sqrt{3} \cdot 120 \angle 30^\circ \approx 208 \angle 30^\circ V.$$

$$\underline{V}_{ST} = 208 \angle -90^\circ V$$

$$\underline{V}_{TR} = 208 \angle 150^\circ V$$

$$\left. \begin{array}{l} \underline{V}_{RS}, \\ \underline{V}_{ST} = \alpha^2 \underline{V}_{RS} \\ \underline{V}_{TR} = \alpha \underline{V}_{RS} \end{array} \right\}$$

Fazları aynı genlikteki Efectif degeri:
208 V' dir.

c) $\underline{Z} = 30 + j40 \Omega = 50 \angle 53^\circ \Omega$ ise


değeli olduğumuz her bir yük üzerinde
Re - məsələ genlikini verdir. Dəbyusiylə;


$$\underline{I}_{RL} = \frac{\underline{V}_R}{\underline{Z}} = \frac{120 \angle 0^\circ}{50 \angle 53^\circ} = 2,4 \angle -53^\circ A$$

$$\underline{I}_S = \frac{\underline{V}_S}{\underline{Z}} = \frac{120 \angle -120^\circ}{50 \angle 53^\circ} = 2,4 \angle -173^\circ A$$

$$\underline{I}_T = \frac{\underline{V}_T}{\underline{Z}} = \frac{120 \angle 120^\circ}{50 \angle 53^\circ} = 2,4 \angle 67^\circ A$$

d) Fazlı diyagramı:

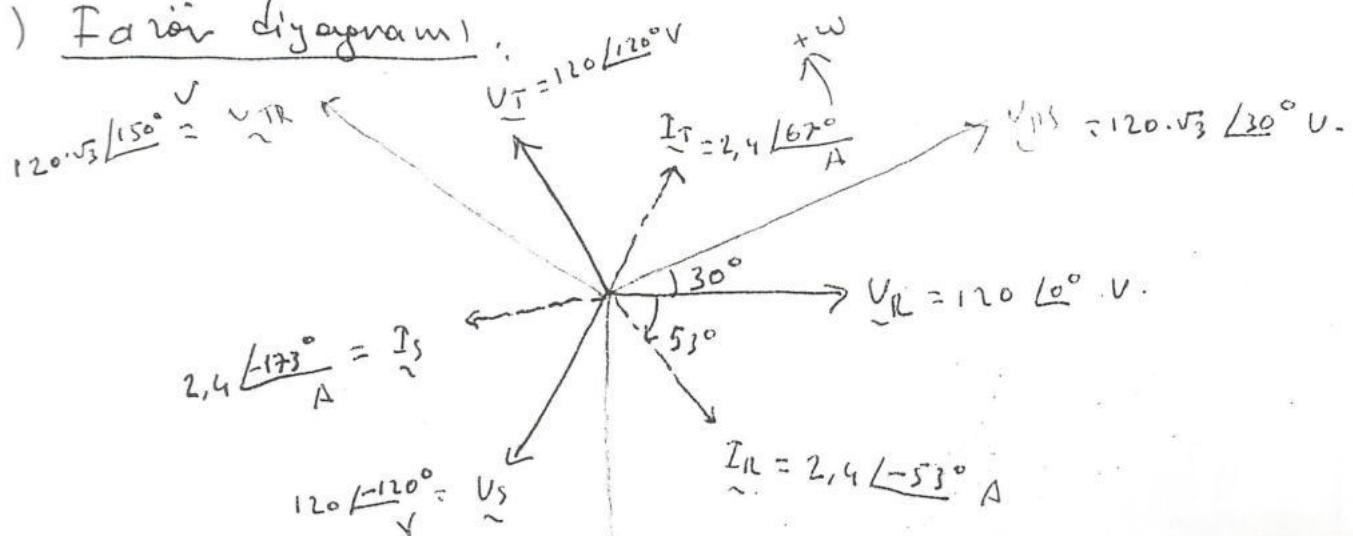

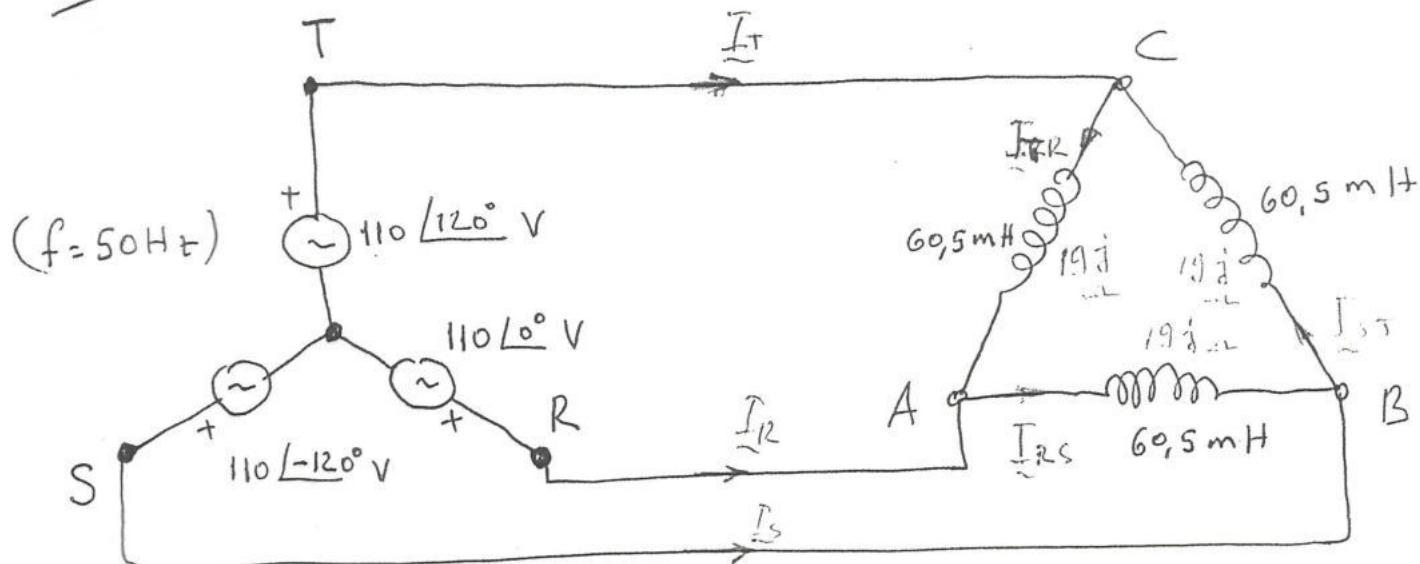övnelt

- a) Farlar arası gerilimi bulun
 b) Kol akımlarını
 c) Hat akımlarını
 d) Sistemin aktif, Reaktif ve Gömürün Güçlerini;
 e) Sistemin Reaktif güçünü yok edenek için
 bağlanmon gereken Kondansatör boyutunu
 giűün,
 f) Bu dünde Hat akımlarını bulunur.

Cevap: "Δ" boylu induktansların impedanslarını bulalım:

$$\underline{z}_L = j\omega L = j \cdot 314 \cdot 60,5 \cdot 10^3 \approx 19 j \Omega$$

$$\underline{z}_L = 19 \angle 90^\circ \Omega$$

3 adet capsidans "üzer" boyanmış form.

$$|\underline{V_H}| = \sqrt{3} \cdot 110 = 190 \text{ V. (Farlar arası gerilim.)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \underline{V_{RS}} = 190 \angle 30^\circ V \\ \underline{V_{ST}} = 190 \angle -90^\circ V \\ \underline{V_{TR}} = 190 \angle 150^\circ V \end{array} \right\} \text{Yanlışlıdır.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \underline{V_{RS}} = 190 \angle 0^\circ V \\ \underline{V_{ST}} = 190 \angle -120^\circ V \\ \underline{V_{TR}} = 190 \angle 120^\circ V \end{array} \right\} \begin{array}{l} (\text{Referans karbul edilmesi}) \\ (\text{Birçok yanlışlıkla yanlışlıdır.} \\ \text{süknur sistem Dengelidir.}) \end{array}$$

Kel Akımları:

$$\underline{I_{RS}} = \frac{\underline{V_{RS}}}{\underline{Z_L}} = \frac{190 \angle 0^\circ}{19 \angle 90^\circ} = 10 \angle -90^\circ A$$

$$\underline{I_{ST}} = \frac{\underline{V_{ST}}}{\underline{Z_L}} = \frac{190 \angle -120^\circ}{19 \angle 90^\circ} = 10 \angle -210^\circ A$$

$$\underline{I_{TR}} = \frac{\underline{V_{TR}}}{\underline{Z_L}} = \frac{190 \angle 120^\circ}{19 \angle 90^\circ} = 10 \angle 30^\circ A$$

Haf-Akımları:

A - B - C Lügümelineye Akımlar Yerleştirilmesi:
uygun olmalıdır:

$$\underline{I_R} = \underline{I_{RS}} - \underline{I_{TR}} = 10 \angle -90^\circ - 10 \angle 30^\circ$$

$$\underline{I_R} = 10 [\cos(-90^\circ) + j \sin(-90^\circ)] - 10 [\cos 30^\circ + j \sin 30^\circ]$$

$$\underline{I_R} = -j10 - 8,7 - 5j = -8,7 - j15$$

$$\underline{I_R} = -8,7 - j15 \approx 17,34 \angle 60^\circ A$$

$$\underline{I_S} = \alpha^2 \underline{I_R} = 17,34 \angle -60^\circ A$$

$$\underline{I_T} = \alpha \underline{I_R} = 17,34 \angle 180^\circ A$$


Sistemimiz Aşağı, Reaktif, Güçlünen Güçlere:

$$P = \sqrt{3} |V_{ht}| \cdot |I_{ht}| \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 190 \cdot 17,34 \cdot \cos 90^\circ = 0 \text{ W}$$

$$Q = \sqrt{3} |V_{ht}| \cdot |I_{ht}| \cdot \sin \varphi = \sqrt{3} \cdot 190 \cdot 17,34 \cdot \sin 90^\circ \approx 5700 \text{ VAr.}$$

$$S = \sqrt{3} \cdot |V_{ht}| \cdot |I_{ht}| = \sqrt{3} \cdot 190 \cdot 17,34 \approx 5700 \text{ VA}$$
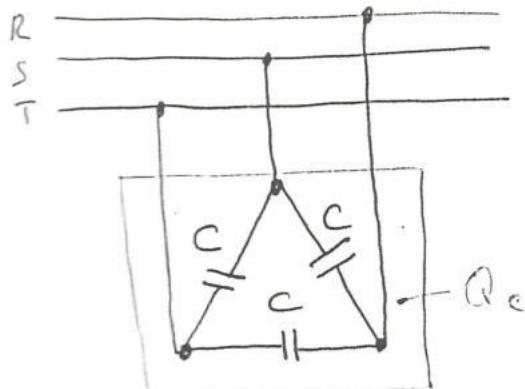
$$\begin{array}{c} S \\ \diagdown \alpha \\ Q \end{array} \quad \begin{array}{c} S \\ \parallel Q \\ P=0 \end{array} \Rightarrow S = Q \text{ olur.}$$



yük sadece Endüktif

Elemanları da oluyor -

$$\text{fırın } \frac{Q_C}{Q_L} = \frac{1}{3} \text{ Durdur } \Rightarrow 1/3$$

$$Q \approx 5700 \text{ VAr. dir. } \text{VA}$$


$$Q_C = \frac{Q_L}{3} \times 10^3 = 168 \mu\text{F}$$

Bunu yok etmek için Bağlantıda kondansatör bataryasının gücü $Q_C = 5700 \text{ VAr.}$

Kondansatör bağlantısının deplandırılması

sözde hattın gelmesi olur.

- Bu türdeki statis. akımı sıfır olur.

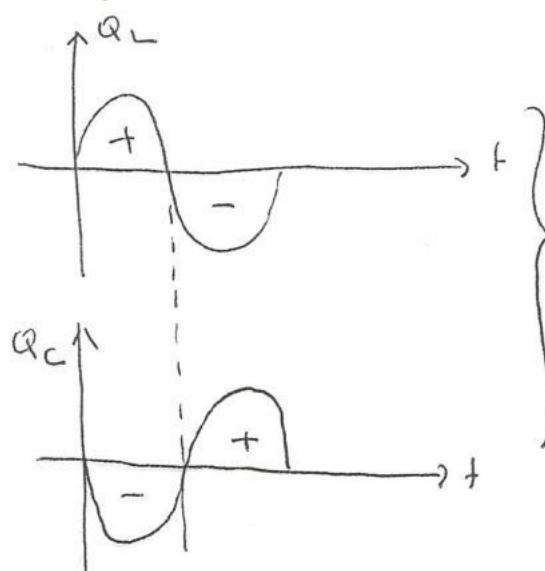


$$P_T = 0 \text{ W. dir.}$$

$$Q_T = 0 \text{ VAr.}$$

elemanlar Hatt' da
etkilenmez kalırlar


$$0 \text{ A. olur.}$$

1

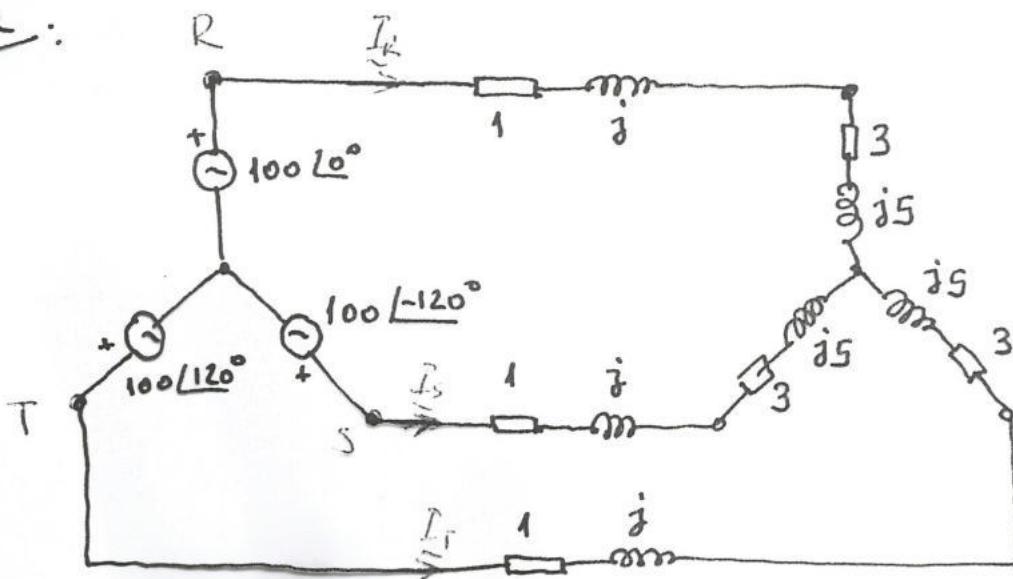Önemle:

Hat Akımlarını bulunuz.

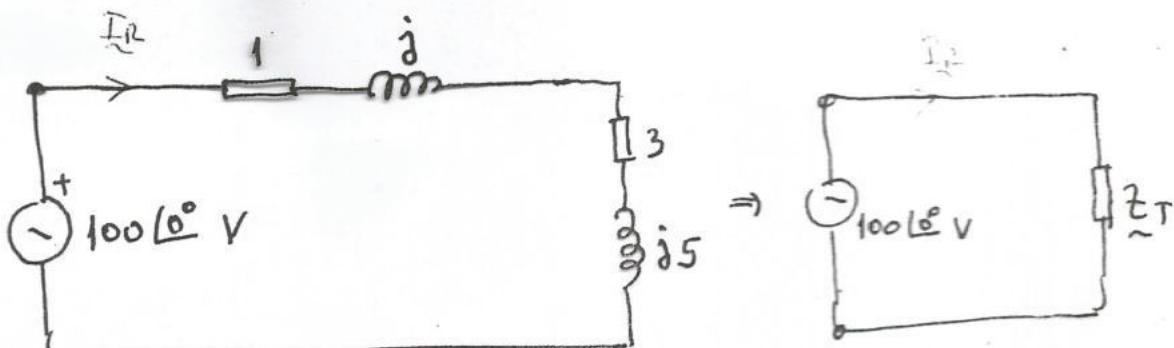Eğriler: Yıldız bağlı, dengeli, 3 fazlı sistemin aldığı īm 1 faza indirgenerek görünüm kolaylaşırız.



bir form Toplam Impedansı:

$$\tilde{Z}_T = 1 + j3 + 3 + j5 = 4 + j6$$

$$\tilde{I}_R = \frac{100}{\sqrt{4^2 + 6^2}} \angle \text{arctg } \frac{6}{4} = 7,21 \angle 56,3^\circ \text{ A}$$

$\left \tilde{I}_R \right = \left \frac{100}{4 + j6} \right = \frac{100}{\sqrt{4^2 + 6^2}} = \frac{100}{7,21} = 13,85 \text{ A.}$

Sistemdeki modül akımları bulunuz.
İstekle, bu sorudaki herhangi bir hata olursa.

2

$$\underline{I_R} = \frac{100 \angle 0^\circ}{7,21 \angle 56,3^\circ} = 13,85 \angle -56,3^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I_S} = \alpha \underline{I_R} = 13,85 \angle -56,3^\circ \times 1 \angle -120^\circ$$

$$\underline{I_T} = 13,85 \angle -176,3^\circ \text{ A}$$


$$\underline{I_T} = \alpha \underline{I_R} = 13,85 \angle -56,3^\circ \times 1 \angle 120^\circ$$

$$\underline{I_T} = 13,85 \angle 63,7^\circ \text{ A}$$


Somme : $\underline{I_R} = 13,85 \angle -56,3^\circ \text{ A}$

$$\underline{I_S} = 13,85 \angle -176,3^\circ \text{ A}$$
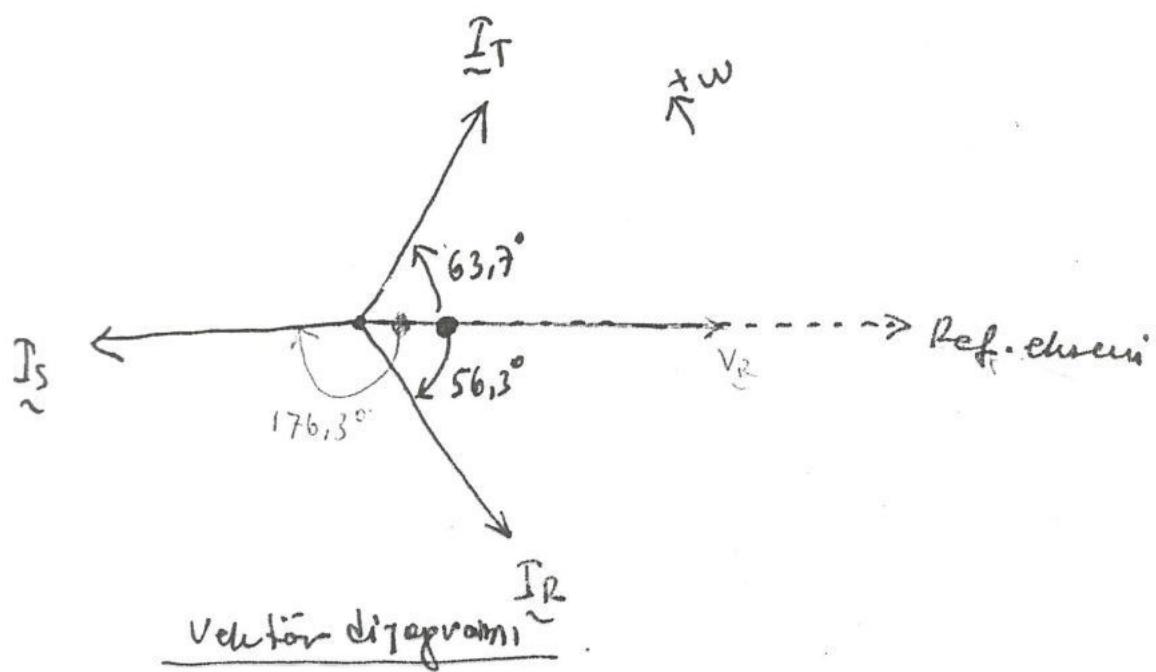
$$\underline{I_T} = 13,85 \angle 63,7^\circ \text{ A}$$



1

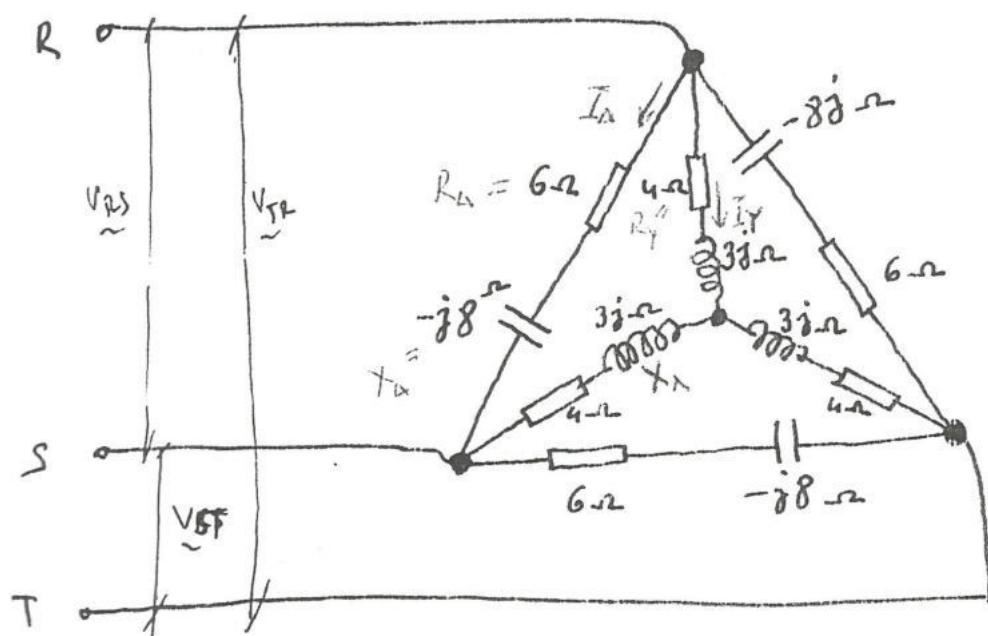Örnek:

$$\underline{V}_{RS} = 200 \angle 0^\circ \text{ V} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{olduguuna göre}$$

$$\underline{V}_{ST} = 200 \angle -120^\circ \text{ V} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

$$\underline{V}_{TR} = 200 \angle 120^\circ \text{ V} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

- a) Toplam aktif gücü
- b) Toplam reaktif gücü
- c) Toplam görünen gücü
- d) Toplam Güç Paktörünün bulunur.

Föriim:

R S T Fazları arasına üçgen bir yük ile Yolculuk bir yük beraberce bağlanmış form - Yükleri tek bir tekne olarak:

Δ bağlantılı yük için:

$$\underline{Z}_A = 6 - j8 = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \Omega$$

$$\varphi = \arctg -8/6 \rightarrow \varphi = -53,13^\circ$$

$$\underline{Z}_A = 10 \angle -53,13^\circ \Omega$$

olarak bulunur.

→ Fazlar arası gerilim.

$$I_A = \frac{200}{10} = 20 \text{ A}, \text{ üçgen boylu yükle gerilen } \rightarrow \text{takıl alımı.}$$

$$P_{T_A} = 3 I_A^2 \cdot R_A = (3)(20)^2 (6) = 7200 \text{ W}$$

$$Q_{T_A} = 3 I_A^2 \cdot X_A = (3)(20)^2 (8) = 9600 \text{ VAr (Cap.)}$$

↙

$(P_T = 3 I_A^2 \cdot X_A) = 3 \times 20^2 (-8)$
 olurduktan $\Rightarrow -9600 \text{ VAr.}$
 hizaplama bilindi

$$S_{T_A} = 3 \sqrt{I_A} = (3)(200)(20) = 12.000 \text{ VA}$$

↳ Fazlar arası gerilim.

λ boylu yük için:

$$\underline{z}_\lambda = 4 + j3 = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ -} \underline{z}$$

$$\varphi = \arctg \frac{3}{4} = 36,87^\circ$$

$\underline{z}_\lambda = 5 \angle 36,87^\circ \text{ -} \underline{z}$

olarak bulunur.

→ Faz-Nötr gerilimi.

$$I_\lambda = \frac{200 / \sqrt{3}}{5} = \frac{116}{5} = 23,12 \text{ A}$$

$$P_{T_\lambda} = 3 I_\lambda^2 \cdot R_y = (3)(23,12)^2 (4) = 6414,41 \text{ W}$$

$$Q_{T_\lambda} = 3 I_\lambda^2 \cdot X_\lambda = (3)(23,12)^2 (3) = 4810,81 \text{ VAr (Ind.)}$$

$$S_{T_\lambda} = 3 \sqrt{I_\lambda} \cdot I_\lambda = (3)(116)(23,12) = 8045,76 \text{ VA}$$

↳ Faz-Nötr gerilimi

(3)

92

$$P_T = P_{TA} + P_{TL} = 7200 + 6414,41 = \underline{13,614,41} \text{ W}$$

$$Q_T = Q_{TA} + Q_{TL} = \frac{9600}{(\text{Cap})} - \frac{4810 \cdot 0.81}{(\text{ind})} = \underline{4789,19} \text{ VAR (Cap.)}$$


$$S_T = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2} = \sqrt{(13,614,41)^2 + (4789,19)^2} =$$

$$\underline{S_T = 14,432,2 \text{ VA}}$$

$$\cos \varphi_T = \frac{P_T}{S_T} = \frac{13,614,41}{14,432,20} = 0,943 \text{ Leading.}$$

$$\underline{\cos \varphi_T = 0,943}$$

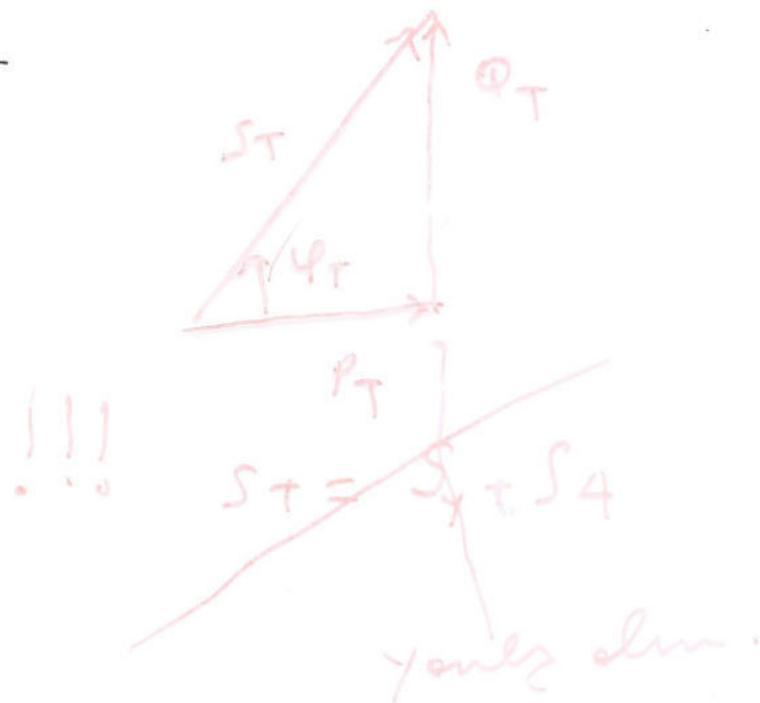NOT:
 BOYLESTAD
 introductory circuit
 analysis 4. th. edition
 p. 626




— · · · —

Devre Teorisi- 3 Fazlı Dengesiz Sistem

Örnek


Şekil 12.25'te verilen dengesiz devrede: (a) hat akımlarını, (b) yük tarafindan çekilen toplam kompleks gücü ve (c) kaynak tarafından sağlanan toplam kompleks gücü bulunuz.

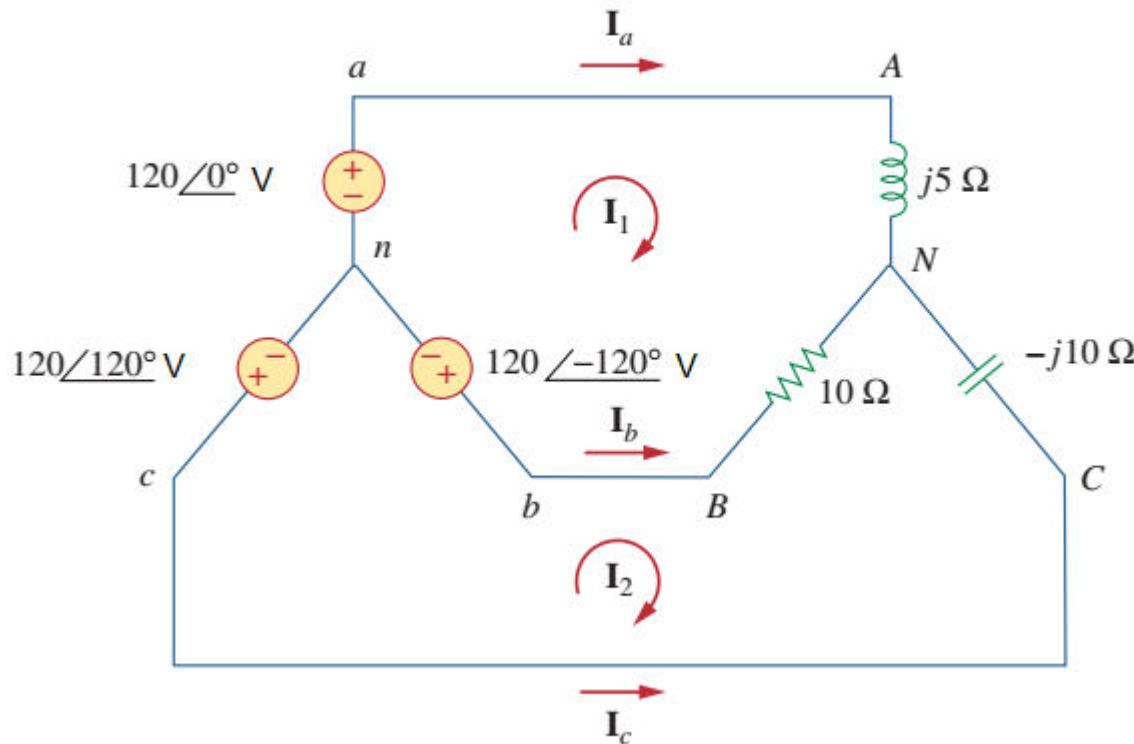

Şekil 12.25

Devre Teorisi- 3 Fazlı Dengesiz Sistem

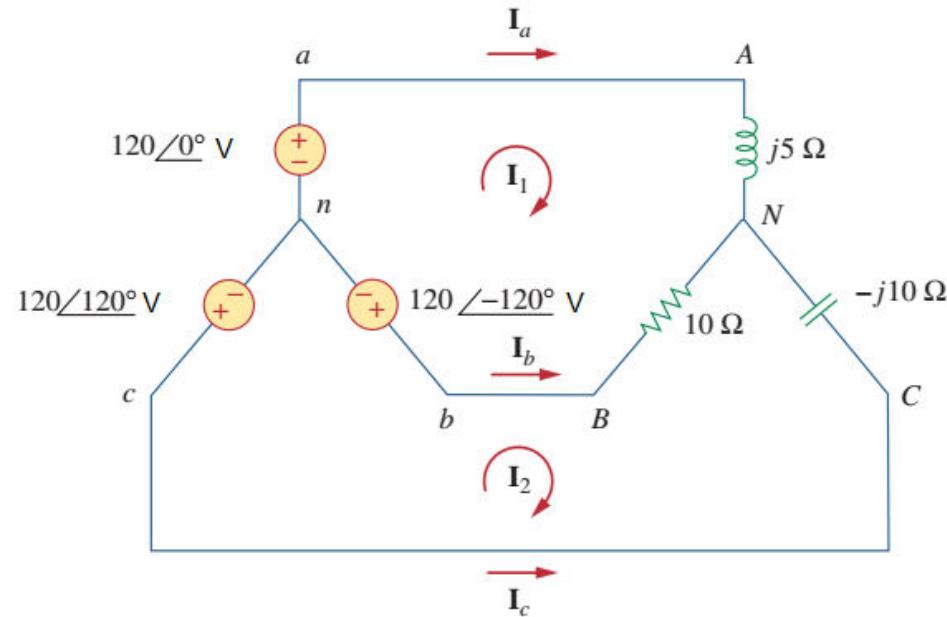Not: «**Çevre Akımları Yöntemi**» bazı kitaplarda «**Çevre Analizi**» olarak adlandırılmaktadır.



Çözüm:

(a) İstenilen akımları bulmak için çevre analizini kullanırız. Çevre 1 için

$$120\angle-120^\circ - 120\angle0^\circ + (10 + j5)\mathbf{I}_1 - 10\mathbf{I}_2 = 0$$

veya

$$(10 + j5)\mathbf{I}_1 - 10\mathbf{I}_2 = 120\sqrt{3}\angle30^\circ \quad (12.10.1)$$

olarak bulunur. Çevre 2 için

$$120\angle120^\circ - 120\angle-120^\circ + (10 - j10)\mathbf{I}_2 - 10\mathbf{I}_1 = 0$$

veya

$$-10\mathbf{I}_1 + (10 - j10)\mathbf{I}_2 = 120\sqrt{3}\angle-90^\circ \quad (12.10.2)$$

olarak bulunur. Denklemler (12.10.1) ve (12.10.2) matris formda

$$\begin{bmatrix} 10 + j5 & -10 \\ -10 & 10 - j10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 120\sqrt{3}\angle30^\circ \\ 120\sqrt{3}\angle-90^\circ \end{bmatrix}$$

olarak yazılabilir. Determinatlar

Devre Teorisi- 3 Fazlı Dengesiz Sistem

olarak yazılabilir. Determinatlar

$$\Delta = \begin{vmatrix} 10 + j5 & -10 \\ -10 & 10 - j10 \end{vmatrix} = 50 - j50 = 70.71 \angle -45^\circ$$

$$\begin{aligned}\Delta_1 &= \begin{vmatrix} 120\sqrt{3} \angle 30^\circ & -10 \\ 120\sqrt{3} \angle -90^\circ & 10 - j10 \end{vmatrix} = 207.85(13.66 - j13.66) \\ &\quad = 4015 \angle -45^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_2 &= \begin{vmatrix} 10 + j5 & 120\sqrt{3} \angle 30^\circ \\ -10 & 120\sqrt{3} \angle -90^\circ \end{vmatrix} = 207.85(13.66 - j5) \\ &\quad = 3023.4 \angle -20.1^\circ\end{aligned}$$


olarak bulunur. Çevre akımları

$$\mathbf{I}_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{4015.23 \angle -45^\circ}{70.71 \angle -45^\circ} = 56.78 \text{ A}$$

$$\mathbf{I}_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{3023.4 \angle -20.1^\circ}{70.71 \angle -45^\circ} = 42.75 \angle 24.9^\circ \text{ A}$$

olarak bulunur.

Devre Teorisi- 3 Fazlı Dengesiz Sistem

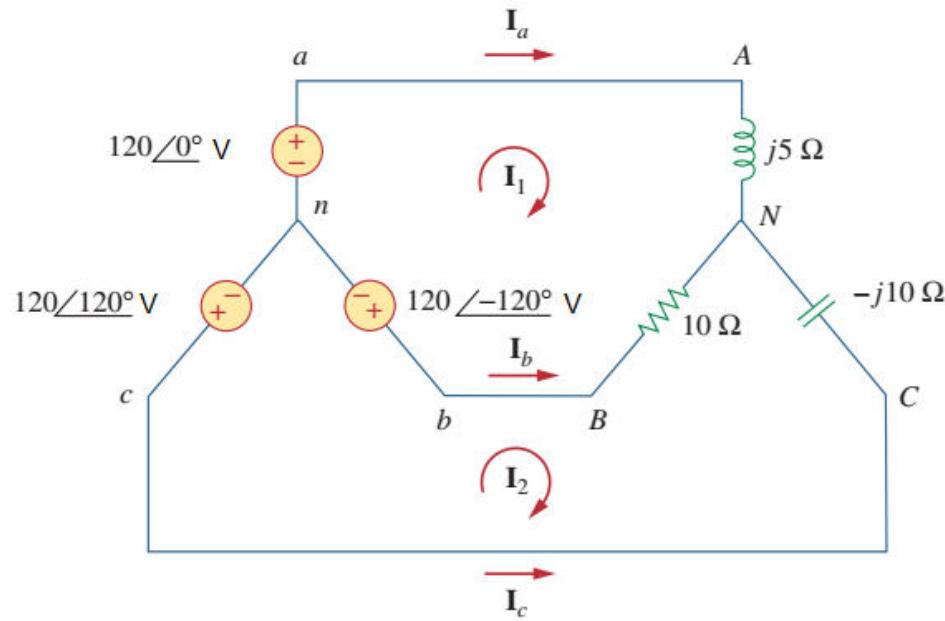

Hat akımları

$$\mathbf{I}_a = \mathbf{I}_1 = 56.78 \text{ A}, \quad \mathbf{I}_c = -\mathbf{I}_2 = 42.75 \angle -155.1^\circ \text{ A}$$

$$\mathbf{I}_b = \mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_1 = 38.78 + j18 - 56.78 = 25.46 \angle 135^\circ \text{ A}$$

olarak bulunur.

(b) Şimdi yük tarafında harcanan kompleks gücü hesaplayabiliriz. A fazı için

$$\mathbf{S}_A = |\mathbf{I}_a|^2 \mathbf{Z}_A = (56.78)^2 (j5) = j16,120 \text{ VA}$$

olarak bulunur. B fazı için

$$\mathbf{S}_B = |\mathbf{I}_b|^2 \mathbf{Z}_B = (25.46)^2 (10) = 6480 \text{ VA}$$

olarak bulunur. C fazı için


$$\mathbf{S}_C = |\mathbf{I}_c|^2 \mathbf{Z}_C = (42.75)^2 (-j10) = -j18,276 \text{ VA}$$

olarak bulunur. Yük tarafından kullanılan toplam kompleks güç

$$\mathbf{S}_L = \mathbf{S}_A + \mathbf{S}_B + \mathbf{S}_C = 6480 - j2156 \text{ VA}$$

olarak bulunur.

Devre Teorisi- 3 Fazlı Dengesiz Sistem

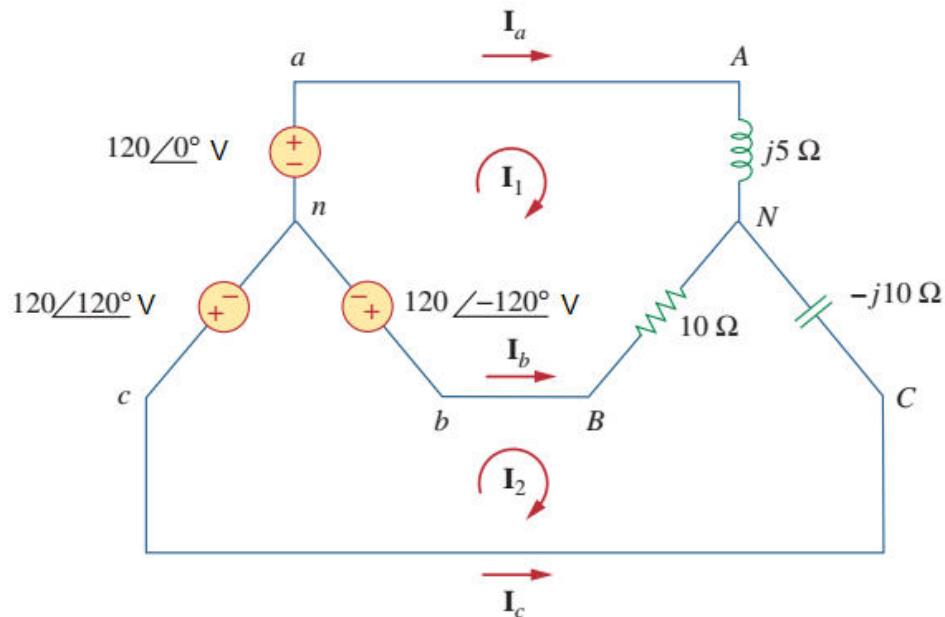

(c) Yukarıdaki sonuçları kaynak tarafından sağlanan gücü bularak kontrol edebiliriz. a fazındaki gerilim kaynağı için

$$\mathbf{S}_a = -\mathbf{V}_{an}\mathbf{I}_a^* = -(120\angle 0^\circ)(56.78) = -6813.6 \text{ VA}$$

olarak bulunur. b fazındaki gerim kaynağı için

$$\begin{aligned}\mathbf{S}_b &= -\mathbf{V}_{bn}\mathbf{I}_b^* = -(120\angle -120^\circ)(25.46\angle -135^\circ) \\ &= -3055.2\angle 105^\circ = 790 - j2951.1 \text{ VA}\end{aligned}$$

olarak bulunur. c fazındaki gerilim kaynağı için

$$\begin{aligned}\mathbf{S}_c &= -\mathbf{V}_{cn}\mathbf{I}_c^* = -(120\angle 120^\circ)(42.75\angle 155.1^\circ) \\ &= -5130\angle 275.1^\circ = -456.03 + j5109.7 \text{ VA}\end{aligned}$$

olarak bulunur. Üç fazlı kaynak tarafından sağlanan toplam kompleks güç

$$\mathbf{S}_s = \mathbf{S}_a + \mathbf{S}_b + \mathbf{S}_c = -6480 + j2156 \text{ VA}$$

olarak bulunur.

Böylece, $\mathbf{S}_s + \mathbf{S}_L = 0$ olarak bulunur. Bu sonuç ac gücün korunumu prensibini doğrulamaktadır.