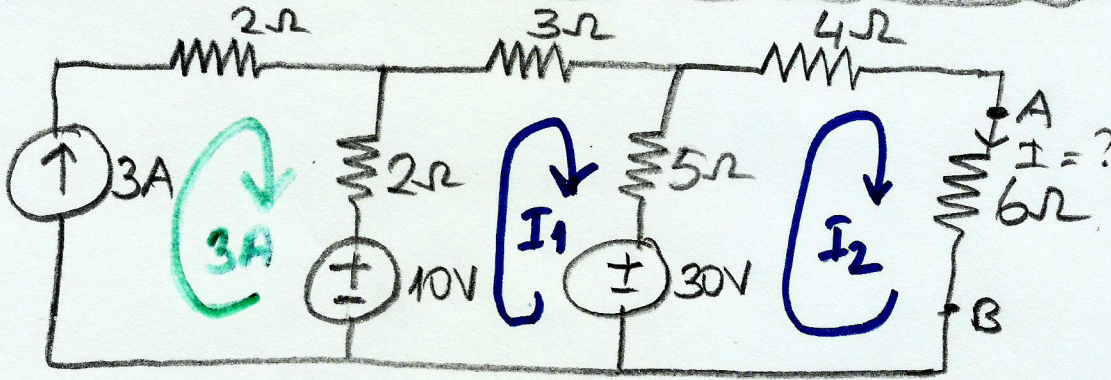


Örnek-1 (DC Devre GAY, Thevenin, Süperpozisyon) ①

6Ω'lık direncin akımını G.A.Y. ile hesaplıyoruz.

Görüm

1. Çevre (I_1)

$$(2+3+5)I_1 - 5I_2 - 10 + 30 - 2 \cdot 3 = 0$$

$$10I_1 - 5I_2 = -14 \quad \text{1. denklemin}$$

2. Çevre (I_2)

$$(4+5+6) \cdot I_2 - 5I_1 - 30 = 0 \Rightarrow -5I_1 + 15I_2 = 30 \quad \text{2. denklemin}$$

$$\begin{bmatrix} 10 & -5 \\ -5 & 15 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -14 \\ 30 \end{bmatrix} \quad \text{6Ω'lık direncin akımı} \\ I = I_2 = ?$$


$$I = I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 10 & -14 \\ -5 & 30 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -5 & 15 \end{vmatrix}} = \frac{10 \cdot 30 - (-5) \cdot (-14)}{10 \cdot 15 - (-5) \cdot (-5)} = \frac{300 - 70}{150 - 25}$$

$$I = I_2 = \frac{230}{125} \Rightarrow I = I_2 = 1,84 \text{ A}$$

Örnek 2 (DC Devre Thevenin)


Doç.Dr. Recep Yumurtacı (YTÜ)

2

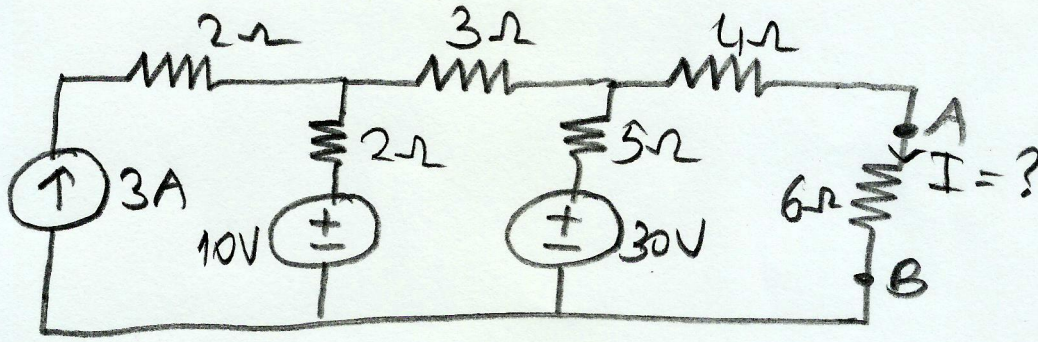

6Ω'lık direncin akımını Thevenin Teoremi ile hesaplayınız.

Çözüm:

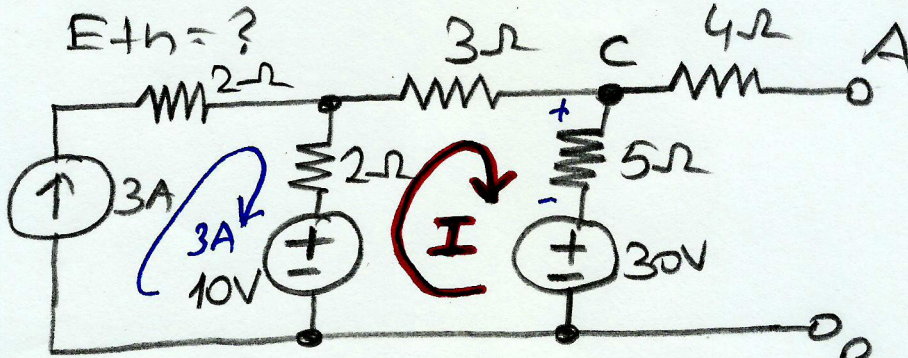

4Ω'lık dirençten akım geçmediği için üzerinde gerilim düşümü olmaz. Bu nedenle $V_{AB} = V_{CB} = E_{th}$ olur.

$$V_{AB} = V_{CB} = E_{th} = 5 \cdot I + 30 \Rightarrow I = ?$$


Gevre denklemi

$$(2+3+5)I - 2 \cdot 3 - 10 + 30 = 0 \Rightarrow 10I = -14 \Rightarrow I = -1,4A$$

$$10I = -14 \Rightarrow I = -1,4A$$

$$E_{th} = 5I + 30 = 5(-1,4) + 30 \Rightarrow E_{th} = 23V$$

$R_{th} = ?$

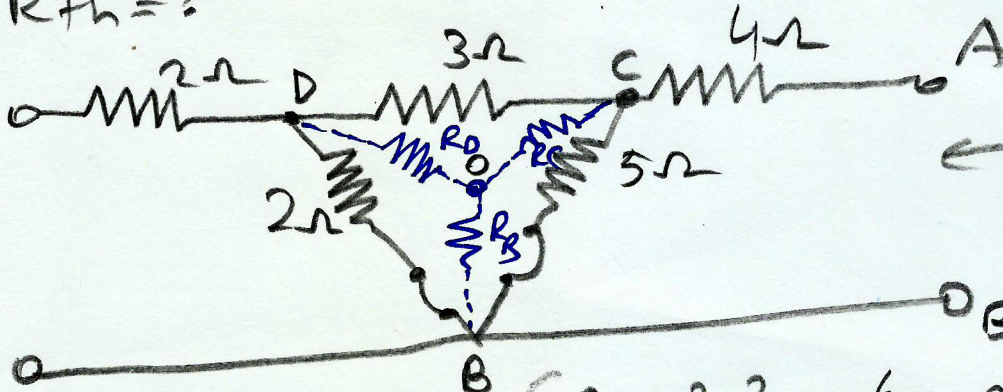

$R_{AB} = R_{th} = ?$


$\Delta \rightarrow \lambda$ dönüşümü

$$\sum R_D = 2 + 3 + 5 = 10\Omega$$

$$R_D = \frac{2 \cdot 3}{2 + 3} = \frac{6}{5} = 1,2\Omega$$

$$R_C = \frac{3 \cdot 5}{3 + 5} = \frac{15}{8} = 1,875\Omega$$
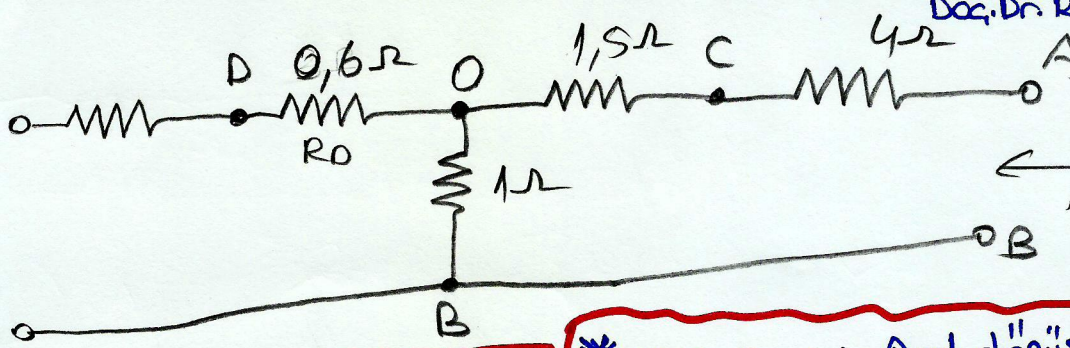
$$R_B = \frac{2 \cdot 5}{2 + 5} = \frac{10}{7} = 1,428\Omega$$




$$R_{AB} = 1 + 1,5 + 4$$

$$R_{AB} = 6,5 \Omega$$

$R_{th} = R_{AB} = 6,5 \Omega$ * R_{th} direnci Δ - Y dönüşümü yapmadan hesaplayabilirsiniz. Arkadaki sayfa 3'e ya bakınız.

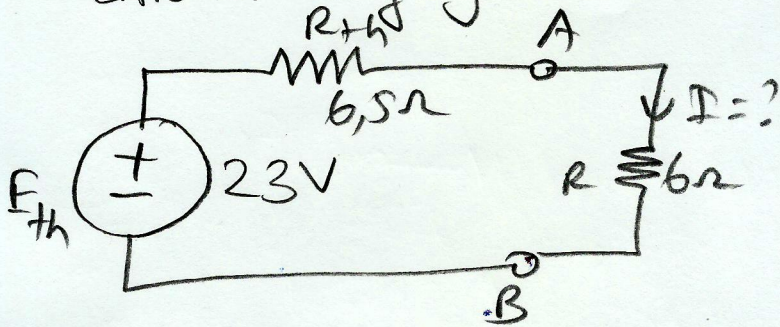Thevenin eşdeğer devresinde A-B arasına 6Ω 'lık direnci bağlayalım:




$$I = \frac{E_{th}}{R_{th} + R}$$



$$I = \frac{23}{6,5 + 6}$$

$I = 1,84 A$

Örnek 3 (DC Devre Süperpozisyon Teoremi)

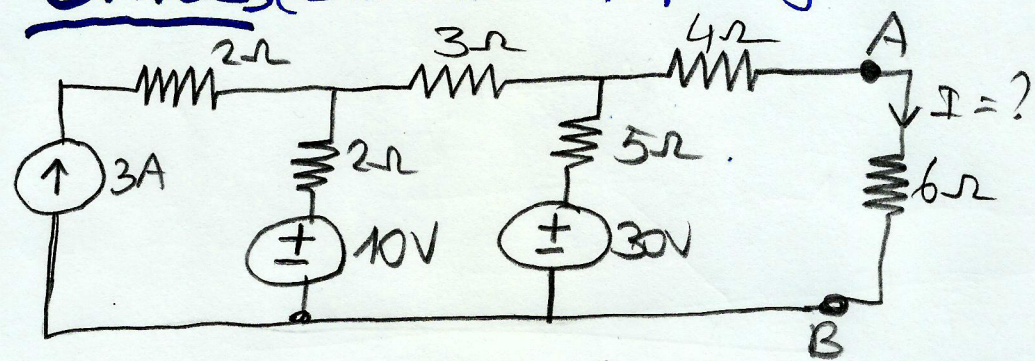

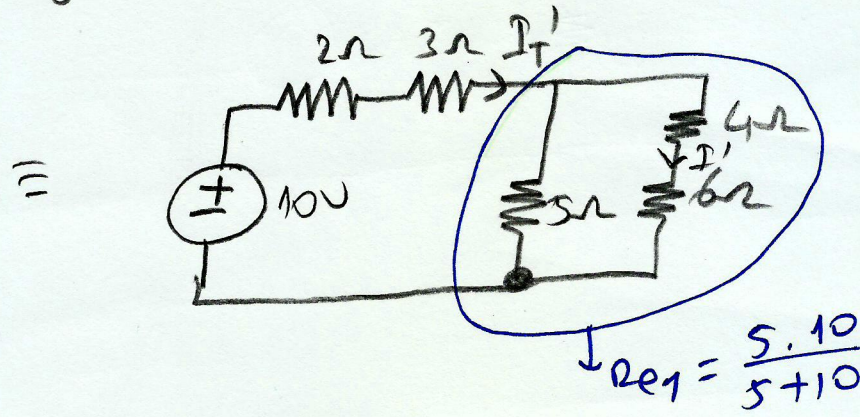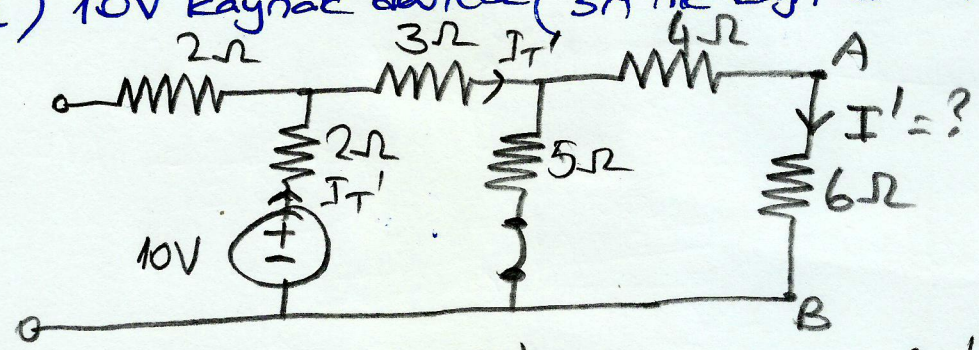i) 10V kaynak devrede (3A'lık kaynak açık devre, 30V'lık kaynak kısa devre)



$$R_T' = 2 + 3 + \left(\frac{5 \cdot 10}{5 + 10} \right)$$

$$R_T' = 8,333 \Omega$$

$$I_T' = \frac{10}{R_T'} = \frac{10}{8,333} = 1,2 A$$




Akm bölücüden

$$I' = \frac{5}{5 + 10} \cdot I_T' = \frac{5}{15} \cdot 1,2$$

$I' = 0,4 A$ A $\rightarrow$ B

Örnek-2'deki Thevenin Teoremi sorusunda

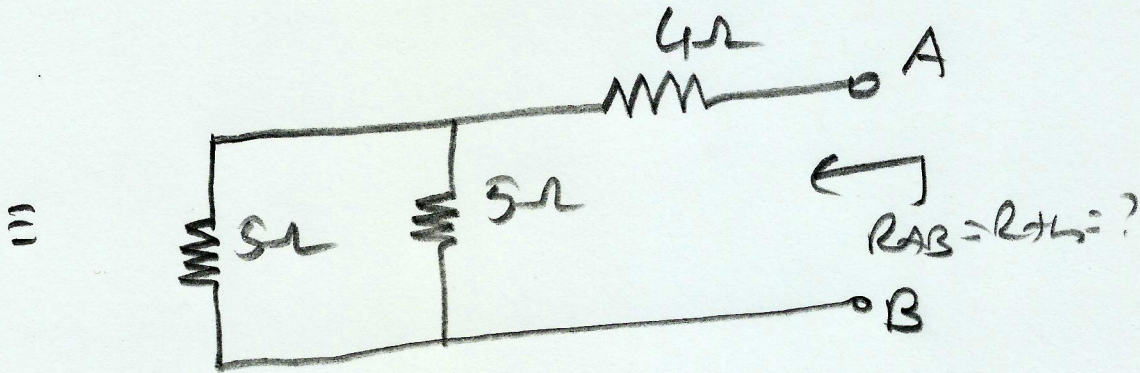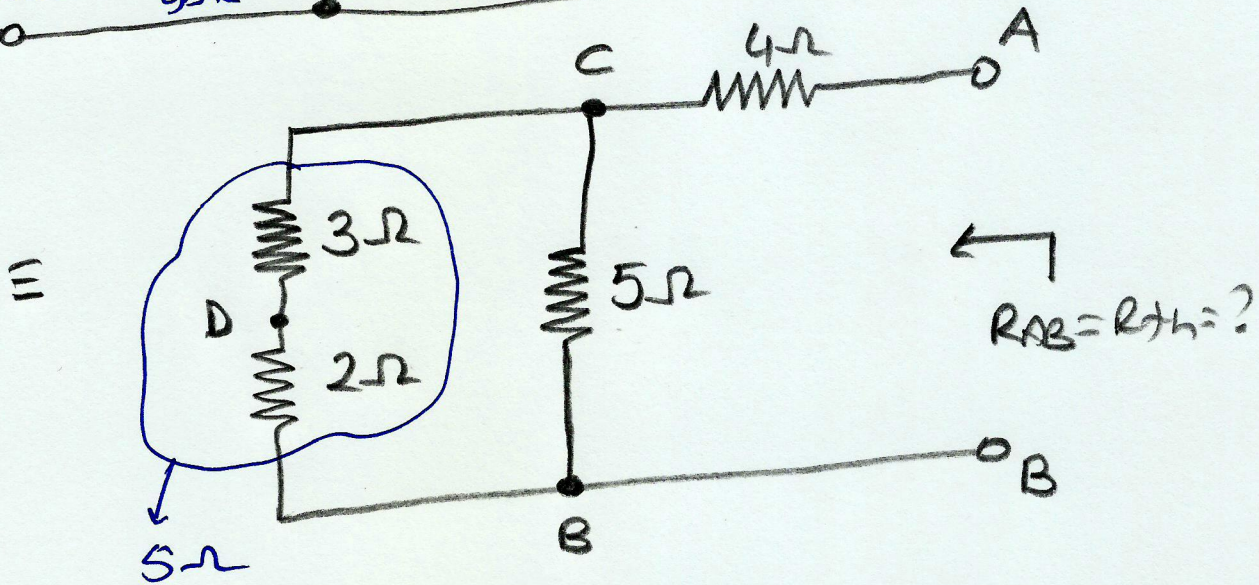
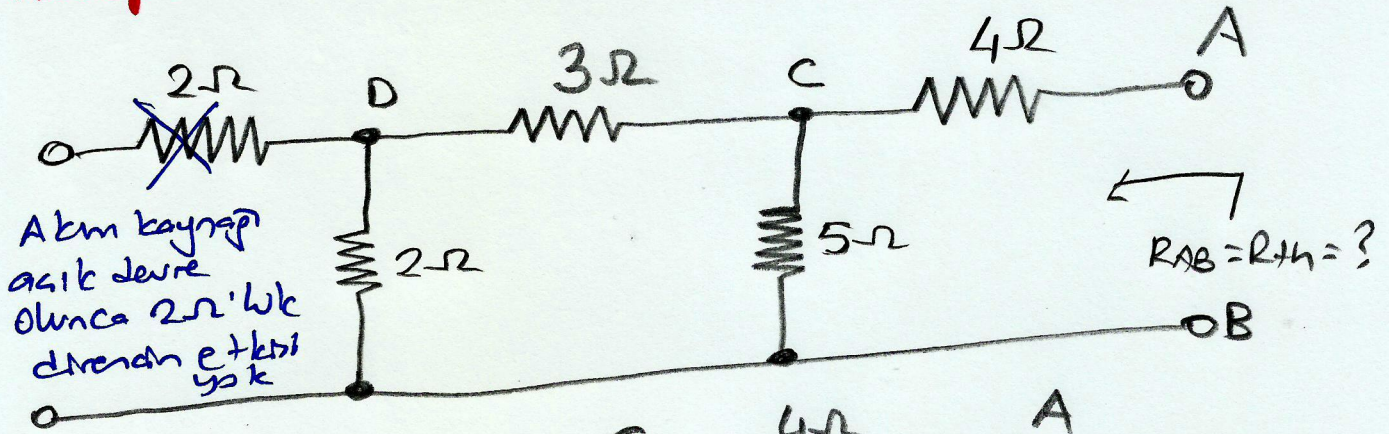
R_{th} 'in $\Delta \rightarrow \lambda$ dönüşümü yapmadan daha kolay hesaplanması:



$$R_{th} = R_{AB} = \left(\frac{5 \cdot 5}{5 + 5} \right) + 4 = 2,5 + 4$$

$$\boxed{R_{th} = 6,5\Omega}$$

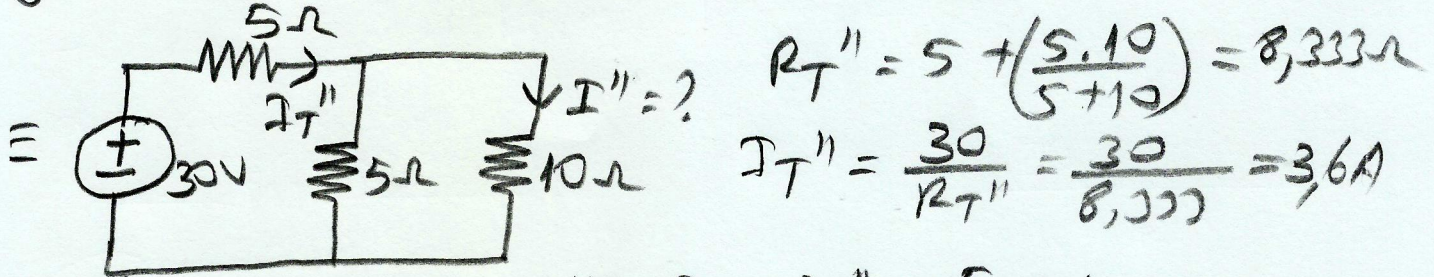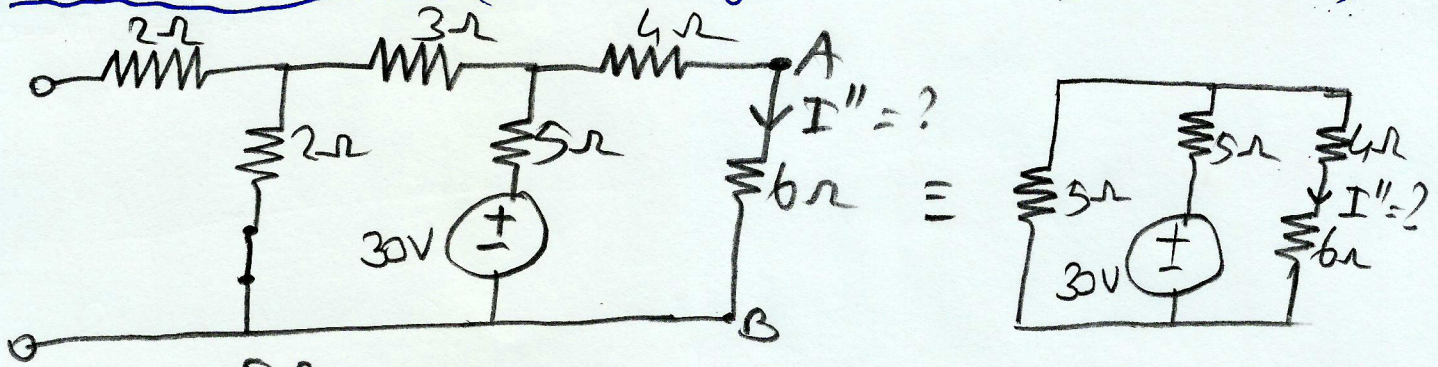ii) 30V kaynak devresinde (3A'lık kaynak arık devre, 10V'lık k.d. dev.)




$$R_T'' = 5 + \left(\frac{5 \cdot 10}{5 + 10} \right) = 8,333\Omega$$

$$I_T'' = \frac{30}{R_T''} = \frac{30}{8,333} = 3,6A$$

Akm bölücüden $I'' = \frac{5}{5+10} \cdot I_T'' = \frac{5}{15} \cdot 3,6$

$I'' = 1,2A$ A → B

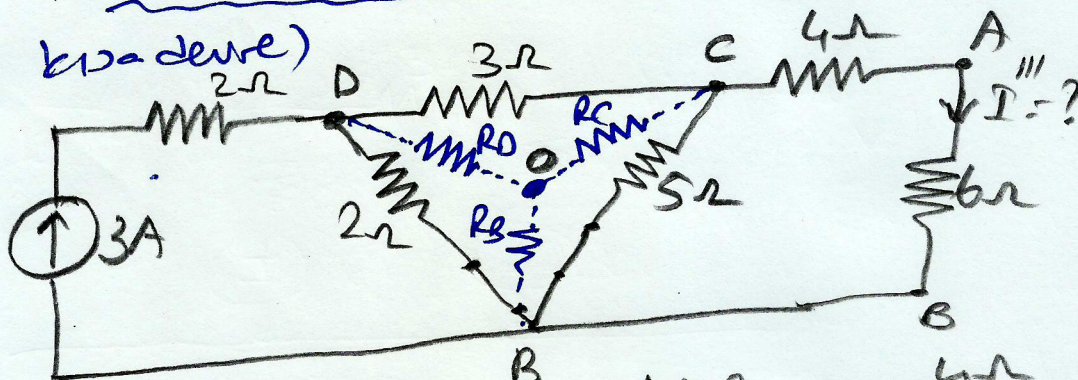iii) 3A'lık kaynak devresinde (10V'lık ve 30V'lık kaynak bir arada devre)




$\Delta \rightarrow X$ dönüşümü

$$R_D = 0,6\Omega$$

$$R_C = 1,5\Omega$$

$$R_B = 1\Omega$$

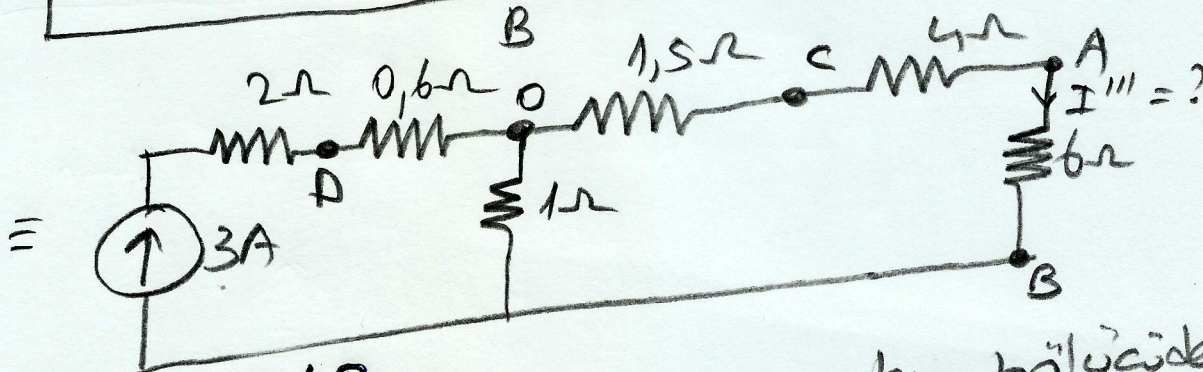


akım bölücüden

$$I''' = \frac{1}{1+1,5} \cdot 3$$

$I''' = 0,24A$ A → B

Sonuçlar

5

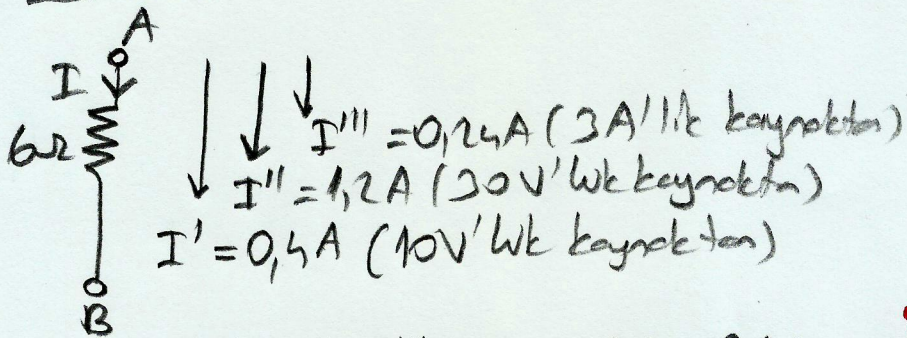

$$I = I' + I'' + I''' = 0,4 + 1,2 + 0,24 \Rightarrow \boxed{I = 1,84A}$$