

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DEVRE TEORİSİ

Ders Notu-4

DC DEVRELERDE


YILDIZ-ÜÇGEN DÖNÜŞÜMLERİ

Doç. Dr. Recep YUMURTACI

YILDIZ - ÜÇGEN DÖNÜŞÜMLERİ

Dirençlerin Yıldız-Üçgen Dönüşümü ($\Delta \rightleftharpoons \star$)

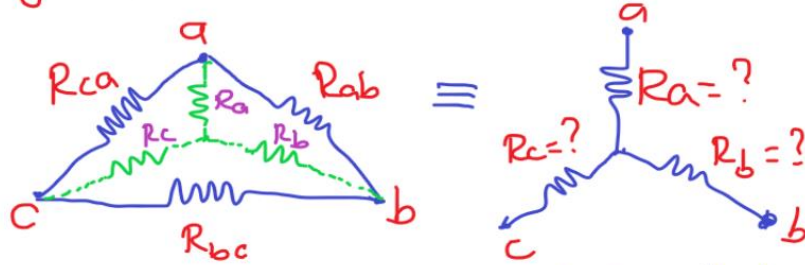a) Üçgen $\rightarrow$ Yıldız Dönüşümü ($\Delta \rightarrow \star$)



* Δ bağlı dirençlerin esleği olan $\star$ bağlı dirençler?

$$R_a = \frac{R_{cb} \cdot R_{ca}}{R_{cb} + R_{bc} + R_{ca}}$$


$$R_b = \frac{R_{cb} \cdot R_{bc}}{R_{cb} + R_{bc} + R_{ca}}$$

$$R_c = \frac{R_{ca} \cdot R_{bc}}{R_{cb} + R_{bc} + R_{ca}}$$



Özel durum: $R_{cb} = R_{bc} = R_{ca} = R_0$ olsun

$$R_a = R_b = R_c = \frac{R_0 \cdot R_0}{3 \cdot R_0} = R_\star \Rightarrow R_\star = \frac{R_0}{3}$$

Örnek

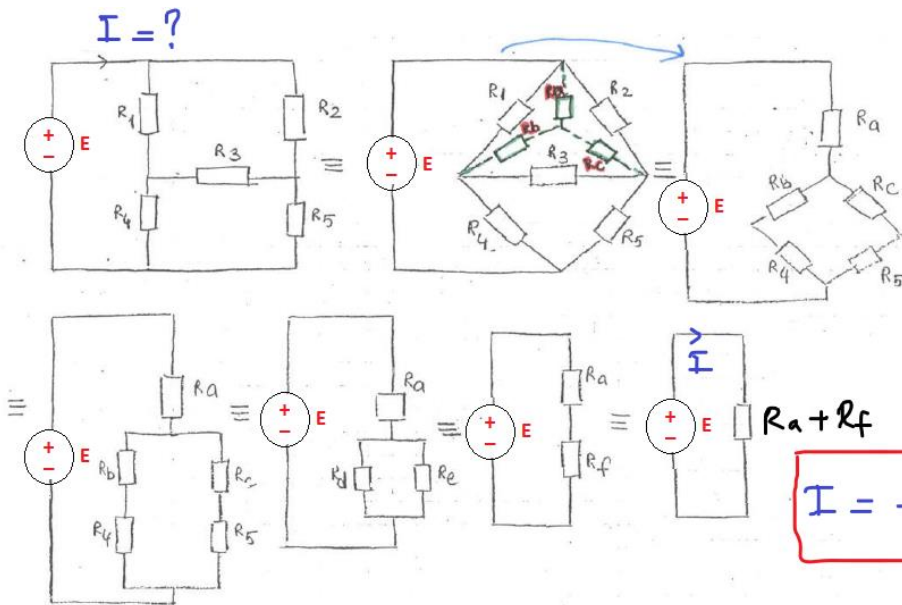

$\Delta \rightarrow \Delta$ Dönüşümü

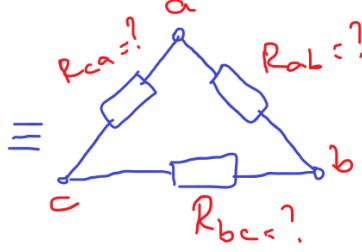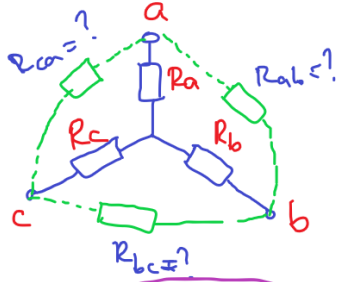

$$R_{ab} = \frac{R_a \cdot R_b + R_b \cdot R_c + R_c \cdot R_a}{R_c}$$

$$R_{bc} = \frac{R_a \cdot R_b + R_b \cdot R_c + R_c \cdot R_a}{R_a}$$


$$R_{ca} = \frac{R_a \cdot R_b + R_b \cdot R_c + R_c \cdot R_a}{R_b}$$

Özel durum


$$R_a = R_b = R_c = R_x \Rightarrow R_{ab} = R_{bc} = R_{ca} = \frac{3 \cdot R_x \cdot R_x}{R_x}$$

$$R_0 = 3 \cdot R_x \Leftrightarrow R_x = \frac{R_0}{3}$$

Örnek

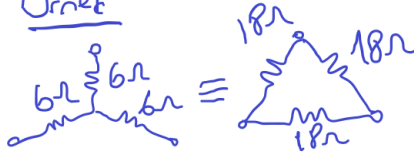

Örnek

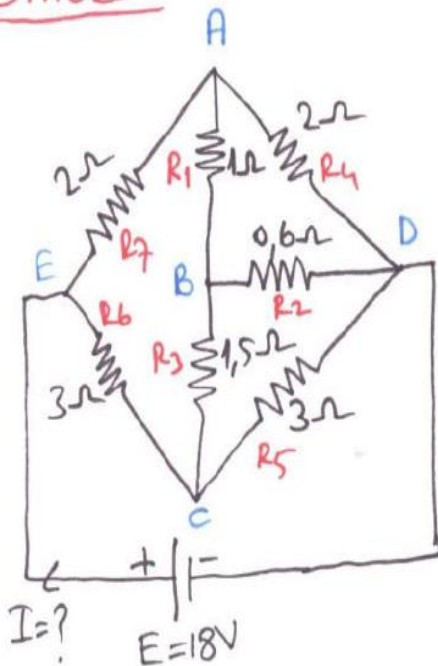

Şekildeki devrede kaynaktan sekilen akımı hesaplayınız

Gözüm


Önce Δ bağlı R_1, R_2, R_3 'ü Δ 'e dönüştürelim




$$(R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3) = 1 \cdot 0,6 + 1 \cdot 1,5 + 0,6 \cdot 1,5 = 3 \Omega^2$$

$$R_{12} = \frac{3}{R_3} = \frac{3}{1,5} = 2 \Omega$$

$$R_{13} = \frac{3}{R_2} = \frac{3}{0,6} = 5 \Omega$$
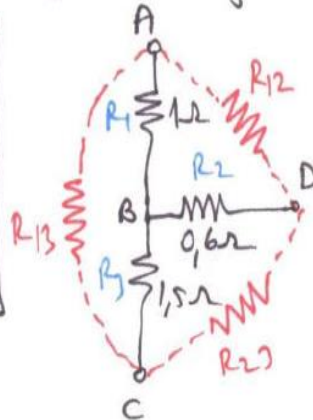
$$R_{23} = \frac{3}{R_1} = \frac{3}{1} = 3 \Omega$$





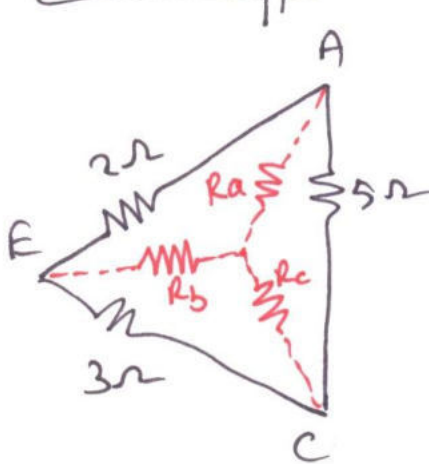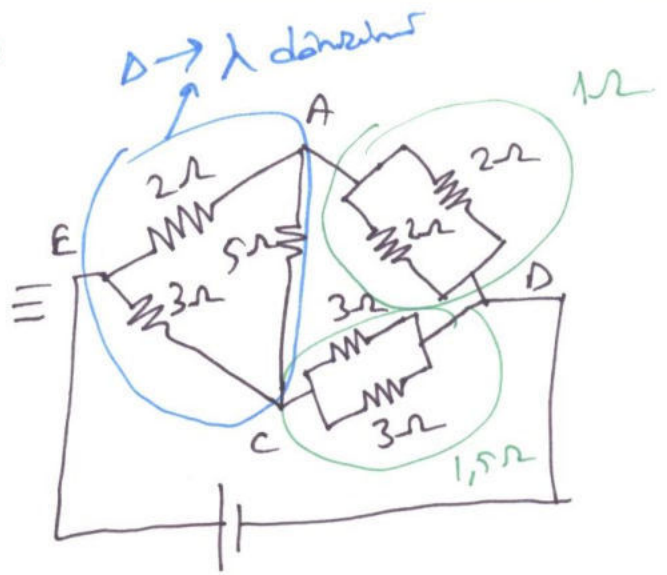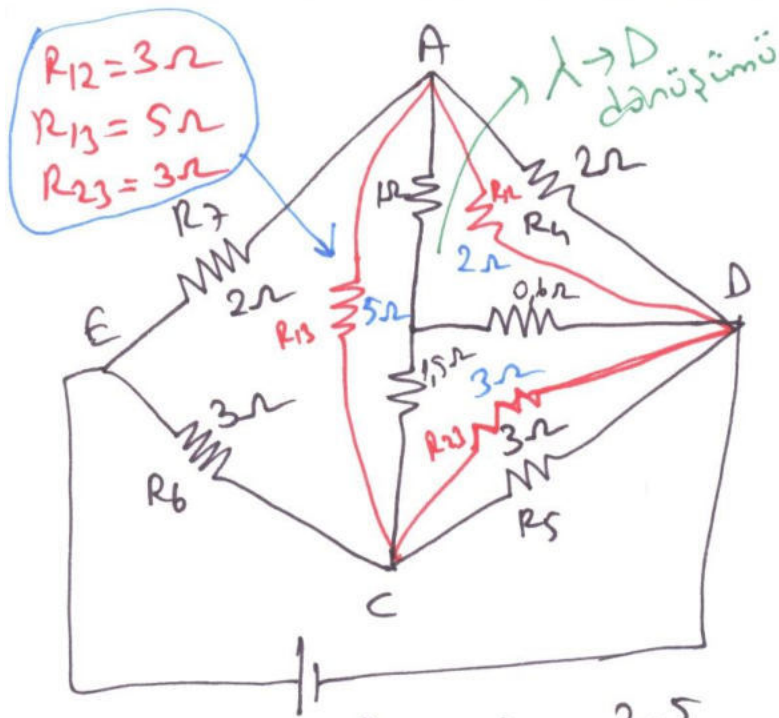

$$R_a = \frac{2 \cdot 5}{2 + 3 + 5} = 1\Omega$$

$$R_b = \frac{2 \cdot 3}{2 + 3 + 5} = 0,6\Omega$$
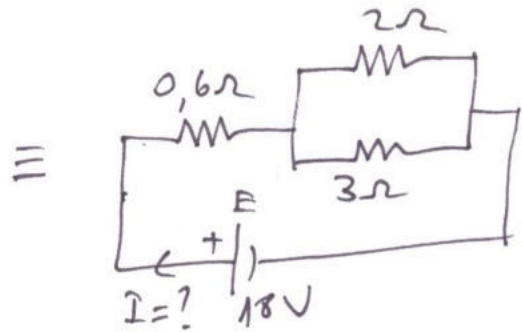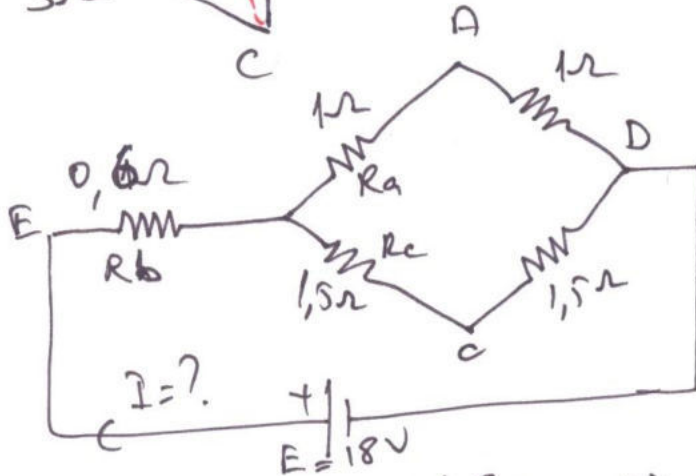
$$R_c = \frac{3 \cdot 5}{2 + 3 + 5} = 1,5\Omega$$




$$R_T = 0,6 + \frac{2 \cdot 3}{2 + 3} = 1,8\Omega \Rightarrow I = \frac{E}{R_T} = \frac{18}{1,8} = 10A$$

$$I = 10A$$

DC DEVRELERDE YILDIZ-LİĞGEN (λ - Δ) DÖNÜŞÜMLERİ ¹

Örnek

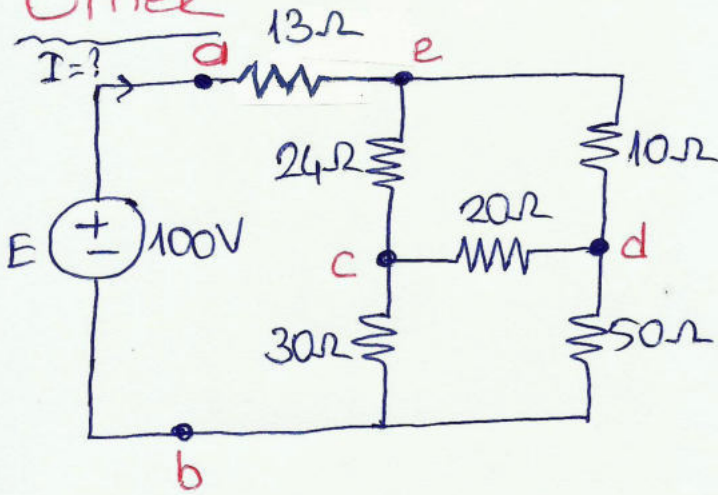


- $R_{ab} = ?$ ($\Delta \rightarrow \lambda$ dönüşümüyle bulunur)
- $I = ?$
- 13Ω 'luk direncin gücü ve kWh olarak bir ayda harcandığı elektrik enerjisi hesaplayınız
- R_{ab} direncini λ bağlı olan $20\Omega, 10\Omega$ ve 30Ω dirençlerini Δ 'e çevirerek $\Delta \rightarrow \lambda$ dönüşümüyle bulunur

Çözüm

- a-b uçları arasındaki eşdeğer direnci bulmak için aşağıdaki λ - Δ dönüşümü seçeneklerinden birisini bulalım

- Δ bağlı olan $20\Omega, 30\Omega$ ve 50Ω 'u λ 'a çevirmek
- " " " " $24\Omega, 20\Omega$ ve 10Ω 'u " "
- λ bağlı olan $20\Omega, 10\Omega$ ve 50Ω 'u Δ 'e çevirmek
- λ " " " $24\Omega, 20\Omega$ ve 30Ω 'u " "

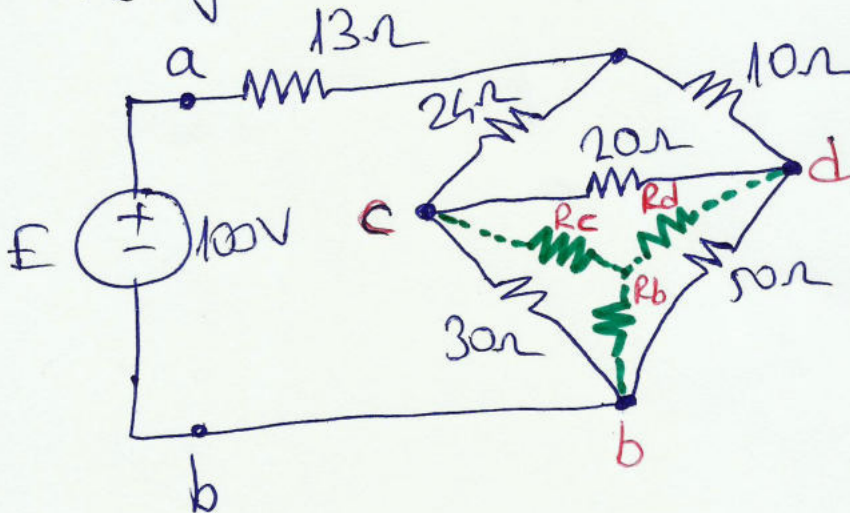Biz Δ bağlı olan alttaki $20\Omega, 30\Omega$ ve 50Ω 'luk dirençlere $\Delta \rightarrow \lambda$ dönüşümü uygulayıp bunları λ eşdeğerlerini bulalım:






$$\Sigma R_{\Delta} = 20 + 30 + 50 = 100\Omega$$

$$R_c = \frac{30 \cdot 20}{100} = 6\Omega$$

$$R_d = \frac{20 \cdot 50}{100} = 10\Omega$$
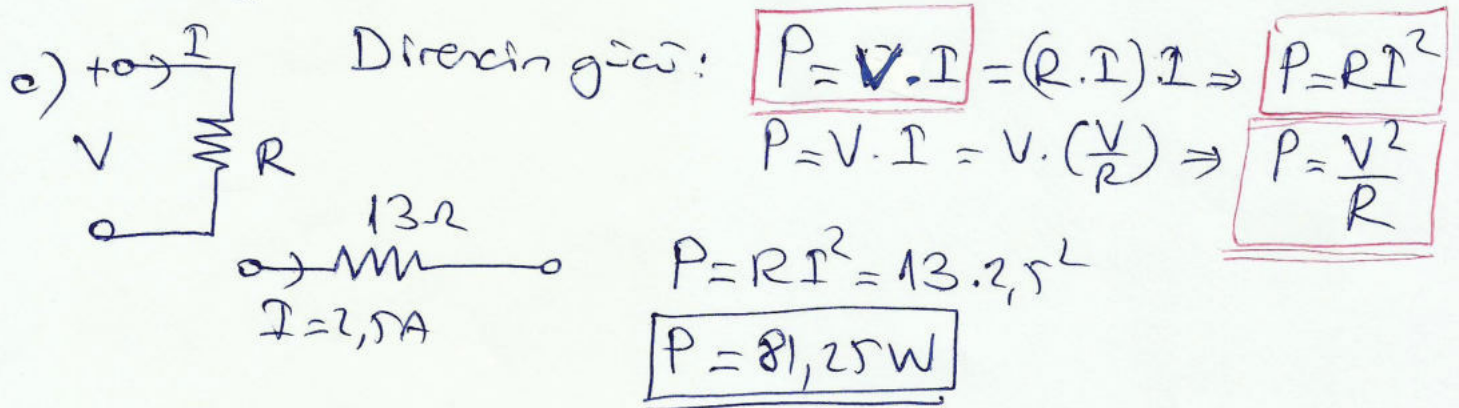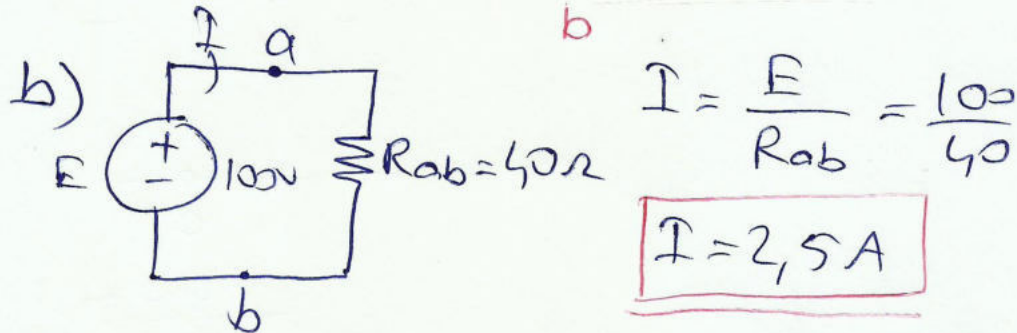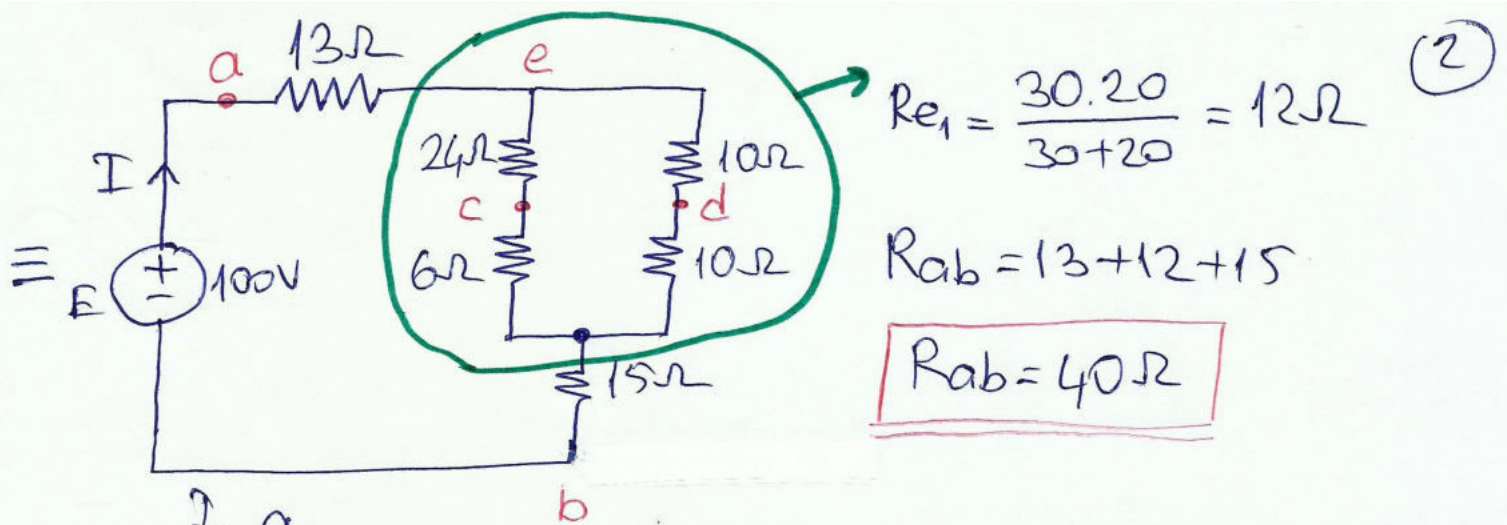
$$R_b = \frac{30 \cdot 50}{100} = 15\Omega$$




Energi (kWh) oloak

$E = P \cdot t$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \rightarrow$
 $kWh \quad kW \quad h$

$P = 81,25 W = 81,25 \cdot 10^{-3} kW$
 $t = 1 \text{ day} = 30 \cdot 24 = 720 h \text{ (sect)}$
 $E = P \cdot t = 81,25 \cdot 10^{-3} \cdot 720$
 $E = 58,5 kWh$

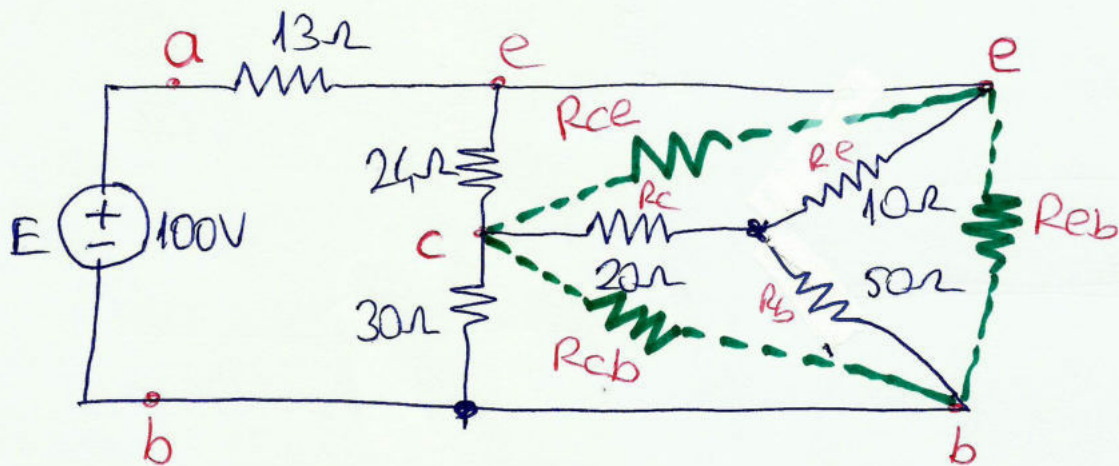d) R_{ab} 'ın $\Delta \rightarrow \Delta$ dönüşümü bulunması



İkizetli Δ dirençlerin karşılıklı toplamı:


$$R_c \cdot R_b + R_c \cdot R_e + R_b \cdot R_e = 20 \cdot 50 + 20 \cdot 10 + 50 \cdot 10 = 1700$$

$$R_{ce} = \frac{R_c \cdot R_b + R_c \cdot R_e + R_b \cdot R_e}{R_b} = \frac{1700}{50} = 34\Omega$$

$$R_{cb} = \frac{1700}{R_e} = \frac{1700}{10} = 170\Omega$$

$$R_{eb} = \frac{1700}{R_c} = \frac{1700}{20} = 85\Omega$$

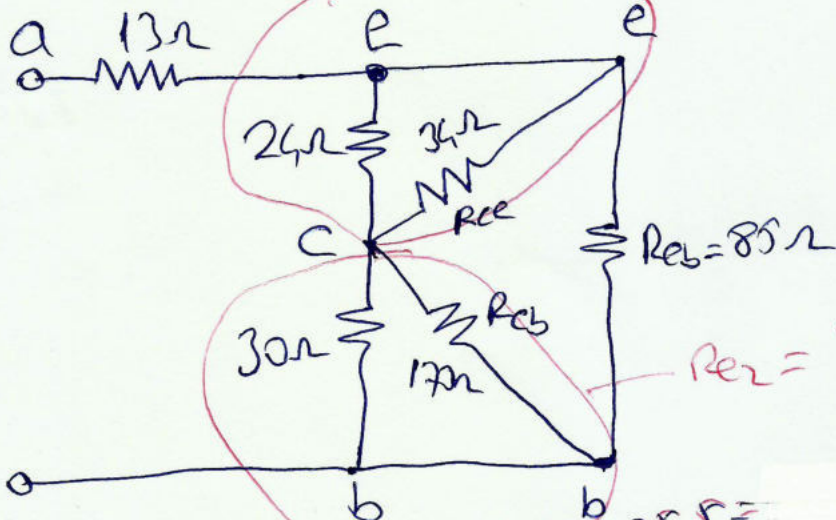
$$R_{e1} = \frac{24 \cdot 34}{24 + 34} = 14,07\Omega$$



$$R_{e2} = \frac{30 \cdot 170}{30 + 170} = 25,5\Omega$$


$$R_{e3} = 14,07 + 25,5 = 39,57\Omega$$
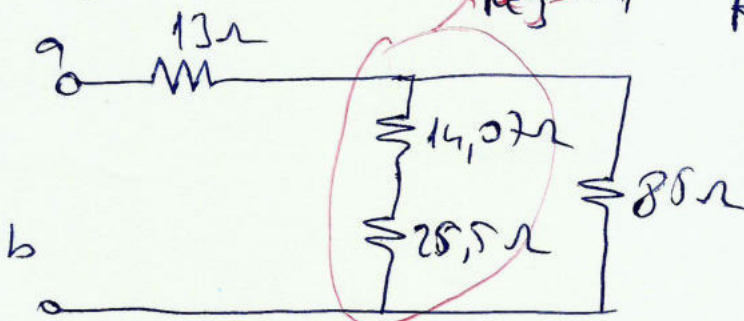
$$R_{ab} = 13 + \left(\frac{39,57 \cdot 85}{39,57 + 85} \right)$$



$$R_{ab} = 40\Omega$$

(4)

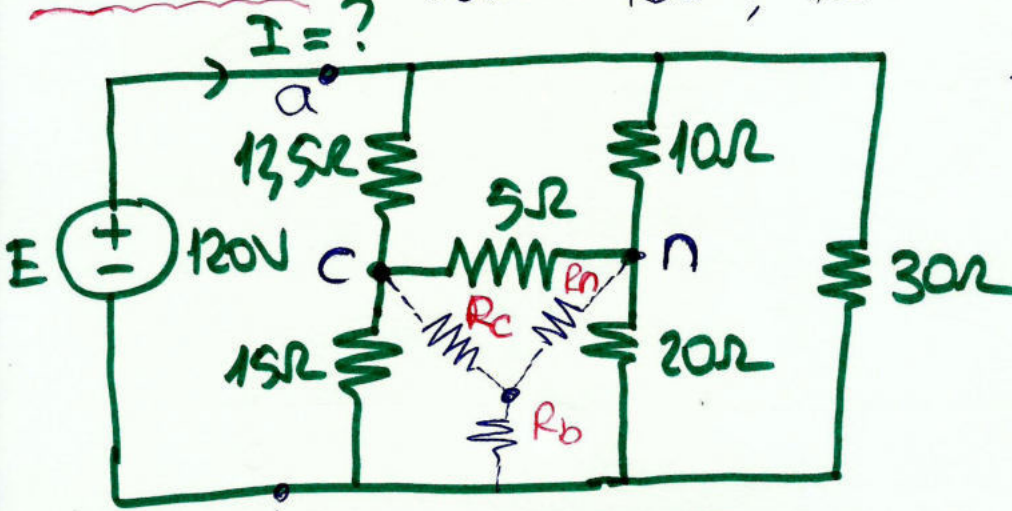
ÖrnekDevrede $R_{ab} = ?$ $I = ?$ 

$$\Sigma R_D = 5 + 15 + 20 = 40\Omega$$

$$R_c = \frac{15 \cdot 5}{\Sigma R_D} = \frac{15 \cdot 5}{40} = 1,875\Omega$$


$$R_n = \frac{5 \cdot 20}{40} = 2,5\Omega$$
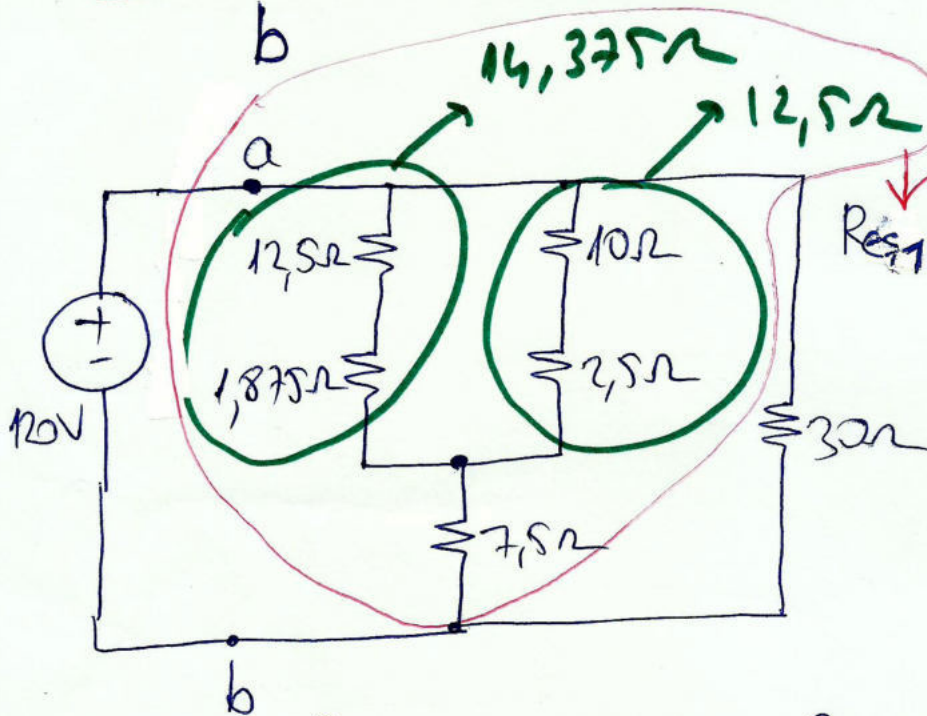
$$R_b = \frac{15 \cdot 20}{40} = 7,5\Omega$$



$$R_{eq1} = \frac{14,375 \cdot 12,5}{(14,375 + 12,5)} + 7,5$$

$$R_{eq1} = 14,186\Omega$$

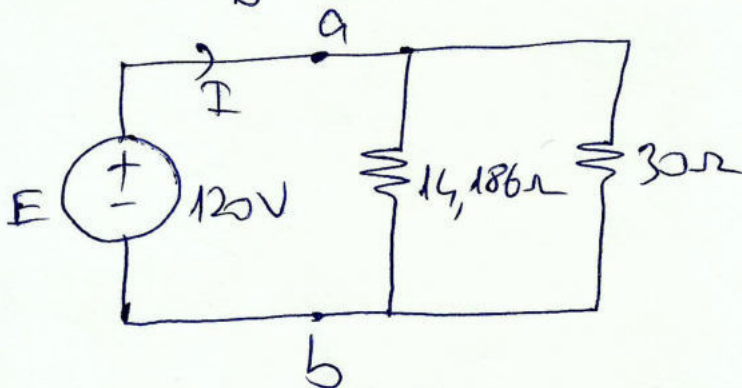

$$R_{ab} = \frac{14,186 \cdot 30}{(14,186 + 30)}$$



$$R_{ab} = 9,632\Omega$$

$$I = \frac{E}{R_{ab}} = \frac{120}{9,632} \Rightarrow I = 12,458A$$

Örnek

5

$$I_1 = ?, I_2 = ?, I_3 = ?$$

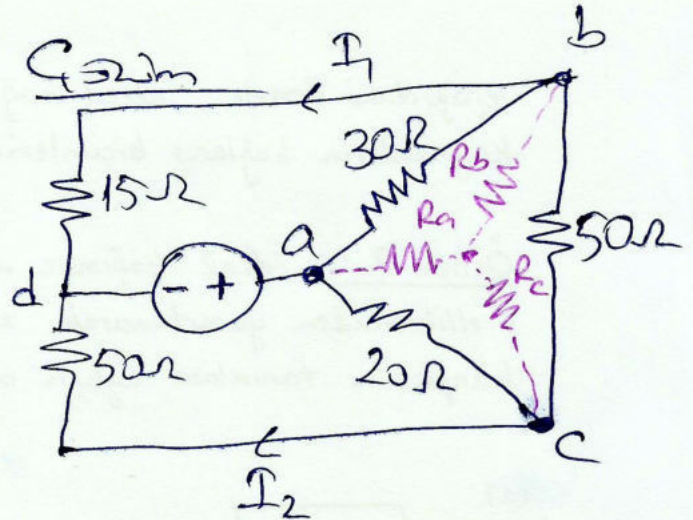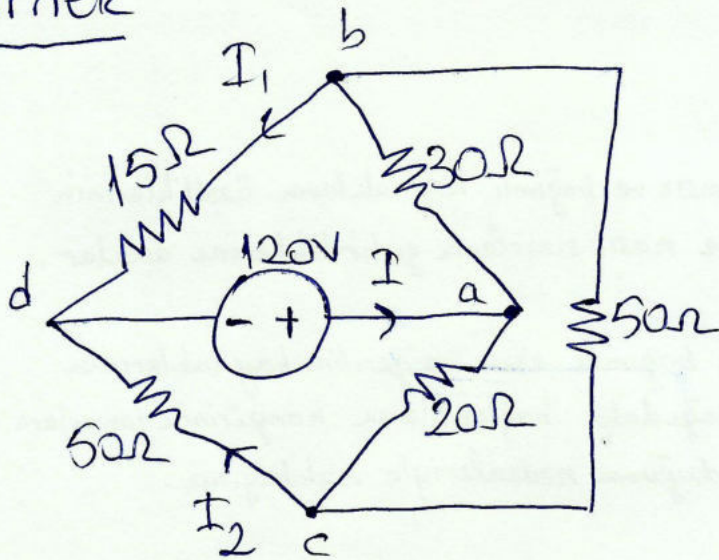




$\Delta \rightarrow Y$ Dönüştürme

$$\sum R_{\Delta} = 30 + 20 + 50 = 100 \Omega$$

$$R_a = \frac{30 \cdot 20}{100} = 6 \Omega$$

$$R_b = \frac{30 \cdot 50}{100} = 15 \Omega$$
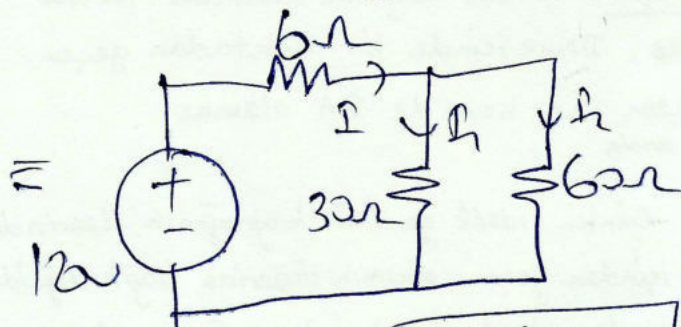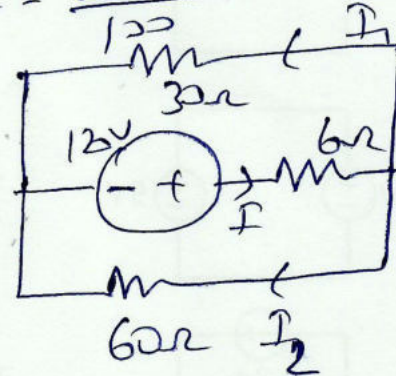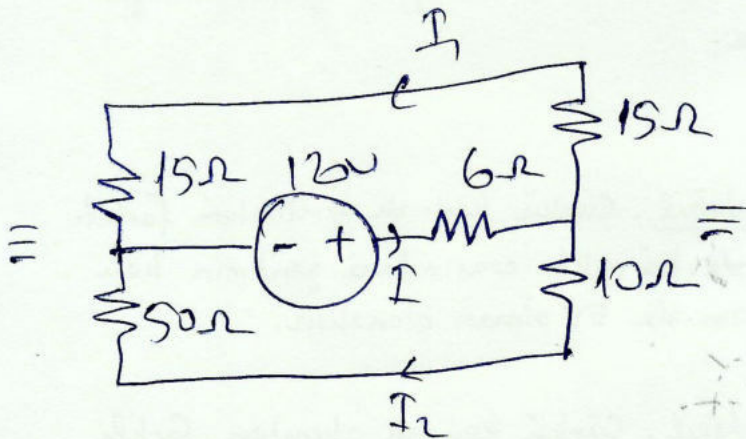
$$R_c = \frac{20 \cdot 50}{100} = 10 \Omega$$



$$R_T = 6 + \frac{30 \cdot 60}{30 + 60} = 26 \Omega$$

$$R_T = 26 \Omega$$

$$I = \frac{120}{26} \Rightarrow I = \frac{60}{13} A$$

$$\text{Akm bulümleri: } I_1 = \frac{60}{30 + 60} \cdot I = \frac{60}{90} \cdot \frac{60}{13} \Rightarrow I_1 = \frac{40}{13} A$$

$$I_2 = \frac{30}{90} \cdot \frac{60}{13} \Rightarrow I_2 = \frac{20}{13} A$$