


$i_L(t) = ?$
 $V_L(t) = ?$

$i_L(0^-) = 4 \frac{6}{3+6} = \frac{24}{9} = \frac{8}{3}$

$i_L(0^+) = i_L(0^-)$

$i_L(\infty) = 0$







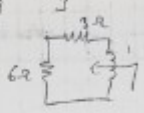
$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{0,5}{9} = \frac{1}{18}$



$i_L(t) = A e^{-t/\tau} \Rightarrow \frac{8}{3} = A$
 $= \frac{8}{3} e^{-18t}$

$V_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 0,5 \cdot (-18) \cdot \frac{8}{3} e^{-18t}$

S Domaininde Devre Çözümü

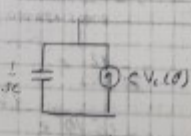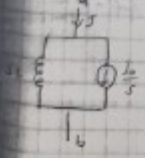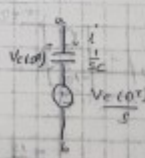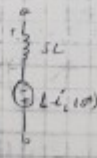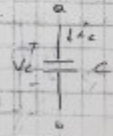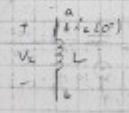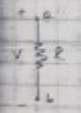


$X_C = \frac{1}{j\omega C}$ t damami
 $\frac{1}{j\omega C}$ S u
 $X_C = \frac{1}{j\omega C}$ t damami

$$i_c = C \frac{dV_c}{dt}$$


$$\dot{I} = C [sV - V_c(0^+)] = sCV - C V_c(0^+)$$
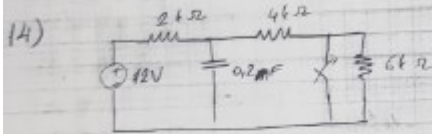
$$V = \frac{1}{sC} I + \frac{V_c(0^+)}{s}$$




$$V_c(0^-) = \frac{12}{2+6} \cdot 10^3 = 10V$$

$$V_c(0^+) = V_c(0^-) = 10V$$

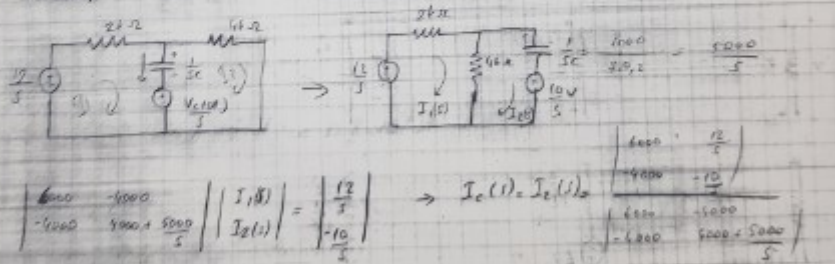

$$I_c(s) = \frac{-6000 + \frac{48000}{s}}{20 \cdot 10^3 + \frac{20 \cdot 10^3}{s} - 10 \cdot 10^3} = \frac{-12}{8000 + \frac{20000}{s}} = \frac{-12}{8000s + 20000} = \frac{-12}{2000(s + 25)} = \frac{-12}{2000} e^{-3.75t}$$

$$= -1.5 \cdot 10^{-3} e^{-3.75t}$$

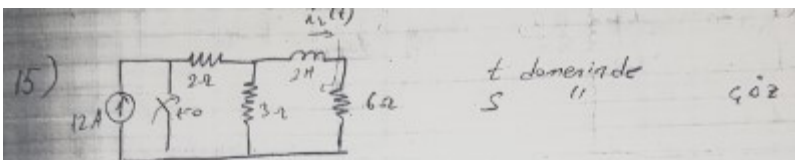

t domeni

$$i_L(0^-) = 12 \frac{3}{3+6} = 4A$$

$$i_L(\infty) = 0$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{2}{\frac{2 \cdot 3}{2+3} + 6} = \frac{10}{36}$$

$$i_L(t) = A e^{-t/\tau} + i_L(\infty)$$

$$A = 4$$


$$i_L(t) = 4 e^{-3.6t}$$

$$V_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$$

$$= 2 \cdot (3.6) \cdot 4 e^{-3.6t}$$

$$= 28.8 e^{-3.6t}$$

S domeni

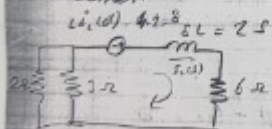


$$\left(\frac{1}{s} + 2s + 6\right) I_L(s) - 8 = 0$$

$$I_L(s) = \frac{8}{\frac{1}{s} + 2s + 6} = \frac{8}{\frac{2s^2 + 36s + 1}{s}} = \frac{4}{s + 3.6}$$

$$I_L(t) = 4 e^{-3.6t} A$$

16)

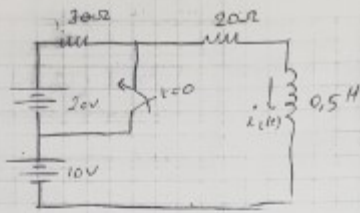 $t=0$ anda Kapalıdır t kapanı t kapanı t kapanında

$$i_L(0^-) = \frac{10 + 20}{30 + 20} = 0,6 \text{ A}$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

$$i_L(\infty) = \frac{10}{20} = 0,5 \text{ A}$$

$$Z = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{0,5}{20} = \frac{1}{40}$$

$$i_L(t) = A e^{-t/\tau} + i_L(\infty)$$

$$0,6 - 0,5 = A$$

$$0,1 = A$$

$$i_L(t) = 0,1 e^{-40t} + 0,5$$

$$V_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$$


$$= 0,5 \cdot 0,1 \cdot (-40) \cdot e^{-40t}$$

$$= -2 e^{-40t}$$

$$V_L(0^+) = 5$$

$$V_L(\infty) = 0$$

$$V_L(0^-) = 0$$

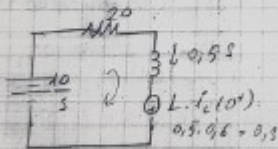 S kapanı

$$-\frac{10}{5} + (20 + 0,5s)I_L(s) - 0,3 = 0$$

$$I_L(s) = \frac{0,3 + 10/5}{0,5s + 20} = \frac{10 + 0,3s}{0,5s^2 + 20s}$$

$$= \frac{20 + 0,6s}{s(s+40)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+40}$$

$$A(s+40) + Bs = 20 + 0,6s$$

$$A + B = 0,6$$


$$40A = 20$$

$$A = 0,5$$

$$B = 0,1$$

$$\frac{0,5}{s} + \frac{0,1}{s+40}$$

$$I_L(t) = 0,1 e^{-40t} + 0,5$$

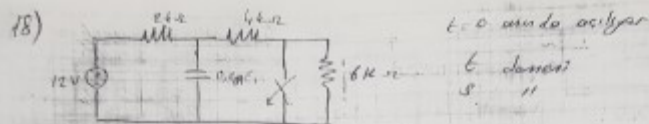


t anaında
 $V_c(0^-) = \frac{12}{2+4} \cdot 4 = 8V$ $V_c(0^+) = V_c(0^-)$

$V_c(\infty) = \frac{12}{4+6} \cdot 6 = 10V$


$\tau = RC = 0,2 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{2 \cdot 10^3 (4+6) \cdot 10^3}{(2+4+6) \cdot 10^3} = \frac{1}{15}$

$V_c(t) = A e^{-t/\tau} + V_c(\infty)$ $i_c(t) = C \frac{dV_c}{dt}$
 $t = 0 \Rightarrow A = -2 = -10 + 8$
 $V_c(t) = -2 e^{-15t} + 10$
 $i_c(t) = 0,2 \cdot 10^{-3} \cdot -2 \cdot (-15) e^{-15t} = 6 \cdot 10^{-3} e^{-15t}$

5 anaında

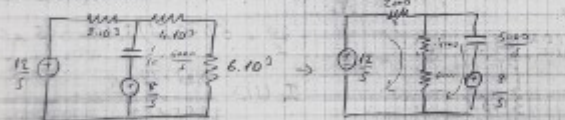

$\begin{bmatrix} 12000 & -10000 \\ -10000 & 10000 + 5000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12/5 \\ -4/5 \end{bmatrix}$
 $I_2(s) = I_c(s) = \frac{\begin{vmatrix} 12000 & -10000 \\ -10000 & 10000 + 5000 \end{vmatrix} \frac{12/5}{s}}{\begin{vmatrix} 12000 & -10000 \\ -10000 & 10000 + 5000 \end{vmatrix}} = \frac{-36 \cdot 10^3 \cdot 12 \cdot 10^3}{s \cdot 120 \cdot 10^3 + 60 \cdot 10^3 - 100 \cdot 10^3}$
 $= \frac{-24}{s \cdot \frac{20 \cdot 10^3 + 60 \cdot 10^3}{s} - 40 \cdot 10^3} = \frac{24}{s \cdot \frac{80 \cdot 10^3}{s} - 40 \cdot 10^3}$
 $= \frac{24}{80 + 40s} = \frac{3}{10s + 5}$

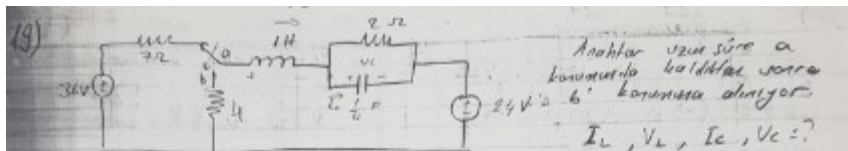


$i_L(0^-) = \frac{36-24}{2+2} = \frac{12}{4} = 3A$ $i_L(0^+) = i_L(0^-)$

$i_L(\infty) = -\frac{24}{6} = -4A$

$V_c(0^-) = \frac{4}{3} \cdot 2 = \frac{8}{3}$ $V_c(0^+) = V_c(0^-)$

$i_c(0^-) = 0$ $V_L(\infty) = 0$

$i_c(\infty) = 0$ $V_L(0^+) = 0$

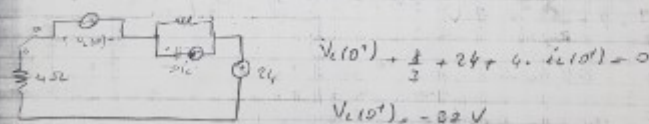


$i_L(0^+) = \frac{3}{2} + i_c(0^+)$
 $\frac{6}{3} = \frac{3}{2} + i_c(0^+) \Rightarrow i_c(0^+) = 0$

C 0' anaında
6' konumunda
6' konumunda
6' konumunda

Self de 6' ana
ana 6' ana
ana 6' ana

21.)

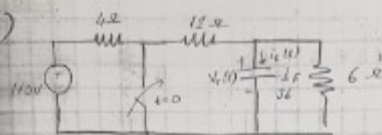 $t=0$ anında kopatılıyor. $V_c(t)$, $i_c(t)$ j: bul!
 $V_c(0^-)$, $V_c(0^+)$, $V_c(\infty)$
 $i_c(0^-)$, $i_c(0^+)$, $i_c(\infty)$

$$Z = R_{eq} C = \frac{12 \cdot 6}{12+6} \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{3}$$

$$V_c(0^-) = \frac{110}{22} \cdot 6 = 30 \text{ V}$$

$$V_c(0^+) = V_c(0^-)$$


$$V_c(\infty) = 0$$

$$V_c(t) = A e^{-9t} + 0$$

$$30 = A$$

$$V_c(t) = 30 e^{-9t}$$
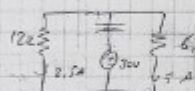
$$i_c(t) = C \frac{dV_c}{dt} = \frac{1}{36} \cdot 30 \cdot -9 \cdot e^{-9t} = -7.5 e^{-9t}$$



$$i_c(0^-) = 0$$

$$i_c(0^+) = -7.5 \text{ A}$$



$$i_c(\infty) = 0$$

$$i_c(t) = A e^{-9t} + 0$$

$$-7.5 = A$$

$$i_c(t) = -7.5 e^{-9t}$$


3) dimerinde

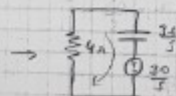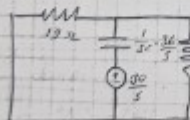

$$\left(4 + \frac{30}{5}\right) I_c(t) + \frac{30}{5} = 0$$

$$I_c(t) = \frac{-30/5}{4+30/5} = \frac{-7.5}{5+9} \Rightarrow I_c(t) = -7.5 e^{-9t}$$

22)

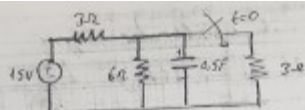 $t > 0$ için V_c

$$\tau = (3 // 6) \cdot 0.5 = 3/5$$

$$V_c(0^-) = \frac{15}{6+3} \cdot 6 = 10V$$

$$V_c(0^+) = V_c(0^-)$$

$$V_c(\infty) = \frac{15}{\frac{3 \cdot 6}{3+6} + 3} \cdot \frac{6}{3+6} = 6V$$

$$V_c(t) = A e^{-t/\tau} + V_c(\infty)$$

$$10 = A + 6$$

$$4 = A$$


$$V_c(t) = 4 e^{-\frac{5}{3}t} + 6$$

$$i_c(0^+) = 0$$

$$i_c(\infty) = 0$$

$$i_c(0^+) = -\frac{10}{3}$$

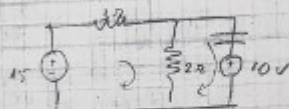
$$i_c(t) = C \frac{dV_c}{dt} = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) e^{-\frac{5}{3}t} = -\frac{10}{3} e^{-\frac{5}{3}t}$$



$$\begin{bmatrix} 3+2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15/s \\ -10 \end{bmatrix}$$

$$I_c = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 15/s \\ -2 & -10 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}} = -\frac{10}{3}$$

S domain

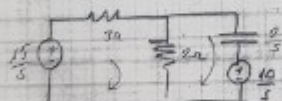


$$\begin{bmatrix} 3+2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15/s \\ -10/s \end{bmatrix}$$

$$I_c = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 15/s \\ -2 & -10/s \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{-50 + 30}{5} = -\frac{20}{5} = -4$$

$$I_c(t) = -\frac{10}{3} e^{-\frac{5}{3}t}$$

23)

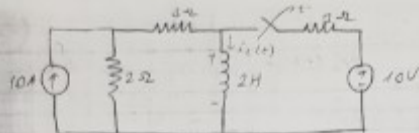

$$i_L(t) \rightarrow 10V$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{2}{3+2} = \frac{2}{5}$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) + i_L(\infty)$$

$$= 10 \cdot \frac{2}{3+2} + \frac{10}{3}$$

$$= \frac{22}{3} \text{ A}$$

$$i_L(t) = A e^{-t/\tau} + i_L(\infty)$$

$$\frac{22}{3} = A + 4$$

$$A = \frac{10}{3}$$


$$i_L(t) = \frac{10}{3} e^{-\frac{5}{2}t} + 4$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

$$i_L(\infty) = 10 \frac{2}{3+2} = 4 \text{ A}$$

$$V_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 2 \cdot \frac{10}{3} \cdot -\frac{5}{2} e^{-5/2t}$$

$$= -\frac{50}{3} e^{-2.5t}$$

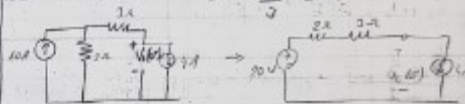

$$V_L(0^+) = 0$$


$$V_L(\infty) = 0$$

$$V_L(0^+) = 20 - (2+3) \frac{22}{3} \rightarrow V_L(0^+) = -\frac{50}{3}$$

$$V_L(t) = A e^{-t/\tau} + V_L(\infty)$$

$$-\frac{50}{3} = A \Rightarrow V_L(t) = -\frac{50}{3} e^{-2.5t}$$

S domain

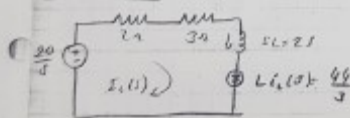

$$-\frac{20}{s} + (s+2.5) I_L(s) = \frac{44}{3} = 0$$

$$\frac{20}{s} - \frac{44}{3} = I_L(s)$$


$$I_L(s) = \frac{10 + \frac{22}{3}}{s(s+2.5)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2.5}$$

$$A = 4 \quad B = \frac{22}{3} - 4 = \frac{10}{3}$$

$$I_L(s) = \frac{4}{s} + \frac{10/3}{s+2.5}$$

$$i_L(t) = \frac{10}{3} e^{-2.5t} + 4$$

24)

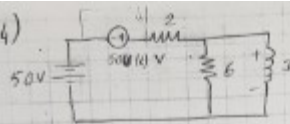

$$V_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \text{ bu.}$$

$u(t)$ = basamde fonksiyonu ikinci durumda
değerde girece.
1 durum. 50 volt. biru devre
2 durum 50 u(t) var.

$$i_L(0^-) = \frac{50}{2} = 25 \text{ A}$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

$$i_L(\infty) = \frac{50+50}{2} = 50 \text{ A}$$

$$i_L(t) = A e^{-t/\tau} + i_L(\infty)$$


$$25 = A + 50$$

$$A = -25$$

$$i_L(t) = -25 e^{-t/\tau} + 50$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{3}{2+6} = 2$$
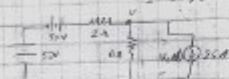
$$V_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 3 \cdot -25 \cdot -0,5 \cdot e^{-0,5t} = 37,5 e^{-0,5t}$$



$$\frac{V_L(t) - 100}{2} + \frac{V_L(t)}{6} = 0$$

$$V_L(0) = 0$$


$$V_L(\infty) = 0$$

$$V_L = 37,5 \text{ V}$$

$$V_L(t) = A e^{-t/\tau}$$

$$37,5 = A \Rightarrow V_L(t) = 37,5 e^{-0,5t}$$

İkinci durum:

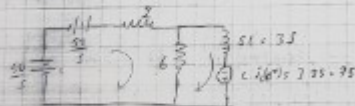

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100/1 \\ 75 \end{bmatrix}$$

$$I_L(t) = \begin{bmatrix} 8 & 100/1 \\ 0 & 75 \end{bmatrix} = \frac{600 + \frac{600}{2}}{12 + 24 - 36} = \frac{600 + 600}{12(2+12)} = \frac{1200}{12 \cdot 14} = \frac{10}{1} + \frac{8}{24 \cdot 12}$$

$$24A + 12A + 0.5 = 600 + 600$$

$$12A + 600$$

$$A = 50$$


$$24A + 8 = 600$$

$$B = -600$$

$$i_L(t) = \frac{50}{2} - \frac{600}{24(1 + \frac{t}{2})}$$

$$= \frac{50}{2} - \frac{25}{1 + \frac{t}{2}}$$

$$= -25 e^{-0,5t} + 50$$

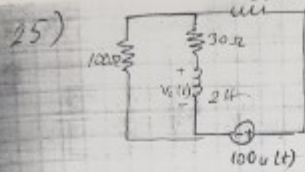

$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = 0$$

$$i_L(\infty) = \frac{100}{\frac{30 \cdot 100}{100+30} + 25} = 1.6 \text{ A}$$

$$i_L(t) = A e^{-t/\tau} + i_L(\infty)$$

$$0 = A + 1.6$$


$$A = -1.6$$

$$i_L(t) = -1.6 e^{-25t} + 1.6$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{2}{\frac{100 \cdot 25}{100+25}} = \frac{2}{25}$$


$$V_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 2 \cdot (-1.6) \cdot (-25) \cdot e^{-25t} = 80 e^{-25t}$$

Sp domain

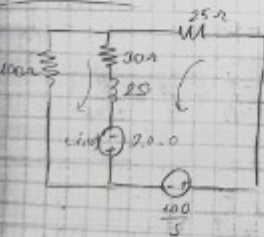

$$\begin{bmatrix} \frac{100+25}{30+25} & \frac{30+25}{50+25} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 100/s \end{bmatrix}$$
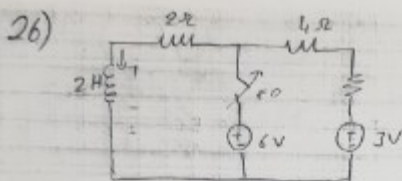
$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 30+25 \\ 100/s & 50+25 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 100+25 & 30+25 \\ 30+25 & 50+25 \end{vmatrix}} = \frac{-(30+25) \cdot 100/s}{(100+25)(30+25)}$$



$$i_L(0^-) = \frac{6}{\frac{2 \cdot 4}{2+4}} + 0 = 3 \text{ A} \quad i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

$$i_L(\infty) = \frac{3}{8} \text{ A}$$


$$i_L(t) = A e^{-t/\tau} + i_L(\infty)$$

$$3 = A + \frac{3}{8} \Rightarrow A = \frac{21}{8}$$

$$i_L(t) = \frac{21}{8} e^{-4t} + \frac{3}{8}$$

$$V_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 2 \cdot \frac{21}{8} \cdot (-4) e^{-4t} = -21 e^{-4t}$$

Sp domain

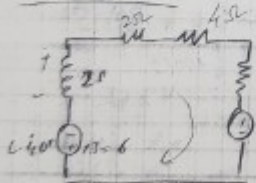

$$-6 + (25+8)I_L(s) = \frac{7}{s} = 0$$

$$I_L(s) = \frac{\frac{3}{s} + 6}{25+8} = \frac{6s+3}{s(25+8)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{25+8}$$

$$A = \frac{3}{8} \quad B = \frac{21}{4}$$

$$I_L(s) = \frac{3}{8s} + \frac{21}{8(s+4)} \Rightarrow i_L(t) = \frac{3}{8} + \frac{21}{8} e^{-4t}$$

domeninde (2. durumda ki gibi)

$$I_L(s) = \frac{-2/s}{4s + s^2 + 2} = \frac{-4}{4s + s^2 + 2} = \frac{-4}{(s + 0.59)(s + 3.41)} = \frac{A}{(s + 0.59)} + \frac{B}{(s + 3.41)}$$

$$(A+B)s + 3.41A + 0.59B = -4$$

$$A+B=0$$

$$3.41A + 0.59B = -4$$

$$-3.41A - 3.41B = 0$$


$$-2.82B = -4 \quad B = 1.41$$

$$A = -1.41$$



$$I_L(s) = \frac{-1.41}{s+0.59} + \frac{1.41}{s+3.41}$$

$$I_L(t) = -1.41e^{-0.59t} + 1.41e^{-3.41t}$$


(buc = sıklara göre...)

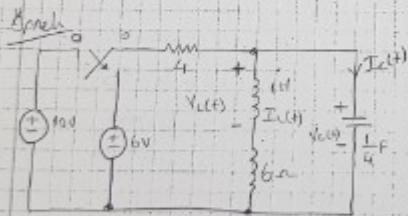

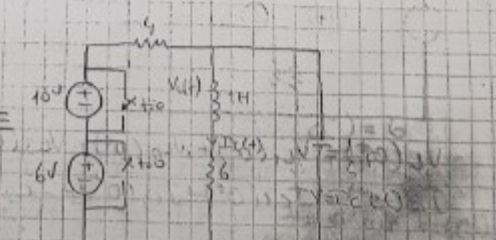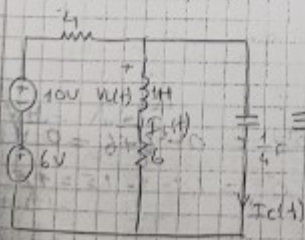Anahtar kapanırsa a
konusunda kapalıdır sonra
t=0 anında b konumuna
gelecektir.
t>0 için $I_C(t)$ ve $V_C(t)$ = ?
yada $I_C(t)$ ve $V_C(t)$ = ?



1. durum devresi (anahtar a konumunda)

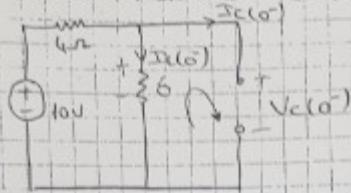


$$-V_C(0^-) + 6 \cdot 1 = 0$$

$$-V_C(0^-) = -6 \text{ V}$$

$$V_C(0^-) = 6 \text{ V} = V_C(0^+)$$

$$I_C(0^-) = V_C(0^+) = 0$$

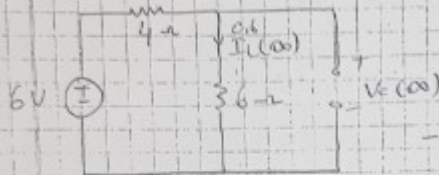


$$I_L(\infty) = 0.6 \text{ A} = \frac{6}{10}$$

$$-V_C(\infty) + 6 \times 0.6 = 0 \Rightarrow$$

$$-V_C(\infty) = 3.6 \text{ V}$$

$$I_C(\infty) = 0$$

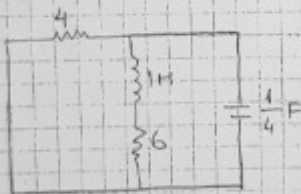

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{r+6} + \frac{1}{r \cdot \frac{1}{4}} = 0$$


$$\frac{1}{4} + \frac{1}{r+6} + \frac{r}{4} = 0$$

$$\frac{r+1}{4} + \frac{1}{r+6} = 0 \Rightarrow r^2 + 6r + r + 6 + 4 = 0$$


$$\Rightarrow r^2 + 7r + 10 = 0$$

$$= (r+2)(r+5)$$

0+ anı esdeğer devresi

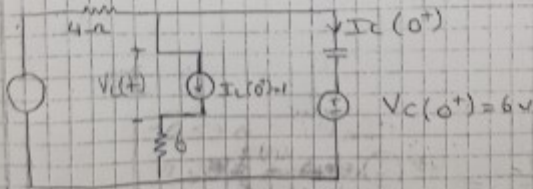

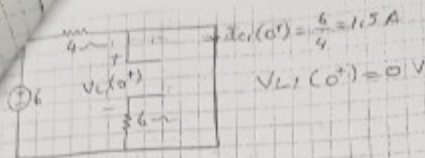
$$V_L(0^+) = V_{L1}(0^+) + V_{L2}(0^+) + V_{L3}(0^+) = 0 - 6 + 6 = 0$$



$$i_{L1}(0^+) = \frac{6}{4} = 1.5 \text{ A}$$


$$V_{L1}(0^+) = 0 \text{ V}$$

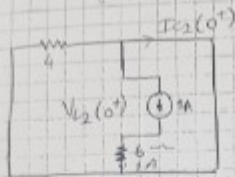

$$I_{L2}(0^+) = -1 \text{ A}$$

$$+V_{L2}(0^+) + 6 = 0$$

$$V_{L2}(0^+) = -6 \text{ V}$$

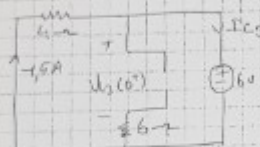

$$V_{L3}(0^+) = 1.5$$

$$+V_{L3}(0^+) + 6.0 \times 4 \cdot (-1.5) = 0$$

$$V_{L3}(0^+) = 6 \text{ V}$$

$$I_L(t) = A e^{-2t} + B e^{-5t} + 0.6$$

$$t=0 \text{ in } I_L(0^+) = 1 \Rightarrow 1 = A + B + 0.6 \Rightarrow A + B = \frac{4}{10}$$

$$V_L(t) = L \frac{dI_L(t)}{dt} = 1 \cdot [-2A e^{-2t} - 5B e^{-5t}]$$

$$t=0 \text{ in } V_L(0^+) = 0$$

$$\begin{aligned} -2A - 5B &= 0 \Rightarrow -3B = 0.8 \Rightarrow \\ +2A + 2B &= 0.8 \end{aligned}$$

$$B = -\frac{8}{30}$$

$$A = \frac{2}{3}$$

$$I_L(t) = \frac{2}{3} e^{-2t} - \frac{8}{30} e^{-5t} + 0.6$$

$$V_L(t) = 1 \cdot [-2 \cdot \frac{2}{3} e^{-2t} - 5 \cdot (-\frac{8}{30} e^{-5t})]$$

$$V_L(t) = A e^{-2t} + B e^{-5t} + 3.6$$

$$t=0 \text{ in } V_L(0^+) = 6$$

$$6 = A + B + 3.6 \Rightarrow A + B = 2.4$$



$$i(t) = C \cdot \frac{dV_L(t)}{dt} = \frac{1}{4} [-2A e^{-2t} - 5B e^{-5t}] \quad t=0 \text{ in } i_L(0^+)$$

$$-1 = \frac{1}{4} [-2A - 5B]$$

$$\begin{aligned} -2A - 5B &= -4 \Rightarrow \\ 2A + 2B &= 4.8 \end{aligned}$$


$$B = -\frac{8}{30}$$
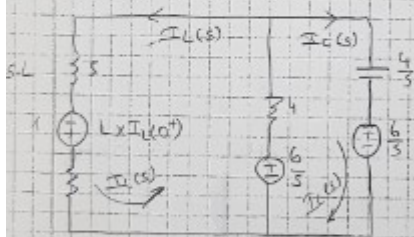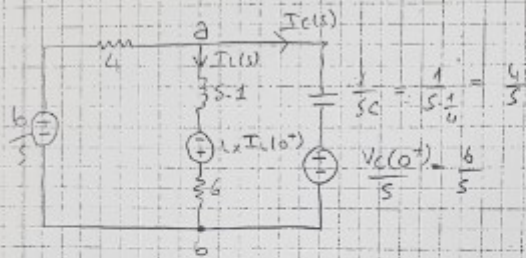
$$\begin{aligned}
 A+B &= \frac{24}{10} \\
 A &= -\frac{8}{30} + \frac{72}{30} \\
 A &= \frac{8}{3}
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{aligned}
 V_C(t) &= A \cdot e^{-2t} + B \cdot e^{-5t} + 3.6 \\
 V_C(t) &= \frac{8}{3} e^{2t} - \frac{8}{3} e^{-5t} + 3.6 \\
 I_C(t) &= \frac{1}{4} \left[-2 \left(\frac{8}{3} \right) e^{-2t} - 5 \left(-\frac{8}{30} \right) e^{-5t} \right]
 \end{aligned}$$




$$\begin{vmatrix} s+6+4 & -4 \\ 4 & 4+\frac{4}{s} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_L(s) \\ I_C(s) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+\frac{6}{s} \\ -\frac{6}{s}+\frac{6}{s} \end{vmatrix}$$

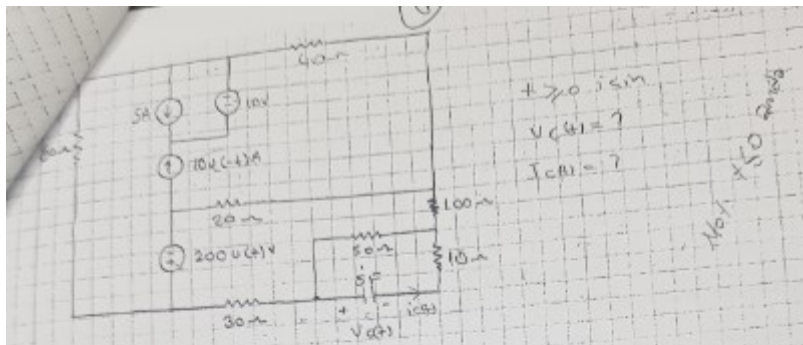
$$\begin{aligned}
 I_L(s) &= \frac{\begin{vmatrix} 1+\frac{6}{s} & 4 \\ 0 & 4+\frac{4}{s} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s+10 & -4 \\ 4 & 4+\frac{4}{s} \end{vmatrix}} \\
 I_C(s) &= \frac{\begin{vmatrix} s+10 & 1+\frac{6}{s} \\ 4 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s+10 & -4 \\ 4 & 4+\frac{4}{s} \end{vmatrix}}
 \end{aligned}$$





1. KVL analysis

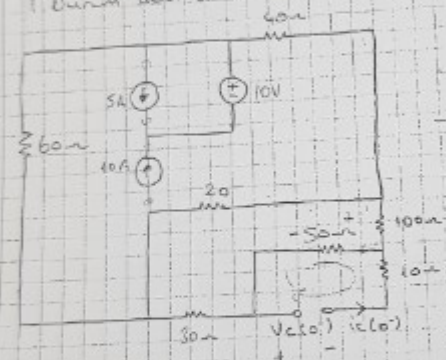


2. KVL analysis

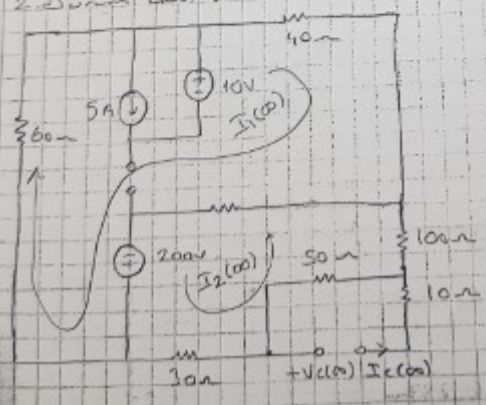

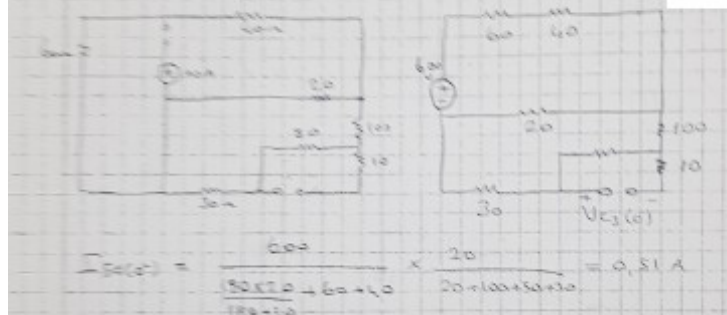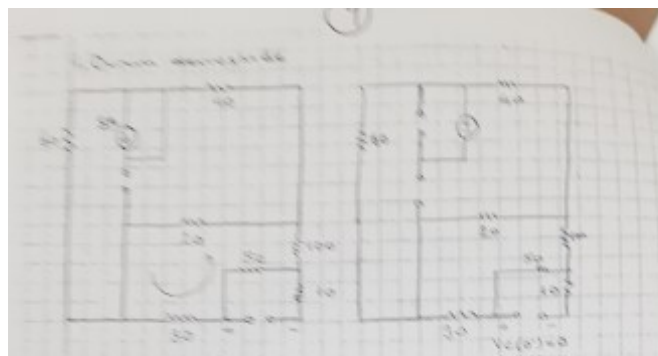
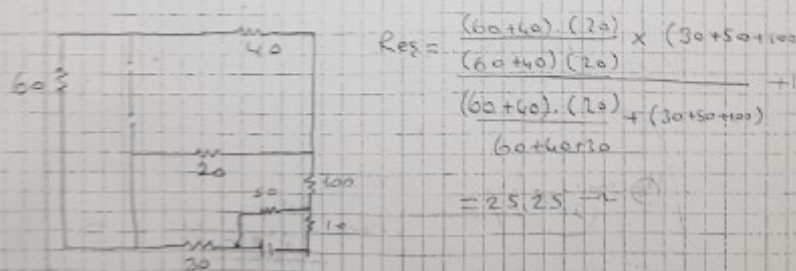
$$-V_{c3}(0^+) + 10 \times 0,51 + 30 \times 0,51 = 0 \quad V_c(0^+) = -25,5 = V_{c3}(0^+)$$



$$\tau = R_{eq} \times C = 25,25 \times 5 = 126,25 \text{ ms}$$

$$V_c(t) = A \cdot e^{-t/\tau} + V_c(\infty) = A \cdot e^{-t/126,25} + 42,5$$


$$t = 0 \text{ in } V_c(0^+)$$

$$-25,5 = A \cdot 1 + 42,5 \Rightarrow A = -68$$

$$i(t) = -68 e^{-1/126,15 t} + 42,5$$


$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} = 5 \cdot (-68) \times \left(\frac{-1}{126,15} \right) e^{-1/126,15 t}$$
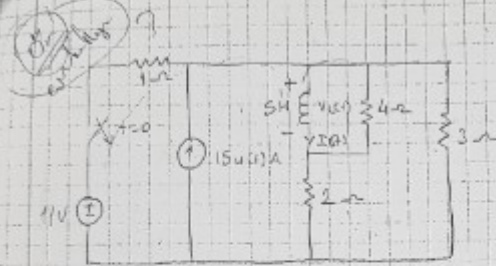
$$i_C(t) = 2,68 e^{-1/126,15 t} \text{ A}$$



Anahlar uzun süre
kapanı kaldıktan sonra
 $t=0$ anında açılıyor
 $t>0$ için $i_L(t) = ?$
 $v_L(t) = ?$ $i_3(t) = ?$

1. Durum devresi

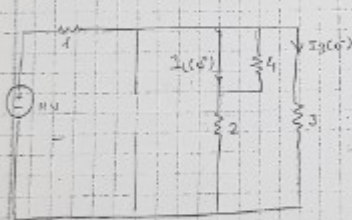


$$i_L(0-) = \frac{11V}{\frac{3 \times 2}{3+2} + 1} \times \frac{3}{3+2} = 3A$$

$$i_3(0-) = \frac{11V}{\frac{3 \times 2}{3+2} + 1} \times \frac{2}{3+2} = 2A$$

2. Durum Devresi

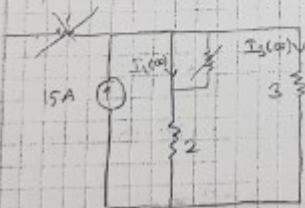
(2. durum sabiti 2. durum devresinde bulunur)



$$i_L(\infty) = 15 \cdot \frac{3}{3+2} = 9A$$

$$i_3(\infty) = 15 \cdot \frac{2}{3+2} = 6A$$

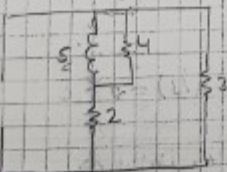Çok kısa süre
açıldıktan sonra
devre sabit olur




$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{1} + \frac{1}{\frac{(3+2) \times 4}{3+2+4}}} = \frac{20}{9} \Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{5}{\frac{20}{9}} = \frac{45}{20} = \frac{9}{4} \text{ ms}$$

$$i(t) = -68 \cdot e^{-1160,15t} + 42,5$$


$$i_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt} = 5 \cdot (-68) \cdot \left(\frac{1}{126,15} \right) e^{-1160,15t}$$
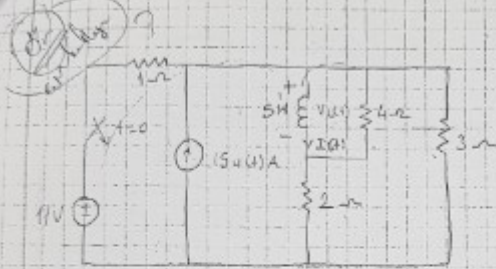
$$i_C(t) = -2,68 e^{-1160,15t} \text{ A}$$



Anahar uzun süre
kapatıldıktan sonra
 $t=0$ anında açılıyor.
 $t>0$ için $I_L(t) = ?$
 $V_L(t) = ?$ $I_3(t) = ?$


1. Durum devresi

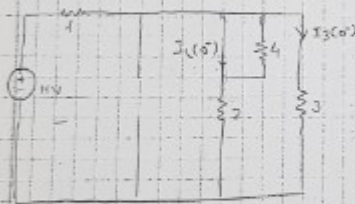

$$I_L(0^-) = \frac{10 \text{ V}}{\frac{3 \times 2}{3+2} + 1} \times \frac{3}{3+2} = 3 \text{ A}$$


$$I_3(0^-) = \frac{10 \text{ V}}{\frac{3 \times 2}{3+2} + 1} \times \frac{2}{3+2} = 2 \text{ A}$$

2. Durum Devresi

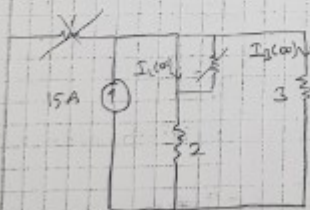

$$I_L(\infty) = 15 \cdot \frac{3}{3+2} = 9 \text{ A}$$
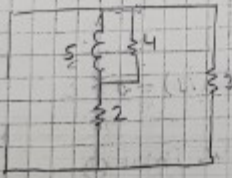
$$I_3(\infty) = 15 \cdot \frac{2}{3+2} = 6 \text{ A}$$



$$Z = \frac{L}{R_{eq}} \Rightarrow R_{eq} = \frac{(3+2) \times 4}{3+2+4} = \frac{20}{9} \Omega$$

$$Z = \frac{5}{\frac{20}{9}} = \frac{45}{20} = \frac{9}{4} \text{ s}$$

6.100
okuyarak
kaynakları

$$I_L(t) = A \cdot e^{-t/\tau} + I_L(\infty) \quad \text{if } (0^+) \dots$$

$$I_L(t) = A \cdot e^{-t/(5m)} + 3 \quad t=0 \text{ is in } I_L(0^+) = 3$$

$$3 = A \cdot 1 + 3 \Rightarrow A = -6$$

$$I_L(t) = -6 e^{-\frac{1}{5}t} + 3$$

$$V_L(t) = L \cdot \frac{dI_L(t)}{dt} = 5 \cdot (-6) \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) e^{-\frac{1}{5}t} = \frac{60}{5} e^{-\frac{1}{5}t}$$


$$I_{R_3}(t) = A \cdot e^{-t/\tau} + I_{R_3}(\infty) = A e^{-\frac{1}{5}t} + 6$$

$$t=0 \text{ is in } I_{R_3}(0^+) = 2 \Rightarrow 2 = A + 6 \Rightarrow A = -4$$

$$I_{R_3}(t) = -4 e^{-\frac{1}{5}t} + 6$$


$$V_{R_3}(t) = R_3 \cdot I_{R_3}(t) = 3 \left[(-4) e^{-\frac{1}{5}t} + 6 \right] = -12 e^{-\frac{1}{5}t} + 18$$

8/1

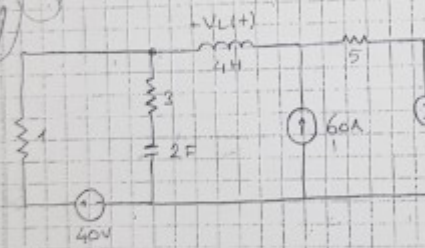

$I_L(t) = ?$

$V_L(t) = ?$

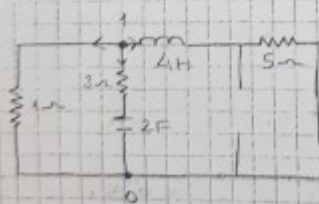

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{3 + \frac{1}{s \cdot 2}} + \frac{1}{s \cdot 4 + 5} = 0$$

$$= \frac{1}{1} + \frac{2s}{6s+1} + \frac{1}{4s+5} = 0$$



$$24s^2 + 30s + 4s + 5 + 8s^2 + 10s + 6s + 1 = 0$$

$$32s^2 + 50s + 6 = 0 \Rightarrow 16s^2 + 25s + 3 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = 1133$$

$$r_{1,2} = \frac{-25 \pm \sqrt{1133}}{2 \cdot 16} \Rightarrow (r+1,43)(r+0,13) = 0$$

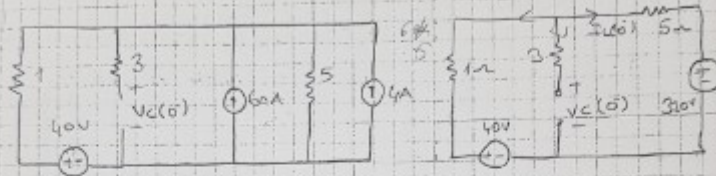
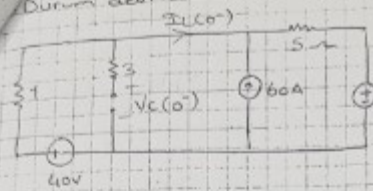
Durum denetisi self. kısımden, C açık denet.



$$I_L(0^-) = \frac{320 - 40}{6} = \frac{280}{6} = 46,66 \text{ A}$$

$$-V_C(0^-) + 1 \cdot (-46,66) + 40 = 0 \Rightarrow V_C(0^-) = -6,66 \text{ V}$$


2. durum denetisi:

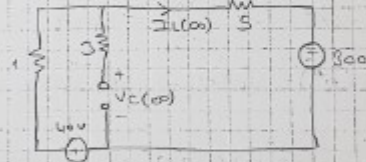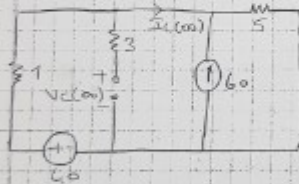


$$I_L(0^+) = \frac{-300 + 40}{6} = \frac{-260}{6} = -43,33 \text{ A}$$

$$-V_C(0^+) + 1 \cdot (-43,33) + 40 \Rightarrow V_C(0^+) = -3,33 \text{ V}$$

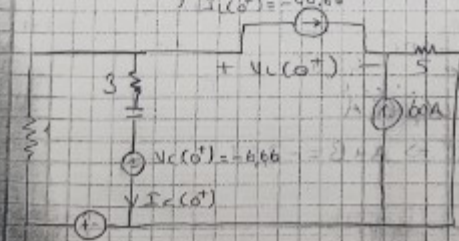0 + anı eşdeğer denetisi 2. duruma da eşitilir.



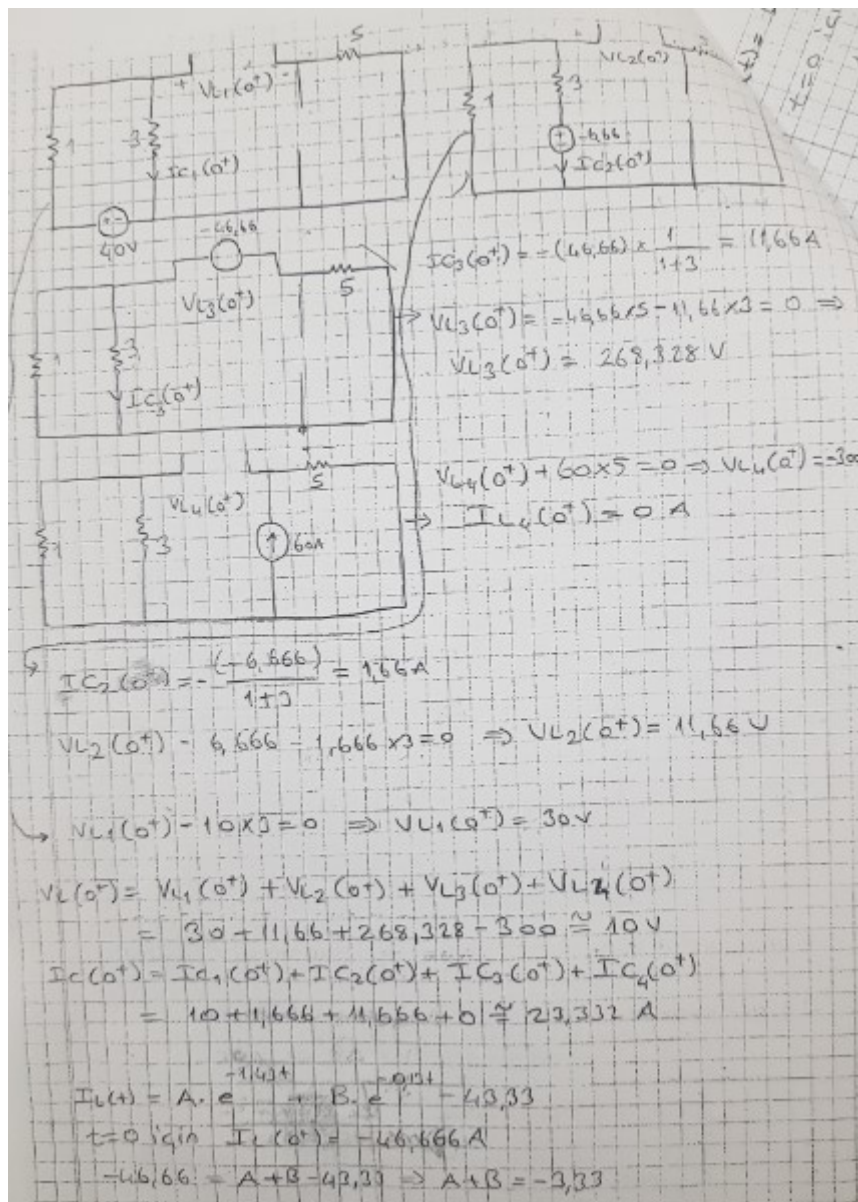

$$i(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} = 4 \left[-1,43 e^{-1,43t} - 0,13 e^{-0,13t} \right]$$

$$t=0 \text{ i.e. in } v_L(0^+) = 10 \Rightarrow$$

$$10 = 4 \left[-1,43A - 0,13B \right] =$$

$$-1,43A - 0,13B = 2,5$$

$$1,43A + 1,43B = 3,33 \times (1,43)$$

$$1,3B = 2,5 - 4,766 \Rightarrow A+B = 3,33$$

$$A = -1,743$$

$$B = -1,59$$

$$i_L(t) = -1,59 e^{-1,43t} + 1,743 e^{-0,13t} + 43,23$$

$$v_L(t) = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt} = 4 \left[-1,43 \cdot (-1,59) e^{-1,43t} - 0,13 \cdot (-1,743) e^{-0,13t} \right]$$

$$v_C(t) = C \cdot e^{-1,43t} + D \cdot e^{-0,13t} - 3,333$$

$$t=0 \text{ i.e. in } v_C(0^+) = -6,666$$

$$i_C(t) = C \cdot \frac{dv_C(t)}{dt} = 2 \cdot \left[-1,43 C e^{-1,43t} - 0,13 D e^{-0,13t} \right]$$

$$t=0 \text{ i.e. in } i_C(0^+)$$

$$23,333 = 2 \cdot \left[-1,43C - 0,13D \right]$$

$$11,666 = -1,43C - 0,13D = +11,666$$

$$1,43C + 1,43D = -4,766$$

$$1,3D = 6,9 \Rightarrow D = 5,307 \Rightarrow C = -8,64$$

$$v_C(t) = 8,64 e^{-1,43t} + 5,307 e^{-0,13t} - 3,333$$

$$i_C(t) = C \cdot \frac{dv_C(t)}{dt}$$

TRANSFORMATÖRLÜ DENEYLERİN ÇÖZÜMÜ




$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{+N_1}{-N_2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = -\left(\frac{-N_2}{N_1}\right) = \frac{+N_2}{N_1}$$


$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{+N_1}{-N_2} = -\frac{N_1}{N_2}$$
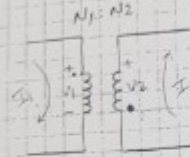
$$\frac{I_1}{I_2} = -\left(\frac{-N_2}{N_1}\right) = \frac{+N_2}{N_1}$$




$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{+N_1}{-N_2} = -\frac{N_1}{N_2}$$
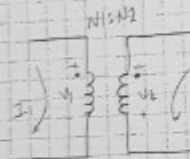
$$\frac{I_1}{I_2} = -\left(\frac{+N_2}{N_1}\right) = -\frac{+N_2}{N_1}$$



$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{+N_1}{-N_2} = -\frac{N_1}{N_2}$$
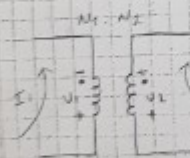
$$\frac{I_1}{I_2} = -\left(\frac{-N_2}{N_1}\right) = \frac{+N_2}{N_1}$$



$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{-N_1}{-N_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = -\left(\frac{-N_2}{-N_1}\right) = -\frac{N_2}{N_1}$$

Gerilimler için polarite ve nokta:
Akımlar için akım yönü ve nokta


$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{?N_1}{?N_2}, \quad \frac{I_1}{I_2} = -\left(\frac{?N_2}{?N_1}\right)$$

Noktadan sıkış yapış gireriz -

Noktaya gireriz +

$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$
devir oranı
rasyo indige

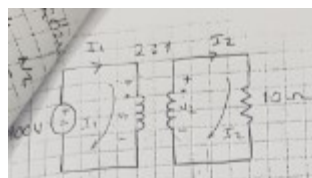$V_1, V_2, I_1, I_2 = ?$
 $\cos \varphi = 1$ (Belastung resistiv)



$\frac{V_1}{V_2} = \frac{2}{1}$ $\frac{I_1}{I_2} = - \left(\frac{N_2}{N_1} \right) = - \left(\frac{1}{2} \right) = - \frac{1}{2}$


Klemme drück
 $-100 + V_1 = 0 \Rightarrow V_1 = 100 \text{ V}$

$V_2 = 50 \text{ V} \Rightarrow$
 $V_2 = I_2 \cdot R \Rightarrow 50 = 10 \cdot I_2 \Rightarrow I_2 = 5 \text{ A}$


$\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{I_1}{5} = \frac{1}{2} \Rightarrow I_1 = 2,5 \text{ A}$


$V_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1 = V_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2$
 $V_1 \cdot I_1 = V_2 \cdot I_2 = R \cdot I_2^2 = \frac{V_2^2}{R} \cdot \cos \varphi = \frac{50^2}{10} \cdot 1 = 250 \text{ W}$
 $100 \cdot 2,5 = 50 \cdot 5 = 250 \text{ W}$

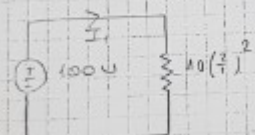Sekundär primär in drückemak
 $I_1 = \frac{100}{10 \cdot \left(\frac{2}{1} \right)^2} = 2,5 \text{ A}$
 $\left(\frac{2}{1} \right) \text{ (m)}$



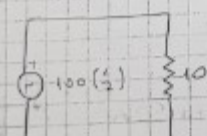Primär sekundär in drückemak
 $I_2 = \frac{100 \cdot \frac{1}{2}}{10} = 5 \text{ A}$



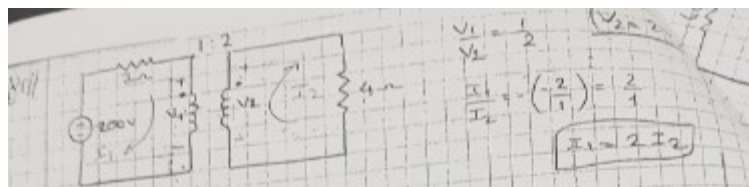

Gebe:

$$\begin{aligned} -200 + 3I_1 + V_1 &= 0 \\ 3I_1 - V_1 &= 200 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} 2/6 I_2 + V_1 &= 200 \\ 4I_2 - 2V_1 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12I_2 + 2V_1 &= 400 \\ + 4I_2 - 2V_1 &= 0 \end{aligned}$$

$$16I_2 = 400$$

$$I_2 = 25 \text{ A}$$

Sekundäre primäre indutiv gekoppelt

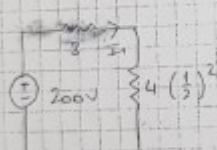


$$I_1 = \frac{200}{3+4} = \frac{200}{7} = 28.57 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{I_1}{2} = \frac{28.57}{2} = 14.28 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} -V_2 + 4I_2 &= 0 \\ V_2 &= 4I_2 = 4 \cdot 14.28 = 57.14 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{2} \Rightarrow V_1 = 28.57 \text{ V}$$

Primäre sekundäre indutiv gekoppelt


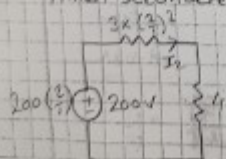


$$I_2 = \frac{400}{12+4} = \frac{400}{16} = 25 \text{ A}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{2}{1} = \frac{I_1}{25} \Rightarrow I_1 = 50 \text{ A}$$

$$-200 + 3I_1 + V_1 = 0$$

$$-200 + 3 \cdot 50 + V_1 = 0 \Rightarrow V_1 = 50 \text{ V}$$

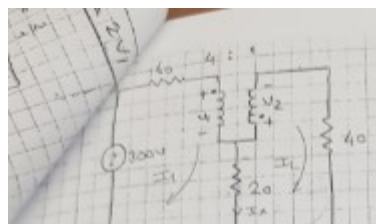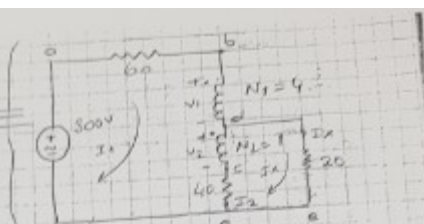$V_1 = 4V_2$
 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{4}{1} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = -\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}$

$60I_1 + V_1 + 20(I_1 - I_2) = 300$
 $40I_2 + V_2 + 20(I_2 - I_1) = 0$
 I_2 gerine
 $60I_1 + 4V_2 + 20I_1 = 300$
 $160I_1 + 4V_2 = 300$
 $-260I_1 + V_2 = 0$
 $-160I_1 + V_1 + 20(-5I_1) = 0$
 $V_2 = 260I_1 \Rightarrow V_1 = 260 \times 0,75 = 65V$
 $V_1 = 4V_2 \Rightarrow V_2 = 260V$

1. Gerne

$60I_1 + V_1 + V_2 + 40(I_1 - I_X) = 300$

2. Gerne

$20I_X + 40(I_X - I_1) - V_2 = 0$
 $60I_1 + 4V_2 + V_2 + 40(-4)I_1 = 300$
 $-100I_1 + 5V_2 = 300 \quad 1300I_1 - 5V_2 = 0$
 $20,5I_1 + 40,4I_1 - V_2 = 0$
 $260I_1 - V_2 = 0 \Rightarrow 1300I_1 - 5V_2 = 0$
 $I_X = 5I_1 = 5 \times 0,75 = 1,25 \quad I_2 + I_1 - I_X = 0,75 - 1,25 = -0,5$
 $260I_1 = V_2 \Rightarrow V_2 = 260 \times 0,75 = 65V$
 $V_1 = 4V_2 \Rightarrow V_1 = 4 \times 65 = 260V$

$\frac{V_1 + V_2}{V_2} = \frac{4+1}{1} = 5 \Rightarrow$
 $V_1 + V_2 = 5V_2$
 $V_1 = 4V_2 \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{4}{1}$
 $\frac{I_1}{I_X} = -\left(\frac{1}{4+1}\right) = -\frac{1}{5}$

$60I_1 + 4V_2 = 300$
 $1040I_1 - 4V_2 = 0$
 $1200I_1 = 300 \Rightarrow$
 $I_1 = 0,25A \Rightarrow$
 $I_2 = -1A$

$$\frac{V_1}{V_1 + V_2} = \frac{4}{4+1}$$

$$5V_1 = 4V_1 + 4V_2$$

$$V_1 = 4V_2$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{-4+1}{4} \right) = -\frac{3}{4} \Rightarrow 3I_2 = 4I_1 \quad I_2 = \frac{4}{3} I_1$$

1. Loop 1:

$$60I_1 + V_1 + 20(I_1 - I_2) = 300$$

$$60I_1 + V_1 + 20I_1 - 20I_2 = 300$$

2. Loop 2:

$$V_2 + 40I_2 + 20(I_2 - I_1) - V_1 = 0$$

$$60I_1 + 4V_2 + 20(I_1 - \frac{4}{3}I_1) = 300$$

$$180I_1 + 12V_2 - 20I_1 = 300$$

$$160I_1 + 12V_2 = 300$$

$$V_2 + 40 \cdot \frac{4}{3} I_1 + 20 \left(\frac{4}{3} I_1 - I_1 \right) - 4V_2 = 0$$

$$3V_2 = 160I_1 + 20I_1 - 12V_2 = 0$$

$$\frac{180I_1 - 9V_2 = 0}{4} \Rightarrow 720I_1 - 36V_2 = 0$$

$$\frac{160I_1 + 12V_2 = 300}{3} \Rightarrow 480I_1 + 36V_2 = 2700$$

$$1200I_1 = 2700 \Rightarrow I_1 = 2.25 A$$


$$I_2 = \frac{4}{3} I_1 \Rightarrow \frac{4}{3} (2.25) = 3 A$$

$$180I_1 - 9V_2 = 0 \Rightarrow 180(2.25) - 9V_2 = 0$$

$$V_1 = 4V_2 \Rightarrow 4 \cdot 4.5 = 180V$$

$$405 - 9V_2 = 0 \Rightarrow V_2 = 45V$$

$\frac{V_1}{V_2} = \frac{4}{1} \Rightarrow V_1 = 4V_2$
 $\frac{I_2}{I_1} = 1 - \left(\frac{1}{6}\right) = -\frac{5}{6} \Rightarrow I_1 = -\frac{6}{5}I_2$
 $V_1 + 20I_2 - 300 + 60(I_2 + I_1) = 0$
 $4V_2 + 20I_2 - 180I_2 = 300 \Rightarrow$
 $4V_2 - 160I_2 = 300$
 $V_2 + 40I_1 - 300 + 60(I_1 + I_2) = 0$
 $V_2 + 40(-\frac{6}{5}I_2) - 300 + 60I_2 + 60I_2 = 0$
 $V_2 + 40(-1.2)I_2 - 180I_2 = 300$
 $V_2 - 340I_2 = 300$
 $4V_2 + 1260I_2 = -1200$
 $4V_2 - 160I_2 = 300$
 $1200I_2 = -900 \Rightarrow I_2 = -0.75$
 $I_1 = I_2(I_1 + I_2) = 3 - 0.75 = 2.25 \text{ A}$
 $V_2 - 340(-0.75) = 300 \Rightarrow V_2 = 45 \text{ V}$
 $V_1 = 4V_2 \Rightarrow V_1 = 180 \text{ V}$
 $C \rightarrow F \rightarrow X_C = \frac{1}{j\omega C}$
 $L \rightarrow H \rightarrow X_L = j\omega L$
 $R = \omega^2$

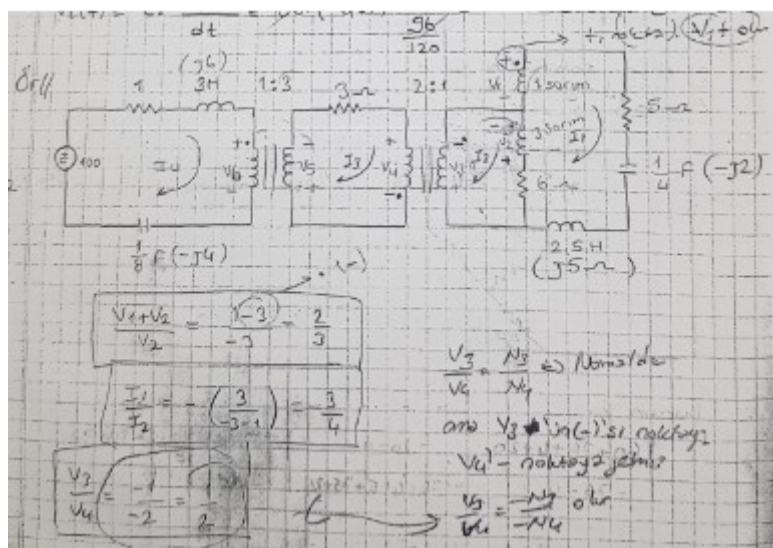


$$\frac{V_0}{V_S} = \frac{1}{5}$$

$$X_{L3} = \omega L = 2 \cdot 3 = j6 \Omega$$


$$X_{C1/8} = \frac{1}{j2 \cdot \frac{1}{8}} = -j4 \Omega$$

$$X_{C1/4} = \frac{1}{j2 \cdot \frac{1}{4}} = -j2 \Omega$$
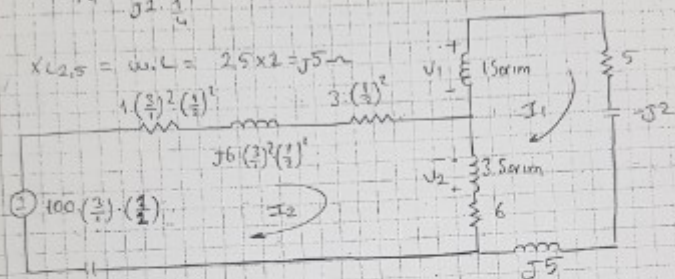
$$X_{L2,5} = \omega L = 2,5 \times 2 = j5 \Omega$$


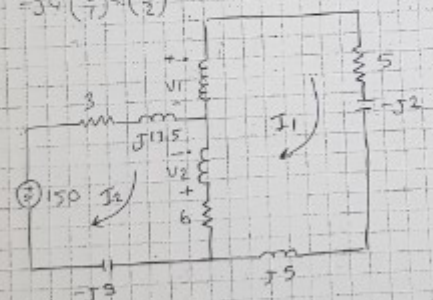
$$= j4 \left(\frac{3}{4} \right)^2 \left(\frac{1}{2} \right)^2$$



$$(3 + j3,5 - j9) \cdot I_2 - V_2 + 6(I_2 - I_1) = 150$$

$$(5 - j2 + j5)I_1 + 6(I_1 - I_2) + V_2 - V_1 = 0$$

$$3V_1 + 3V_2 = 2V_2 \Rightarrow 3V_1 = -V_2 \Rightarrow V_2 = -3V_1$$

Denklemleri yerine koyarsak

$$(9 + j4,5) \cdot I_2 - (-3V_1) - 6 \cdot \frac{3}{4} I_2 = 150$$

$$(4,5 + j4,5) \cdot I_2 + 3V_1 = 150$$

$$\begin{aligned}
 & (5-j2+j5) \cdot \frac{3}{4} \cdot I_2 + 6 \cdot \left(\frac{3}{4} I_2 - I_2 \right) - 3V_1 - V_1 = 0 \\
 & = \left(\frac{15+j9-6}{4} \right) I_2 - 4V_1 = 0 \\
 & \Rightarrow \left(\frac{9+j9}{4} \right) I_2 - 4V_1 = 0 \\
 & -2 \Rightarrow (2,25+j2,25) I_2 - 4V_1 = 0 \\
 & 3V_1 + 8V_1 = 150 \Rightarrow 11V_1 = 150, \quad V_1 = 13,63 // \\
 & \quad \quad \quad V_2 = -40,89 // \\
 & (4,5+j4,5) I_2 = 150 - \frac{3 \times 150}{4} \Rightarrow \\
 & I_2 = \frac{1650-450}{11 \cdot (4,5+j4,5)} = \frac{1200}{11(4,5+j4,5)} = 12,12 - j12,12 // \\
 & I_1 = \frac{3}{4} \cdot I_2 = 9,09 - j9,09 // \\
 & \frac{I_3}{I_2} = - \left(\frac{-1}{-2} \right) = -\frac{1}{2} \Rightarrow I_3 = -\frac{1}{2} I_2 // \\
 & \frac{I_4}{I_2} = - \left(\frac{3}{1} \right) = -3 \Rightarrow I_4 = -3 I_2 // \\
 & I_3 = -\frac{1}{2} I_2 \Rightarrow \\
 & I_3 = -\frac{1}{2} (12,12 - j12,12) = -6,06 + j6,06 // \\
 & I_4 = -3 (-6,06 + j6,06) = 18,18 - j18,18 // \\
 & (1+j6-j4) (18,18 - j18,18) + V_6 = 100 \Rightarrow V_6 = 45,46 - j18,18 // \\
 & \frac{V_5}{V_6} = 3 \Rightarrow V_5 = 3V_6 \Rightarrow V_5 = 3 \cdot (45,46 - j18,18) = 136,38 - j54,54 //
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & V_5 + 3(-6,06 + j6,06) + V_4 = 0 \Rightarrow \\
 & V_4 = 136,38 - j54,54 + 3(-6,06 + j6,06) = 0 \\
 & V_4 = -3(-6,06 + j6,06) - 136,38 + j54,54 \\
 & = 18,18 - j18,18 - 136,38 + j54,54 \\
 & = -118,2 + j36,36 // \\
 & \frac{V_3}{V_4} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} \Rightarrow V_3 = \frac{1}{2} V_4 \Rightarrow \\
 & V_3 = \frac{1}{2} (-118,2 + j36,36) = -59,1 + j18,18 //
 \end{aligned}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = -\frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = -\frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = -\frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = +\frac{N_2}{N_1}$$

$$V_1 I_1 = 100 \times 2,5 = V_2 I_2 = 50 \times 5 = 250 \text{ W}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{100}{50} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{2} \Rightarrow I_1 = 2,5 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{100}{10 \times 4} = 2,5 \text{ A}$$

Primäre Induktivität
Halt

$$I_2 = \frac{50}{10} = 5 \text{ A}$$

Sekundäre
Induktivität
Halt

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{32}{40}, \frac{V_2}{V_1} = \frac{4}{5}, \frac{I_1}{I_2} = \frac{40}{32} \Rightarrow I_2 = \frac{3}{4} I_1$$

$$-50 + 6 I_1 + V_1 = 0, -V_2 + 4 I_2 = 0 \Rightarrow$$

$$6 I_1 + V_1 = 50 \Rightarrow -4 V_1 + 4 \cdot \frac{3}{4} I_1 = 0$$

$$6 I_1 + V_1 = 50, 3 I_1 - 4 V_1 = 0 \Rightarrow \frac{11 V_1}{3} = 50 \Rightarrow V_1 = \frac{150}{11}$$

$$-50 + 6 I_1 + V_1 = 0 \Rightarrow 6 I_1 + \frac{150}{11} = 50 \Rightarrow 6 I_1 = 50 - \frac{150}{11} = \frac{200}{11} \Rightarrow I_1 = \frac{100}{33}$$

$$I_2 = \frac{3}{4} I_1 = \frac{3}{4} \cdot \frac{100}{33} = \frac{75}{33} = \frac{25}{11}$$

$$I_1 = \frac{4}{3} I_2 = \frac{4}{3} \cdot \frac{25}{11} = \frac{100}{33}$$

$I_1 = \frac{50}{6 + \frac{20 \cdot 40}{20 + 40}} = \frac{50 \cdot 16}{6 \cdot 36 + 16} = \frac{50 \cdot 16}{216 + 16} = \frac{800}{232} = \frac{100}{29}$

$I_2 = \frac{100}{3} = \frac{100}{3}$

$V_1 = 4V, I_1 = \frac{1}{4} \Rightarrow 60I_1 + V_1 + 20(I_1 - I_2) = 100$

$40I_2 + 20(I_2 - I_1) + V_2 = 0 \Rightarrow 60I_2 + 4V_2 + 20(5I_1) = 300$

$V_1 = 4V_2, I_2 = -4I_1 \Rightarrow -(60I_1 + 20(-5I_1)) + V_2 = 0$

$160I_2 + 4V_2 = 300 \Rightarrow -160I_1 + V_2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} 160I_1 + 4V_2 = 300 \\ 1040I_1 - 4V_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1200I_1 = 300 \\ 1040I_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow I_1 = \frac{1}{4}, I_2 = -1$

$V_2 = 260I_1, V_2 = 160 \cdot \frac{1}{4} = 65V$

$V_1 = 4V_2 = 4 \cdot 65 = 260V$

NOT: L ve C gi indijenemelyiz. Dams yedre X_L ve X_C gi indijenemelyiz.

2 o Gewiss dabe sanra indijenemelyiz (X_L = jωL, X_C = $\frac{1}{j\omega C}$)

$\omega = \frac{1}{4}, \frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{4}, \frac{V_4}{V_3} = \frac{2}{1}$


$\frac{I_1}{I_2} = \frac{4}{3} \Rightarrow \frac{I_0}{I_3} = \frac{1}{2}$

$X_C = \frac{1}{j\omega C} = -j2\Omega$



$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2} \quad \frac{-N_1}{N_2} = \frac{i_2}{i_1}$$

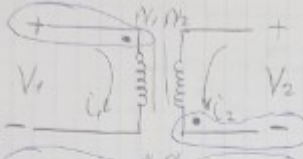
$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad \frac{i_2}{i_1} = -\frac{N_1}{N_2}$$




$$\frac{V_1}{N_1} = -\frac{V_2}{N_2} \quad \frac{N_1}{N_2} = \frac{i_2}{i_1}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = -\frac{N_1}{N_2} \quad \frac{i_2}{i_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

or

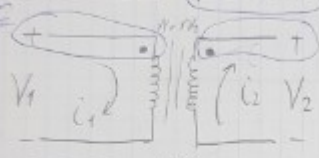

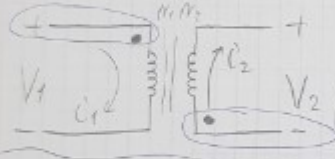
$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{i_2}{i_1} = \frac{N_1}{N_2}$$



or
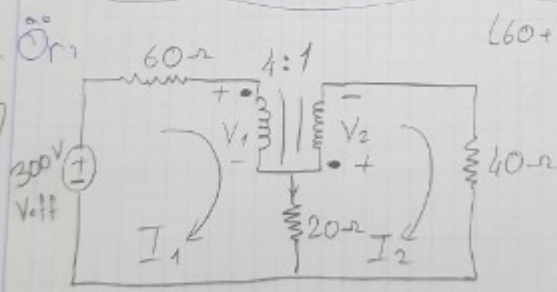
$$\frac{V_1}{V_2} = -\frac{N_1}{N_2} \quad \frac{i_2}{i_1} = -\frac{N_1}{N_2}$$



$$(60+20) \cdot I_1 - 20 \cdot I_2 + V_2 = 300$$


$$(60+20)I_1 - 20I_2 + V_1 = 300$$

$$V_2 + (40+20)I_2 - 20 \cdot I_1 = 0$$

$$V_1 = 260 \text{ V} \quad I_1 = 0.25 \text{ A}$$

$$V_2 = 65 \text{ V} \quad I_2 = -1 \text{ A}$$

XS

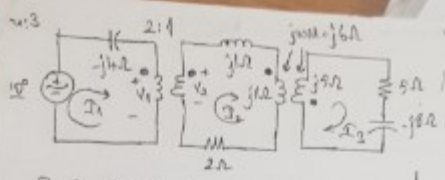


Substituiert:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{2}{1} \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{2}$$

I_1, I_2, I_3, V_1, V_2 je berechnen

$$V_1 = 2V_2 \quad I_2 = 2I_1$$

Transformatorde Induktionsgesetze:

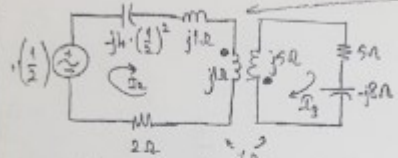

$$1. \text{ aus } (2+j3)I_2 + j6I_3 = 12$$

$$2. \text{ aus } (5-j3)I_3 + j6I_2 = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2+j3 & j6 \\ j6 & 5-j3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_2 \\ I_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12 \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 12 & j6 \\ 0 & 5-j3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2+j3 & j6 \\ j6 & 5-j3 \end{vmatrix}} = \frac{60-j36}{55+j9}$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{69,97 \angle -34,7^\circ}{59,73 \angle 10,33^\circ} = 1,26 \angle -44,73^\circ$$

$$I_3 = \frac{\begin{vmatrix} 2+j3 & 12 \\ j6 & 0 \end{vmatrix}}{59,73 \angle 10,33^\circ} = \frac{-72 \angle 90^\circ}{59,73 \angle 10,33^\circ} = -1,23 \angle 80,33^\circ$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{2}$$

$$I_1 = \frac{I_2}{2} = 0,63 \angle -44,73^\circ$$

$$-2I_1 - jI_2 + V_1 = 0 \Rightarrow V_1 = 2I_1 + jI_2 = 2 \cdot 0,63 \angle -44,73^\circ + j \cdot 1,26 \angle -44,73^\circ = 2,52 \angle -44,73^\circ$$

$$V_1 = 2,52 + j1,64$$

$$-V_2 + (j12+2)I_2 + j6I_3 = 0 \Rightarrow V_2 = 2,83 \angle 45^\circ (1,26 \angle -44,73^\circ) + 6 \angle 30^\circ (1,23 \angle 80,33^\circ)$$

$$V_2 = 3,57 \angle 0,27^\circ + 7,74 \angle 9,67^\circ = 11,22 + j1,19$$




Dik: I_1, I_2, I_3 ?

$1 \Rightarrow (3+j2)I_1 + j6(I_1+I_2) = 2-j4I_1 = 10$
 $2 \Rightarrow j5I_2 + j6(I_1+I_2) + j10(I_2-I_3) - j4I_1 - j2I_3 + j8I_3 = 0$
 $3 \Rightarrow (10+j2)I_3 + j10(I_2-I_3) - 2j8I_3 - j2I_2 = 0$
 $1 \Rightarrow (3+j7+j6+j8)I_1 + j6I_2 = 10$
 $2 \Rightarrow (j6-j4)I_1 + 4(j5+j6+j10)I_2 + (-j10-j3+j8)I_3 = 0$
 $3 \Rightarrow (-j10-j3)I_2 + (10+j2+j10-j18)I_3 = 0$

$$\begin{bmatrix} 9+j21 & j6 & 0 \\ j2 & j21 & -j5 \\ 0 & -j13 & 10-j6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 10 & j6 & 0 \\ 0 & j21 & -j5 \\ 0 & -j13 & 10-j6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 9+j21 & j6 & 0 \\ j2 & j21 & -j5 \\ 0 & -j13 & 10-j6 \end{vmatrix}}$$


$$I_1 = \frac{13104 + j2100}{-2691 + j9301} = \frac{2838,68 \angle 53^\circ}{6485,62 \angle -72,96^\circ} = 0,44 \angle 125,76^\circ$$

I_2 ve I_3 benzer şekilde bulunur.

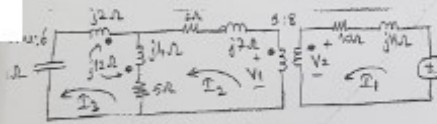

I_1, I_2, I_3
 V_1, V_2 bulunur.
V sınırlı.

Sistem = integre yapılır

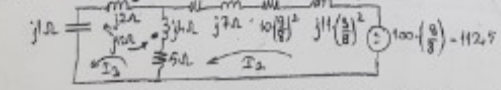

$I_3 \Rightarrow (j2+j1)I_3 + (5+j4)(I_3-I_2) + 2j12I_3 - j12I_2 = 0$
 $I_2 \Rightarrow (j13,92 + 12,66 + j7+6)I_2 + (5+j4)(I_2-I_3) - j12I_3 = 112,5$
 $I_1 \Rightarrow (j2+j1+5+j4+j24)I_3 + (-5-j4-j12)I_2 = 0$
 $I_3 \Rightarrow (-5-j4-j12)I_3 + (j13,92+12,66+j7+6+5+j4)I_2 = 112,5$

$$\text{Matrix} \rightarrow \begin{vmatrix} -5-j16 & j31+5 \\ 18,66+j24,92 & -5-j16 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_2 \\ I_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 112,9 \end{vmatrix}$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5+j31 \\ 112,9 & -5-j16 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -5-j16 & j31+5 \\ 18,66+j24,92 & -5-j16 \end{vmatrix}} = \frac{462,5+j3487,9}{448,22-j548,06} = \frac{3932,47 \angle 89,32^\circ}{704,14 \angle -56,02^\circ} = 5,017 \angle 145,33^\circ$$

I_1 kann so leicht bestimmt werden

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{5}{8} \rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{8}{5}$$

$$V_1 = \frac{8V_2}{5} = 206,86 \angle -0,49^\circ$$


$$I_1 = 5,66 \angle 145,83^\circ$$

$$-100 + (j11+10) \cdot I_1 + V_2 = 0$$

$$V_2 = 100 - (11,87 \angle 93,02^\circ) (5,66 \angle 145,83^\circ)$$

$$V_2 = 100 - 83,87 \angle 198,82^\circ = 100 + 83,86 \angle -1,42^\circ$$
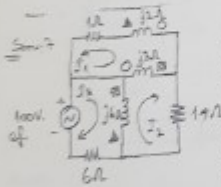
$$V_2 = 183,86 \angle -1,42^\circ = 183,86 \angle -0,49^\circ$$



$$\begin{aligned} \Delta &= j2 \cdot j3 \\ 0 &= j16,2 \\ \Delta &= j9,2 \end{aligned}$$

$$1. \text{ mesh } \rightarrow (1+j2) I_1 + j3(I_1+I_2) + 2 \cdot j15 I_1 + j15 I_2 +$$

$$-j5 I_2 + j5 I_2 + j25 I_3 - j25 I_2 = 0$$

$$2. \text{ mesh } \rightarrow 15 I_2 + j3(I_2+I_1) + j4(I_2-I_3) - j25 I_1 + 2 \cdot j5 I_2 +$$

$$+ j5 I_1 - j5 I_2 + j15 I_1 = 0$$

$$3. \text{ mesh } \rightarrow 6 I_3 + j4(I_3-I_2) - j5 I_2 + j25 I_1 - j5 I_1 = 100$$


$$1 \Rightarrow (1+j2+j3+j20) I_1 + (j3+j5+j5-j25) I_2 + (j25-j5) I_3 = 0$$

$$2 \Rightarrow (j3-j25+j5+j15) I_1 + (15+j3+j4+j10) I_2 + (-j4-j5) I_3 = 0$$


$$3 \Rightarrow (j25-j5) I_1 + (-j4-j5) I_2 + (6+j4) I_3 = 100$$

Matrix
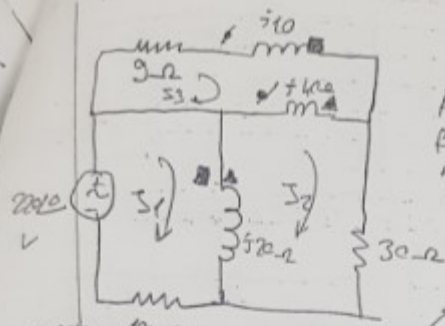
$$\begin{vmatrix} 1+j35 & -j2 & j20 \\ -j2 & j12+j5 & -j5 \\ j20 & -j5 & 6+j4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 100 \end{vmatrix}$$




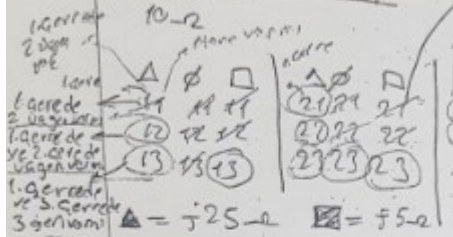
Aynı noktaları farklı gerililer için dikkate alma



1. gerçe $10I_1 + j20(I_1 - I_2) - j25I_2 + j25I_3 = 20 \angle 0^\circ$
 $-j25I_3 = 20 \angle 0^\circ$
 1. gerçe kısımların 0 yok

2. gerçe $j40(I_2 - I_3) + 30I_2 + j15(I_2 - I_1) - j25I_1 - j25I_3 + 2 \cdot j25I_2 + j15I_3 = 0$
 $-j25I_1 - j25I_3 + 2 \cdot j25I_2 + j15I_3 = 0$
 $+j5I_3 = 0$

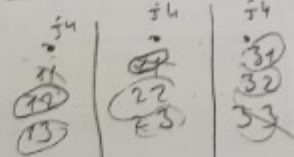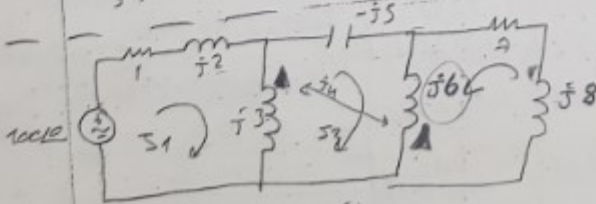
3. gerçe $(9 + j10)I_3 + j40(I_3 - I_2) + j25 \cdot I_1 - j25 \cdot I_2 + j15I_2 - j5I_1 - j5I_3 = 0$
 $+j5I_3 = 0$




1. gerçe $(1 + j2)I_1 + j3(I_1 - I_2) - j4I_3 - j4I_2 = 0$
 $-j4I_3 - j4I_2 = 0$

2. gerçe $j3(I_2 - I_1) - j5I_2 + j6I_3 = 0$
 $+2 \cdot j4 \cdot I_2 + j4 \cdot I_3 - j4I_1 = 0$

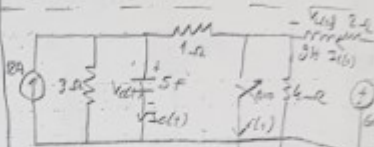
3. gerçe $j6(I_3 + I_2) + (3 + j8) \cdot I_3 - j4 \cdot I_1 + j4 \cdot I_2 = 0$
 $-j4 \cdot I_1 + j4 \cdot I_2 = 0$



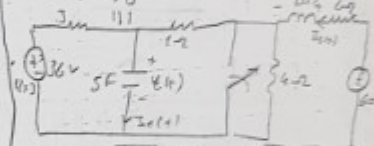
Arayış için süre açık kaldı. t=0 anında kapalıdır. t>0 anında f(t)'yi buluyoruz.



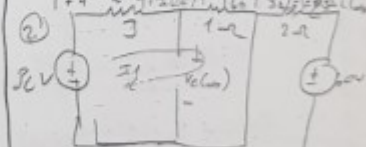1. $-36 + 3 \cdot (-3) + V_C(s) = 0 \Rightarrow V_C(s) = 39$
 $I_C(s) = \frac{V_C(s)}{s} = \frac{39}{s}$



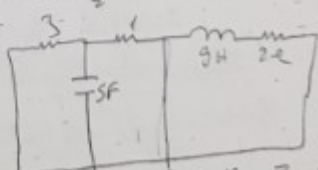$I_1 = 7A$
 $I_C(s) = 60 + 30A \Rightarrow V_C(s) = 39$



$Z_{RC} = R + j\omega C = 3 + j15 \Rightarrow Z_L = 6 + j2$

$\cos \phi = \frac{3 \times 1}{3 + 1}$

$$V_L(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + V_L(\infty) = A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + 9$$

$$t=0 \quad V_L(0^+) = 38.25$$

$$38.25 = A + 9 \Rightarrow A = 29.25$$


$$i_L(t) = 29.25 e^{-\frac{t}{\tau}} + 9$$

$$i_L(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + I_L(\infty) = A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + 30$$


$$t=0 \Rightarrow 10.5 = A + 30 \Rightarrow A = -19.5$$

$$I_L(t) = -19.5 e^{-\frac{t}{\tau}} + 30$$
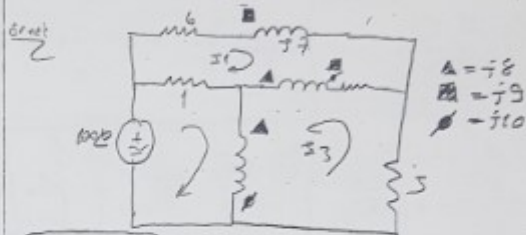
$$i_L(t) = i_1(t) + i_2(t) = 29.25 e^{-\frac{t}{\tau}} + 30 - 19.5 e^{-\frac{t}{\tau}} + 30$$



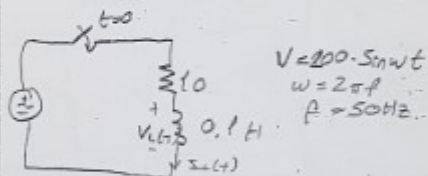AC transient
AC devreye girme akımı ve gerilimleri



$$V = 200 \sin \omega t$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$Z = \frac{L}{R\omega} = \frac{0.1}{10} = 0.01 \quad Y = -\frac{1}{Z} = -100$$

$$I_L(0^-) = 0 = I_L(0^+)$$

$$I_L(\infty) = I_{L(\infty)} = \frac{V}{Z} = \frac{200/\sqrt{2}}{10 + j34.64} = \frac{200/\sqrt{2}}{35.77 \angle 72.3^\circ} = \frac{6.06}{\sqrt{2}} \angle -72.3^\circ = I_L(\infty)$$

$$I_L(t) = I_L(0^+) + I_L(\infty)$$

$$I_L(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{6.06}{\sqrt{2}} \sin(314t - 72.3^\circ)$$

$$t=0 \quad I_L(0^+) = 0 = 0.1 + 6.06 \sin(-72.3^\circ)$$

$$A = 5.78$$

$$I_L(t) = 5.78 e^{-\frac{t}{\tau}} + 6.06 \sin(314t - 72.3^\circ)$$

$$V_L(t) = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt} = 0.1 \left[5.78 \left(-\frac{1}{0.01} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} + 6.06 \cos(314t - 72.3^\circ) \right]$$



$\text{Loop 1: } 5I_1 - j1(I_1 - I_2) - j5I_3 + j15I_3 = 0$
 $\text{Loop 2: } j4(I_2 - I_1) + j3(I_2 - I_3) + j15I_3 = 100$
 $\text{Loop 3: } j5(I_3 - I_2) + j3(I_3 - I_2) + j15I_3 = 0$

$\text{2. KVL} \Rightarrow (5 + j3)I_2 + j4(I_2 - I_1) + j3(I_2 - I_3) + j15I_3 = 100$
 $-j15I_3 + j5I_3 = 0$


$\text{KVL} \Rightarrow (2 + j1)I_3 + j3(I_2 + I_1) + j25I_2 - j15I_2 + j15I_1 + j5I_2 - j5I_1 = 0$

$\Rightarrow (6 - j4)I_1 + (j4 + j15)I_2 + (j15 - j5)I_3 = 100$

$\Rightarrow (j15 - j4)I_1 + (5 + j2 + j4 + j3 + j50 - j30)I_2 + (j3 + j25 - j15 + j5)I_3 = 0$

$\Rightarrow (j15 - j5)I_1 + (j5 - j15 + j3 + j25)I_2 + (2 + j1 + j3)I_3 = 0$

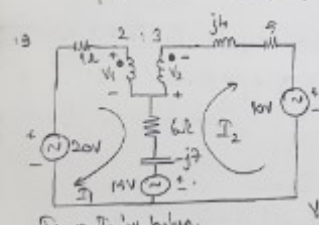$\text{Matrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 6 - j4 & j19 & j10 \\ j11 & 5 + j34 & j18 \\ j10 & j18 & 2 + j4 \end{vmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$



$\text{Transformer ratio: } \frac{V_1}{V_2} = -\frac{2}{3} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{2}{3}$
 $\text{KVL} \Rightarrow I_1 + (6 - j7)(I_1 - I_2) + V_1 = 5$
 $\text{KVL} \Rightarrow (j4 + 5)I_2 + (6 - j7)(I_2 - I_1) + V_2 = 5$

$V_1 = -\frac{2}{3}V_2 \Rightarrow I_1 = \frac{2}{3}I_2$

$\text{KVL} \Rightarrow \frac{2}{3}I_2 + (6 - j7)(\frac{2}{3}I_2 - I_2) - \frac{2}{3}V_2 = 5 \Rightarrow (\frac{2}{3} - \frac{j7}{3})I_2 - \frac{2}{3}V_2 = 5$

$(j4 + 5)I_2 + (6 - j7)(I_2 - \frac{2}{3}I_2) + V_2 = 5 \Rightarrow (2 + \frac{j15}{2})I_2 + V_2 = 5$

$(\frac{2}{3} - \frac{j7}{3})I_2 - \frac{2}{3}V_2 = 5$

$(\frac{4}{3} + j5)I_2 + \frac{2}{3}V_2 = \frac{10}{3}$

$I_2 = \frac{\frac{25}{3} + \frac{j3}{2}}{\frac{35}{6} + \frac{j3}{2}} = \frac{25}{8} \left(\frac{8}{j3 + 35} \right) = \frac{50}{j3 + 35}$
 $I_2 = 1.38 \angle -16.02^\circ \text{ A}$


2. Schritt

$$\left(2 + \frac{j18}{2}\right) I_1 + V_2 = 5 \Rightarrow \left(\frac{4 + j18}{2}\right) \left(\frac{90}{j3 + 35}\right) - 5 = V_2$$

$$\frac{200 + j720}{70 + j18} - 5 = V_2$$

$$\frac{(200 + j720)(70 - j18)}{70^2 + 18^2} - 5 = \frac{22400 + j12960}{5224} - 5 = 0,26 + j3,36$$
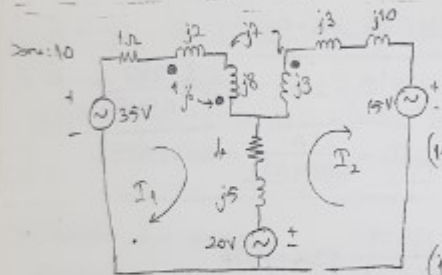
$$I_1 = \frac{3}{2} I_2 \Rightarrow \frac{3}{2} (1,38 \angle -16,02) = 2,07 \angle -16,02$$



Supplje zur Vp

Gleichung:

1. mesh

$$(1 + j2 + j8) I_1 + (j + j5)(I_1 - I_2) - 2j6 \cdot I_1 + j7 I_2 = 15$$

2. mesh

$$(j3 + j3 + j10) I_2 + (j + j5)(I_2 - I_1) + j7 I_1 = 5$$

$$1. \text{ mesh} \Rightarrow (1 + j2 + j8 + j + j5 + j3) I_1 + (j7 - j5) I_2 = 15$$

$$2. \text{ mesh} \Rightarrow (j7 - j5) I_1 + (j3 + j3 + j10 + j + j5) I_2 = 5$$


Matrix

$$\begin{bmatrix} 5 + j27 & -4 + j2 \\ -4 + j2 & 4 + j27 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 15 & -4 + j2 \\ 5 & 4 + j27 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 + j27 & -4 + j2 \\ -4 + j2 & 4 + j27 \end{vmatrix}} = \frac{90 + j335}{-721 + j299} = \frac{403,02 \angle 87,28}{766,11 \angle -21,95} = 0,53 \angle 109,23$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 5 + j27 & 15 \\ -4 + j2 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 + j27 & -4 + j2 \\ -4 + j2 & 4 + j27 \end{vmatrix}} = \frac{85 + j109}{766,11 \angle -21,95} = \frac{135,03 \angle 46,68}{766,11 \angle -21,95}$$

$$I_2 = 0,18 \angle 78,63$$

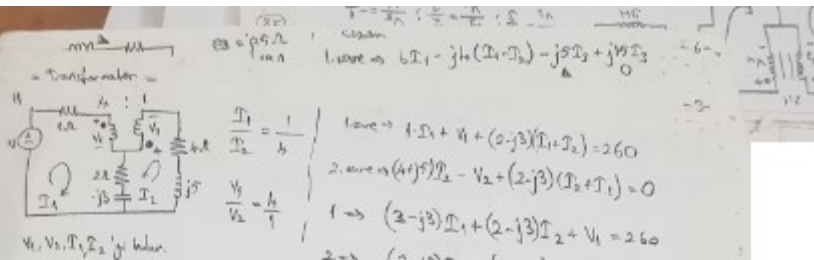

$$I_2 = 4I_1$$


$$I_2 = 3,04 - j2,72$$

$$I_1 = \frac{260 - (11-j5)(2,26 - j2,77)}{4}$$

$$I_1 = \frac{260 - (18,61 - 59,32)}{4}$$

$$I_1 = \frac{260 - (42,04 - j62,43)}{4} = \frac{236,44 + j62,43}{4} = 59,16 + j15,74$$


$$V_1 = 4V_2 = 236,64 + j31,56$$

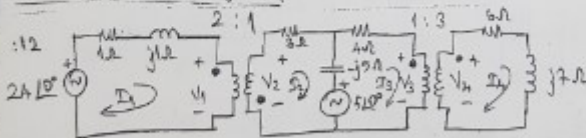

$$I_1, I_2, I_3, I_4, V_1, V_2, V_3, V_4$$

$$\frac{I_1}{I_2} = -\frac{1}{2} \quad \frac{I_3}{I_4} = \frac{3}{1} \quad \frac{V_1}{V_2} = -\frac{2}{1} \quad \frac{V_3}{V_4} = \frac{1}{3}$$

İntegrasyon (Sagda ve solda)

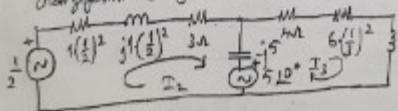

Çarpma

$$(1 + \frac{j}{2} + 3)I_2 - j5(I_1 - I_2) = 12 - 5$$

$$2 \Rightarrow (4 + \frac{3}{2} + j\frac{7}{2})I_2 - j5(I_1 - I_2) = 5$$

Matrizen

$$\begin{pmatrix} \frac{13}{4} - \frac{j^3}{4} - j^5 & j^5 & 7 \\ j^5 & \frac{13}{4} + \frac{j^3}{4} - j^5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow T_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & j^5 \\ 5 & \frac{13}{4} - \frac{j^3}{4} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{13}{4} - \frac{j^3}{4} - j^5 & j^5 \\ j^5 & \frac{13}{4} + \frac{j^3}{4} - j^5 \end{vmatrix}}$$

$$T_2 = \frac{32,62 - j^5 4,56}{-4,89 - j^5 35,83} = \frac{63,79 \angle -65,65^\circ}{36,22 \angle 91,38^\circ} = 1,76 \angle -157,03^\circ$$

$$T_3 = \frac{\begin{vmatrix} \frac{13}{4} - \frac{j^3}{4} & 7 \\ j^5 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{13}{4} - \frac{j^3}{4} - j^5 & j^5 \\ j^5 & \frac{13}{4} + \frac{j^3}{4} - j^5 \end{vmatrix}} = \frac{16,25 - j^5 58,75}{36,22 \angle 91,38^\circ} = \frac{60,96 \angle -82,82^\circ}{36,22 \angle 91,38^\circ} = 1,68 \angle -174,2^\circ$$

$$T_1 = -\frac{1}{2} T_2 = -0,88 \angle -157,03^\circ \quad T_4 = \frac{T_3}{3} = 0,56 \angle -174,2^\circ$$

in der ersten KVL setzen.


$$(1+j^5) I_1 + V_1 = 24 \Rightarrow V_1 = 24 + (1,41 \angle 50^\circ)(0,88 \angle -157,03^\circ) = 24 + 1,24 \angle -107,03^\circ$$

$$V_1 = 22,86 - j^5 1,23 \quad V_2 = -\frac{V_1}{2} = -11,93 + j^5 0,615$$

in der zweiten KVL setzen.

$$(64)^2 I_4 - V_4 = 0 \Rightarrow V_4 = (9,22 \angle 54,83^\circ)(0,56 \angle -174,2^\circ) = 5,16 \angle -119,31^\circ$$
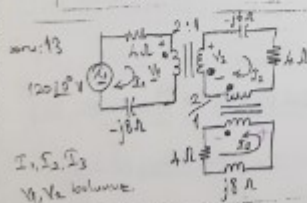
$$V_2 = \frac{V_4}{3} = 1,72 \angle -119,31^\circ$$




I_1, I_2, I_3
 V_1, V_2 berechnen

setzen

integrieren (2 Funktionen)

$$\frac{V_1}{V_2} = -\frac{2}{1}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = -\frac{1}{2}$$

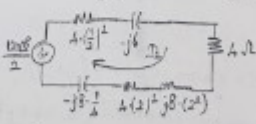

$$I_1(1 - j^5 6 + 4 - j^5 2 + 16 + j^5 32) = 60$$

$$I_2(21 + j^5 24) = 60$$

$$I_1 = -\frac{I_2}{2} = -9,41 \angle -54,24^\circ$$

in der ersten KVL setzen.


$$T_2 = \frac{20}{2 + j^5 8} = \frac{20}{10,63 \angle 74,24^\circ}$$

$$V_1 = 120 \angle 0^\circ - (4 - j^5 8) I_1$$


$$V_1 = 120 \angle 0^\circ + 81,13 \angle 124,72^\circ$$

$$I_2 = 18,81 \angle -54,24^\circ$$
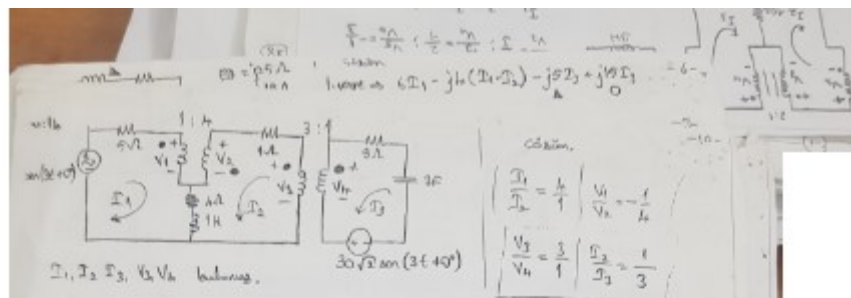
$$V_2 = -\frac{V_1}{2} = -60 \angle 0^\circ = 42,07 \angle 124,72^\circ$$



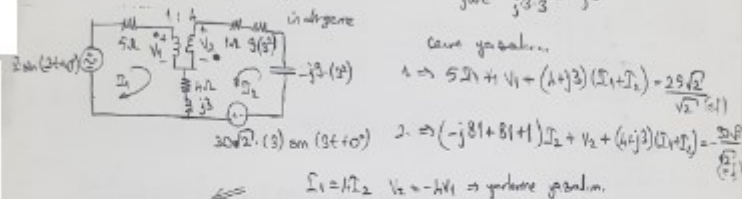$L \Rightarrow 1H \Rightarrow j\omega L = j31 = j3 \quad C \Rightarrow 3F \Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j33} = -j3$



$5 \cdot 1 \cdot I_2 + V_1 + (1+j3)(1I_2 + I_2) = 25 \Rightarrow (40 + j15)I_2 + 1V_1 = 100$
 $(-j31 + 82)I_2 - 1V_1 + (1+j3)(2I_2 + I_2) = -30 \Rightarrow (102 - j66)I_2 - 1V_1 = -30$

$I_1 = 1I_2 = 0,152 \angle 14,46^\circ = 0,152 + j3,43 \cdot 10^{-2}$ $(262 - j6)I_2 = 10$
 $I_2 = 3I_2 = 0,114 \angle 14,46^\circ = 0,114 + j2,61 \cdot 10^{-2}$ $I_2 = \frac{10}{262,07 \angle -1,46^\circ} = 0,038 \angle 1,46^\circ$

in Knoten eine Gleichung.

$5I_1 + V_1 + (1+j3)(I_1 + I_2) = 25$

$I_2 = 0,038 + j3,41 \cdot 10^{-4}$

$V_1 = 25 - 0,76 - j0,017 - (1+j3)(0,19 + j43,61 \cdot 10^{-4})$

$I_1 = 25 - 0,76 - j0,017 - (0,76 + j17,44 \cdot 10^{-4} + j0,57 - 130,83 \cdot 10^{-4})$

$I_1 = 23,43 - j0,6 \quad V_2 = -1V_1 = -93,96 + j2,4$

Son Knoten eine Gleichung.

$+ 30 \angle (3t + 45^\circ) I_3 = 0$

$V_1 = -30 - (3-j3)(0,114 + j2,61 \cdot 10^{-2}) = -31,05 + j1,002$

$V_3 = 3V_1 = -93,15 + j3,006$

$\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{3} \quad \frac{V_3}{V_4} = \frac{2}{1} \quad \frac{V_5}{V_6} = -\frac{1}{2}$
 $\frac{I_1}{I_2} = \frac{2}{1} \quad \frac{I_3}{I_4} = -\frac{1}{2} \quad \frac{I_5}{I_6} = \frac{2}{1}$

$I_1, I_2, I_3, I_4, V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6$ bekannt
 * KVL: (unabhängig) (auch in mal)

$C \Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j3 \cdot \frac{1}{3}} = -j3 \quad \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{j3 \cdot \frac{1}{24}} = -j3$
 $L \Rightarrow j\omega L = j3 \cdot 3 = j22$

KVL: $-j22 I_2 + V_2 + 10(I_2 + I_1) = 300 \Rightarrow (10 - j22) I_2 + 10 I_1 + V_2 = 300 \quad V_2 = 2V_4$
 KVL: $(j3 + \frac{2}{3} - j1) I_2 + V_4 + 10(I_2 + I_3) = 0 \Rightarrow (j2 + \frac{2}{3}) I_2 + 10 I_2 + V_4 = 0 \quad I_3 = -2 I_2$

$(10 - j22) I_2 + 10(-2 I_2) + 2V_4 = 300 \Rightarrow (-10 - j22) I_2 + 2V_4 = 300$
 $(j2 + \frac{2}{3})(-2 I_2) + 10 I_2 + V_4 = 0 \Rightarrow 2(j4 + \frac{22}{3}) I_2 + V_4 = 0$
 $(-j13 + \frac{22}{3}) I_2 = 300$

$I_2 = \frac{300}{66,37 + j65,76} = 13,56 \angle 65,76^\circ$
 $I_2 = \frac{300 \cdot 3}{(-j57 + 34)} = \frac{300}{(34 - j57)}$


$I_1 = 3 I_2 = 40,68 \angle 65,76^\circ$
 $I_3 = -2 I_2 = -27,12 \angle 65,76^\circ$

$(-10 - j22) I_2 + 2V_4 = 300$
 $(28,73 \angle 77,42^\circ) (13,56 \angle 65,76^\circ) + 2V_4 = 300 \quad | I_4 = \frac{I_3}{2} = -3,04 \angle 65,76^\circ$

$390,39 \angle 143,18^\circ + 2V_4 = 300 \Rightarrow V_4 = \frac{300 - 390,39 \angle 143,18^\circ}{2} = 54,95 - j303,38$
 $V_4 = 2V_4 = 54,95 - j303,38 \quad | V_4 = 272,48 - j151,99$

KVL: Spannung über parallel
 $V_1 - j3 I_1 - 100 = 0 \Rightarrow V_1 = 3 \angle 90^\circ (40,68 \angle 65,76^\circ) + 100 = 122,04 \angle 155,76^\circ + 100$
 $V_1 = 6,26 + j78,15 \quad V_2 = 3V_1 = 18,78 + j234,45$

Magnetik Kopley

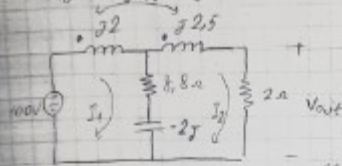


$$2jI_1 + (8,8 - 2j)(I_1 - I_2) + j1,5I_2 = 100$$

$$(2,5j + 2)I_2 + (8,8 - 2j)(I_2 - I_1) + j1,5I_1 = 0$$

$$I_2 = 13,34 \angle -86,81^\circ$$
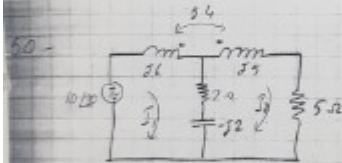
$$V_{out} = 2 \times 13,34 \angle -86,81^\circ = 26,68 \angle -86,81^\circ$$




$$j6I_1 + (2 - j2)(I_1 - I_2) - j6I_2 = 10 \angle 30^\circ$$

$$(j5 + 5)I_2 + (2 - j2)(I_2 - I_1) - j4I_1 = 0$$

$$I_2 = 2,3 \angle 2^\circ$$
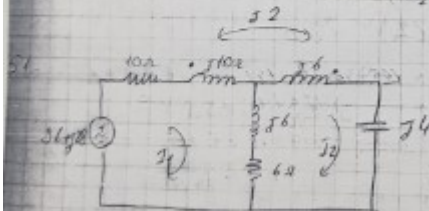
$$V_2 = 5 \cdot 2,3 \angle 2^\circ = 11,5 \angle 2^\circ$$



$$(10 - j10)I_1 + (j6 + 6)(I_1 - I_2) - j2I_2 = 36 \angle 28^\circ$$

$$(j6 - j4)I_2 + (j6 + 6)(I_2 - I_1) - j2I_1 = 0$$

$$I_2 = 9,62 \angle 137,5^\circ$$

$$V_{out} = 4 \angle 80^\circ \cdot 9,62 \angle 137,5^\circ = 38,48 \angle 217,5^\circ$$

42-

$$(3+j4)I_1 - j6(I_1 - I_2) + j3I_2 = 5\angle 0^\circ$$

$$j5I_2 - j6(I_2 - I_1) + j3I_1 = 0$$

$$(3-j2)I_1 + j9I_2 = 5\angle 0^\circ$$

$$j/ j9I_1 - jI_2 = 0$$

$$(3+j9)I_1 = 5\angle 0^\circ \Rightarrow I_1 = \frac{5\angle 0^\circ}{3+j9} = 0,069\angle -67,02^\circ$$

$$I_2 = 9I_1 \Rightarrow I_2 = 0,621\angle -67,02^\circ$$

4 53-

$$(3+j4)I_1 + j5(I_1 + I_2) + j3I_1 + j3(I_2 + I_1) = 5\angle 0^\circ$$

$$j6I_2 + j5(I_2 + I_1) + j3(I_1) = 0$$

$$(3+j4+j5+j3)I_1 + (j5+j3)I_2 = 5\angle 0^\circ \Rightarrow (j12+j5)I_1 + j8I_2 = 5\angle 0^\circ$$

$$(j5+j3)I_1 + (-j6+j5)I_2 = 0 \Rightarrow j12I_1 - jI_2 = 0$$

$$I_2 = 12I_1$$

$$I_1 = \frac{5\angle 0^\circ}{j12+j5} = 0,063\angle -45^\circ$$

$$I_2 = 12I_1 = 0,756\angle -45^\circ$$

54-

two series inductive circuits

$$(3 + j5) I_1 - j8 I_2 = 5 \angle 0^\circ$$

$$-j8 I_1 - j5 I_2 = 0$$

$$(3 + j5) I_1 - j6 (I_1 + I_2) - j3 I_2 = 5 \angle 0^\circ$$


$$-j5 I_2 - j6 (I_1 + I_2) - j3 I_1 = 0$$

$$(3 + j5 - j6) I_1 + (-j6 - j3) I_2 = 5 \angle 0^\circ$$

$$(-j6 - j3) I_1 + (j5 - j6) I_2 = 0$$

$$(3 - j) I_1 - j8 I_2 = 5 \angle 0^\circ$$

$$-j8 I_1 - j5 I_2 = 0$$

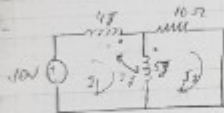

$$4j I_1 + 5j (I_1 + I_2) - j2 I_1 + j2 (I_2 - I_1) = 10$$

$$10 I_2 + j5 (I_1 - I_2) + 0j I_1 = 0$$

$$(4j + 5j - j2 - j2) I_1 + (5j + j2) I_2 = 10$$

$$(j5 + j2) I_1 + (10 + j5) I_2 = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{-10 - j5 I_2}{j7}$$

$$(5 \angle 0^\circ - 3.73 \angle -26.3^\circ) - 3 \angle 90^\circ = 10$$

$$[-18.65 \angle -152^\circ - 3 \angle 90^\circ] = 10$$


$$(18.62 + j5.66) I_2 = 10$$

$$I_2 = \frac{10}{18.5 \angle 16.18^\circ} = 0.541 \angle -16.18^\circ$$

$$I_1 = 2.12 \angle -26.18^\circ$$

$$I_1 = 3.73 \angle -26.3^\circ$$

?

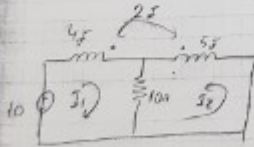

$$4j I_1 + 10 (I_1 + I_2) + j2 I_2 = 10$$

$$5j I_2 + 10 (I_1 + I_2) + j2 I_1 = 0$$

$$(4j + 10) I_1 + (10 + j2) I_2 = 10$$

$$(10 + j2) I_1 + (5j + 10) I_2 = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{-10 - j5 I_2}{10 + j2}$$

$$10.94 \angle 26.1^\circ + 1.09 \angle -16.3^\circ I_2 + 10.2 \angle 16.3^\circ I_2 = 10$$


$$(11.94 \angle -142.5^\circ + 10.2 \angle 16.3^\circ) I_2 = 10$$

$$(0.688 - j5.14) I_2 = 10$$


$$5.18 \angle -82.3^\circ I_2 = 10$$

$$I_2 = 1.93 \angle 22.3^\circ A \quad I_1 = 2.1 \angle -82^\circ A$$

$$I_1 = 1.09 \angle 16.3^\circ I_2$$

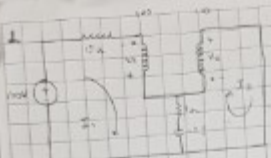
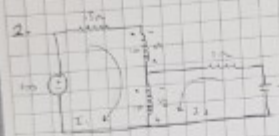
$$\begin{aligned} V_1 &= 500 \\ V_2 &= 100 \\ I_1 &= -100 \\ I_2 &= 1000 \end{aligned}$$



$$\frac{V_1 + V_2}{V_2} = \frac{N_1 + N_2}{N_2} = 5$$

$$\frac{V_1}{V_2} = 4 \Rightarrow V_1 = 4V_2$$

$$I_1 = \frac{1}{5} = -\frac{N_2}{N_1} = -\frac{10}{100} = -0.1$$

$$100 = 10 I_1 - 5 V_2$$

$$0 = 10 I_2 + 10 V_2$$

$$100 = 15 I_1 - 5 V_2$$

$$0 = 10 I_2 + 10 V_2$$

$$100 = 15 I_1 - 5 V_2$$

$$100 = 15 I_1 - 5 V_2$$

$$I_1 = \frac{100}{15} = 6.67$$



$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{100}{10} = 10$$


$$\frac{I_1}{I_2} = -\frac{N_2}{N_1} = -\frac{1}{10}$$

$$-60 + 10(I_1 - I_2) = V_1 = 0$$

$$10(I_1 - I_2) = 60$$

$$I_1 - I_2 = 6$$
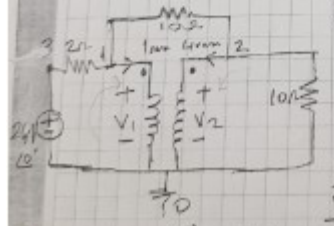
$$I_1 = 2.33 \quad I_2 = 4.22 \quad V_1 = 3.576V \quad V_2 = -1.892V \quad I_1 = 2.33$$



$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{100}{10} = 10$$

$$\frac{I_1}{I_2} = -\frac{N_2}{N_1} = -\frac{1}{10}$$

$$KCL \text{ NODE 1: } \frac{V_1 - 20}{2} + \frac{V_1 - V_2}{10} + I_1 = 0$$

$$5(V_1 - 20) + (V_1 - V_2) + 10 I_1 = 0$$

$$6V_1 - V_2 + 10 I_1 = 100$$

$$\frac{V_2}{10} + \frac{V_2 - V_1}{10} + I_2 = 0$$

$$2V_2 - V_1 + 10 I_2 = 0$$

$$2V_1 + 28V_2 = 100$$

$$V_1 = 4 \angle 0^\circ \quad V_2 = 16 \angle 0^\circ \quad V_2 = 4V_1$$

$$28V_1 = 10 I_1$$